

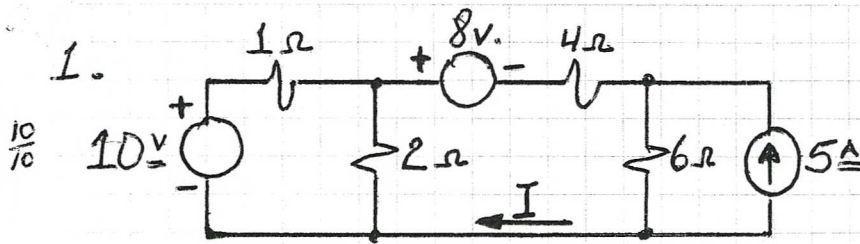


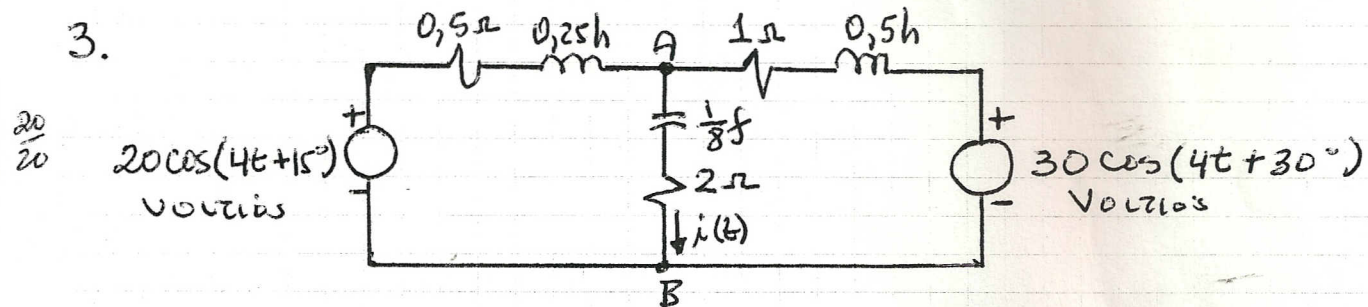EVALUACION I; TÉRMINO II, 2011/2012; ELECTRICIDAD. (70/70)



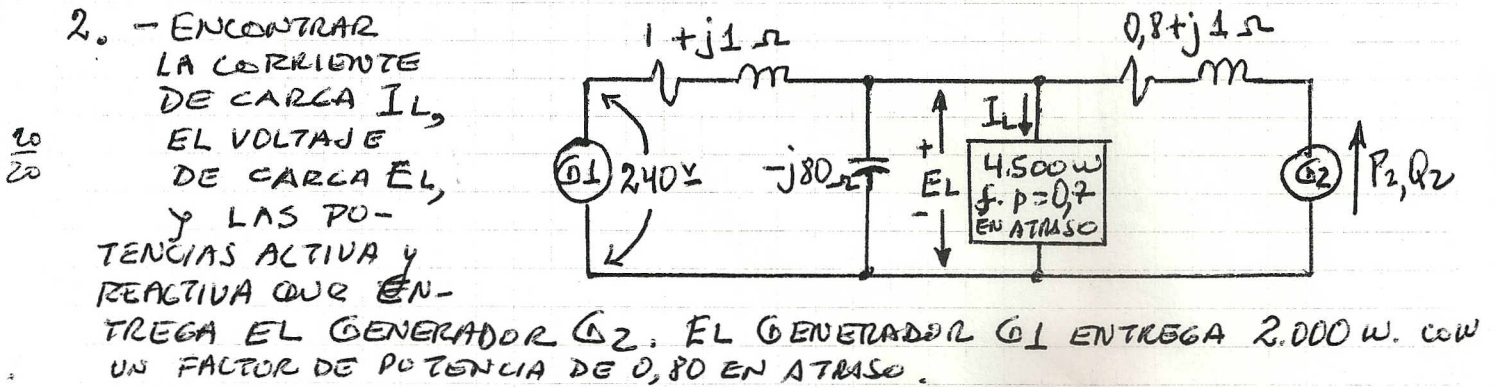
- EN EL CIRCUITO A LA
IZQUIERDA, ENCUENTRE
LA CORRIENTE I .



- EN EL CIRCUITO DE ARRIBA, ENCONTRAR LA CORRIENTE $i(t)$.

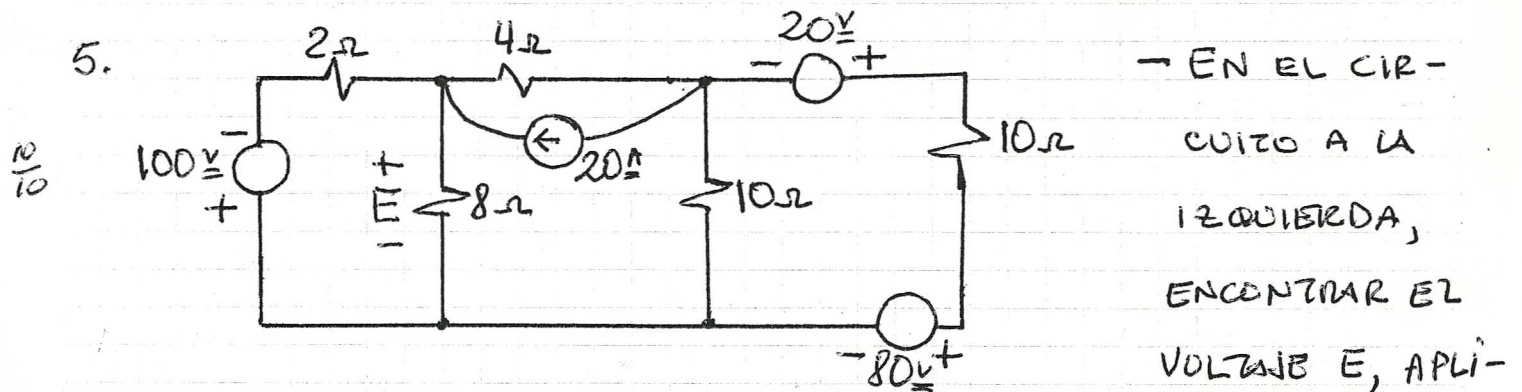4. $\frac{10}{10}$

EN EL CIRCUITO DEL PROBLEMA ANTERIOR, ENCONTRAR EL
CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN, ENTRE LOS TERMINALES A y B.



- EN EL CIR-
CUITO A LA
IZQUIERDA,
ENCONTRAR EL
VOLTAGE E , APLI-

CANDO EL PRINCIPIO

DE SUPERPOSICIÓN.