

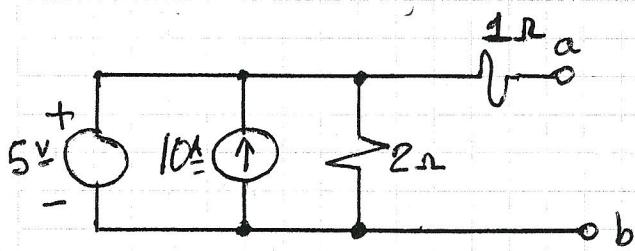
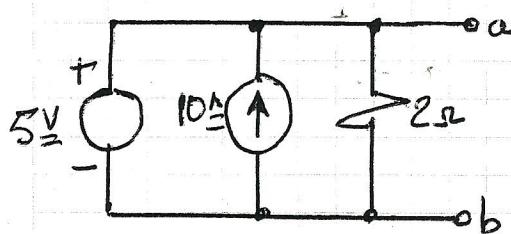
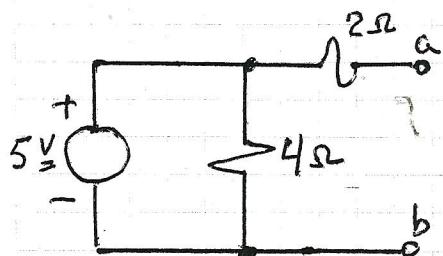


1. REDUCIR AL CIRCUITO MÁS SENCILLO, LOS CIRCUITOS A CONTINUACIÓN; ENTRE LOS TERMINALES a y b ~ :

10

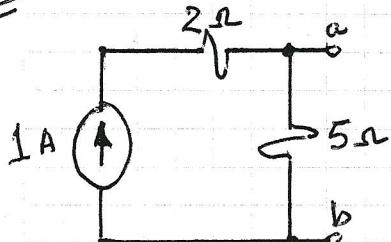

2.

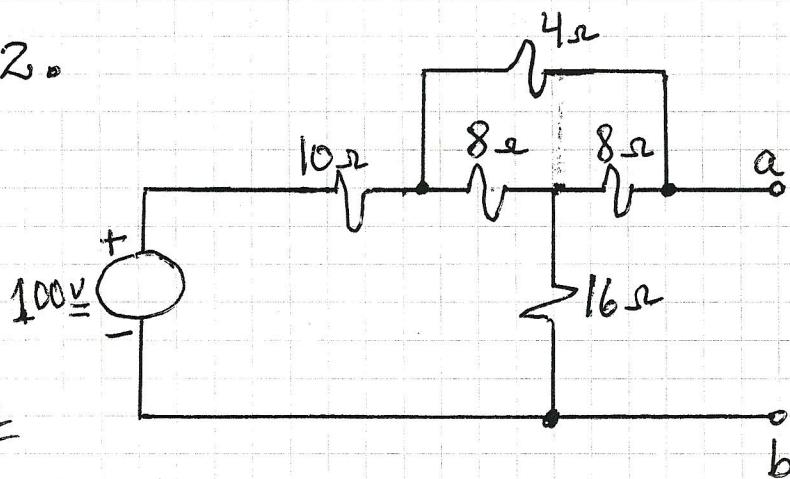


10

- EN EL CIRCUITO A LA IZQUIERDA, ENCONTRAR EL CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE LOS TERMINALES a y b.

ELECTRICIDAD - TERCERA EVALUACIÓN - TÉRMINO I, 2011-2012.


✓

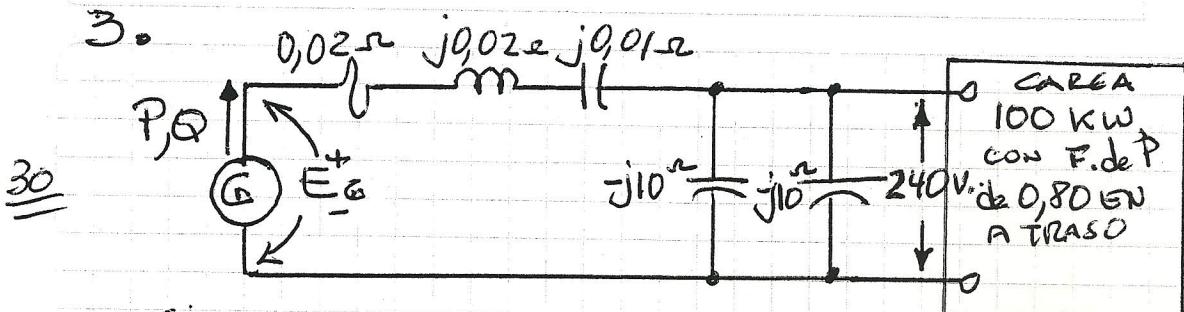3. $0,02 \Omega$ $j0,02 \Omega$ $j0,01 \Omega$



- EN EL CIRCUITO DE ARRIBA, ENCONTRAR EN LOS TERMINALES DEL GENERADOR: VOLTAJE E_G , POTENCIA ACTIVA P , POTENCIA REACTIVA Q , y EL FACTOR DE POTENCIA.

4. 2Ω 5Ω 4Ω

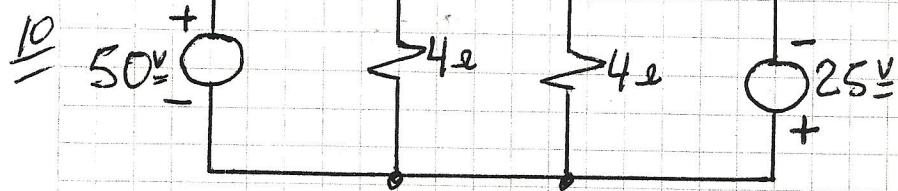


- APLICANDO SUPERPOSICIÓN, ENCONTRAR EL VOLTAJE ENTRE LOS TERMINALES A Y B.

5. INDIQUE Y EXPLIQUE LAS PÉRDIDAS

EN LAS

10 MÁQUINAS ELÉCTRICAS.

6.

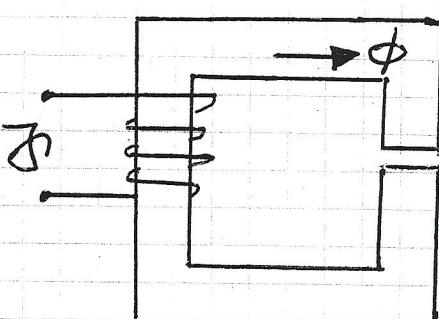

- EL NÚCLEO A LA IZQUIERDA ES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, SU FACTOR DE APILAMIENTO ES DE 0,90; LA LONGITUD MEDIA DEL NÚCLEO ES DE 40 PULGADAS, LA APERTURA DEL ENTREHIEMBRO ES DE 0,015", Y SU ÁREA ES DE 2" POR LADO ($2'' \times 2''$). ENCONTRAR EL FLUJO, SI EL FMM APLICADO ES DE 1.200 AMPERIOS VUELTAS.

FMM APLICADO ES DE 1.200 AMPERIOS VUELTAS.