




Sistemas Digitales I

Estudiante: Albaracín Meneses Luis
Paralelo: 4

Matriculo: 201903555
Fecha: 24/11/2021

Pregunta 1

Tabla de Verdad

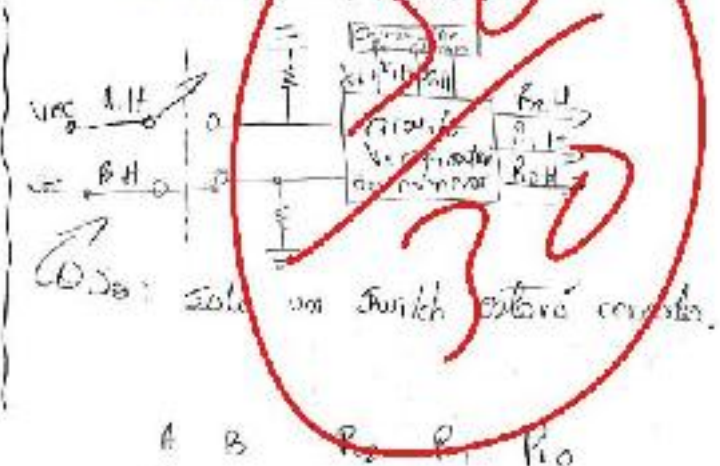

A	B	X ₁	X ₂	X ₃	P ₁	P ₂	P ₃
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1

A	B	P ₁	P ₂	P ₃
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

$A \cdot B \cdot C \text{ no es } P_1$
 $= X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 / \leq 3$
 $= X_1 \cdot X_2 \cdot X_3 / \geq 3$
 $A \cdot B \cdot C \text{ no es } P_2$

Mapas de Karnaugh



$P_2 = \overline{B} \cdot X_2$

Stop

Stop

$k=1$:

$B_1 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
$x_1 x_2$ 00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1

$k=0$

$B_1 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
$x_1 x_2$ 00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

$k=1$

$$k=1 = \bar{B}_1 x_2 x_1 + B_1 \bar{x}_2 x_1$$

$k=0$:

$B_0 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
$x_1 x_2$ 00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

$k=0$

$B_0 \backslash x_1 x_2$	00	01	11	10
$x_1 x_2$ 00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

$k=1$

$$k=0 = B_0 x_2 x_0 + B_0 \bar{x}_2 x_0$$





Pregunta 2

• Obtenga la expresión más reducida usando un mapa de Karnaugh. Nota: Ponit que está representado por %.

A	B	C	D	E	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	x	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	x	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	x	x
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	x	x
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	x	x
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	x	0
1	0	0	1	1	0	x
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	x
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	x	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	x	0

Para S₁

$$\frac{25}{25}$$

Para S₁

BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	x	0	1	x
11	x	0	x	x
10	0	0	0	0

+4P

Para S₂

BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	x	0	x	1
10	0	0	0	0

+6P

S₁ = $\overline{B}C + BE$
+ SP

Para S₂

BC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	x
11	0	0	x	x
10	1	0	0	0

Para S₂

BC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	x	1	1


S₂ = $\overline{A}BE + A\overline{B}C + ADE$

(b) Para S₁ ⇒ Puntos MAND
 $S_1 = \overline{B}C + BE$ → $\overline{B}C$
 $S_1 = \overline{B}C + BE$ → $\overline{B}E$

Variable mayor o no d'otra

Resolución

$x+y = x-y$
$x-y = x+y$
$x-1 = x$

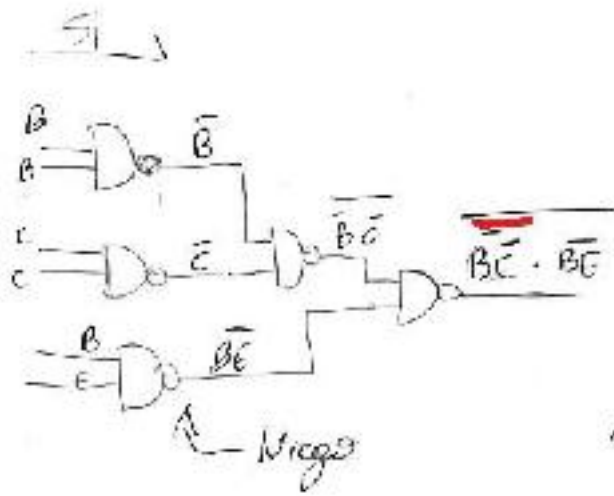


✓
+10p



Problema 3

$XOR \Rightarrow X \oplus Y = \bar{X}Y + X\bar{Y}$
 $XNOR \Rightarrow X \odot Y = \bar{X}\bar{Y} + XY$

~~22~~
~~25~~

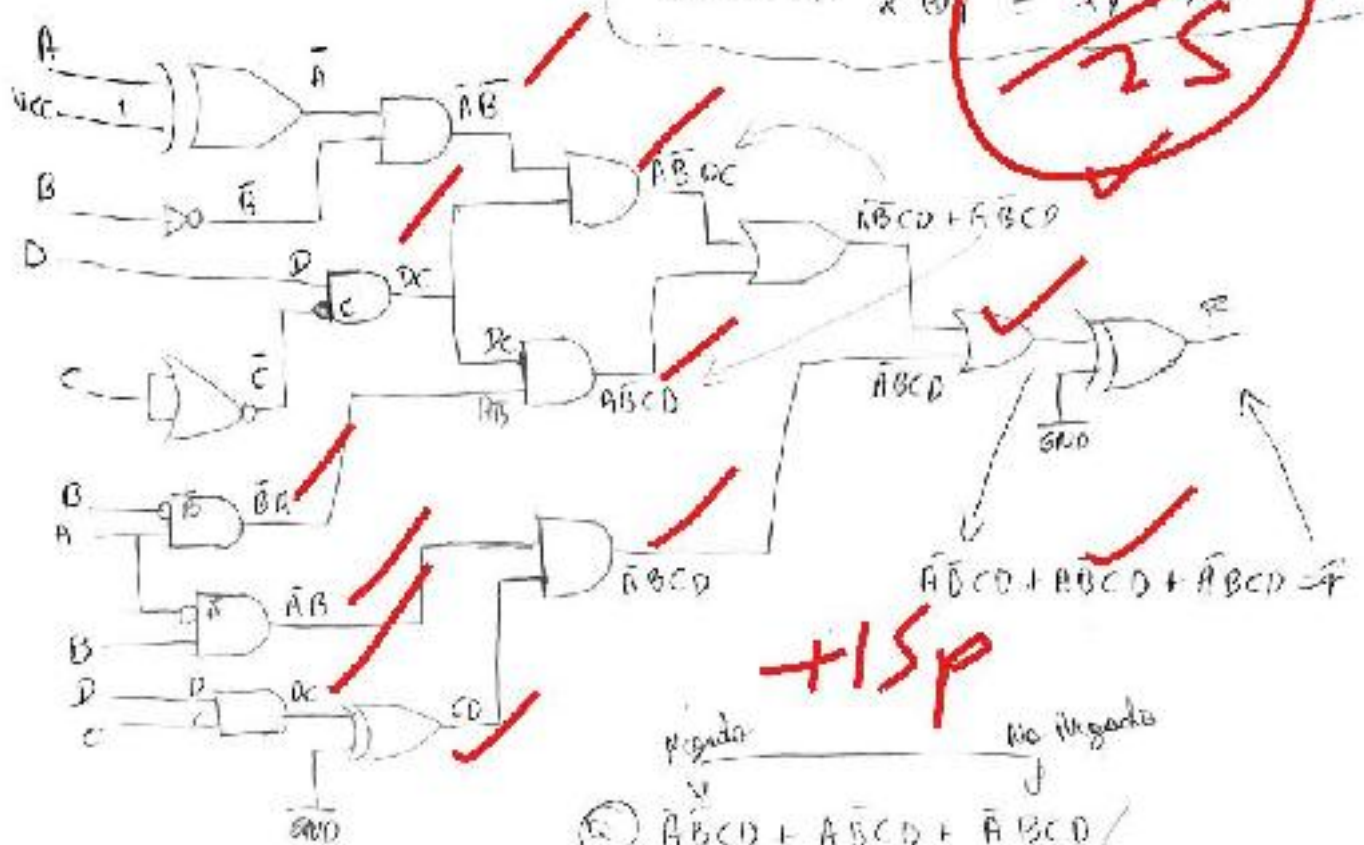

+15P

Pregada \downarrow No Pregada
 $\odot \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD$

Reduciendo expresion
 $\bar{A}CD(\bar{B} + B) + A\bar{B}CD$

entonces:

$\bar{A}CD + A\bar{B}CD$

Podriamos factorizar "CD"

$CD(A + \bar{A})$

$CD(A + \bar{A})$

la pregunta pide MK.

$ABC + ABC$
 $a(Bc + Bc)$
 Algebra
 Financin



Nombor: Asatimbau Universiti Edison Sarawak

30
/ 30
Exam

R₂
A = 0 ✓

1) Tema 1

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

B X₂
X₁X₀

	00	01	11	10
00	φ	φ	0	0
01	φ	φ	0	0
11	φ	φ	0	0
10	φ	φ	0	0

A = 1
B X₂
X₁X₀

	00	01	11	10
00	0	1	φ	φ
01	0	1	φ	φ
11	0	1	φ	φ
10	0	1	φ	φ

✓
+ 1 0 P

R₂ = $\bar{B}X_2$ ✓

R₁ = $\bar{B}X_2X_1 + B\bar{X}_2X_1$ ✓

		A = 0				A = 1			
B X ₂ X ₁ X ₀		00	01	11	10	00	01	11	10
00	φ	φ	0	0	00	0	0	φ	φ
01	φ	φ	0	0	01 <td>0</td> <td>0</td> <td>φ</td> <td>φ</td>	0	0	φ	φ
11	φ	φ	0	φ	11 <td>φ</td> <td>1</td> <td>φ</td> <td>φ</td>	φ	1	φ	φ
10	φ	φ	0	1	10 <td>0</td> <td>1</td> <td>φ</td> <td>φ</td>	0	1	φ	φ

R₁

A=0

$\begin{matrix} Bx_2 \\ x_1x_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

A=1

$\begin{matrix} Bx_2 \\ x_1x_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$R_0 = \bar{B}x_2 x_0 + Bx_2 \bar{x}_0$$



Tema 2

$A=0$

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	X	0	1	X
11	X	0	X	X
10	1	0	0	0

S_1
 $\frac{25}{25} + 4P$

$A=1$

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	X	0	X	1
10	X	0	0	0

+ 6P

S_2

$A=0$

BC \ DE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	X
11	0	0	X	X
10	0	0	0	0


$A=1$

BC \ DE	00	01	11	10
00	0	X	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	X	1	1

$S_1 = \bar{B}\bar{C} + BE + 5P$

$S_2 = \bar{A}BE + A\bar{B}C + AB\bar{D}\bar{E}$

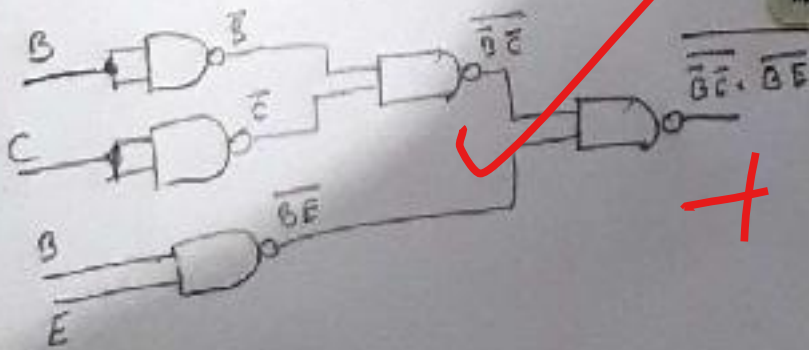$S_1 = \bar{B}\bar{C} + BE = \overline{\bar{B}\bar{C}} \cdot BE$




+ 10P



Tema 3

18 / 25

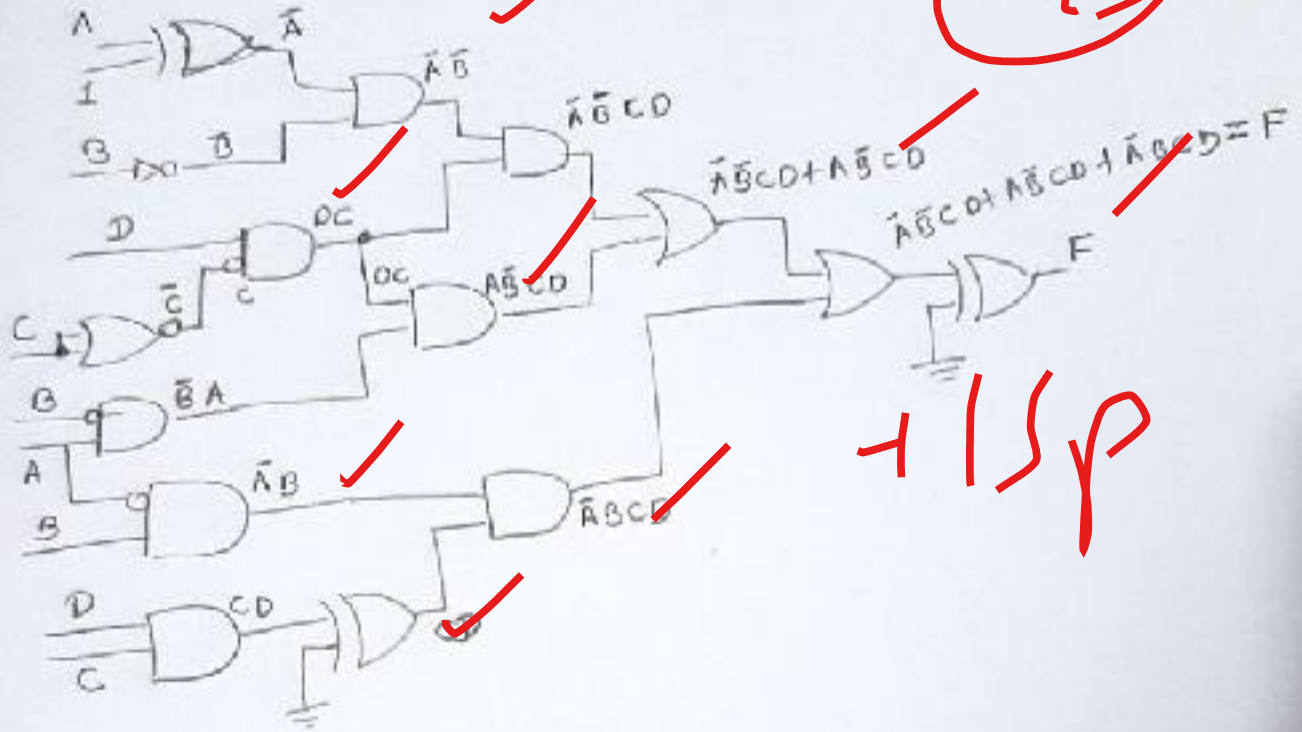

+ 1 Sp

a) $\bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD$

b) $A CD (\bar{B} + B) + A \bar{B} CD$
 $\bar{A} CD + A \bar{B} CD$
 $CD (\bar{A} + A \bar{B})$

¡DIA! $(\bar{A} + \bar{B}) \rightarrow$ Tenemos sin nombre

la pregunta pide

Usar MN



$$2^3 = 32 / 2 = 16$$

2 1,5
30

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	P ₂	P ₁	P ₀
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0

+ 7 1,5

1 1,5
6 2,5

X₂ - 0 - 1
X₁ - 0 - 1
X₀ - 0 - 1

A ₂	A ₁	A ₀	P ₂	P ₁	P ₀
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

X ₂	X ₁	X ₀	P ₂	P ₁	P ₀
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

$$P_2 = \bar{A}B + \dots$$


$$P_2 = \bar{A}B + X_1$$

Uno son posible construir



10
25



Que es Φ y que es Ψ

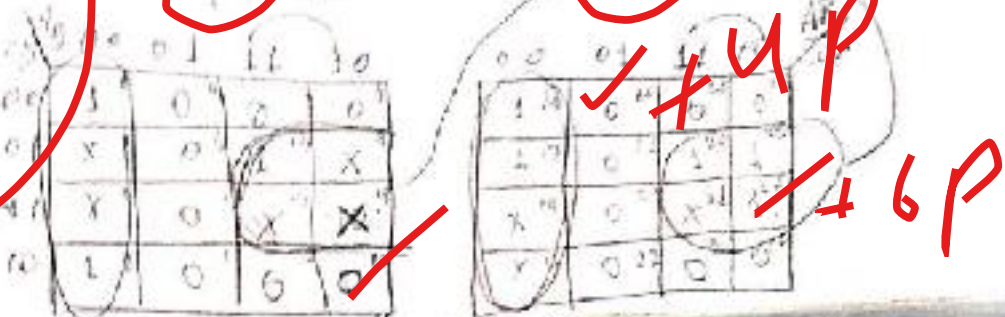

$y = \bar{A}\bar{B} + AD$



Puentes NAND

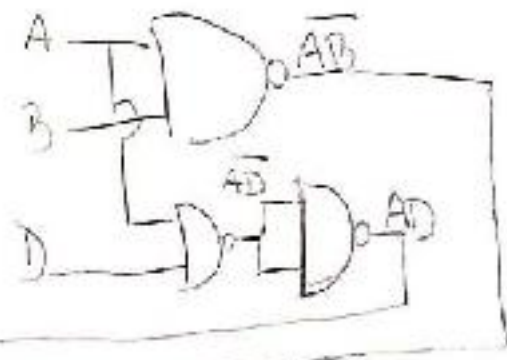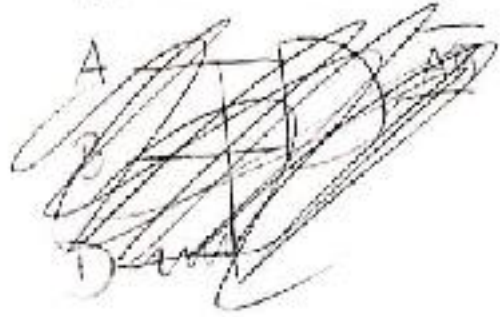

$S = \frac{AB + AD}{1A \cup 1\bar{A}\bar{D}}$
 $\bar{A}\bar{D} + AD$
 $\#$
 $\bar{A}\bar{B} + AD$



Pregunta 3

Datos




VCC = 1

iso

GND = 0

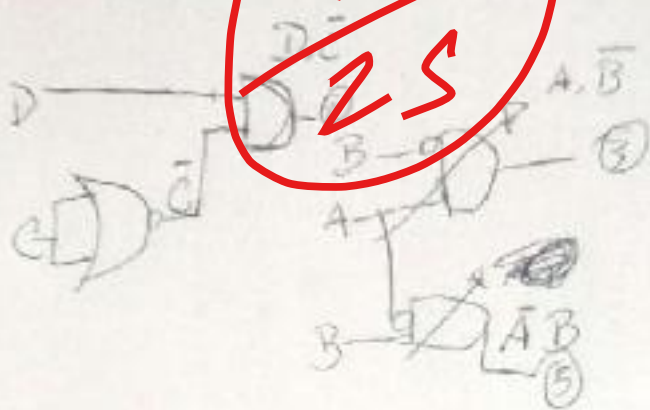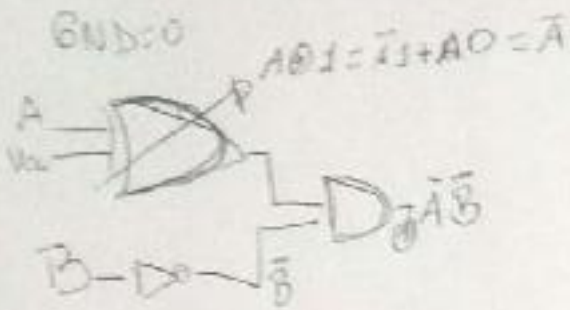

16
25

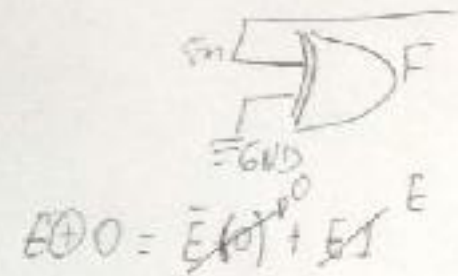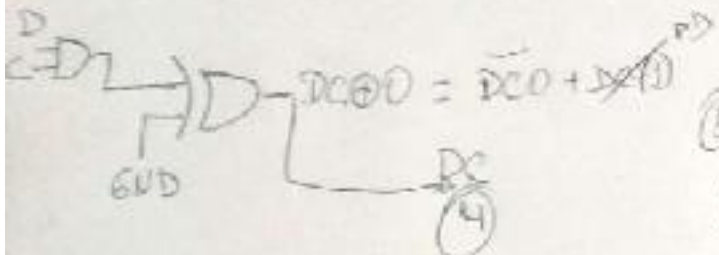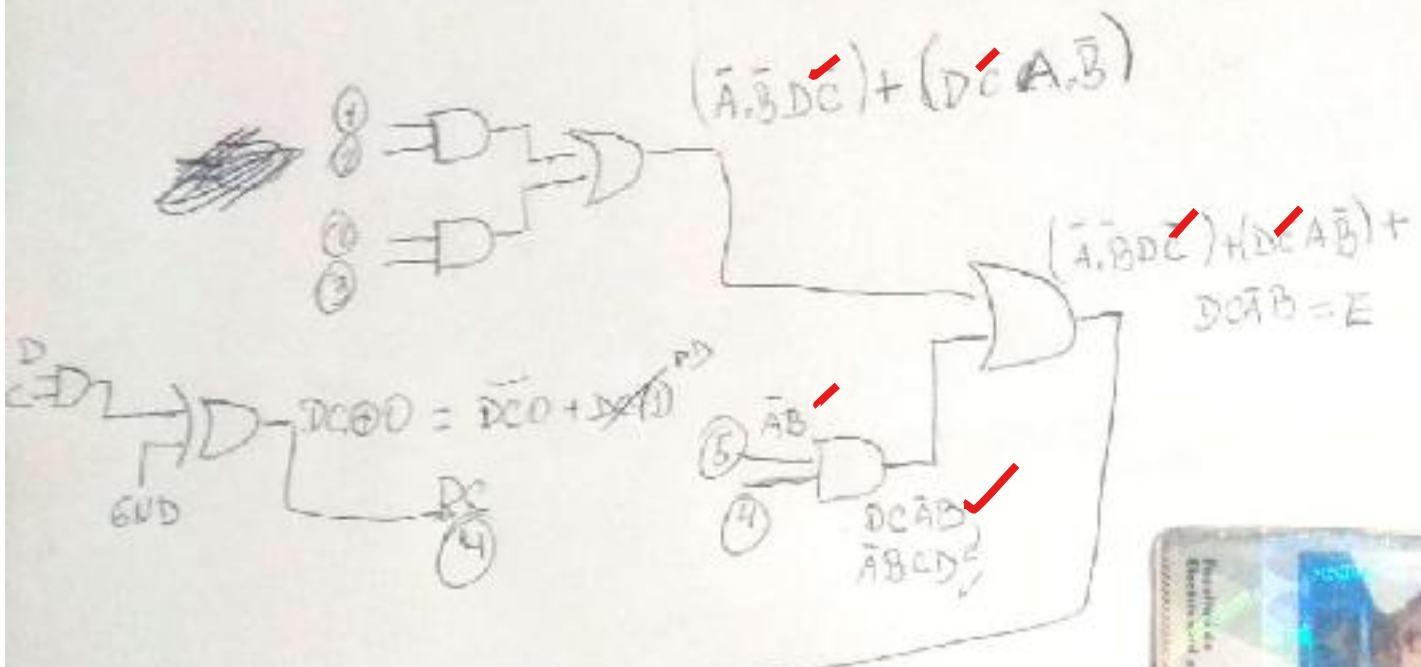

$F = E = \bar{A} \bar{B} D C + A B C D + \bar{D} A B C D$

+ 10 p



Tabla $F = \bar{A}\bar{B}D\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD$ Busca con Haber así 'a' como posible

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

~~Handwritten Karnaugh map for function F, heavily scribbled out.~~

Handwritten Karnaugh map for function S:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	1
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

+GP

$$S = \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD$$



Nombre: David S. Augui M.
EXAMEN



PROBLEMA #1

A	O	X ₁	X ₂	X ₀	P ₂	P ₁	P ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

20

70

✓ + 70 P

→ X₂ X₁ X₀
→ X₂ X₀
→ X₂ X₁ X₀
→ X₂ X₁ X₀

P₂ = X₂ X₁ X₀ + X₂ X₁ X₀ + X₂ X₁ X₀ + X₂ X₁ X₀
 = X₂ (X₁ X₀ + X₁ X₀ + X₁ X₀ + X₁ X₀)
 = X₂ (X₁ X₀ + X₁ X₀ + 1) = X₂ (X₁ X₀ + X₁ X₀)

P₂ = X₂ (X₁ ⊕ X₀)

~~3~~ ✓ X₁ X₀ + X₁ X₀ = X₁ ⊕ X₀
X₁ + X₁ = 1

David S. Angu Mora

PROBLEMA #2

BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

$\frac{25}{25}$

+4P

+6P

A=0
A=1
BC + AC


A=0
A=1
BC + AC + BE

$S_1 = BC + BE$

$BC + BE \Rightarrow (\overline{BC} \cdot \overline{BE})$

+5P


PLANTAS

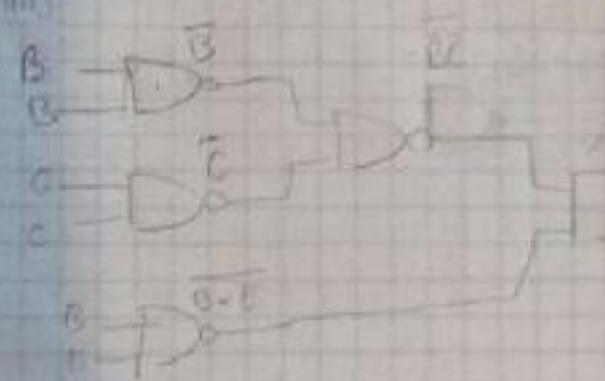

+10P



A	B	C	D	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅	
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

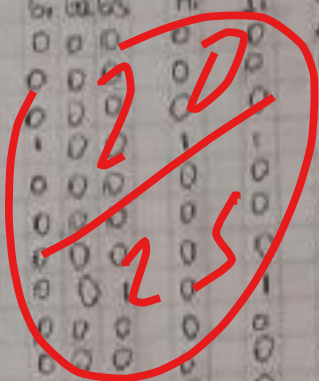

AB \ CD	00	01	10	11
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
10	0	0	0	1
11	0	0	0	0

$$F = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD$$

$$= CD[\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}]$$

$$= CD[\bar{A}(\bar{B} + B) + A\bar{B}]$$

$$= CD[\bar{A}(1) + A\bar{B}]$$


$$= CD[\bar{A} + A\bar{B}]$$

$$= CD[\bar{A} + \bar{B}]$$

HOP $F = CD(\bar{A} + \bar{B})$



David S. Anguier olens
 PROBLEMA 3

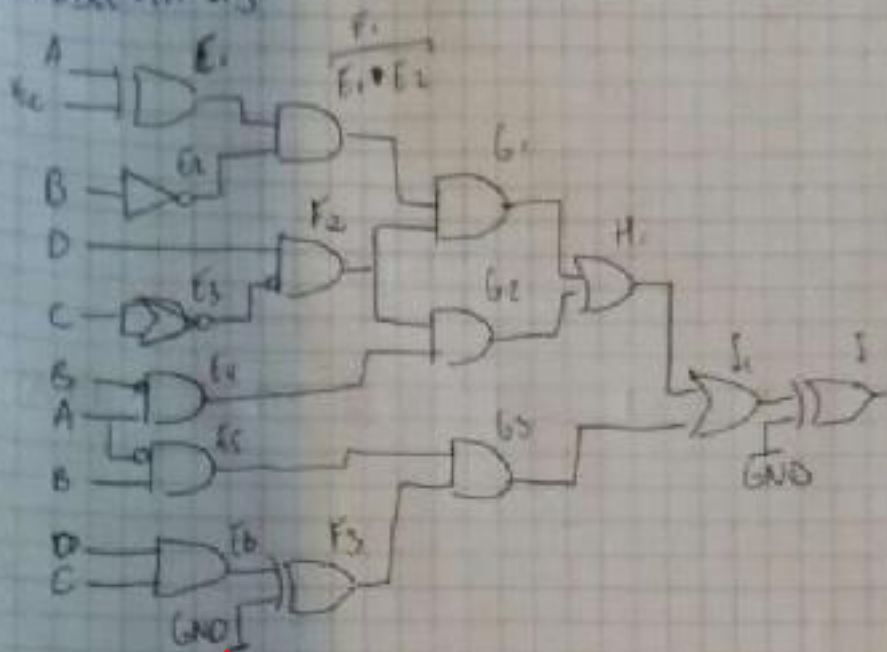

$E_1 = A \oplus 1$
 $E_2 = B$
 $E_3 = C$
 $E_4 = B \cdot A$
 $E_5 = \bar{A} \cdot B$
 $E_6 = D \cdot C$

$F_1 = G_1 \cdot E_2$
 $F_2 = D \cdot \bar{E}_3$
 $F_3 = E_6 \oplus 0$

$G_1 = F_1 \cdot F_2$
 $G_2 = F_2 \cdot E_4$
 $G_3 = E_5 \cdot F_3$

$H_1 = G_1 + G_2$
 $I_1 = H_1 + G_3 \rightarrow I_1 \oplus 0$

$\rightarrow I_1 \oplus 0$
 $\rightarrow (H_1 + G_3) \oplus 0 \Rightarrow [(G_1 + G_2) + G_3] \oplus 0 \Rightarrow [F_1 F_2 + F_2 E_4 + F_3 E_5] \oplus 0$
 $\rightarrow [E_1 E_2 D \bar{E}_3 + D \bar{E}_3 E_4 + E_5 (E_6 \oplus 0)] \oplus 0$
 $[(A \oplus 1)(B)D \cdot C + D \cdot C \cdot (B \cdot A) + (A \cdot B)(D \cdot (C \oplus 0))] \oplus 0 = F \oplus 0$

Plot



tema 1-

Entradas

salidas

	A	B	X1	X2	X3	R1	R2
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	1	0	0
4	0	0	1	0	1	0	0
5	0	0	1	1	0	0	0
6	0	0	1	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	0	0	0
10	0	1	0	1	0	0	0
11	0	1	1	0	0	0	0
12	0	1	1	0	1	0	0
13	0	1	1	1	1	0	0
14	0	1	1	1	1	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1	0	0
18	1	0	0	0	1	0	0
19	1	0	0	0	1	0	0
20	1	0	0	1	0	1	0
21	1	0	0	1	0	1	0
22	1	0	0	1	1	1	0
23	1	0	0	1	1	1	0
24	1	0	1	0	0	1	0
25	1	0	1	0	1	1	0
26	1	0	1	1	0	1	0
27	1	0	1	1	1	1	0
28	1	0	1	1	1	1	0
29	1	0	1	1	1	1	0
30	1	0	1	1	1	1	0
31	1	0	1	1	1	1	0

30
30

470P



✓

✓

Variable R₁

$$A\bar{B}X_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + A\bar{B}X_2\bar{X}_1X_0 + A\bar{B}X_2X_1\bar{X}_0 + A\bar{B}X_2X_1X_0$$

$$A\bar{B}X_2[\bar{X}_1\bar{X}_0 + \bar{X}_1X_0 + X_1\bar{X}_0 + X_1X_0]$$

$$A\bar{B}X_2[\bar{X}_1[\bar{X}_0 + X_0] + X_1[\bar{X}_0 + X_0]]$$

$$A\bar{B}X_2[\bar{X}_1 + X_1]$$

2.- $A\bar{B}X_2$

+100%



tema 2:

ABC	000	001	011	100	110	111	101
DE	000	001	011	100	110	111	101
00	1	0	0	0	0	0	0
01	X	0	1	X	1	1	0
11	X	0	X	X	1	X	1
10	1	0	0	0	0	0	X

$\frac{25}{215}$


$\overline{B}\overline{C} + BE$ ✓ + 5p

NAND = $\overline{A \cdot B}$

$\overline{B}\overline{C} + \overline{B}E$

$\overline{A} + \overline{B}$

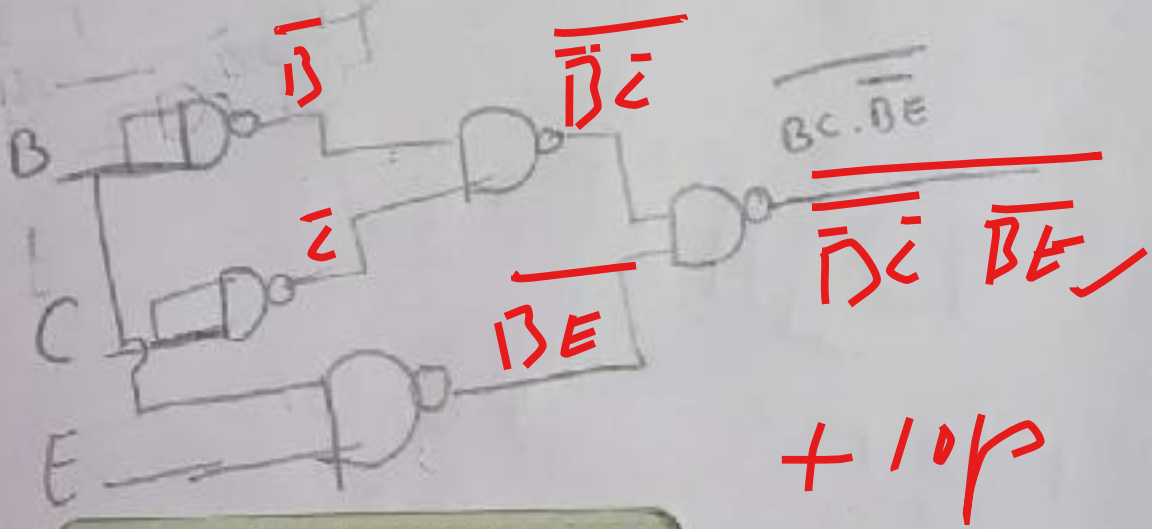(51) $\overline{BC} \cdot \overline{BE} = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}E$



+ 10p



tema 3



25
/
25



- ① $A \oplus 1$
 $A \oplus 1 = \bar{A}$ ✓
- ② \bar{B} ✓
- ④ \bar{C} ✓
- ③ $C \text{ AND } D$
 $C \cdot D$ ✓
- ⑤ $\bar{B} \text{ AND } A$
 $\bar{B} \cdot A$ ✓
- ⑥ $\bar{A} \text{ AND } B$
 $\bar{A} \cdot B$ ✓
- ⑦ $D \text{ AND } C$
 $D \cdot C$ ✓

8) 1 AND 2 ✓

$$\bar{A} \cdot \bar{B}$$

9) 3 AND 3 ✓

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot CD$$

10) 3 AND 5 ✓

$$CD\bar{B}A \equiv \bar{A}\bar{B}CD$$

11) 7 EXOR 0 ✓

$$DC\oplus 0 \equiv \overline{DC}0 + DC\bar{1} \equiv DC$$

12) 6 AND 11 ✓

$$\bar{A}B \cdot DC \equiv \bar{A}BCD$$

13) 9 OR 10 ✓

$$\bar{A}BCD + A\bar{B}CD$$

14) 13 OR 12 ✓

$$\bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD$$

15) 14 EXOR 0 ✓

$$[\bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD] \oplus 0 \equiv \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD$$



TISSP

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	0	0



$$\bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD$$

b)

$$\bar{A}CD + \bar{B}CD$$

$$\equiv CD(\bar{A} + \bar{B})$$



+10 P



Andrés Compañía

②

23
70



+230

A	B	X ₁	X ₂	X ₃	R ₁	R ₂	R ₃
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

+
+
+
+
+
+
+

Med

X_1, X_2	000	001	010	011	100	101	110	111	100
00	X	X	0	0	X	X	0	0	
01	X	X	0	0	X	X	0	0	
11	X	X	0	0	X	X	0	0	
10	X	X	0	0	X	X	0	0	

→ De donde
 solo esta
 tabla si
 en la pagina
 anterior $R_2 = 0, \neq$

$$R_2 = \bar{A}X_1 + BX_2$$

$$R_2 = X_2 \cdot X_1 (\bar{A} + B)$$

$$R_2 = \bar{A} \cdot X_1$$



(2)


ABE	000	001	010	011	100	101	110	111
00	1	0	0	0	0	0	0	1
01	x	0	1	x	1	1	1	1
11	x	0	1	x	1	1	0	1
10	1	0	0	0	0	0	0	x

$\frac{25}{25}$

$S1 = \bar{A}BC + A\bar{B}C + EB$
 $B \cdot C (A + \bar{A}) + EB$


+ 15 p

$S1 = \bar{B} \cdot \bar{C} + EB$ ✓

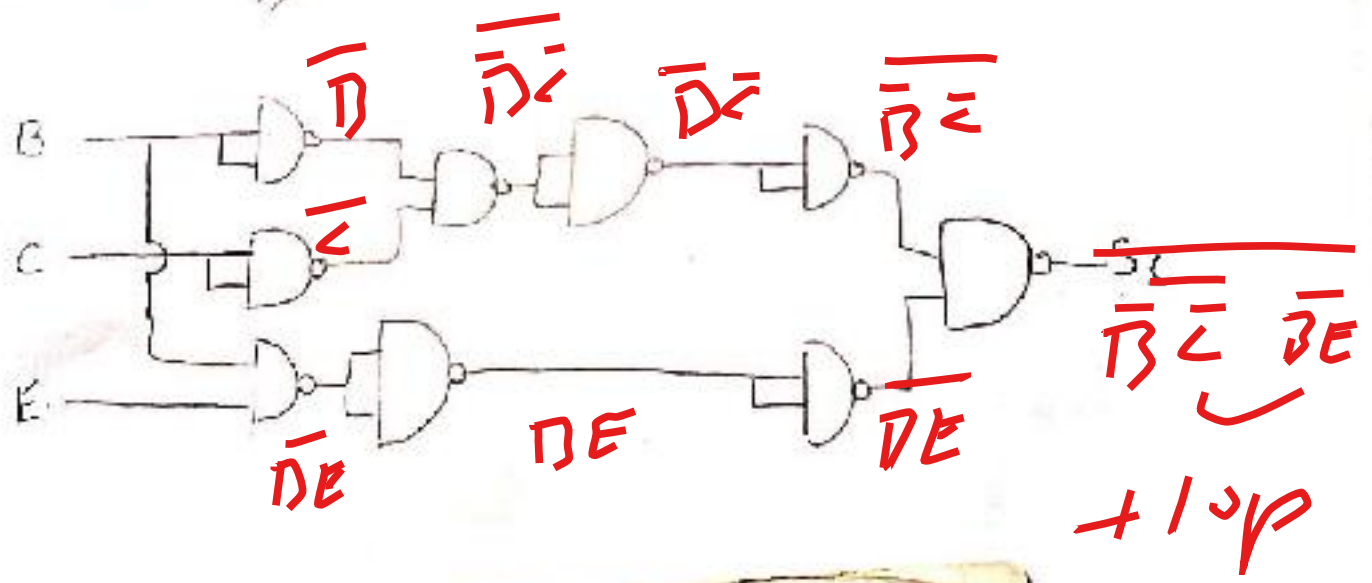

+ 10 p



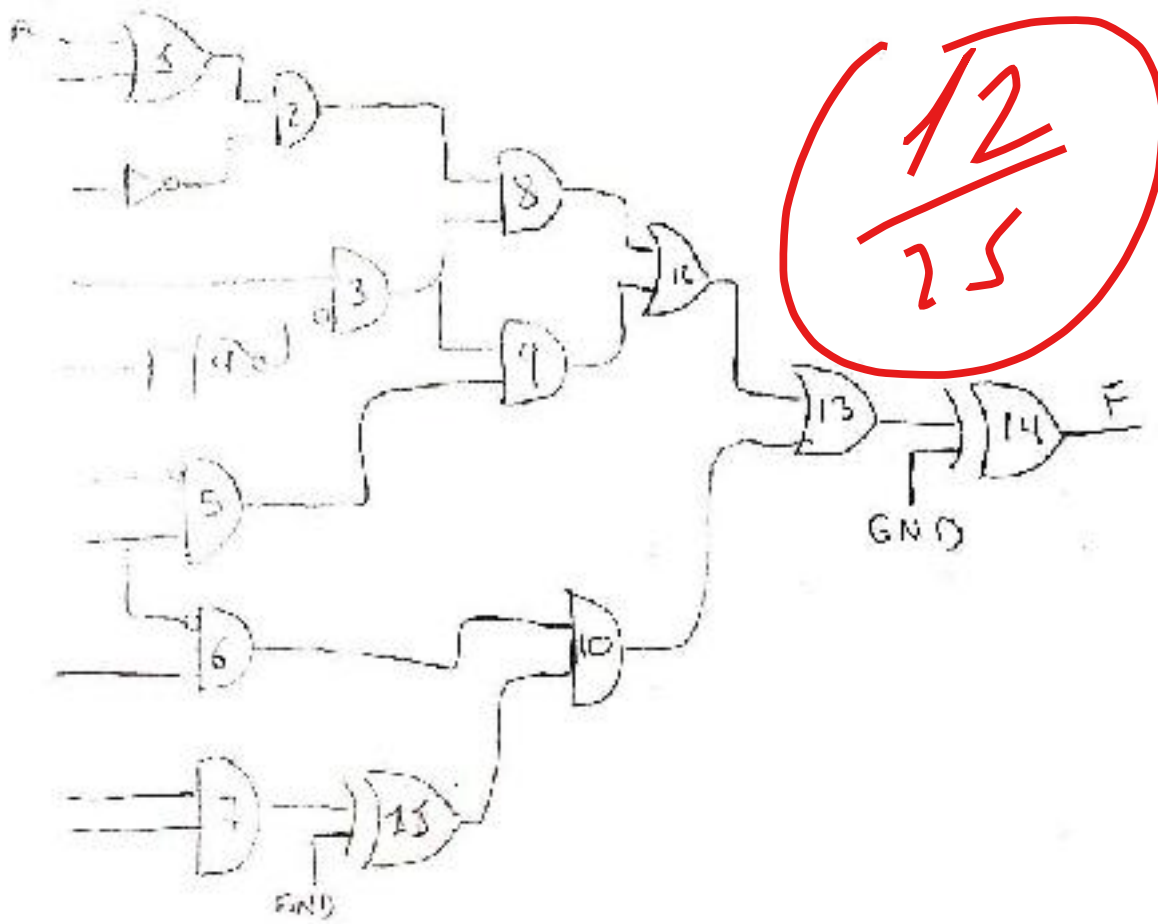

3

1 = A + 0 + A 1

2 = A

3 = AB

4 = D + C + C

5 = C + C

6 = BA

7 = AB

8 = CD

9 = AB + D + C + C

10 = D + C + C + BA

11 = AB + CD

12 = CD + CD + 0

13 = 12 + 10

12 = (AB + D + C + C) (BA)

13 = AB + D + C + C + BA + 0

14 = (AB + D + C + C) + (BA) + (AB + D + C + C + BA + 0)


F = 14 = AB + D + C + C + BA + 10

+ 10 P



	A	B	C	D	E
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

+2p

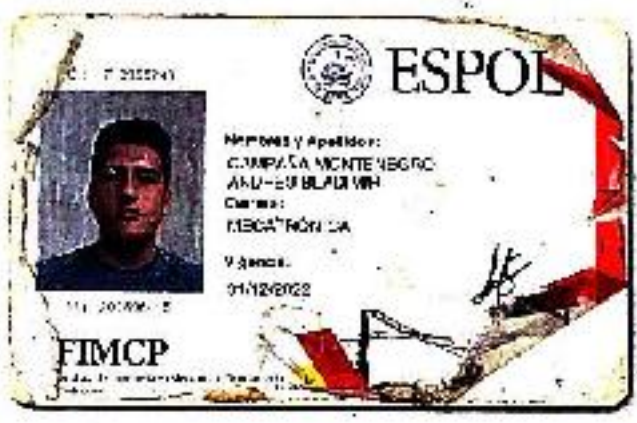

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$1 = 0 \cdot 0$ +

$$\begin{matrix} 3L2 \\ + 1L2 \\ \hline 1 \ 0 \end{matrix}$$

$$0+1=1$$

Tema 1

Tabla Verdad

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	x	x	x
0	0	0	0	1	x	x	x
0	0	0	1	0	x	x	x
0	0	0	1	1	x	x	x
0	0	1	0	0	x	x	x
0	0	1	0	1	x	x	x
0	0	1	1	0	x	x	x
0	0	1	1	1	x	x	x
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	x	x	x
1	1	0	0	1	x	x	x
1	1	0	1	0	x	x	x
1	1	0	1	1	x	x	x
1	1	1	0	0	x	x	x
1	1	1	0	1	x	x	x
1	1	1	1	0	x	x	x
1	1	1	1	1	x	x	x

$\frac{30}{30}$
 $x = \text{don't care}$

K₂ AB

X₂X₁X₀ 00 01 11 10

000 x 0 x 0

001 x 0 x 0

011 x 0 x 0

010 x 0 x 0

110 x 0 x 1

111 x 0 x 1

101 x 0 x 1

100 x 0 x 1

$2^3=8$
 $2^4=$

$R_2 = \bar{B}X_2$

+ 2 0 Y

+ 1 0 Y



Examen 1P

Tema 2:

9

ABC

DE	000	001	011	010	111	110	101	100
00	1	0	0	0	0	0	0	1
01	x	0	1	x	1	1	0	1
11	x	0	x	x	1	x	0	x
10	1	0	0	0	0	0	0	x

25 / 25


6P

+4P

$S_1 = \bar{B}\bar{C} + BE \rightarrow \bar{B}\bar{C} + BE = \bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}E + BE\bar{C} + BEC$

+5P

10

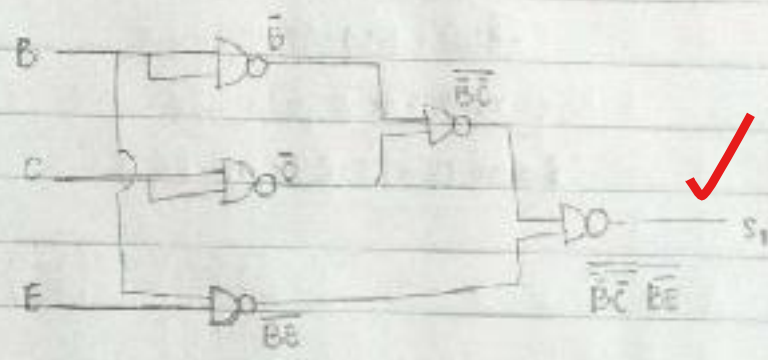


+10P



Tema 3

$A \oplus B = A(1) + A(0) = \bar{A}$

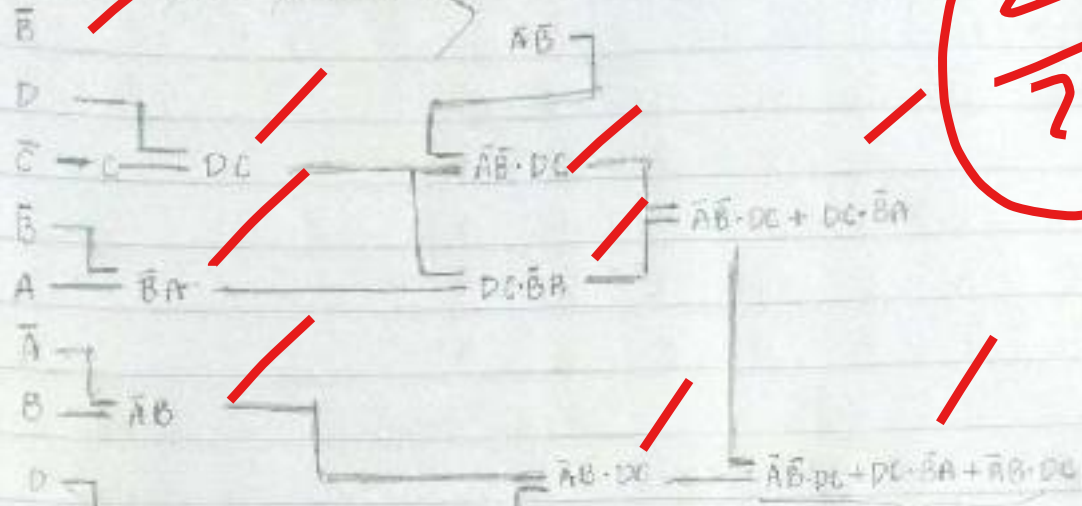

23
25

+ 15 P

$$S = \bar{A}\bar{B}\cdot DC + DC\cdot \bar{B}A + \bar{A}B\cdot DC$$

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

S	AB	CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0
11	1	1	0	1	0	1
10	0	0	0	0	0	0

→ 6 p = 2

$S = \bar{A}CD + A\bar{B}CD$

+ 8 P



Problema 1

A	B	X_2	X_1	X_0	R_2	R	R_0
0	0	0	0	0	ϕ	ϕ	ϕ
0	0	0	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
0	0	0	1	0	ϕ	ϕ	ϕ
0	0	0	1	1	ϕ	ϕ	ϕ
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	ϕ	ϕ	ϕ
1	0	0	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
1	0	1	0	0	ϕ	ϕ	ϕ
1	0	1	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	0	0	0	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	0	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	1	0	0	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	1	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	1	1	0	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	1	1	1	ϕ	ϕ	ϕ

Handwritten red annotations in the truth table above, including the numbers 2, 3, 5, and 6, and a large red checkmark.

Handwritten red annotations in the truth table below, including the numbers 2, 3, and 4.



$A=0$

$X_1 X_0$ \ $B X_2$	00	01	11	10
00	ϕ	ϕ	0	0
01	ϕ	ϕ	0	0
11	ϕ	ϕ	0	0
10	ϕ	ϕ	0	0

$A=1$

$X_1 X_0$ \ $B X_2$	00	01	11	10
00	0	1	0	ϕ
01	0	1	ϕ	ϕ
11	0	1	ϕ	ϕ
10	0	1	0	ϕ

$R_2 = \overline{A} \overline{B} X_2$

Handwritten red text: + SP

Ejercicio 2

A = 0

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	0	0	0	0
11	0	1	X	0
10	0	X	X	0

$\frac{15}{25}$

+4P

A = 1

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	0	0	0	0
11	0	1	X	0
10	0	1	1	0

+6P




$S_1 = \bar{B}\bar{C} + EB$ ✓ +5P


$S_1 = (\bar{B}\bar{C}EB)$

$S_1 = (\bar{B}\bar{B}\bar{C}E)$?

$S_1 = 1$

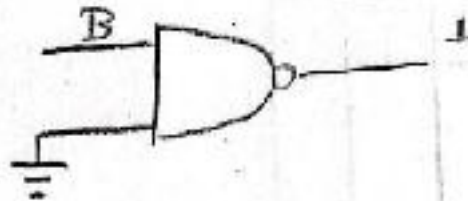

Problema 3

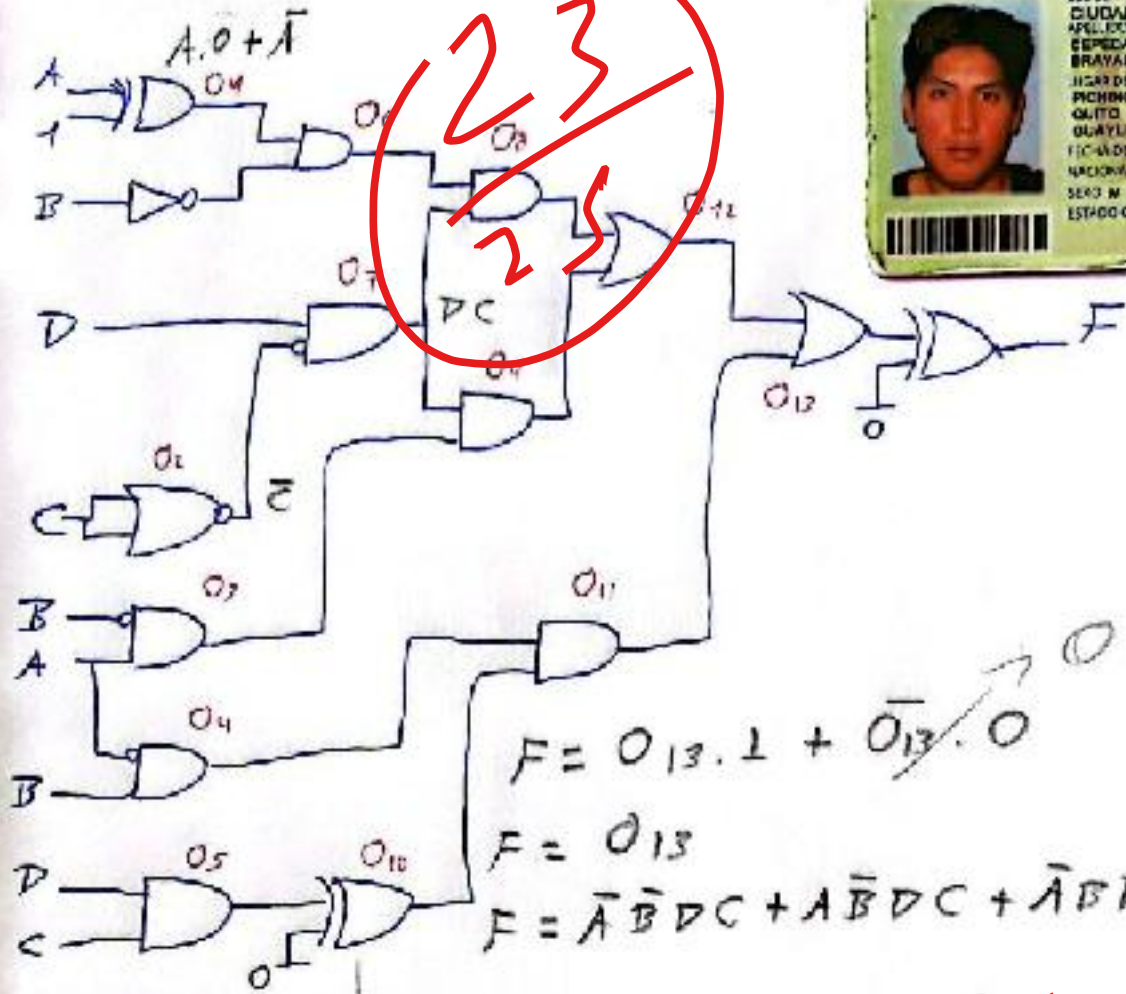

$$F = O_{13} \cdot 1 + \bar{O}_{13} \cdot 0$$

$$F = O_{13}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}DC + A\bar{B}DC + \bar{A}BDC$$

- $O_1 = \bar{A}$
- $O_2 = \bar{C}$
- $O_3 = A \cdot \bar{B}$
- $O_4 = \bar{A} \cdot B$
- $O_5 = DC$
- $O_6 = \bar{A} \cdot \bar{B}$

- $O_7 = DC$
- $O_8 = O_6 O_7 = \bar{A}\bar{B}DC$
- $O_9 = O_7 O_3 = DC A \bar{B}$

$$O_{10} = O_5 \cdot 1 + \bar{O}_5 \cdot 0 = O_5 = DC$$

$$O_{11} = O_4 O_{10} = \bar{A}BDC$$

$$O_{12} = O_8 + O_9 = \bar{A}\bar{B}DC + A\bar{B}DC$$

$$O_{13} = O_{12} + O_{11} = \bar{A}\bar{B}DC + A\bar{B}DC + \bar{A}BDC$$

HSP

Problema 3

Parte 2

A	B	C	D	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1 $\bar{A}\bar{B}DC$
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1 $\bar{A}BDC$
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1 $A\bar{B}DC$
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



$$F = \bar{A}\bar{B}DC + A\bar{B}DC + \bar{A}BDC$$

AB	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

\rightarrow $C_{sup} = 2$

$$F = CD\bar{A} + CDAB\bar{B}$$

TRP

Pregunta 1

A	B	X_1	X_2	X_3	R_2
00	00	0	0	0	0
00	01	0	0	1	0
00	10	0	1	0	0
00	11	0	1	1	0
01	00	1	0	0	0
01	01	1	0	1	0
01	10	1	1	0	0
01	11	1	1	1	0
10	00	0	0	0	1
10	01	0	0	1	1
10	10	0	1	0	1
10	11	0	1	1	1
11	00	1	0	0	1
11	01	1	0	1	1
11	10	1	1	0	1
11	11	1	1	1	1

$\frac{20}{20}$

+ 20 P

✓

$R_2 = \bar{B}A$

R_2	$\bar{B}A$	11	10
00	00	0	0
01	00	0	0
11	00	0	0
10	00	0	0

$R_2 = (X_2 + B)A$


R_2	$(X_2 + B)A$	11	10
00	00	0	0
01	01	1	0
11	01	1	0
10	01	1	0

$R_2 = (X_2 + B)A$

$R_2 = \bar{B}A + X_2A + BA$
 $R_2 = X_2A + (\bar{A} \oplus B)A$

Aquí se
 Mide ϕ
 menos \rightarrow y \checkmark

$\phi = 0$ Mows
 1 grupo
 este grupo es
 el único que
 necesitas

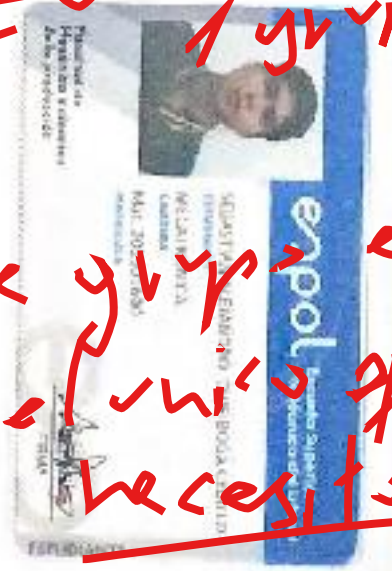

Pregunta 2

	ABC							
	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	0	0	0	0	0	1
01	0	0	1	0	1	1	0	1
11	0	0	0	0	1	1	0	0
10	1	0	0	0	0	0	0	0

+4 P

$\frac{25}{25}$

=> Mapa de Karnaugh


1) $\sum m(0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19)$

2) $\sum m(13, 9, 25, 29, 15, 11, 23, 31)$

$S = \overline{B}\overline{C} + BE$

+5 P

b)

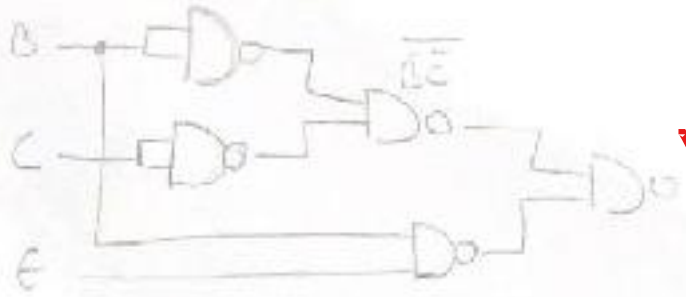

+10 P

1) $\overline{B}\overline{C}$

2) $\overline{B}E$


3) $(\overline{B}\overline{C}) + (\overline{B}E) \Rightarrow$

$(\overline{B}\overline{C}) + (\overline{B}E)$

$(\overline{B}\overline{C}) + (\overline{B}E)$



Pregunta 3

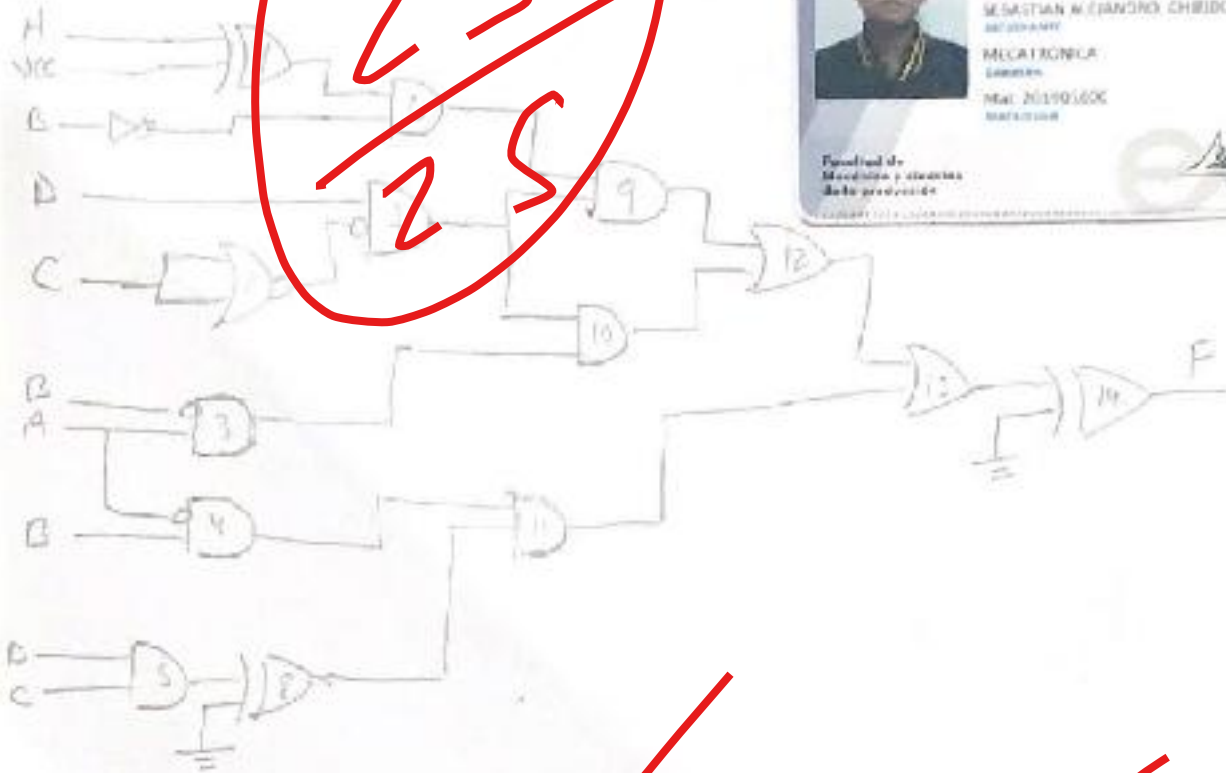

25
25



- 1) $XOR(A, Vcc) = \bar{A}1 + A0 = \bar{A}$
- 2) $OR(C, \bar{C}) = \bar{C} + C$
- 3) $AND(\bar{C}, A) = \bar{C}A$
- 4) $AND(\bar{A}, B) = \bar{A}B$
- 5) $AND(D, C) = DC$
- 6) $AND(D, \bar{C}) = \bar{C}D$
- 7) $AND(D, C) = D(\bar{C} + C)$
- 8) $XOR(9, 0) = \bar{C}D + DC = DC$
- 9) $AND(10, 10) = (\bar{A}\bar{B})(D(C\bar{C} + C))$
- 10) $AND(11, 11) = (D(\bar{C} + C))(\bar{A}B)$
- 11) $AND(12, 12) = \bar{A}BDC$
- 12) $OR(12, 10) = [(\bar{A}\bar{B})(D(C\bar{C} + C))] + [D(C\bar{C} + C)(\bar{A}B)]$
- 13) $OR(13, 11) = [(\bar{A}\bar{B})(D(C\bar{C} + C))] + [D(C\bar{C} + C)(\bar{A}B)] + (\bar{A}BDC)$
- 14) $XOR(13, 0) = [(\bar{A}\bar{B})(D(C\bar{C} + C))] + [D(C\bar{C} + C)(\bar{A}B)] + (\bar{A}BDC)$

$$M) \text{ SOP de } (([AB(D(\overline{C+E}))] + [(D(\overline{C+E})E)A]) + \overline{ABC})' +$$

$$(([AB(D(\overline{C+E}))] + [(D(\overline{C+E})E)A]) + \overline{ABC})'$$

✓ + ISP

$$S = \underbrace{([AB(D(\overline{C+E}))])}_{0011} + \underbrace{[(D(\overline{C+E})E)A]}_{1110} + \overline{ABC} \quad // \quad d)$$

b) Minimizar con tabla de Karnaugh

CE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	0	0

$$= \overline{A}BC = \overline{1011} \quad 2 \text{ 1}$$

$$= \overline{A}B(D(\overline{C+E})) = \overline{10011} \quad 1 \quad 1 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{ 1 unidades respectos}$$

$$= A\overline{C}(D(\overline{C+E})) = \overline{11011} \quad 1 \quad 1$$

1) ΣM(3,7)

2) ΣM(3,11)

$$S = \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}$$

✓ + ISP



Examen Parcial

A)

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀	
0	0	0	0	0	Combinacion no es posible			X=0
0	1	0	0	1	0	0	1	⇒ X ₂ X ₁ X ₀ ; X=1
1	0	0	1	0	0	0	0	X=8
1	1	0	1	1	Combinacion no es posible			X=9
0	0	1	0	0	Combinacion no es posible			X=4
0	1	1	0	1	0	0	0	X=5
1	0	1	1	0	1	1	0	X=6
1	1	1	1	1	Combinacion no es posible			X=7

$\frac{8}{30}$

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	X	X	X
0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	X	X	X
0	0	1	0	0	X	X	X
0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	X	X	X

E₁₁ = Suma de minterms.

~~$R_2 = \overline{A} \overline{B} \overline{X_2} \overline{X_1} \overline{X_0}$~~

$R_1 = R_2$

$R_0 = \overline{A} \overline{B} \overline{X_2} \overline{X_1} \overline{X_0}$



Tabla de verdad / de verdad
todas las posibles combinaciones
de las entradas

$2^h = 2^5 = 32$ filas

$h=5$

Pregunta 2

A	B	C	D	E	S1	S2
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	2	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	2	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	X	X
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	X	X
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	X	X
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	X	0
1	0	0	1	1	X	0
1	0	1	0	0	0	X
1	0	1	0	1	0	X
1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	X	0

$S_1 = 2\bar{B}\bar{C} + BE$ (circled in red)

A=0

BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	X	0	1	X
11	X	0	X	X
10	1	0	0	0

A=1

BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	X	0	X	X
10	X	0	0	0

$S_2 = \bar{A}BE + A\bar{B}C + AB\bar{D}\bar{E}$

A=0



BCD	000	001	011	010
000	0	0	0	0
001	0	0	1	X
011	0	0	X	X
100	0	0	0	0

A=1

BCD	000	001	011	010
000	0	X	0	0
001	0	1	0	0
011	0	1	0	0
100	0	X	1	1

Si, usando puertos NAND

NAND

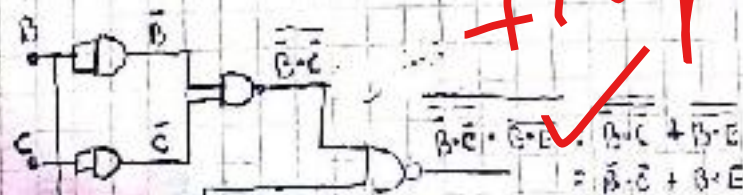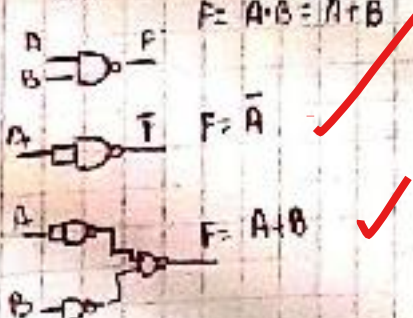

070616496-9


CIUDADANA
 ADELICIA VILLALBA
 OLIVERA SANCHEZ
 JEAN CARLOS

INSTRUMENTO
 EL NO
 MICHAELA
 MICHAELA

RECONOCIMIENTO
 341
 NACIONAL DE EDUCACION
 SU NOMBRE
 ESTACION SOLERA



Problema B:

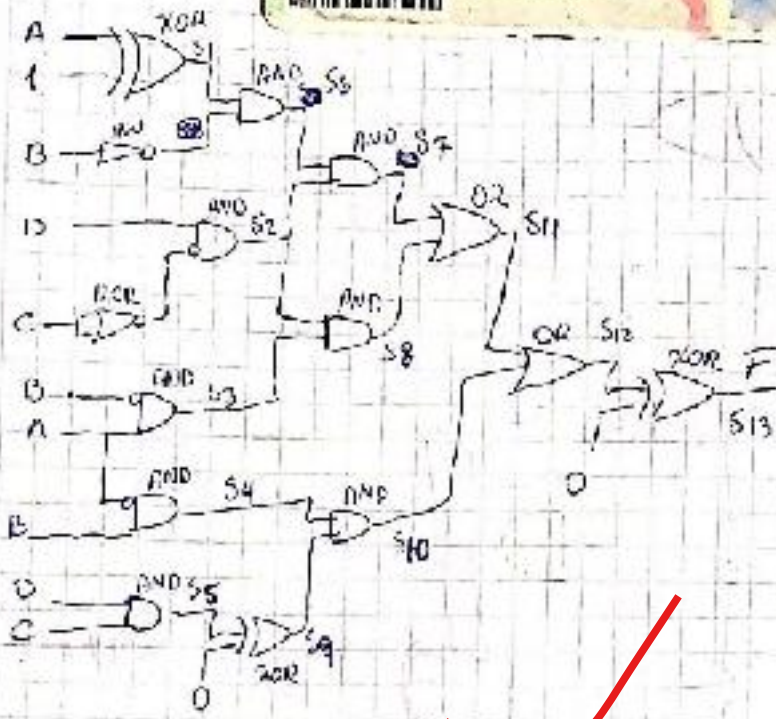

- ~~S1 = A ⊕ B~~
- ~~S2 = D · (C ⊕ C)~~
- ~~S3 = B · A~~
- ~~S4 = A · B~~
- ~~S5 = S1 · C~~
- ~~S6 = S1 · B~~
- ~~S7 = S6 · S2~~
- ~~S8 = S2 · S3~~
- ~~S9 = S5 · B · C~~
- ~~S10 = S4 · S9~~
- ~~S11 = S9 + S8~~
- ~~S12 = S11 + S10~~
- ~~S13 = F = S12 ⊕ 0~~

$S_1 = A ⊕ B = A · \bar{B} + \bar{A} · B = A · 0 + \bar{A} = \bar{A}$
 $S_2 = D · (C ⊕ C) = D · C$
 $S_3 = \bar{B} · A$
 $S_4 = \bar{A} · B$
 $S_5 = C · 0$
 $S_6 = \bar{A} · B$
 $S_7 = \bar{A} · \bar{B} · D · C$
 $S_8 = (D · C) · (\bar{B} · A)$
 $S_9 = (C · 0) ⊕ 0 = (C · 0) + \bar{C} · 0 = C · 0$
 $S_{10} = \bar{A} · B · C · 0$
 $S_{11} = (\bar{A} \bar{B} C 0) + (\bar{A} B C 0)$
 $S_{12} = [(\bar{A} \bar{B} C 0) + (\bar{A} B C 0)] + [\bar{A} B C 0]$

a) funcion realizada, no elabada

$S_{13} = F = S_{12} ⊕ 0 = S_{12} · 1 + S_{12} · 0$

$F = S_{12} = [\bar{A} \bar{B} C 0 + \bar{A} B C 0 + \bar{A} B C 0] + 15P$

b) funcion como Mapa de Karnaugh.

	AB			
CD	00	01	11	10
	00	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

$S_{12} = \bar{A} \bar{B} C 0 + \bar{A} B C 0 + \bar{A} B C 0$
 $S_{12} = \bar{A} (\bar{B} C 0 + B C 0) + \bar{A} B C 0$
 $= \bar{A} C 0 (\bar{B} + B) + \bar{A} B C 0$

$S_{12} = \bar{A} C 0 + \bar{A} B C 0$

↳ Grupo 2

+ 8P

Examen 2º P
2011

Propuesta 1

1) Tabla de verdad

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

28
70

✓ + 100




1) Expresión lógica reducida

Mapa Karnaugh

$AB \backslash x_1 x_0$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	x ⁰	x ⁰	x ¹	x ¹	x ²⁴	x ²⁴	x ²⁴	x ²⁴
01	0 ¹	0 ³	0 ¹³	0 ⁴	0 ³⁵	0 ³⁴	0 ³⁴	0 ³⁴
11	x ³	x ⁷	x ¹³	x ⁴	x ²⁴	x ²⁴	x ²⁴	x ²⁴
10	0 ³	0 ⁶	0 ¹¹	0 ¹⁰	0 ²⁶	0 ²⁶	0 ²⁶	0 ²⁶

$y = \sum m(1, 5, 6, 7)$

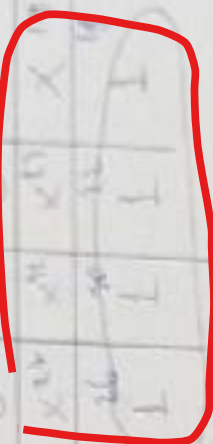

$R_{min} = A\bar{B}x_2 //$

+ 8 P



Problema 2

a) Reducir SI a sus expresiones mínimas

Mapa SI

ABC	000	001	011	010	110	111	100
BE	0	0	0	0	0	0	0
00	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0

$\frac{SI}{\frac{14}{25}}$

+ MP
+ SP


$SI = \overline{A}B\overline{C} + BE + ABC$

$SI = \overline{B}C(\overline{A}+A) + BE$

$SI = \overline{B}C + BE$

Podés reducir más porque hay grupos de 8

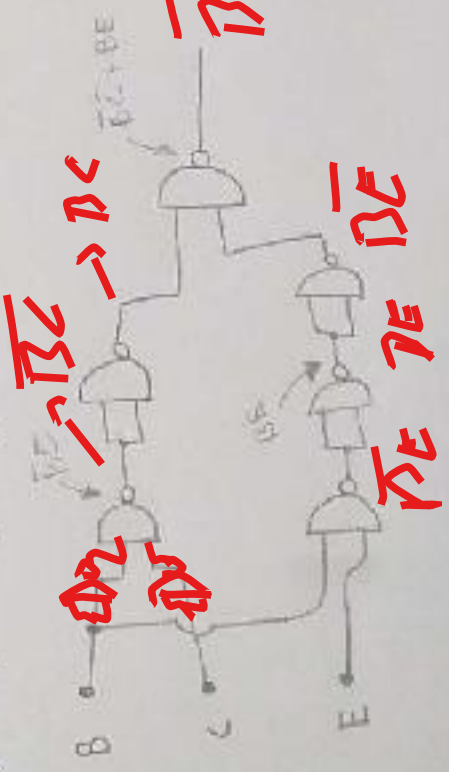b) Implementarlo solo con puertas NAND SI sin



$\overline{BC} \overline{BE} = \overline{BC} + \overline{BE}$



Problema 3

a) Encuentra la función lógica resultante F (no reducida)

→ $0A + A1$

1) $(0A + \bar{A}\bar{B}) \rightarrow \bar{A}\bar{B}DL$

2) DE

3) $\bar{D}A$

4) $\bar{A}\bar{B}$

→ $DL + OD\bar{C}$

→ $\bar{A}\bar{B}DL + DE\bar{A}$

→ $\bar{A}\bar{B}DL + \bar{A}\bar{B}DC + \bar{A}\bar{B}DE$

→ $\bar{A}\bar{B}DL$

$F = (\bar{A}\bar{B}DL + DE\bar{A}) +$

$(\bar{A}\bar{B}DL + \bar{A}\bar{B}DC + \bar{A}\bar{B}DE)$

$F = \bar{A}\bar{B}DL + \bar{A}\bar{B}DC + \bar{A}\bar{B}DE$

(25)

+1 SP

b) Minimice la función lógica con mapas de Karnaugh

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$F_{min} = \bar{A}CD + \bar{B}CD$

$F_{min} = CD(\bar{A} + \bar{B})$

+1 SP



Pregunta 1)

→ todo está en lógica positiva

A, H, y B, H. sus señales están unidas (cambian a un solo la vez)

X₂, X₁, X₀ : entradas por el generador de números (000 a 111) (abc)

R₂, R₁, R₀ : señales de Salida

A B

0 0 } no se puede d.c.

1 1 } sea igual al valor de las entradas, X₂X₁X₀ siempre y cuando no sea decimal

se:

10 → mayor que B decimal

(100, 101, 110, 111)

01 → menor o igual que B decimal

(000, 001, 010, 011)

divin con an 000

a	b	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

30/20



✓ +20p

Tabla de verdad.

2) Expresión reducida para R_2

A	B	X_2	X_1	X_0	R_2
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1

$$A\bar{B}X_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + A\bar{B}X_2\bar{X}_1X_0 + A\bar{B}X_2X_1\bar{X}_0 + A\bar{B}X_2X_1X_0$$

$$A\bar{B}(X_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + X_2\bar{X}_1X_0 + X_2X_1\bar{X}_0 + X_2X_1X_0)$$

$$A\bar{B}X_2(\bar{X}_1\bar{X}_0 + \bar{X}_1X_0 + X_1\bar{X}_0 + X_1X_0)$$

$$A\bar{B}X_2(\bar{X}_1(\bar{X}_0 + X_0) + X_1(\bar{X}_0 + X_0))$$

$$A\bar{B}X_2(\bar{X}_1 \cdot 1 + X_1 \cdot 1)$$

$$A\bar{B}X_2(\bar{X}_1 + X_1)$$


$$A\bar{B}X_2(1) \equiv A\bar{B}X_2$$

$$A\bar{B}X_2(1) \equiv A\bar{B}X_2 \quad \text{R}_2$$

+ 10p



Componentes requeridos

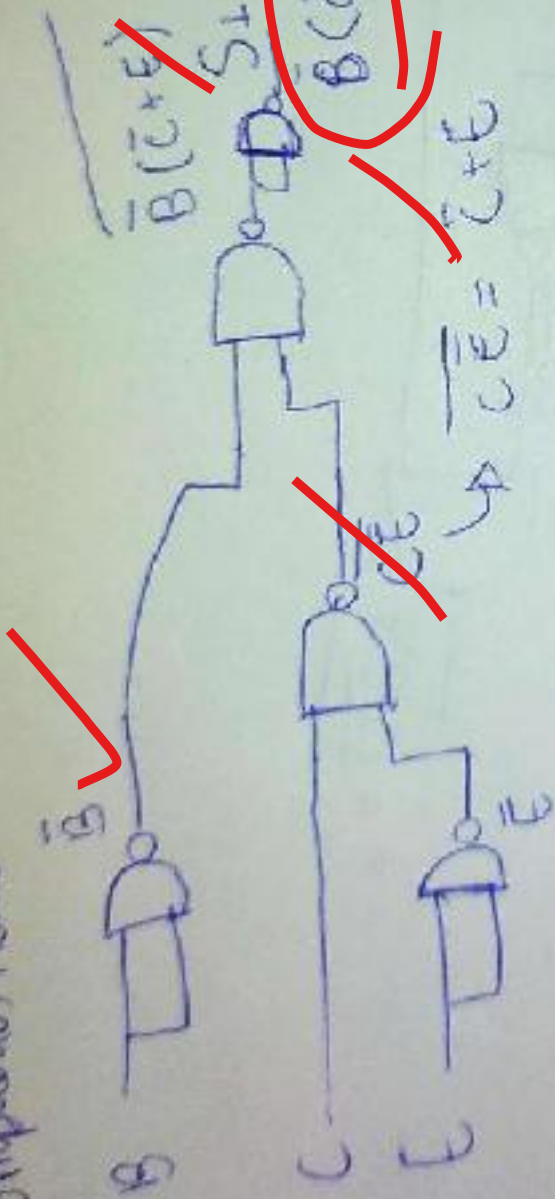

No es
 la
 expresión
 correcta
 $\overline{B}C + BE$










Que tenga


Vcc = 1

GND = 0

Lógica positiva

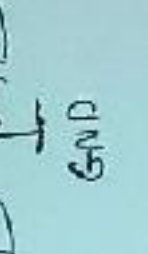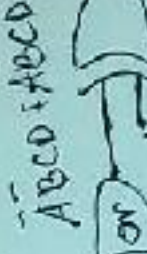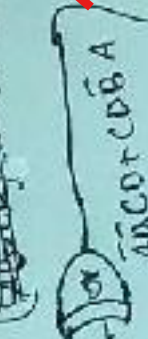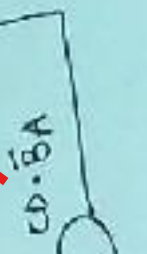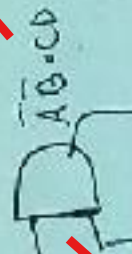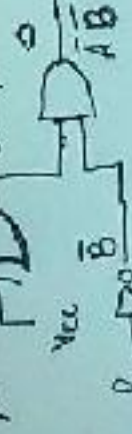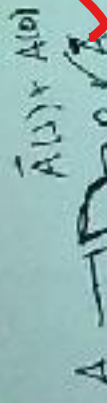

20/25

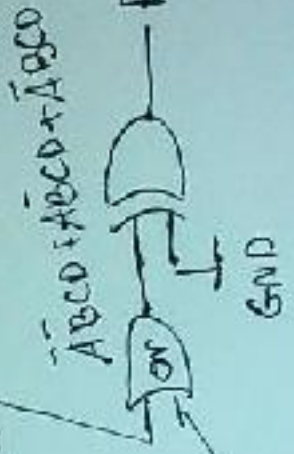

F = [A-bar B CD + A B C D] (0) + [A-bar B C D + A B C D] (1)

F = A-bar B C D + A B C D + A-bar B C D + A B C D



ABD

00	01	10
00	00	00
01	01	00
11	10	00

Handwritten notes: $C_{v,1} = 2$, $C_{v,2} = 1$

CD(AB) y | -

$C_{v,1} = 1$



$F = C_{v,1} + C_{v,2}$

+ 58



70
30

Pregunta 3: Tabla de verdad

A	B	X_1	X_2	R_1	R_2	R_3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

X 70 P

650 /

(us) \Rightarrow $A = 1, B = 0, X_1 = 0, X_2 = 0$

Algebraic Books

$A\bar{B}X_2\bar{X}_1X_0$

$$R_1 = \bar{A}\bar{B}X_2X_1X_0 + \bar{A}B\bar{X}_2X_1X_0 + A\bar{B}X_2X_1X_0 + A\bar{B}X_2\bar{X}_1X_0$$

$$R_2 = X_1 [\bar{A}B\bar{X}_2X_0 + \bar{A}B\bar{X}_2X_0 + A\bar{B}X_2X_0 + A\bar{B}X_2X_0]$$

$$R_2 = X_1 [\bar{A}B(\bar{X}_2\bar{X}_0 + X_2X_0) + A\bar{B}(X_2\bar{X}_0 + X_2X_0)]$$

$$R_2 = X_1 [\bar{A}B(X_2(\bar{X}_0 + X_0)) + A\bar{B}(X_2(\bar{X}_0 + X_0))]$$

$$R_2 = X_1 [\bar{A}B\bar{X}_2 + A\bar{B}X_2] \neq X$$





6/75

Pregunta 2.

A=1

BC	00	01	11	10
DE	00	1	0	0
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

2 grupos más
de 4 literales

$$S_1 = BC\bar{E} + BCDE + BC\bar{D} + BE$$


$$S_1 = BE + BC\bar{D}E + BC\bar{D} + B\bar{C}E$$

$$S_1 = BE(\bar{D} + D) + BC(\bar{D} + E)$$

$$S_1 = BE(1) + BC(\bar{D} + E)$$

$$S_1 = BE + BC(\bar{D} + E) \quad \times$$

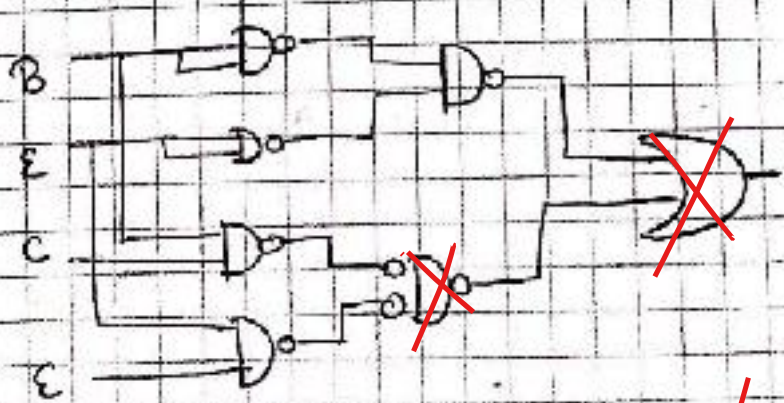$\bar{D} + E = DE$
2 grupos de 4
Si $\bar{d} = 1$



+1 P



Pregunta 2

BC	A=0				A=1			
	00	01	11	10	00	01	11	10
00	1	0	0	0	1	0	0	0
01	0	0	1	0	1	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	0	1
10	1	0	0	0	0	0	0	0


$$S_1 = \overline{BC}E + BC\overline{D}E + \overline{BC}\overline{D} + BE$$


$$S_1 = BE + BC\overline{D}E + \overline{BC}\overline{D} + \overline{BC}E$$

$$S_1 = BE(1 + C\overline{D}) + \overline{BC}(\overline{D} + E) \quad \overline{D} + E = \overline{D}E$$

$$S_1 = BE(1) + \overline{BC}(\overline{D} + E)$$
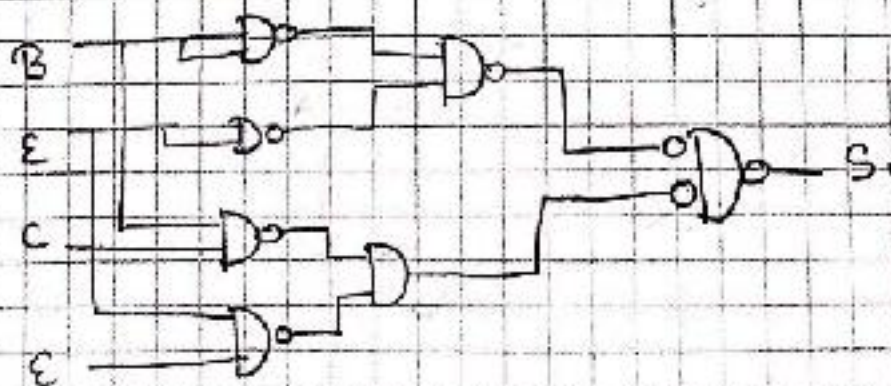
$$S_1 = BE + \overline{BC}(\overline{D} + E)$$



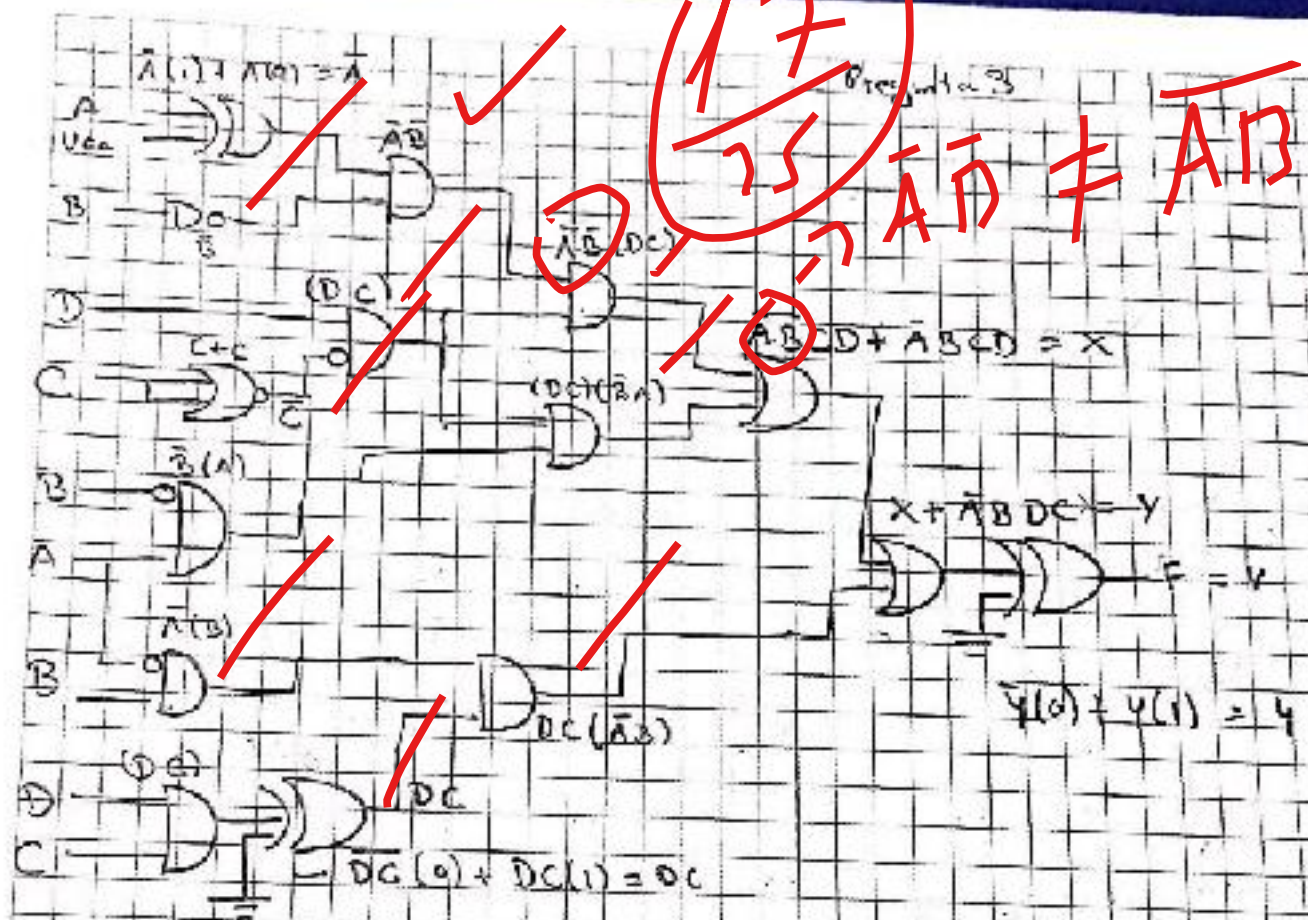

17
75
 $\bar{A}\bar{B} \neq \bar{A}\bar{B}$

~~$F = ABCD + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$~~

+ 12P

$F = ABCD + \bar{A}BCD$

~~$F = ACD$~~

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0



TABLA DE VERDAD

	A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
A=0 B=0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1	0	0	0
	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	0	1	1	1	0	0	0
A=0 B=1	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	1	1	0	1	1
	0	1	1	0	0	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0
	0	1	1	1	0	0	0	0
	0	1	1	1	1	0	0	0
A=1 B=0	1	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0
	1	0	1	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	1	1	0	1
	1	0	1	1	0	1	1	0
	1	0	1	1	1	1	1	1
A=1 B=1	1	1	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	1	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	0	0	0

JAMB MALAY

~~30
70~~



+20P

R_2

~~x_1, x_2, x_3~~

x_2, x_1, x_0

$x_2 = 0, 1$

$R_2 = AX_2$

AB	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	1	1	1

$R_2 = B \bar{x}_1 \Rightarrow B \bar{x}_1 A x_1, R_1 = A x_2$ ✓

TIP

R_1

x_1, x_2, x_3

$x_1 = 0, 1$

AB	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	1	1	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	1	0	0

$R_2 = B \bar{x}_1 x_2 + A x_1 x_2$



$R_0 =$

x_1, x_2, x_3

AB	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01								
11								
10								

PROBLEMA 2

S_1

		A=0				A=1			
ABC	000	001	011	010	110	111	101	100	
DE	00	0	0	0	0	0	0	1	
	01	0	0	0	0	0	0	0	
	11	0	0	0	0	0	0	0	
	10	0	0	0	0	0	0	0	

+4p
+6p

$S_1 = EB + \bar{B}\bar{C}$ ✓ +5p

S_2

		A=0				A=1			
ABC	000	001	011	010	110	111	101	100	
DE	00	0	0	0	0	0	0	0	
	01	0	0	1	0	0	1	0	
	11	0	0	0	0	0	1	0	
	10	0	0	0	1	1	0	0	

$S_2 = \bar{A}BE + A\bar{B}\bar{C} + A$

$S_2 = \bar{A}BE + A(B\bar{C} + 1)$

$S_2 = \bar{A}BE + A$

$S_2 =$

CONFUERZA NANO




JAMES MALAVE TOMALA

EXAMEN SISTEMAS.

$$S_1 = BE + \overline{B}\overline{C} = \overline{\overline{BE + \overline{B}\overline{C}}} = \overline{\overline{BE} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}}} \quad \checkmark$$
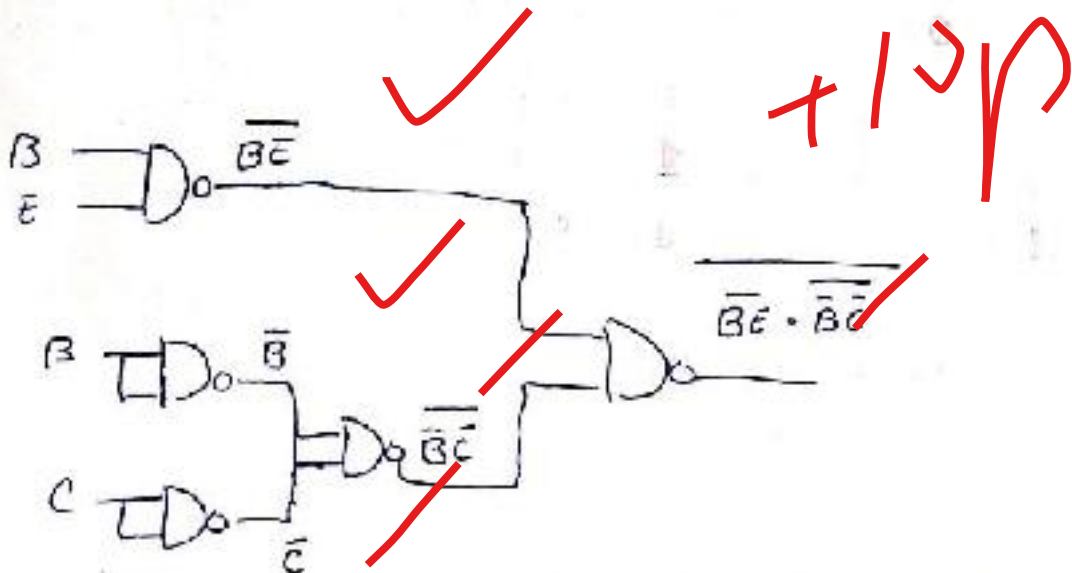
$$S_1 = \overline{\overline{BE} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}}}$$




JAMES MALAVE TORRALA



18 / 25

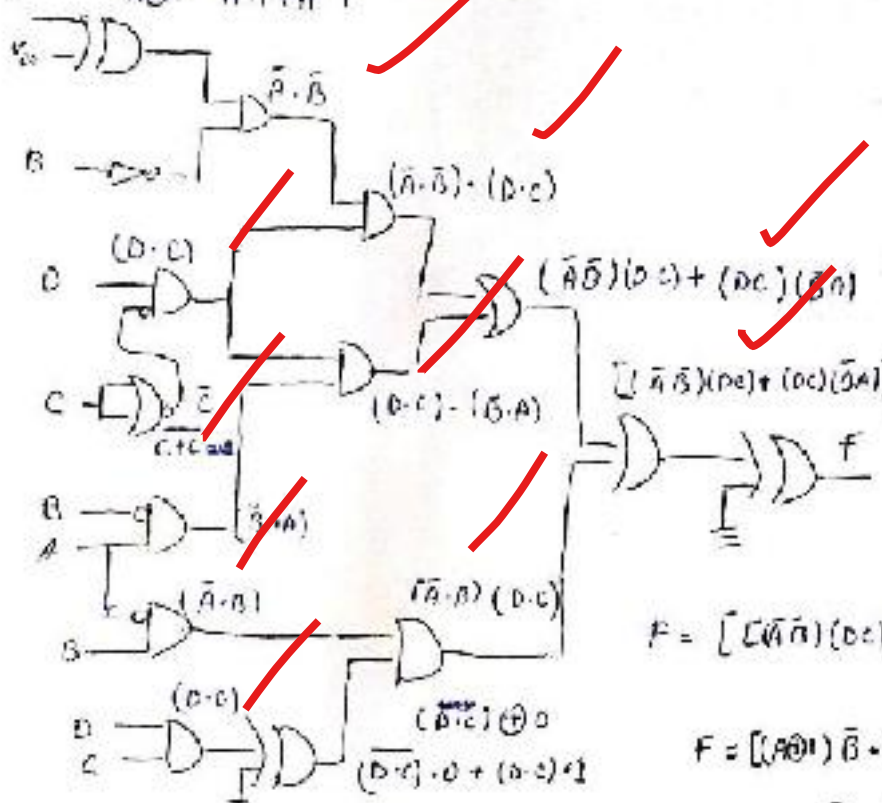PROBLEMAS

4 $A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$



$A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$
 $A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$

$F = [(A \oplus B) \cdot C] + (A \cdot B) \cdot C$

$F = [(A \oplus B) \cdot C] + (A \cdot B) \cdot C$

$+ [(D \cdot C) \oplus 0] + (\bar{A} \cdot B) \oplus 0$

$F = DC [(A \oplus B) + (A \cdot B)] + \bar{A}B(DC)$

	AB				
	00	01	11	10	
DC	00	0	0	0	10
	01	0	0	0	
	11	1	1	0	
	10	0	0	0	

$F = \bar{A}DC + BDC$

$F = DC [\bar{A}B + \bar{B}A] + \bar{A}B(DC)$

	AB				
	00	01	11	10	
DC	00	0	0	0	10
	01	0	0	0	
	11	1	1	0	
	10	0	0	0	

$F = A\bar{B} + \bar{A}B + DC$

$F = A\bar{B} + DC$



Nombre: Rafael David Mata Puentes
 Curso/Paralelo: 4
 Fecha: 24/11/2021

90

 100

Examen 1

Pregunta 1

a)

A	B	X ₂	X ₁	X ₂	R ₁	R ₂
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

30

 30

+10p

b) R₂

A=0

X ₂ \ X ₁	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

A=1

X ₂ \ X ₁	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	0

$R_2 = \bar{B} X_2$

+10p

Don't care = 0



Pregunta 2:

a)

S_1

$\frac{25}{25}$

$n=0$

BE	BC	00	01	11	10
00		1	0	0	0
01		X	0	1	X
11		X	0	X	X
10		1	0	0	0

+4p

$n=1$

BE	BC	00	01	11	10
00		1	0	0	0
01		1	0	1	1
11		X	0	X	1
10		X	0	0	0


+4p

$S_1 = BE + \bar{B}\bar{C}$

+5p

b)

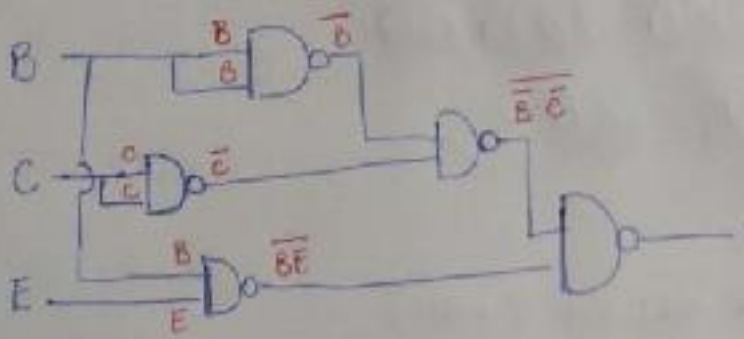$S_1 = BE + \bar{B}\bar{C} \equiv \overline{\overline{BE + \bar{B}\bar{C}}} \equiv \overline{\overline{BE} \cdot \overline{\bar{B}\bar{C}}}$



+10p


$S_1 = \overline{\overline{BE} \cdot \overline{\bar{B}\bar{C}}}$





Pregunta 3

$\frac{15}{25}$

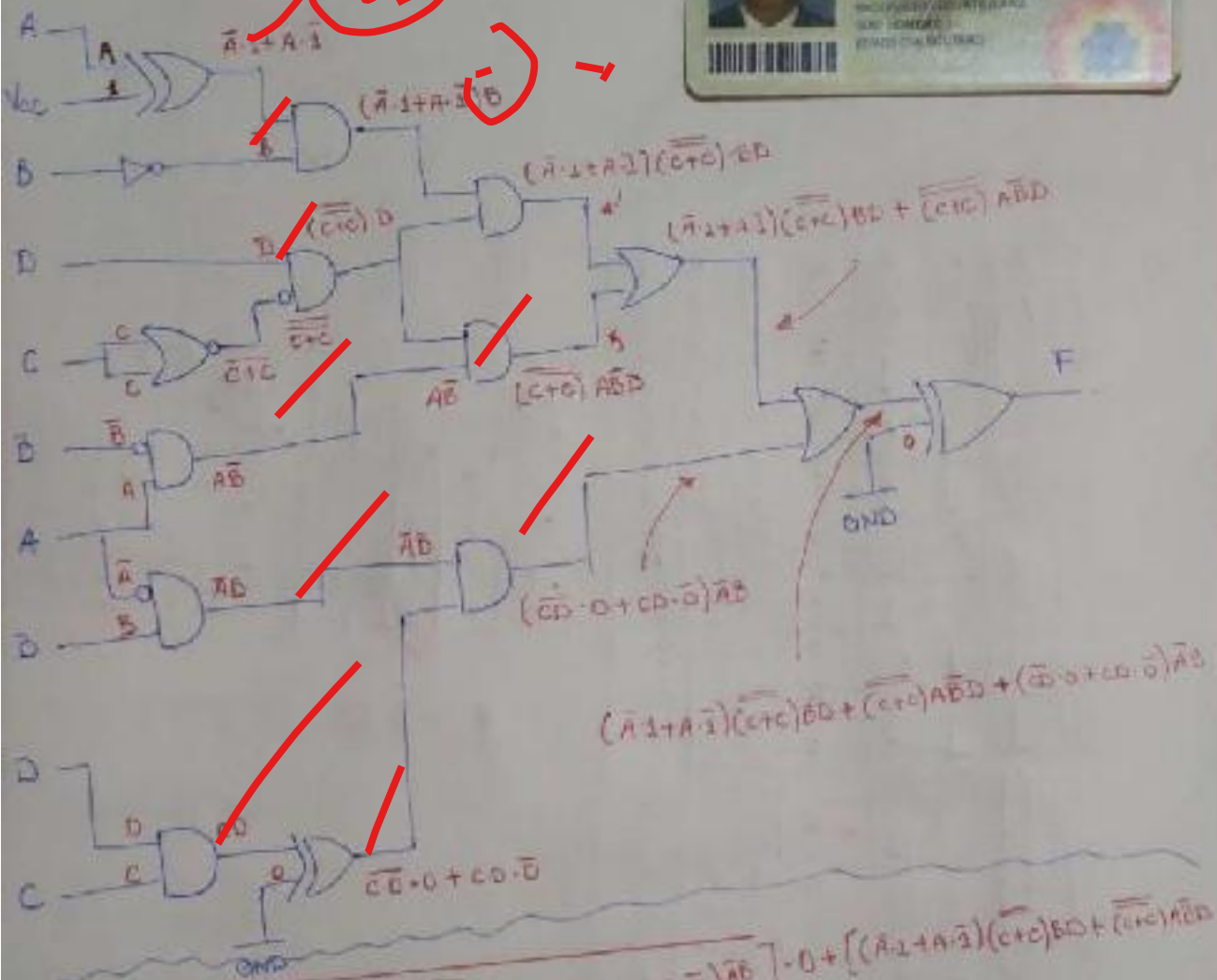

$$F = [(A\bar{1} + A\bar{1})(\bar{c}+c)BD + (c+\bar{c})A\bar{B}D + (\bar{c}\bar{0} + c\bar{0})\bar{A}B] \cdot \bar{0} + (\bar{c}\bar{0} + c\bar{0})\bar{A}B$$

$$F = [(A\bar{1} + A\bar{1})(\bar{c}+c)BD + (c+\bar{c})A\bar{B}D + (\bar{c}\bar{0} + c\bar{0})\bar{A}B]$$

~~10/25~~
~~10/25~~
~~10/25~~

+10p

$$F = (\bar{A})(\bar{c}+c)BD + (c+\bar{c})A\bar{B}D + (\bar{c}\bar{0})\bar{A}B$$

b) Si igualo la función de salida $F = 1$, y la divido en 3 partes obtenemos (separando por el signo "+")

$$\overline{A}(\overline{C+D})BD \equiv 1$$

$A \equiv 0$
 $B \equiv 1$
 $D \equiv 1$
 $C \equiv 1$

\Rightarrow ordenando lo queda
 $A \equiv 0$
 $B \equiv 1$
 $C \equiv 1$
 $D \equiv 1$

$$(C+D)A\overline{B}D \equiv 1$$

$A \equiv 1$
 $B \equiv 0$
 $D \equiv 1$
 $C \equiv 1$

\Rightarrow ordenando lo queda
 $A \equiv 1$
 $B \equiv 0$
 $C \equiv 1$
 $D \equiv 1$

$$\overline{A}B\overline{C}D \equiv 1$$

$A \equiv 0$
 $B \equiv 1$
 $C \equiv 0$
 $D \equiv 1$

Mapa de Karnaugh

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1		1
10				

$$F = \overline{A}BCD + A\overline{B}CD$$

$$\overline{A}C(D) + A\overline{B}C(D)$$

$$(\overline{A} + A\overline{B})C(D)$$


$$(\overline{A} + \overline{B})C(D)$$

+5P



Pregunta 4

20
20

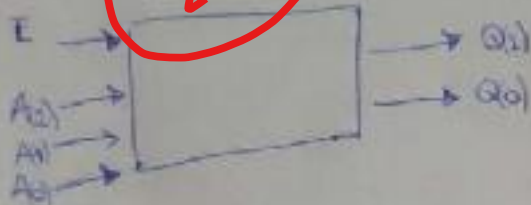

$$S_2 = \overline{A(0)}$$

$$S_2 = \overline{A(1)}$$

$$Q(0) = A(1) \cdot A(0) \cdot E$$

$$Q(2) = Q(0) + S_2 + A(2) + A(0)$$

$$Q(2) = A(1) \cdot \overline{A(0)} \cdot E + \overline{A(1)} + A(2) + A(0)$$

$$Q(2) = Q(0) + S_2 + A(2) + A(0)$$

$$Q(2) = \overline{A(1)} \cdot S_2 \cdot E + S_2 + A(2) + A(0)$$

$$Q(2) = A(1) \cdot S_2 \cdot E + \overline{A(1)} + A(2) + A(0)$$

$$Q(2) = A(1) \cdot \overline{A(0)} \cdot E + \overline{A(1)} + A(2) + A(0)$$

~~$Q(2) = A(1) \cdot A(0)$~~

~~$Q(2) = A(2) \cdot A(0)$~~

~~$Q(2) = A(2) \cdot A(1)$~~

~~$Q(2) = A(1) \cdot A(0)$~~



✓ + 20 p.

$$Q(2) = (A(1) \cdot \overline{A(0)} \cdot E) + \overline{A(1)} + A(2) + A(0)$$

$$Q(2) = \overline{(A(1) \cdot \overline{A(0)} \cdot E) + \overline{A(1)} + A(2) + A(0)}$$

$$Q(2) = (\overline{A(1)} + A(0) + \overline{E}) \cdot (A(1) \cdot \overline{A(2)} \cdot \overline{A(0)})$$

$$Q(2) = \overline{A(1) \cdot \overline{A(1)} \cdot A(2) \cdot \overline{A(0)} + A(0) \cdot \overline{A(0)} \cdot \overline{A(2)} \cdot A(1) + E \cdot \overline{A(0)} \cdot A(1) \cdot \overline{A(2)}}$$

$$Q(2) = \overline{E \cdot \overline{A(0)} \cdot A(2) \cdot \overline{A(2)}}$$

$$Q(2) = A(2) + \overline{A(1)} + A(0) + E$$

Prac #2

Caso $A=B=0$?

Caso $A=B=1$?

$\frac{10}{30}$

1) $A \mid x_1 \mid x_2 \mid x_3 \mid x_4 \mid x_5 \mid R_1 \mid R_2 \mid R_3$

0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0

$R_2 = A \mid \times$
 Usa Sup y Algebra de Dool
 o Mapa K y tabla de Verdad
 completa



Pregunta #2

A = 0

A = 1

$\frac{70}{25}$


BC	00	01	11	10
DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	x	0	1	x
11	x	0	x	x
10	1	0	0	0

BC	00	01	11	10
DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	x	0	x	1
10	x	0	0	0

4P
6P

a) $F(A,B,C,D,E) = \bar{B}\bar{C} + BE$ ✓ + 5P

b)

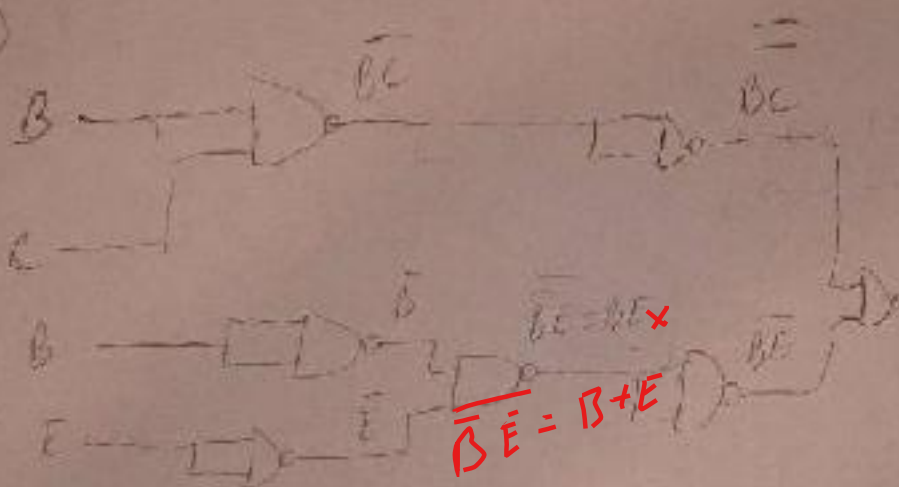

+ 5P


$BC + BE = \bar{B}\bar{C} + BE$
 $\bar{B}\bar{C} \neq \bar{D}\bar{C}$



Demanda Program:

Problema 3

19/25

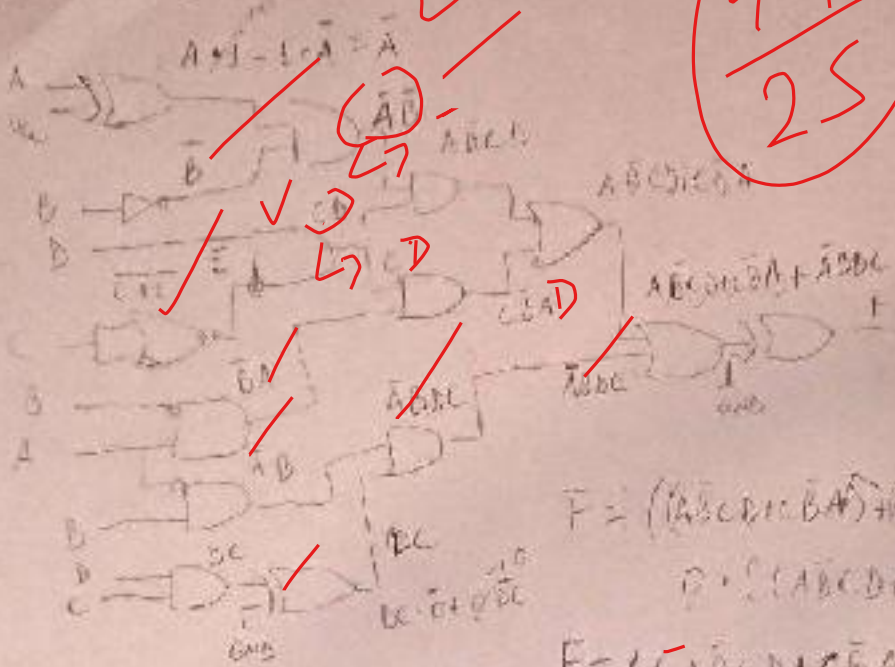

$$F = (ABC + BCD + ACD + ABD) + (A + B + C + D)$$

$$F = ((ABC + BCD + ACD + ABD) \cdot 0 + 1) + ((ABC + BCD + ACD + ABD) \cdot 1)$$

$$F = ((ABC + BCD + ACD + ABD) \cdot 1) + (A + B + C + D)$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$A + B + C + D = 1$$

$$B = 0, A = C = D = 1$$

$$A + B + C = 1$$

$$A = 0, B = C = 1$$

+10p

AB	00	01	11	10
D	0	0	0	0
CD	0	0	0	0
AD	0	0	0	0
BC	0	0	0	0

$$F = BCD$$

+4p

Pregunta 4 :-

A B

$\frac{2 \cup}{7 \cup}$



Q

A	B	X_2	X_1	X_0	R_1	R_2	R_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

✓
+ 10p

b)

Usando minterminos (SOP):

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_1X_0 +$$

$$A\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_1\bar{X}_0 + A\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_1X_0$$

$$S = X_1(\bar{A}\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_0 + \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2X_0 +$$
$$A\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_0 + A\bar{B}\bar{X}_2X_0)$$

$$S = X_1[\bar{A}\bar{B}(\bar{X}_2\bar{X}_0 + \bar{X}_2X_0) + A\bar{B}(X_2\bar{X}_1 + X_2X_0)]$$

$$S = X_1[\bar{A}\bar{B}(\bar{X}_2(\bar{X}_0 + X_0)) + A\bar{B}(X_2(\bar{X}_1 + X_0))]]$$

$$S = X_1[\bar{A}\bar{B}\bar{X}_2 + A\bar{B}X_2]$$

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2X_1 + A\bar{B}X_2X_1$$



Usando mintermos (SOP):

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2X_1\bar{X}_0 + \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2X_1X_0 +$$

$$A\bar{B}X_2X_1\bar{X}_0 + A\bar{B}X_2X_1X_0$$

$$S = X_1(\bar{A}\bar{B}\bar{X}_2\bar{X}_0 + \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2X_0 + A\bar{B}X_2\bar{X}_0 + A\bar{B}X_2X_0)$$

$$S = X_1[\bar{A}\bar{B}(\bar{X}_2\bar{X}_0 + \bar{X}_2X_0) + A\bar{B}(X_2\bar{X}_0 + X_2X_0)]$$

$$S = X_1[\bar{A}\bar{B}(\bar{X}_2(\bar{X}_0 + X_0)) + A\bar{B}(X_2(\bar{X}_0 + X_0))]$$

$$S = X_1[\bar{A}\bar{B}\bar{X}_2 + A\bar{B}X_2]$$

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{X}_2X_1 + A\bar{B}X_2X_1 // \text{ok}$$

14
25

Pregunta 2:

a)

A = 0	G1	G2	A = 1	G3
BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0


A = 1	G3	G4		
BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

G1 U G3: 1 grupo de ocho

G2 U G4: otro grupo de ocho

b)

$$S1 = \bar{B}C + BE // \text{ok}$$

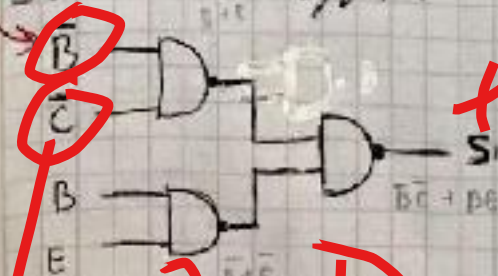

$B \rightarrow B \rightarrow \bar{B} \Rightarrow \text{Falta}$



Preguntas 3.-

a) S_1 (EXOR): S_2 (OR): S_3 (AND): S_4 (AND):

$$\bar{A}(1) + A(\bar{1}) \quad C + C \quad \bar{B}A \quad \bar{A}B$$

$$\bar{A} + 0 \Rightarrow \bar{A} \quad C \quad C$$

10
25

S_5 (AND): S_6 (AND): S_7 (AND): S_8 (EXOR):

$$DC \quad S_1 \cdot \bar{B} \quad D \cdot S_2 \quad \bar{S}_5(0) + S_5(0)$$

$$\bar{A}\bar{B} \quad DC \quad \bar{D} + C \quad \bar{D} + \bar{C} = DC$$

S_9 (AND): S_{10} (AND): S_{11} (AND): S_{12} (OR):

$$S_6 \cdot S_7 \quad S_7 \cdot S_8 \quad S_4 \cdot S_8 \quad S_9 + S_{10}$$

$$\bar{A}\bar{B}DC \quad DC\bar{B}A \quad \bar{A}B(\bar{D} + C + DC) \quad \bar{A}\bar{B}DC + DC\bar{B}A$$

$$\bar{A}\bar{B}DC$$

S_{13} (OR):

$$S_{12} + S_{11}$$

$$\bar{A}\bar{B}DC + \bar{A}B(\bar{D} + C)$$

$$\bar{A}[\bar{B}DC + B\bar{D} + BC]$$

$$\bar{A}[DC(\bar{B} + B) + B\bar{D} + BC]$$

$$\bar{A}[DC + B\bar{D} + BC]$$

S_{14} (EXOR):

$$\bar{S}_{13}(0) + S_{13}(0)$$

$$S_{13}$$

$$\bar{A}[DC + B\bar{D} + BC]$$

~~$E = \bar{A}[DC + B\bar{D} + BC]$~~

~~$F = \bar{A}DC + \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}BC$~~

b)

AB	00	01	10	11
CD	00	01	10	11
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	1	0	0

$S = \bar{A}B + \bar{A}CD$

$S = \bar{A}(B + CD)$



$2^5 = 32$

201
011
001
010
000

1 TABLA

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

20
70

✓

+20P

✓



a). REDUCIR → MAPA Karnaugh

ABC	000	001	011	110	111	101	100
00	1	0	0	0	0	0	1
01	0	0	1	0	1	1	1
11	0	0	0	0	1	0	0
10	1	0	0	0	0	0	0

+ 4 p

+ 5 p


2 Grupos > 1 de 8

$$S_1 = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + BE$$

$$S_1 = \bar{B}\bar{C} + BE$$

+ 5 p


b) PUERTAS NAND

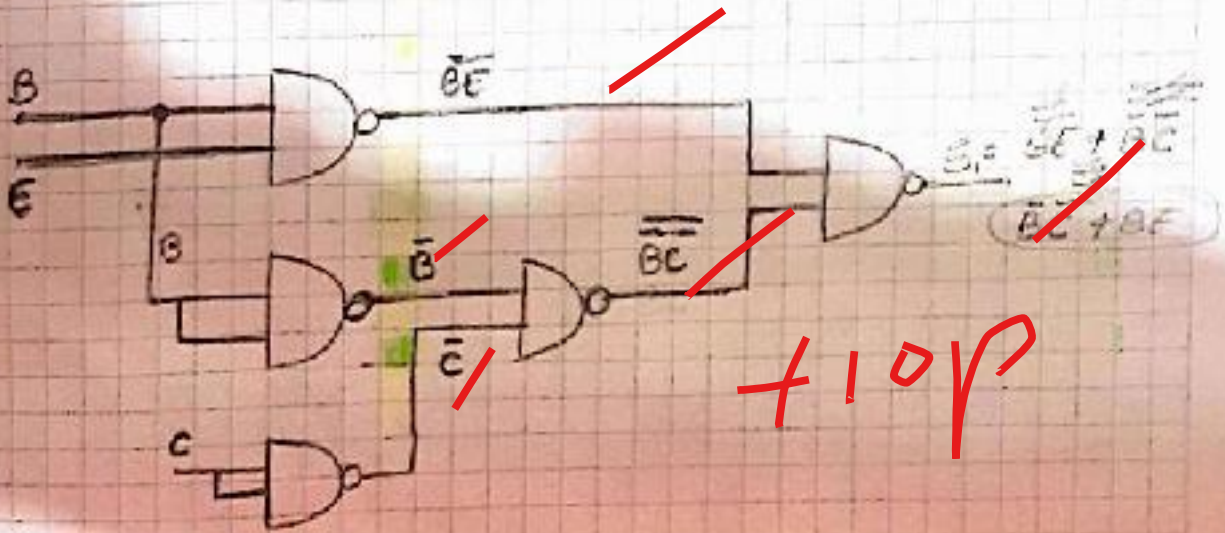

+ 10 p

3

$\frac{22}{25}$

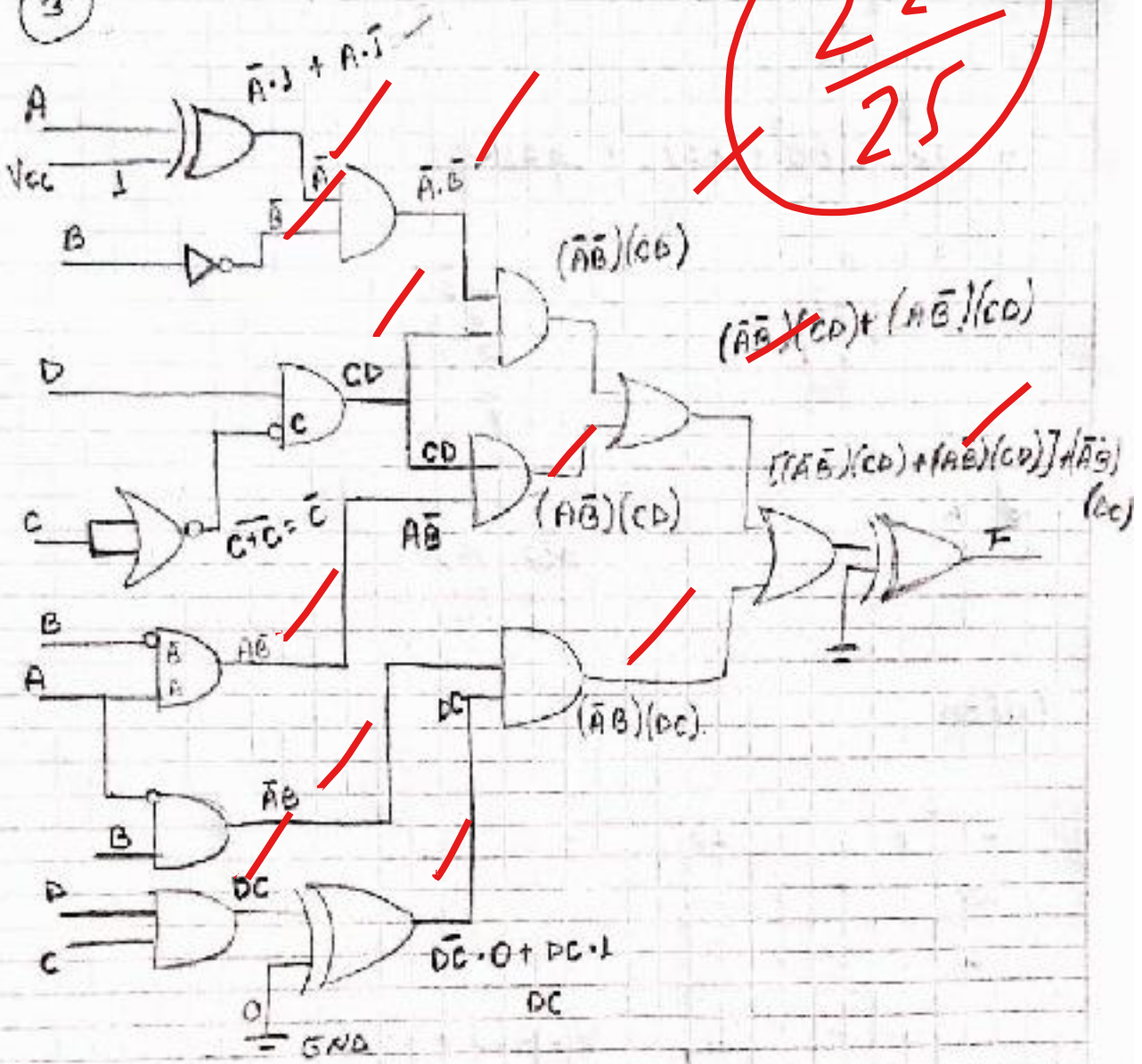

$\bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

$\bar{A}\bar{B} + AB = A \odot B$

$F = [(\bar{A}\bar{B})(CD) + (A\bar{B})(CD)] + (\bar{A}\bar{B})(DC)$

$F = [(A \oplus 1)\bar{B} \cdot (\bar{C} + C \cdot D) + (A\bar{B}) \cdot (\bar{C} + C \cdot D) + (CD) \odot D \cdot (\bar{A}\bar{B}) \odot 0]$

FACTOR COMÚN



$$F = (CD) [(A\bar{B}) + (A\bar{B})] + (\bar{A}B)(DC)$$

✓ + 1 SP

SE ABILITA



$(\bar{A}B)$

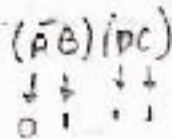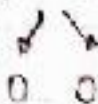

MAPA

	AB			
DC	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	0
10	0	0	0	0

+ 7P

$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C = (\bar{A} + A\bar{B})DC = (\bar{A} + \bar{B})DC$

→ Grupos de 2

$F = A\bar{B} + DC$??



Tema 41

	A	B	X_1	X_2	X_3	R_1	R_2	R_3
menor igual que 3	0	1	0	1	0	0	0	0
Mayor a 7	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	1	1	1	0	0	0
	1	0	1	1	1	1	0	0
	1	0	1	1	1	1	1	0
	1	0	1	1	1	1	1	1
Casos imposibles	0	0				\emptyset	\emptyset	\emptyset
	1	1				\emptyset	\emptyset	\emptyset

~~30~~
~~30~~

+2 op



A=0 B=0

A=0 B=1

R_2

$X_1 X_2$	00	01	11	10
0	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
1	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset

$X_1 X_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0

$R_2 = AX_2$

A=1 B=0

A=1 B=1

$X_1 X_2$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

$X_1 X_2$	00	01	11	10
0	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset
1	\emptyset	\emptyset	\emptyset	\emptyset

+1 op

Tema 2. A=0

+4P

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

A=1


(25/25) +6P

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

I + II

+10P


$$F = \overline{B}\overline{C} + BE \Rightarrow \overline{\overline{B}\overline{C}} + \overline{BE} = \overline{\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{BE}$$

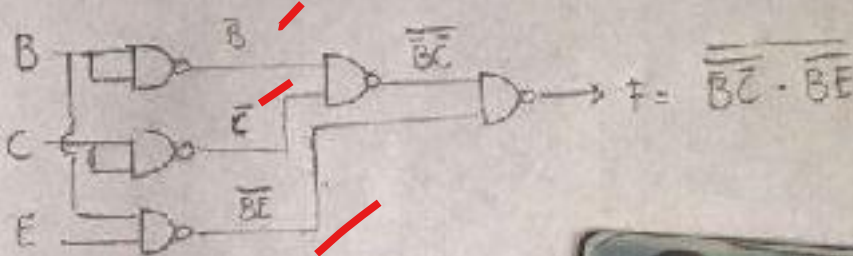

Tema 3

0 + 1 = 1
1 + 1 = 0
xor

25 / 25

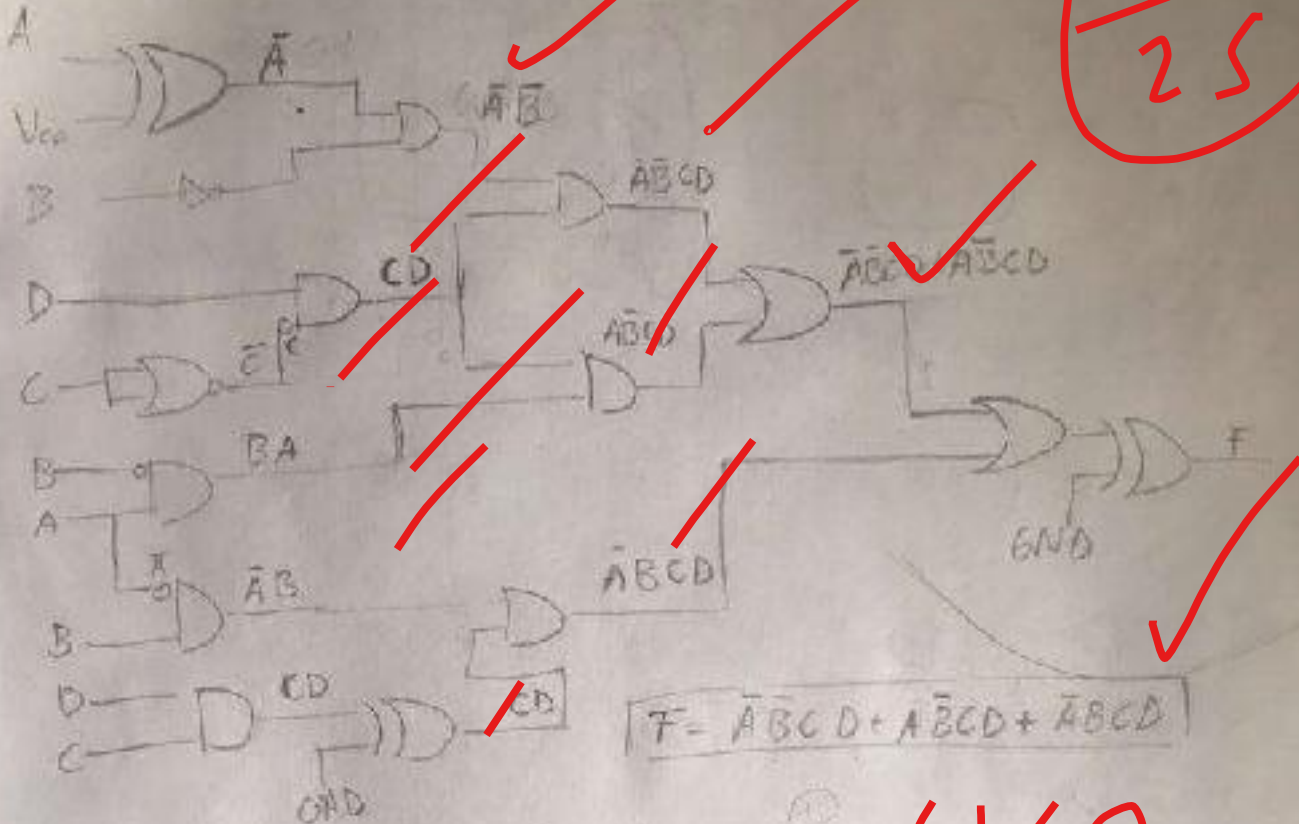

$$F = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

fisp

0 + 0 = 0
1 + 0 = 1
xor

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1		1
10				

fisp

$$F = \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

$$F = \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

Das posibles reducciones

Sistemas Digitales
 Examen Primer Parcial
 Portavoceros: Párrafo Marcos Andrés

70
 70



A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R _A	R _B	R _C
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0

✓ + 20p

R2

X_2 X_1 X_0	000	001	011	010	100	101	111	110
AB								
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	1	1	1	1

~~$R_2 = A X_2$~~

+10p



espol Escuela Superior Politécnica del Litoral

MARCOS ANDRES PORTOCARRERO RAMON
ESTUDIANTE

TELECOMUNICACIONES

CARRERA

Mat. 201910272

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

Ejercicio 2

$\frac{16}{25}$



S₁

Grupo 8





ABC	000	001	011 + 4P	100	101	111 + 4P	110
00	1	0	0	1	0	0	0
01	0	0	1	1	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1
10	1	0	0	0	0	0	0

$$S_0 = \overline{A}BC + \overline{A}BE + A\overline{B}\overline{C} + ABE$$

$$S_1 = \overline{D}\overline{C} + DE$$

$$\overline{X} \cdot 1 = \overline{X}$$

$$A = \overline{\overline{A}}$$

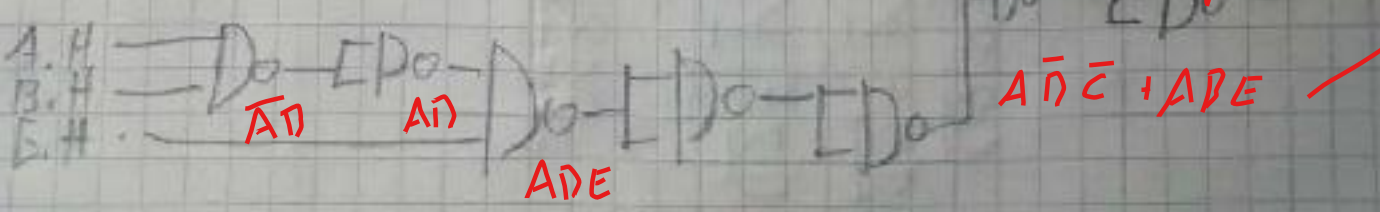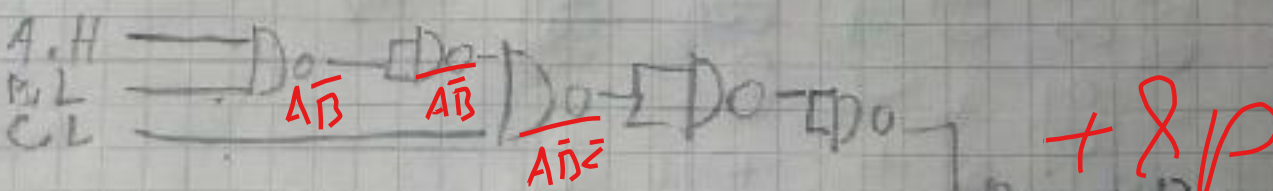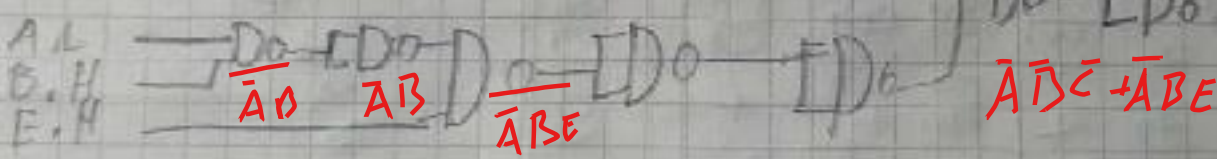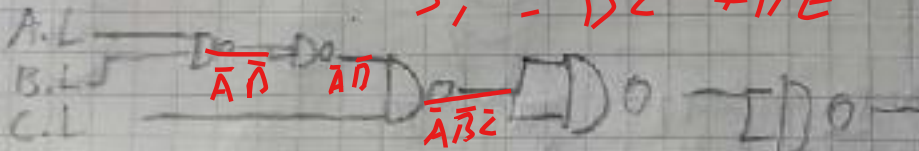

Examen #1 SD1

Pregunta 1:

15
70

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1

+ 10 p.

Resultados

A=D=1 ?

A=B=0

+ 5 p

X ₁ X ₀	00	01	11	10
000	0	0	0	0
001	0	0	0	0
011	0	0	0	0
010	0	0	0	0
100	0	0	0	0
101	1	1	1	1
111	0	0	0	0
110	0	0	0	0

$$Q_2 = \overline{A} \overline{B} X_2$$

Cuipo de 8



Pregunta #2

$\frac{4}{25}$

A	B	C	D	E	S158
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

a)

de	000	001	010	011	100	101	110	111
00	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	1	0	1	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0

- $\overline{A}BCD$
- $\overline{A}BCE$
- $\overline{A}BDE$
- $\overline{A}BC\overline{E}$
- $\overline{A}BCDE$

Grupo 1

Grupo 2


$S: \phi = 1$

$f = BCDE + \overline{A}BCD + \overline{A}BDE + \overline{A}BC\overline{E} + \overline{A}BCDE$


$S: \phi = 1$



Si A=0

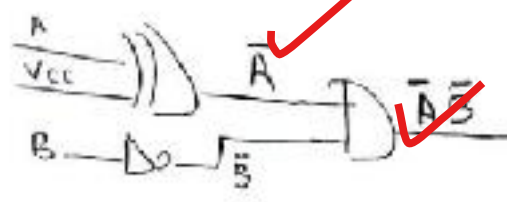

23
25

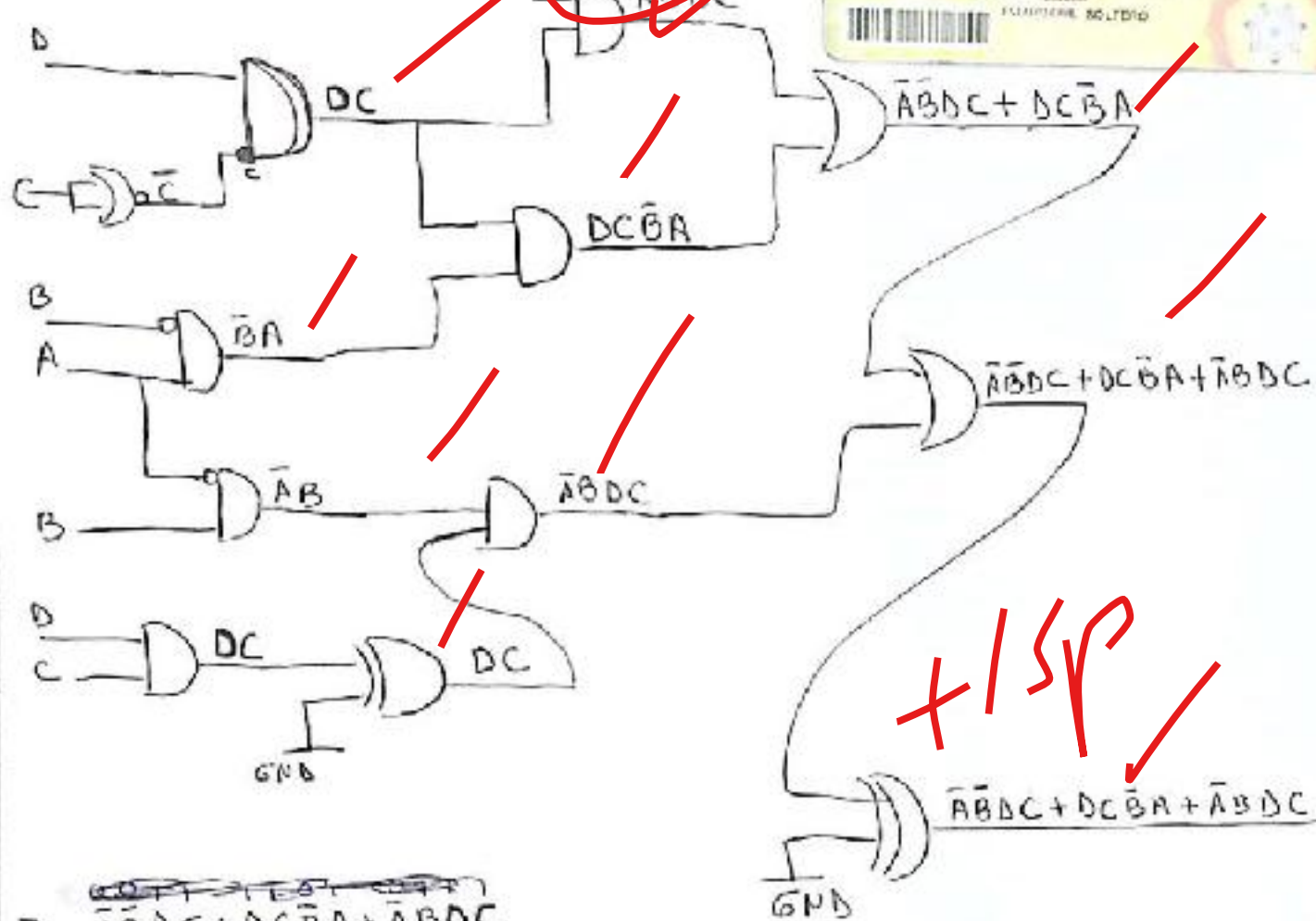

~~F = ABCD + ABCD + ABCD~~
 $F = \bar{A}BDC + DC\bar{B}A + \bar{A}BDC$

$2^4 = 16$

ordenado

$F = \bar{A}BCD + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11				
10				

- $\bar{A}BCD$
- $CDA\bar{A}$

$F = \bar{A}BCD + \bar{A}CD$

tsp

Grupo 2

1 Problema

30
30

A	B	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0

✓ + 2 p



Minter

$$R_2 = \overline{A} \overline{B} X_2 \overline{X}_1 \overline{X}_0 + \overline{A} \overline{B} X_2 \overline{X}_1 X_0 + \overline{A} \overline{B} X_2 X_1 \overline{X}_0 + \overline{A} \overline{B} X_2 X_1 X_0$$

$$R_2 = \overline{A} \overline{B} (X_1 \overline{X}_1 \overline{X}_0 + X_1 \overline{X}_1 X_0 + X_2 \overline{X}_1 \overline{X}_0 + X_2 \overline{X}_1 X_0 + X_2 X_1 \overline{X}_0 + X_2 X_1 X_0)$$

$$R_2 = \overline{A} \overline{B} X_2 (\overline{X}_1 \overline{X}_0 + \overline{X}_1 X_0 + X_1 \overline{X}_0 + X_1 X_0)$$

$$R_2 = \overline{A} \overline{B} X_2 (\overline{X}_1 (\overline{X}_0 + X_0) + X_1 (\overline{X}_0 + X_0))$$

$$R_2 = \overline{A} \overline{B} X_2 (\overline{X}_1 + X_1)$$

$$R_2 = \overline{A} \overline{B} X_2$$

+ 1 p

S. 2 Parte

DE \ BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	∅	0	1	∅
11	∅	0	∅	∅
10	1	0	0	0

20
20



+5p

$$S_1 = BE + \overline{BC}$$


A = 0

DE \ BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	∅	0	∅	1
10	∅	0	0	0

+6p

+4p

A₁

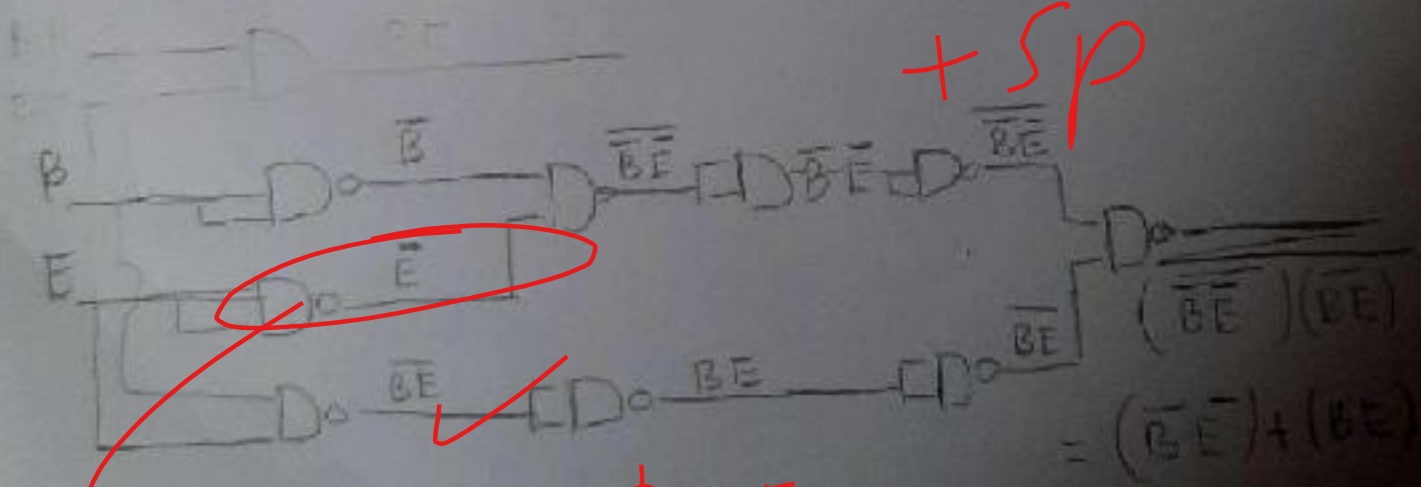

+5p

→ Confundiste E con C

Note 3
 $Z_1 = 1$ ✓
 $A = 1$ ✓
 $B = 1$ ✓
 $D = 1$ ✓
 $C = 1$ ✓
 $E = 1$ ✓
 $F = 1$ ✓
 $G = 1$ ✓

$F = \bar{A}BDC + AB\bar{D}C + \bar{A}B\bar{D}\bar{C} + ABDC + \bar{A}BDC + \bar{A}\bar{B}DC + \bar{A}\bar{B}\bar{D}C + \bar{A}\bar{B}\bar{D}\bar{C}$

$F = \bar{A}BDC + AB\bar{D}C + \bar{A}BDC$

$F = \bar{A}BDC + AB\bar{D}C + ABDC$

$F = DC(\bar{A}B + A\bar{B} + AB)$
 $= DC(\bar{A} + \bar{A} + A)$
 $= DC(\bar{A} + 1)$
 $= DC(1)$
 $= DC$

+1SP ✓
 +3P ✓
 Teoría de la
 Muestra
 DC ($\bar{B} + \bar{A}$)

$\frac{18}{25}$



A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	0	0

$$F = \bar{A}CD + \bar{B}CD$$

$$F = CD(A + B)$$



Rodriguez Astudillo Milena Dargama

P4

Examen 1

24

30

Pregunta #1

A	B	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0
0	1	x ₂	x ₁	x ₀
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0

→ Cuando

$$x_2, x_1, x_0 < (3)_{10}$$

A	B	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	x ₂	x ₁	x ₀
1	1	0	0	0

→ Cuando

$$x_2, x_1, x_0 > (3)_{10}$$



A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			

✓ +10p


REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO GENERAL DE EDUCACIÓN
 MINISTERIO DE ALTA EDUCACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 093257434-6

ANO: 2010


RODRIGO ANTONIO
MILANA DAYANA
 J. SANCHEZ GONZALEZ
 CHILE
 C. B. 2010


 SOLVAY CAROLINA
 IDENTIFICACION 2010-05-10
 NACIONALIDAD: BOLIVARIANA
 SEXO: MUJER
 ESTADO CIVIL: SOLTERO




 FIRMA DEL CEDULADO

R2

+ MVP

ABX2	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	4	12	8	24	20	16	
01	1	5	13	9	25	21	17	
11	3	7	15	11	27	23	19	
10	2	6	14	10	26	22	18	

Don't care

$R_2 = A$

CNVp > 2-4-8-16-32 ...



Pregunta #2

a


DE	ABC	000	001	010	011	100	101	110	111
00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	1	0	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	0	1	0	1
10	1	0	0	0	0	0	0	0	0

+4p

$\frac{25}{75}$

$S_1 = \overline{B}\overline{C} + EB$

+6p
+5p

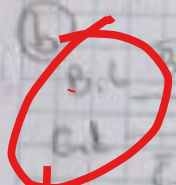

$\overline{B}\overline{C}$

$\overline{E}H$

$\overline{B}\overline{C} \overline{E}H$

+10p

$S_1 = (\overline{B}\overline{C})(\overline{E}H) = \overline{B}\overline{C} + \overline{E}H = \overline{B}\overline{C} + EB$

Ingeniería



Pregunta #3

(a)

$\frac{23}{25}$

- $P_1 = A \oplus 1 = A \bar{1} + \bar{A} 1 = \bar{A} + A = 1$ ✓

- $P_2 = \bar{B}$ ✓

- $P_3 = \bar{C}$ ✓

- $P_4 = \bar{B}A$ ✓

- $P_5 = \bar{A}B$ ✓

- $P_6 = DC$ ✓

- $P_8 = D\bar{C} = DC$ ✓

- $P_9 = P_6 \oplus 0 = P_6 \bar{0} + \bar{P}_6 0$ ✓

$P_9 = P_6 = DC$ ✓

- $P_{10} = P_2 P_8$ ✓

$P_{10} = \bar{A}B DC$

- $P_{11} = P_3 P_4$ ✓

$P_{11} = DC \bar{B}A$

- $P_{12} = P_5 P_9$ ✓

$= \bar{A}BCD$

- $P_{13} = P_{10} + P_{11}$

$= \bar{A}BDC + \bar{A}BCD$

- $P_{14} = P_{13} + P_{12}$

$\bar{A}BDC + \bar{A}BCD$

$+ \bar{A}BCD$

- $P_{15} = P_{14} \oplus 0$

$= P_{14} \bar{0} + \bar{P}_{14} 0$

$= \bar{A}BDC + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD$

+ 15P



(b)

A	B	C	D	S_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



AB		S_1			
		00	01	11	10
CD	00	0	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	1	3	1	1
	10	0	2	0	0

Handwritten notes: $UVV \rightarrow 2$ with arrows pointing to the 11 row and 11 column in the Karnaugh map.

188

$$S_1 = \bar{A}CD + A\bar{B}CD //$$



Evaluación Primer Parcial

Nombre: Rodríguez Vito Eduardo Jara
 Paralelo: 4



25

Problema 1

A	B	X_2	X_1	X_0	R_1	R_2	R_3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

✓ + 25 P

$X_1 X_0$	00	01	11	10	$A=0$	$X_1 X_0$	00	01	11	10	$A=1$
00	0	4	12	8	0	16	0	20	28	24	
01	1	5	13	4	0	17	1	29	25	20	
11	3	6	15	11	0	18	2	31	27	22	
10	2	7	14	10	0	19	3				

$X_1 X_2$	00	01	11	10	$A=0$	$X_1 X_2$	00	01	11	10	$A=1$	
00	0	4	12	8	0	00	16	17	15	1	28	29
01	1	5	13	9	0	01	17	18	2	1	29	30
11	3	7	15	11	0	11	19	20	3	1	31	32
10	2	6	14	10	0	10	18	21	4	1	30	31

$$F = A \bar{B} X_2$$

Expresión lógica más reducida
para R_2 .

+ Sp

$\phi = 1$

25
25

Pregunta 2

A=0

BC

A=1

a)

BC	00	01	10	11
DE	00	01	10	11
00	1	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0


+4p

+6p

$S_1 = \overline{B}C + BE$ ✓ + 5p

b)

$S_1 = \overline{B}C + BE$ \overline{AB}

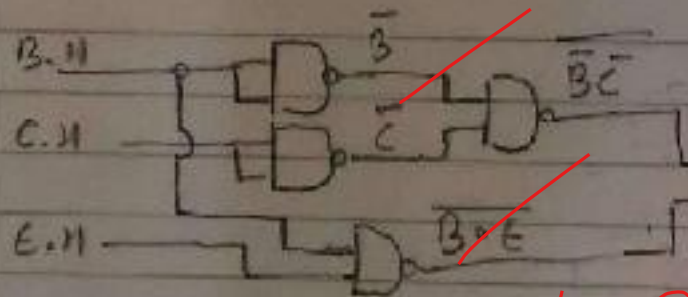


$(\overline{B}C) + (B \cdot E) = \overline{\overline{B}C} + \overline{B \cdot E}$
 $S_1 = \overline{B}C + BE$ ✓

+10p



Problema 3. $A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B} = \bar{A}1 + A0 = \bar{A} \oplus 0 = \bar{A}$

$\frac{17}{25}$

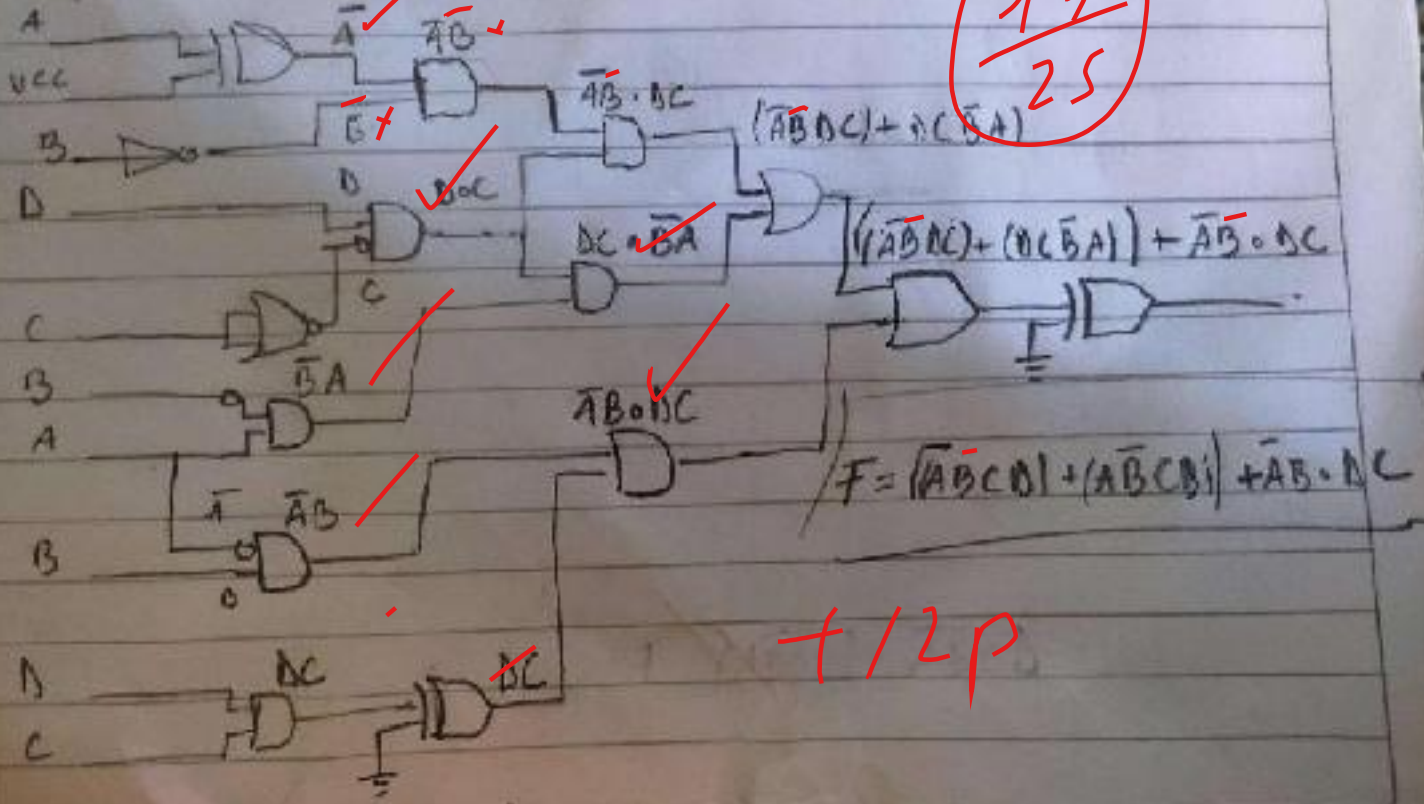

+12p

$DC0 + DC1$
 $0 + BC$

$$F = (\bar{A}\bar{B}CD) + A\bar{B}CD + \bar{A}BCD$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	0	1
10	0	0	0	0

$$(\bar{A}\bar{B}CD) = 1$$

$$1011$$

$$\bar{A}BCD = 1$$

$$0111 = 1$$

$$F = \bar{A}BCD + A\bar{B}CD$$

+ SP



Aldo Salvador Infante.

Paralelo 4

Problema #1

TABLA DE VERDAD

A	B	X ₂	X ₁	X ₀	R ₂	R ₁	R ₀
0	0	0	0	0	Y	Y	X
0	0	0	0	1	X	X	Y
0	0	0	1	0	Y	Y	X
0	0	0	1	1	X	X	Y
0	0	1	0	0	X	Y	X
0	0	1	0	1	X	X	Y
0	0	1	1	0	X	Y	Y
0	0	1	1	1	X	X	Y
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	X	X	0
1	0	1	0	1	X	X	0
1	0	1	1	0	X	X	0
1	0	1	1	1	X	X	0
1	1	0	0	0	X	X	X
1	1	0	0	1	X	X	X
1	1	0	1	0	X	X	X
1	1	0	1	1	X	X	X
1	1	1	0	0	X	X	X
1	1	1	0	1	X	X	X
1	1	1	1	0	X	X	X
1	1	1	1	1	X	X	X

30
30

PROBLEMA #2

X ₂ \ X ₁	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	X	X	0	0
11	X	X	0	0
10	X	Y	0	0

A=1

X ₂ \ X ₁	00	01	11	10
00	0	1	X	X
01	0	1	X	X
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

+10P

$R_2 = AX_2$

o'

$R_2 = \bar{B}X_2$

Perfecto



PROBLEMA # 2

MAPA DE KARNAUGH PARA S1

A = 0

BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	X	0	1	X
11	X	0	X	X
10	1	0	0	0

A = 1


BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	X	0	X	1
10	X	0	0	0

25
75

+6P

$S1 = \overline{BC} + BE$ ✓ +5P


NAND DE 2 ENTRADAS

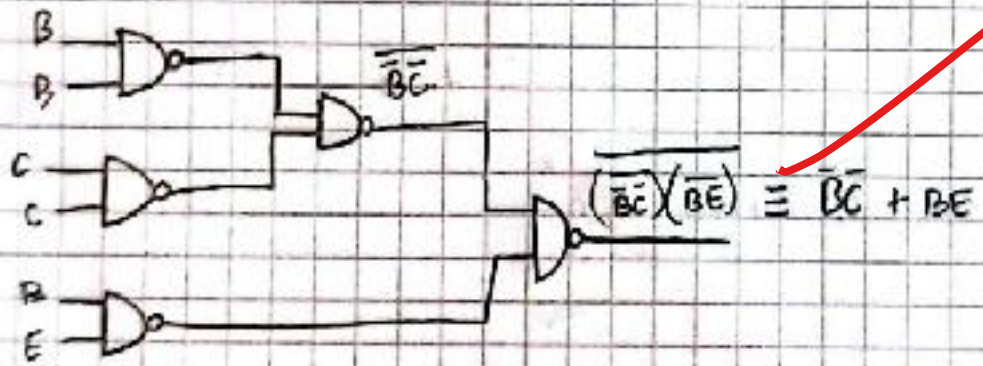

+6P



Problema #2

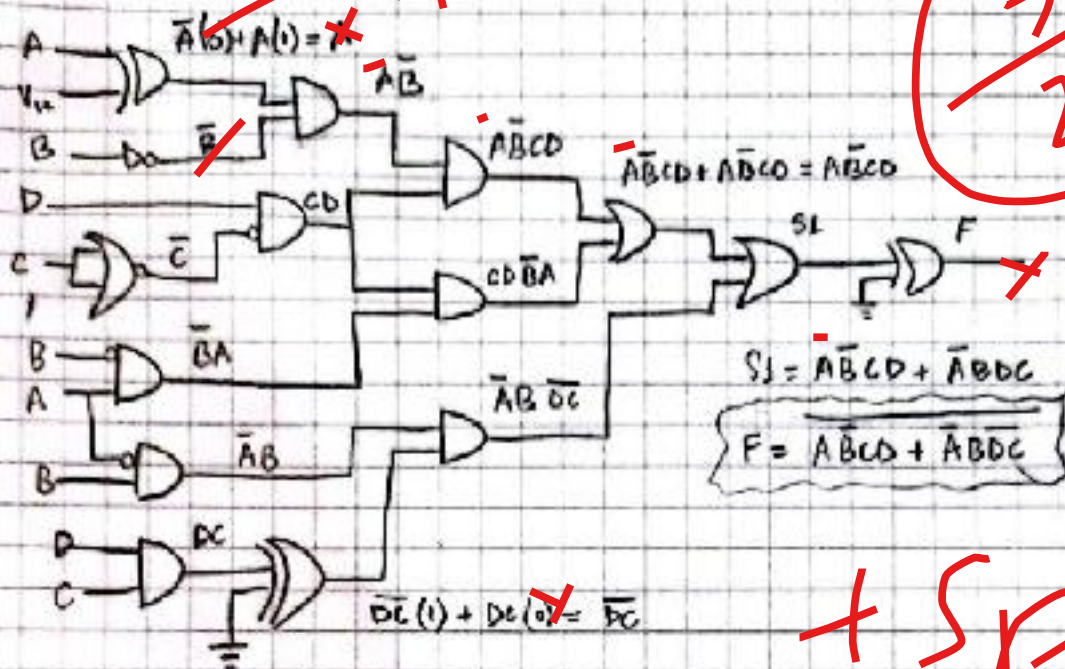

MAPA DE KARNAUGH

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

$\bar{A}BCD = 0$
 $A = 1$
 $B = 1$

$\bar{A}B\bar{D}C = 0$
 $C < 1$
 $D < 1$

$F = AB$

+2p



Nombre: Juan Sebastian Soto y Hidalgo

Examen Primer Parcial //

Problema #1

Tabla de Verdad.

A	B	x_1	x_2	x_0	R_1	R_2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1

19/30

✓ + 19 P.

$x_1 \oplus x_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_1 x_0$

$\bar{x}_1 + x_1 = 1$



La tabla de verdad
 indica de si faltar
 para no que de un espacio
 y lo que faltaba es un
 combinatorio A=B los
 cuales me eran posibles //

Expresi Reducida:

$$R_2 = A\bar{B}x_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + A\bar{B}x_2x_1x_0 + A\bar{B}x_2x_1\bar{x}_0 + A\bar{B}x_2\bar{x}_1x_0$$

(los otros me olvidé)

$$= A\bar{B}(x_2\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_2x_1x_0 + x_2x_1\bar{x}_0 + x_2\bar{x}_1x_0)$$

$$= x_2(\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_1x_0 + x_1\bar{x}_0 + \bar{x}_1x_0)$$

$$= x_2(\bar{x}_1x_0 + x_1\bar{x}_0 + x_1x_0 + \bar{x}_1\bar{x}_0)$$

$$= x_2(x_1 \oplus x_0) //$$

$$\text{Por } R_2 = x_2(x_1 \oplus x_0) //$$

(Algunos adelanto A=B por lo tanto se van x (no es posible)

Problema 2

S1

A=0

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	0
11	1	0	0	0
10	0	0	0	0

+4P

10 / 25

A=1

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	1	0	0	0
10	0	0	0	0

+4P

S2

A=0

BC \ DE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

A=1

BC \ DE	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	1	1

a) Si cuando A=0:
 ~~$S_1 = \overline{BC} + B\overline{DE} + BE //$~~

Si cuando A=1:
 $S_1 = \overline{BC} + BE //$

S2 cuando A=0

S2 cuando A=1


$S_2 = BE //$

$S_2 = \overline{BC} + B\overline{DE} //$

Resultado A=0



b) Nano de los Enchirados

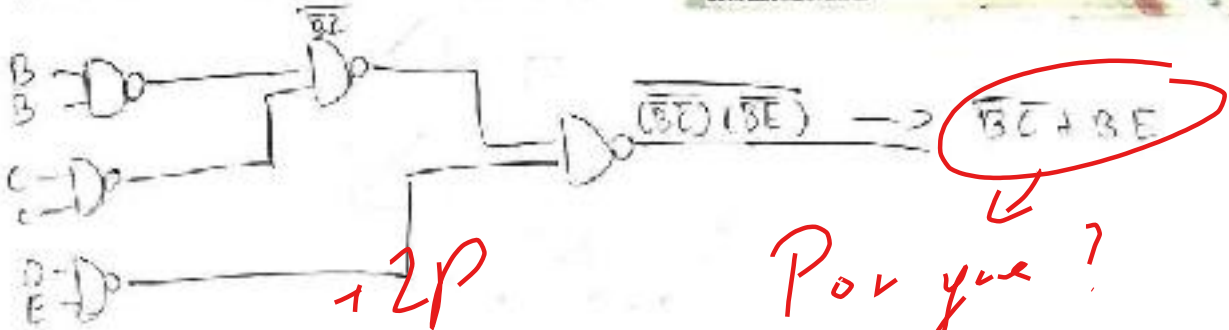


+2P

Por que?

usted tiene 2 expresiones de donde sale el circuito

Problema 3

17
25

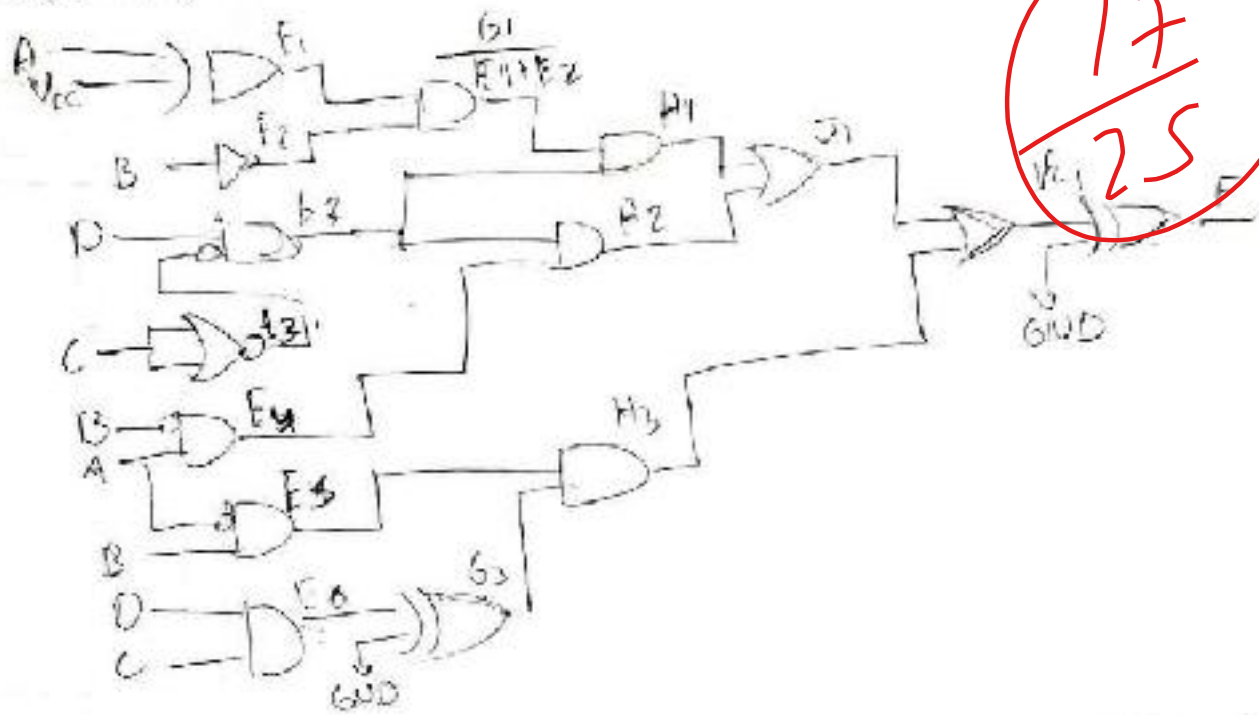

$E_1 = A \oplus 1$	$E_5 = \bar{A} \cdot B$	$G_1 = E_1 \cdot E_2$	$H_1 = G_1 \cdot E_4$
$E_2 = B$	$E_6 = D \cdot C$	$G_2 = D \cdot \bar{E}_3$	$H_2 = G_2 \cdot E_4$
$E_3 = \bar{C}$		$G_3 = E_6 \oplus 0$	$H_3 = E_5 \cdot G_3$
$E_4 = \bar{B} \cdot A$			

$J_1 = H_1 + H_2$
 $K_1 = J_1 \oplus 0$

$(C \oplus 1 + H_3) \oplus 0$
 $[(H_1 + H_2) + H_3] \oplus 0$
 $[G_1 G_2 + G_2 E_4 + E_5 G_3] \oplus 0$
 $[E_1 E_2 \bar{E}_3 + \bar{D} \bar{E}_3 E_4 + E_5 (E_6 \oplus 0)] \oplus 0$
 $[(A \oplus 1)(\bar{B} \cdot A) + (D \cdot C)(\bar{B} \cdot A) + (\bar{A} \cdot B)(0 \cdot C \oplus 0)] \oplus 0 = F //$

+7P



Nombre: Gustavo Tejan Pizarro
 Matrícula: 2016018210

Examen Sistema Binario 2

$$\frac{25}{30}$$

Temas: 4.1
 Según muestra:

A y B	X ₂	X ₁	X ₀	E ₂	E ₁	E ₀
0 0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	1	0	0	1	0
1 0	1	0	0	1	0	0
1 1	1	1	0	1	1	0

A	B	E ₂	E ₁	E ₀
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

E ₂	E ₁	E ₀	=	X ₂	X ₁	X ₀	Caso Contrario
0	0	0	=	1	0	0	P ₂ E ₁ P ₀
1	0	0	=	1	1	0	0 0 0
1	1	0	=	1	1	1	

0	1	E ₂	E ₁	E ₀	=	X ₂	X ₁	X ₀	Caso Contrario
0	1	0	0	0	=	0	0	0	E ₂ P ₁ P ₀
0	1	0	1	0	=	0	1	0	0 0 0
0	1	1	0	0	=	0	1	1	

1	1	E ₂	E ₁	E ₀
1	1	0	0	0



Tema #1

A=0

x_1	0	1	0	0
x_2	0	0	0	0
x_3	0	0	0	0
x_4	0	0	0	0

$\phi = 0$
1 0 1 0 1

A=1

x_1	0	1	0	0
x_2	0	0	0	0
x_3	0	0	0	0
x_4	0	0	0	0

$\phi = 0$
1 0 1 0 2

$R_2 = \bar{B} + X_2 + B$ ✗



Memo
Grupos

Si $\phi = 0$ en
1 0 1 0 1 2

1 0 1 0 1 2 = 1 Grupo

Tema #2


BC	AB	BC	AB
01	00	01	00
0	0	0	0
X	0	1	X
X	0	X	X
1	0	0	0

$\frac{75}{25}$

+4p
+6p

$S_1 = \bar{B}\bar{C} + \bar{C}B$

+5p

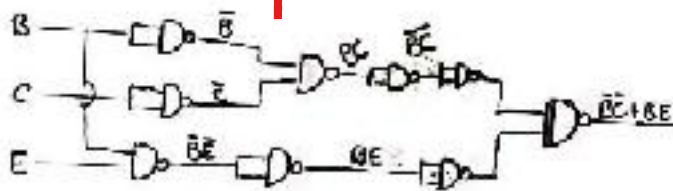


+110p



Exerc #3

a)

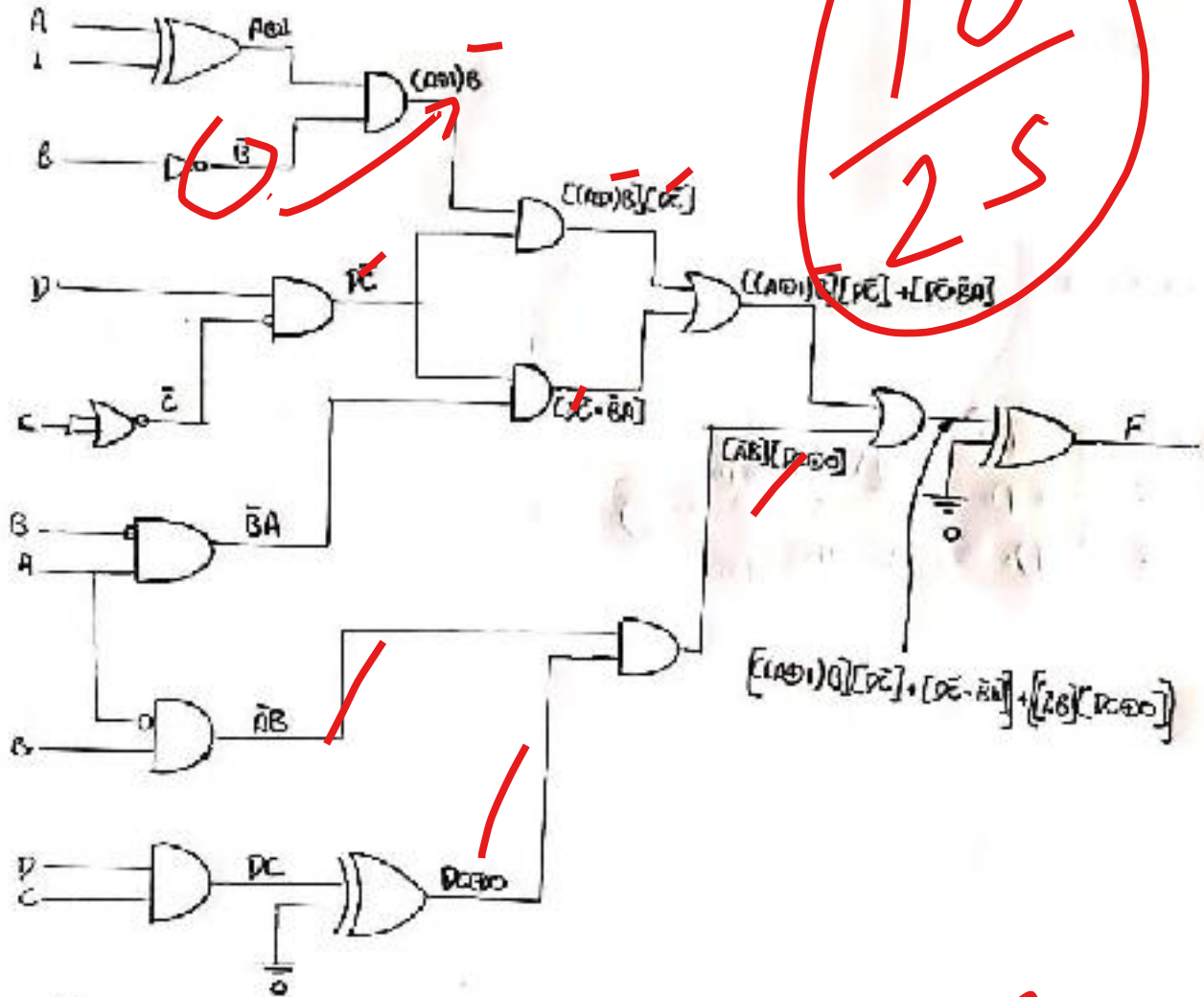


10

25

$$F = [(A \oplus B) \bar{B}] [D \bar{C}] + [D \bar{C}] [B A] + [A \bar{B}] [D C \oplus 0] \oplus 0$$

+ 7 P

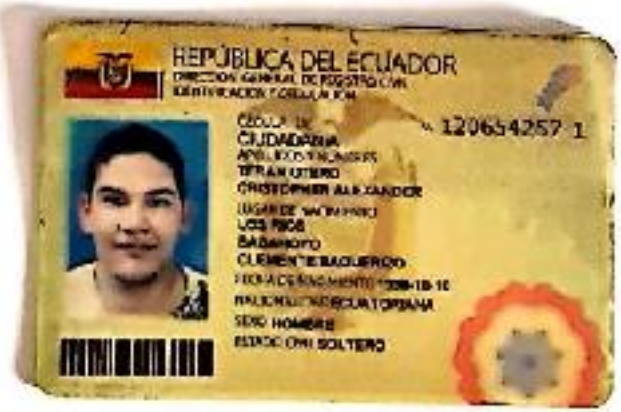


b)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

+ 3 P

	AB 01	AB 10	AB 11
00	0	0	0
01	0	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0

$f = B\bar{C}P + A\bar{C}P$ ✗

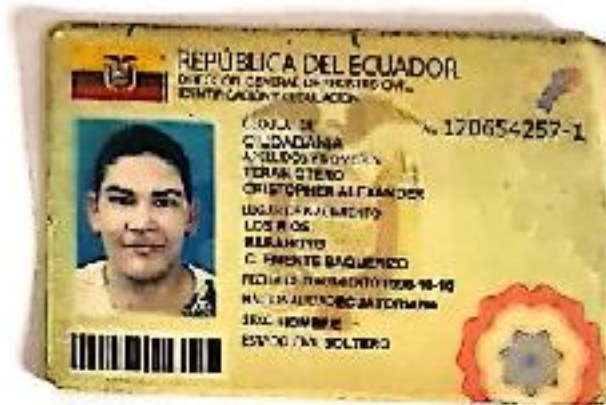

Nombre Cristina Tigrero Tigrero

P4

Examen - Sistemas Digitales I

70 / 70

Pregunta 1:

Tabla de verdad

A	B	x_2	x_1	x_0	R_2	R_1	R_0
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	1			
0	0	0	1	0			
0	0	0	1	1			
0	1	1	0	0	\emptyset		
0	1	1	0	1			
0	1	1	1	0			
0	1	1	1	1			
1	0	0	0	0			
1	0	0	0	1			
1	0	0	1	0			
1	0	0	1	1			
1	1	1	0	0			
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	0			
1	1	1	1	1			
1	1	0	0	0			
1	1	0	0	1			
1	1	0	1	0			
1	1	0	1	1			
1	0	1	0	0			
1	0	1	0	1			
1	0	1	1	0			
1	0	1	1	1			
1	1	1	0	0			
1	1	1	0	1			
1	1	1	1	0			
1	1	1	1	1			

x 20P ✓



2 Expresión lógica más reducida de la variable R_2 mediante los 1

$$R_2 = A\bar{B} [(\bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0) + (\bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0) + (\bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0) + (\bar{x}_2 x_1 x_0)]$$

$$A\bar{B} x_2 [(\bar{x}_1 \bar{x}_0) + (\bar{x}_1 x_0) + (x_1 \bar{x}_0) + (x_1 x_0)]$$

$$A\bar{B} x_2 [(\bar{x}_1 (\bar{x}_0 + x_0)) + (x_1 (\bar{x}_0 + x_0))]$$

$A + \bar{A} = A$

$$D + \bar{D} = 1$$

$$R_2 = A\bar{B}X_2 [\bar{X}_1(\bar{X}_0 + X_0) + X_1(\bar{X}_0 + X_0)]$$

$$\bar{X}_0 + X_0 = 1$$

$$R_2 = A\bar{B}X_2 [\bar{X}_1 + X_1]$$

$$\bar{X}_1 + X_1 = 1$$

$$R_2 = A\bar{B}X_2$$

+ l o p .



$$R_2 = ABX_2 [\bar{X}_1(\bar{Y}_0 + X_0) + X_1(\bar{Y}_0 + X_0)]$$

$$R_2 = ABX_2 [\bar{X}_1 + X_1]$$

$$R_2 = ABX_2 //$$

$$\frac{Y_0 + Y_1 = 1}{Y_1 + Y_2 = 1}$$

Pa Mapa de Karnaugh

Para S1

ABC	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1							1
01	0		1	0	1	1		1
11	0		0	0	1	0		0
10	1							0

+ 4p

+ 6p

2 grupos de 2


$$S_1 = BE + \bar{B}\bar{C}$$

$$S_1 = BE + \bar{B}\bar{C}$$

+ 5p

Implementación

$$S_1 = B.E + \bar{B}.\bar{C}$$

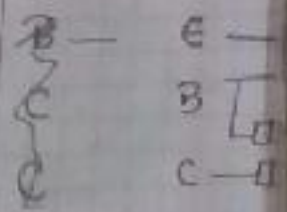


Tigrito

Implementación con compuertas NAND

$$S_1 = \overline{B}E + \overline{B}\overline{C} //$$
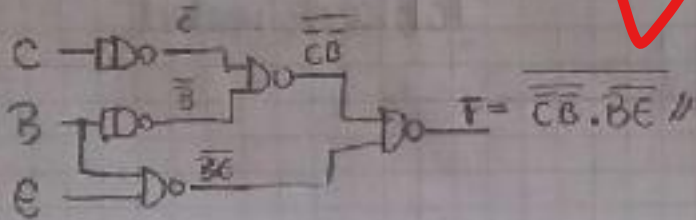
$$S_1 \equiv \overline{\overline{B}E + \overline{B}\overline{C}} \equiv \overline{\overline{B}E} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}} //$$



✓ x 100%



Pregunta 3:

$$S_1 = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$S_1 = (\bar{A} + A)B = B$$

$$S_2 = \bar{B}$$

$$S_3 = \bar{C} + C = 1$$

$$S_4 = \bar{B}A$$

$$S_5 = \bar{A}B$$

$$S_6 = DC$$

$$S_7 = \bar{A}\bar{B}$$

$$S_8 = D\bar{C} = DC$$

$$S_9 = D\bar{C}(0) + DC(1) = DC$$

$$S_{10} = \bar{A}\bar{B}DC$$

$$S_{11} = DC\bar{B}A$$

$$S_{12} = \bar{A}BDC$$

25
25

$$S_{13} = \bar{A}\bar{B}DC \quad S_{14} = \bar{A}B + DC\bar{B}A \quad S_{15} = \bar{A}BDC + DC\bar{B}A$$

$$S_{14} = \bar{A}BDC + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD$$

$$F = (\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD) \cdot 0 + (\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD) \cdot 1$$

$$F = (\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD) //$$

+ISP

b) Minimice usando mapas de Karnaugh.

	AB			
CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
00	0	0	0	0

	A	B	C	D	R ₁	R ₂	R ₃	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0

$$F = \bar{A}CD + \bar{B}CD //$$

+ISP

exhaustive



5 variables in \rightarrow $ABX_1X_2X_3$
 3 signals out \rightarrow R_2, R_1, R_0
 \downarrow $2^5 = 32$ combinations



Problem #1

A	B	X_2	X_1	X_0	R_2	R_1	R_0
0	0	0	0	0	X	X	X
0	0	0	0	1	X	X	X
0	0	0	1	0	X	X	X
0	0	0	1	1	X	X	X
0	0	1	0	0	X	X	X
0	0	1	0	1	X	X	X
0	0	1	1	0	X	X	X
0	0	1	1	1	X	X	X
0	1	0	0	0	X	X	X
0	1	0	0	1	X	X	X
0	1	0	1	0	X	X	X
0	1	0	1	1	X	X	X
0	1	1	0	0	X	X	X
0	1	1	0	1	X	X	X
0	1	1	1	0	X	X	X
0	1	1	1	1	X	X	X
1	0	0	0	0	X	X	X
1	0	0	0	1	X	X	X
1	0	0	1	0	X	X	X
1	0	0	1	1	X	X	X
1	0	1	0	0	X	X	X
1	0	1	0	1	X	X	X
1	0	1	1	0	X	X	X
1	0	1	1	1	X	X	X
1	1	0	0	0	X	X	X
1	1	0	0	1	X	X	X
1	1	0	1	0	X	X	X
1	1	0	1	1	X	X	X
1	1	1	0	0	X	X	X
1	1	1	0	1	X	X	X
1	1	1	1	0	X	X	X
1	1	1	1	1	X	X	X

~~25~~
~~30~~

✓ + 20 P

$X_2X_1X_0$	\bar{A}	\bar{B}	X_2	X_1	X_0
00	X	X	0	0	0
01	X	X	0	0	0
11	X	X	0	0	0
10	X	X	0	0	0

$X_2X_1X_0$	A	B	X_2	X_1	X_0
00	0	0	X	X	X
01	0	1	X	X	X
11	0	1	X	X	X
10	0	1	X	X	X

$R_2 = \bar{A}\bar{B}X_2$

+ 5 P

$\frac{23}{25}$

Problema #2

AB	CD	01	11	10
00	1	0	0	0
01	X	0	1	X
11	X	0	X	1
10	0	0	0	0

AB	CD	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	1	1
11	X	0	X	1
10	X	1	0	0

$y = BC + BE$




$23 +$



Examen SD

Problema #3

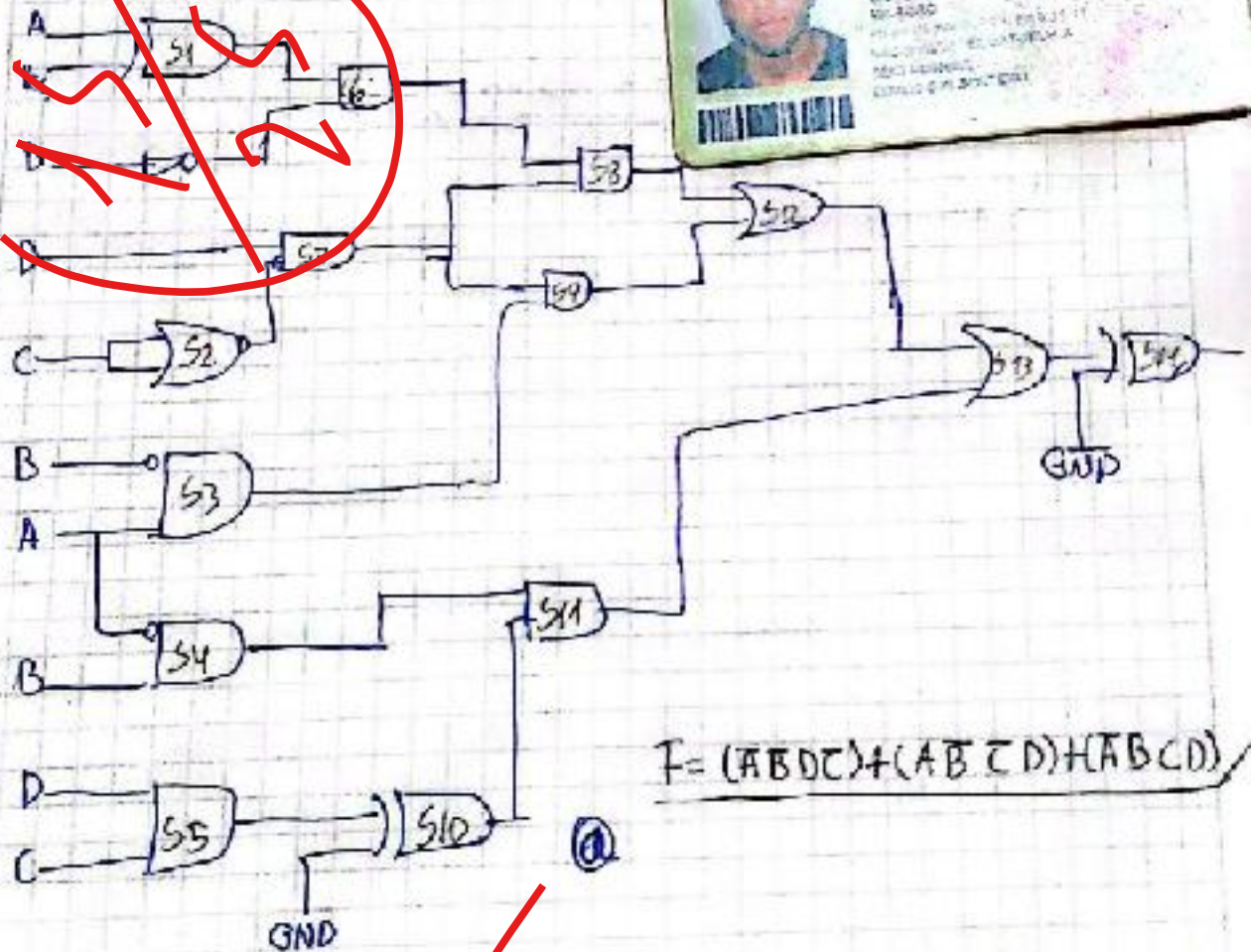

$F = (ABDC) + (AB\bar{C}D) + (A\bar{B}CD)$

$S1 = A \oplus 1 = \bar{A} + A \cdot 1 = \bar{A}$

$S2 = \bar{C}$

$S3 = A \cdot \bar{B}$

$S4 = \bar{A} \cdot B$

$S5 = D \cdot C$

$S6 = S1 \cdot \bar{B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

$S7 = D \cdot S2 = D \cdot \bar{C}$

$S8 = S6 \cdot S7 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot \bar{C}$

$S9 = S7 \cdot S3 = D \cdot \bar{C} \cdot A \cdot \bar{B}$

$S10 = S5 \oplus 0 = S5 + 0 = D \cdot C$

$S11 = S4 \cdot S10 = \bar{A} \cdot B \cdot D \cdot C$

$S12 = S8 + S9 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot \bar{C}) + (D \cdot \bar{C} \cdot A \cdot \bar{B})$

$S13 = S12 + S11 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot \bar{C}) + (D \cdot \bar{C} \cdot A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B \cdot D \cdot C)$

$S14 = S13 \oplus 0 = S13 + 0 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot \bar{C}) + (D \cdot \bar{C} \cdot A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B \cdot D \cdot C)$

b)

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$F = \overline{A}B + \overline{A}C$$



Examen

1)

A	B	X ₁	X ₂	X ₃	R ₂	P ₁	P ₂	P ₃	
0	0	0	0	0	X	X	X	0	
0	0	0	0	1	X	X	X	1	
0	0	0	1	0	X	X	X	2	
0	0	0	1	1	X	X	X	3	
0	0	1	0	0	X	X	X	4	
0	0	1	0	1	X	X	X	5	
0	0	1	1	0	X	X	X	6	
0	0	1	1	1	X	X	X	7	
0	1	0	0	0	0	0	0	8	
0	1	0	0	1	0	0	0	9	
0	1	0	1	0	0	0	0	10	
0	1	0	1	1	0	0	0	11	
0	1	1	0	0	0	0	0	12	
0	1	1	0	1	0	0	0	13	
0	1	1	1	0	0	0	0	14	
0	1	1	1	1	0	0	0	15	
0	1	1	0	0	1	0	0	16	
1	0	0	0	0	0	0	0	17	
1	0	0	1	0	0	0	0	18	
1	0	0	0	1	0	1	0	19	
1	0	0	0	0	1	1	0	20	
1	0	1	0	0	1	1	0	21	
1	0	1	1	0	1	1	1	22	
1	0	1	1	1	1	1	1	23	
1	0	1	1	0	0	X	X	X	24
1	1	0	0	0	1	X	X	X	25
1	1	0	1	0	0	X	X	X	26
1	1	0	1	1	1	X	X	X	27
1	1	0	0	0	0	X	X	X	28
1	1	1	0	0	1	X	X	X	29
1	1	1	1	0	0	X	X	X	30
1	1	1	1	1	1	X	X	X	31

30
30

✓ + 20P



	ABC	<u>RZ</u>	011	010	100	101	111	110
DE	000	001						
00	X ⁰	X ⁴	0 ¹²	0 ⁸	X ²⁴	X ²³	1 ²⁰	0 ¹⁵
01	X ¹	X ⁵	0 ¹³	0 ⁹	X ²⁵	X ²⁷	1 ²¹	0 ¹⁷
11	X ³	X ⁷	0 ¹⁵	0 ¹¹	X ²¹	X ³¹	1 ²⁵	0 ¹⁹
10	X ²	X ⁶	0 ¹⁴	0 ¹⁰	X ³⁰	X ³²	1 ²²	0 ¹⁸

RZ = A.C // ✓
 +10P




No hay distancia unitaria


z)	A	B	C	E	S ₁
000	0	0	0	0	1
001	0	0	1	0	1
010	0	1	0	0	1
011	0	1	1	0	0
100	1	0	0	0	0
101	1	0	1	0	0
110	1	1	0	0	0
111	1	1	1	0	0

Handwritten notes on the table: A red circle around the first two columns (A, B) with '25' written inside. A red circle around the third and fourth columns (C, E) with '010' and '100' written above them. A red bracket on the right side of the table with '+6p' written next to it. A circled '1' is at the bottom left and a circled '2' is at the bottom right of the table.

a) $S_1 = \bar{C} + E$ ✗

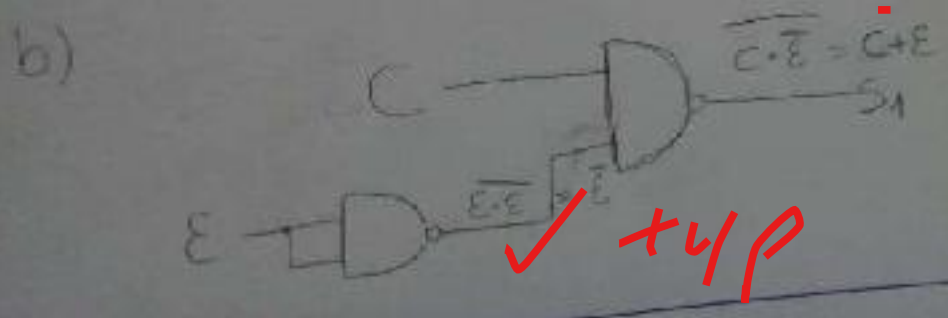

$\frac{24}{25}$

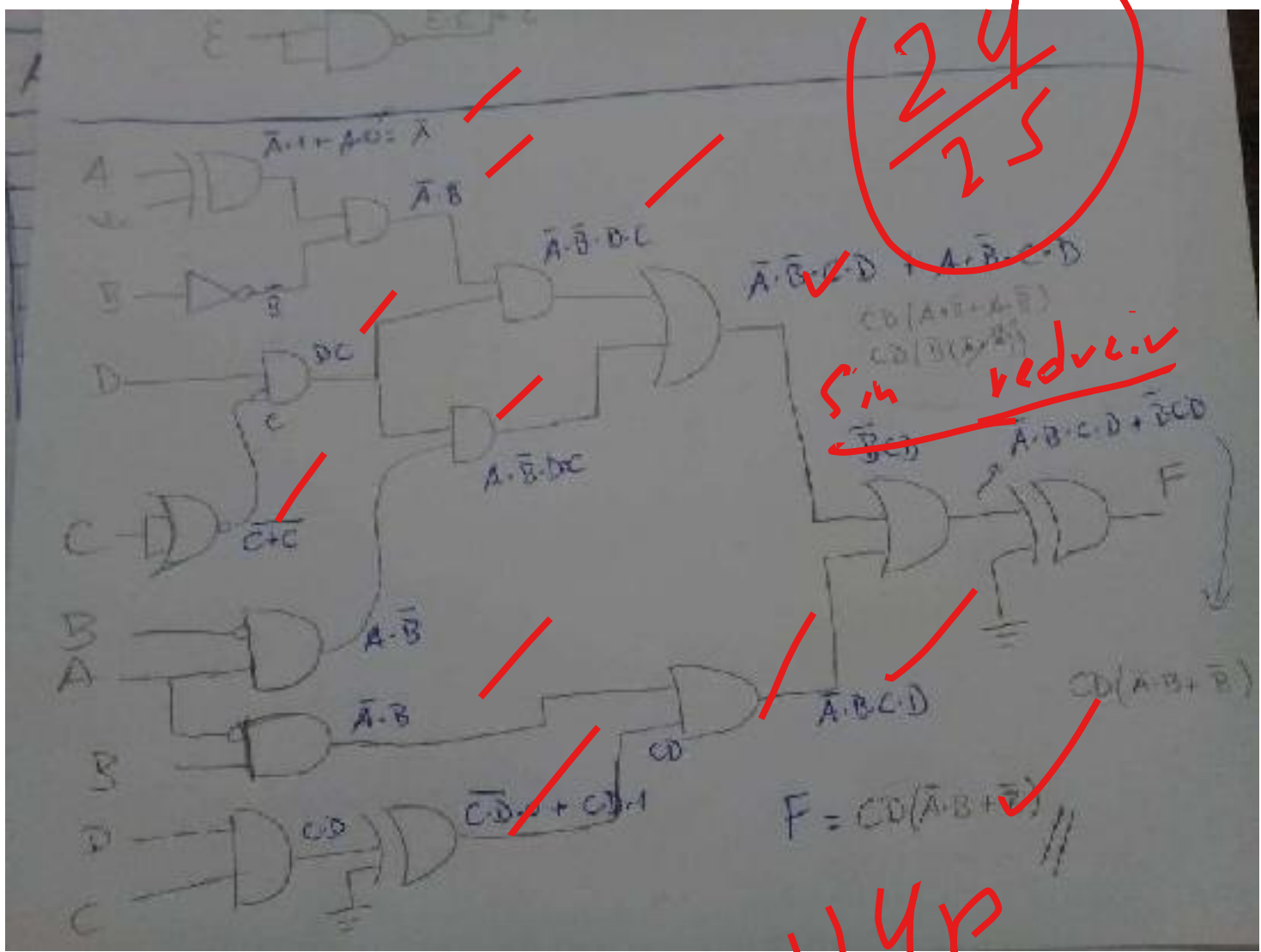

Simplify

+14p

$$F = CD(\bar{A} \cdot B + \bar{B})$$

$$CD(\bar{A} \cdot B + \bar{B})$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$\begin{array}{r} 11 \\ 01 \quad 0 \\ \hline (1 + 0) = 1 \\ 10 \quad 1 \\ \hline (0 + 1) = 1 \\ 00 \\ \hline 0 + 0 = 0 \\ 11 \quad 0 \quad 1 = 0 \end{array}$$



AB	00	01	11	10
00	0 ⁰	0 ⁴	0 ¹²	0 ⁸
01	0 ¹	0 ⁵	0 ¹³	0 ⁹
11	1 ³	1 ⁷	0 ¹⁴	1 ¹¹
10	0 ²	0 ⁶	0 ¹⁴	0 ¹⁰

$$F = \bar{A}CD + \bar{B}CD$$

$$F = CD(\bar{A} + \bar{B})$$

+10P

Pregunta 2

Hector Urbán

~~7~~
25

$\bar{C} = 0$


C \ B	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	X
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$E = 1$

	0	1	0	1
00	1	0	0	0
01	X	0	X	X
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

~~$S_1 = \bar{A}\bar{B} + AD$~~

5


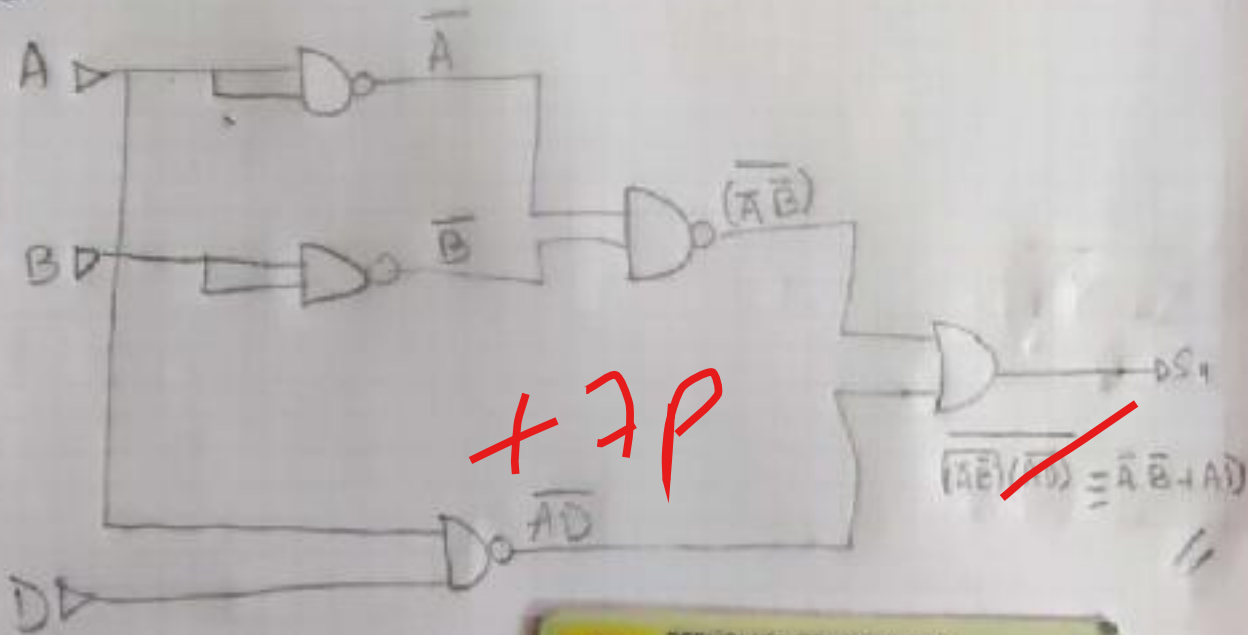


+ 7P



tema 3

Walter Urgiles

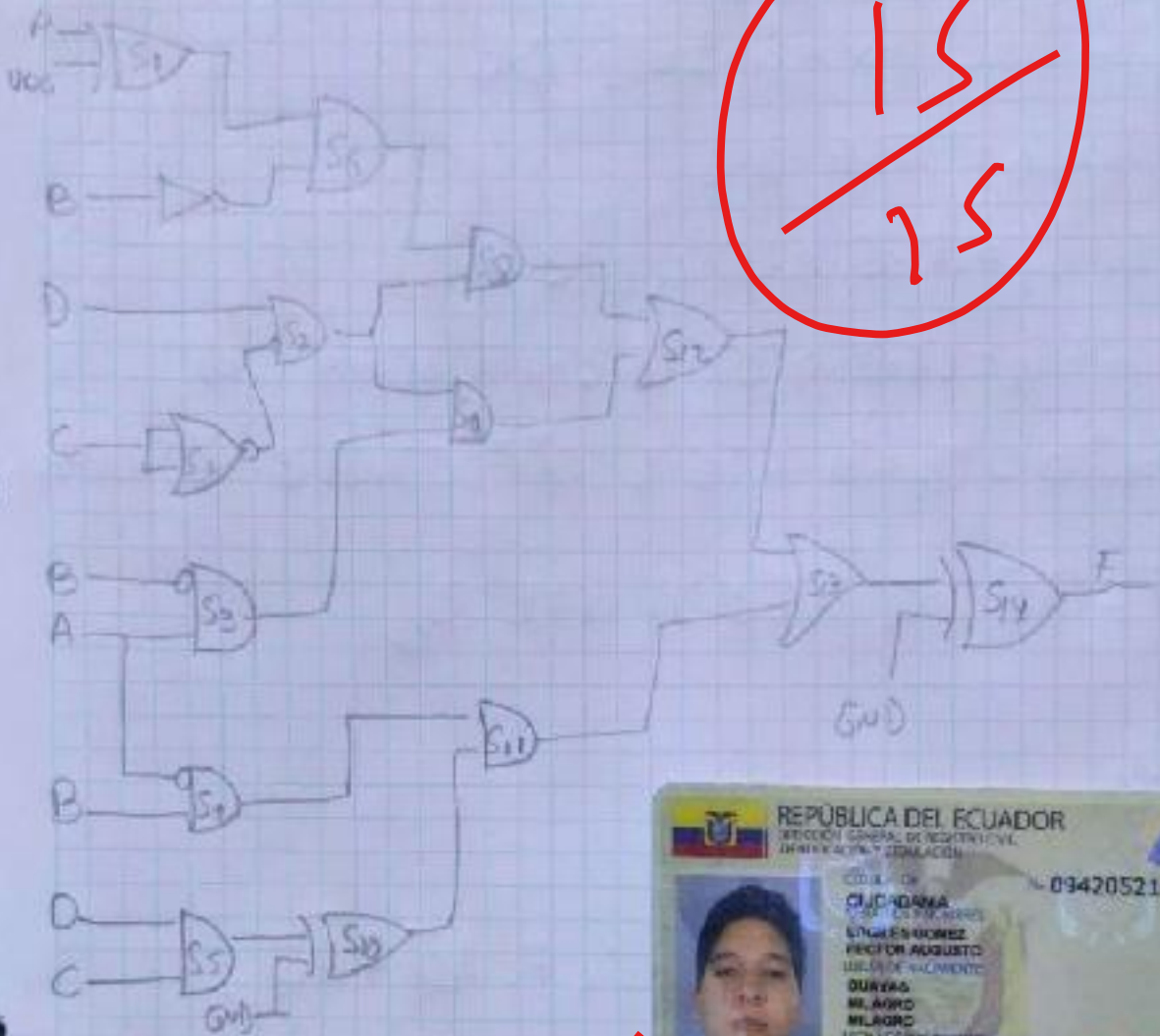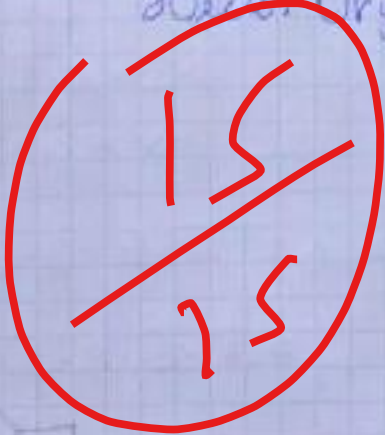

$S_1 = A \oplus 1 = \bar{A} \cdot 1 + A \cdot 0 = \bar{A}$

$S_2 = \bar{C}$

$S_3 = A \cdot \bar{B}$

$S_4 = \bar{A} \cdot B$

$S_5 = D \cdot C$

$S_6 = S_1 \cdot E = \bar{A} \cdot E$

$S_7 = D \cdot S_5 = D \cdot C$



$$S_8 = S_5 \cdot S_7 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot C$$

$$S_9 = S_2 \cdot S_3 = D \cdot C \cdot A \cdot \bar{B}$$

$$S_{10} = S_5 \oplus 0 = S_5 \cdot 1 + S_5 \cdot 0 = S_5 = D \cdot C$$

$$S_{11} = S_4 \cdot S_{10} = \bar{A} \cdot B \cdot D \cdot C$$

$$S_{12} = S_8 + S_9 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot C) + (D \cdot C \cdot A \cdot \bar{B})$$

$$S_{13} = S_{12} + S_{11} = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot C) + (D \cdot C \cdot A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B \cdot D \cdot C)$$

$$S_4 = S_{13} \oplus 0 = S_{13} \cdot 1 + S_{13} \cdot 0 = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot D \cdot C) + (D \cdot C \cdot A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B \cdot D \cdot C)$$

(a) $F = (\bar{A} \bar{B} D C) + (A \bar{B} C D) + (\bar{A} B C D)$ +1 SP

(b)

$C \backslash AB$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	0	0

$$\therefore F = \bar{A} \bar{B} + \bar{A} C$$



20

30

Examen Primer Parcial

Sistemas digitales

Nombre Erick Roberto Vega Colao

Tema 1

A B C D E F G H

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

4) Demuestre Primitiva

$$P_1 = A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H}$$

$$P_2 = A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H}$$

$$P_3 = A \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} \bar{F} \bar{G} \bar{H}$$

✓ + 1 p

+ 1 p



$$A = B = \emptyset$$

Pr. Mec. 488

Se te pide diseñar la que sea más sencilla de construir

Tema 2

A	B	C	D	E	S1	S2
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	X	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	X	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	X	X
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	X	X
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	X	0
1	0	0	1	0	0	X
1	0	0	1	1	X	0
1	0	1	0	0	0	X
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	X
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	X	0

		A=0			
B/C	D	00	01	11	10
S1	0	1	0	0	0
S1	1	X	0	1	X
S1	1	X	0	X	
S1	1	1	0	0	0
		A=1			
B/C	D	00	01	11	10
S2	0	1	0	0	0
S2	1	1	0	1	1
S2	1	X	0	X	1
S2	1	X	0	0	0

$$\frac{75}{25}$$

S1 = $\overline{BC} + BE$

+ 4 p


+ 6 p



PIA [] [] AND

El caso de escribir a medida que se va

b)

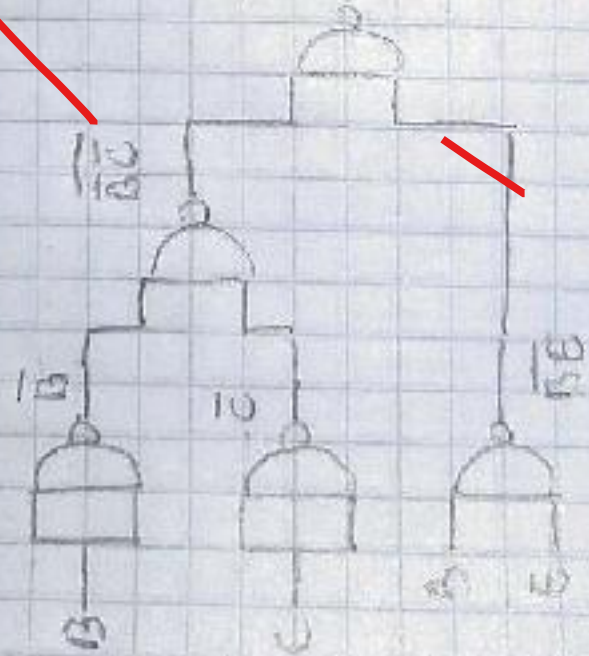

$$F = \overline{BC} + \overline{BE}$$

$$F = \overline{BC} + \overline{BE}$$

+ 10P

espol Escuela Superior Politécnica del Litoral


ERICK ROBERTO VEGA CUBOS
ESTUDIANTE
ELECTRICIDAD
CARRERA
Mat. 201506005
MATRICULA

Facultad de Electricidad y computación

Erick Vega
FIRMA

Más se destaca lo que con este trabajo se...

Tema 3

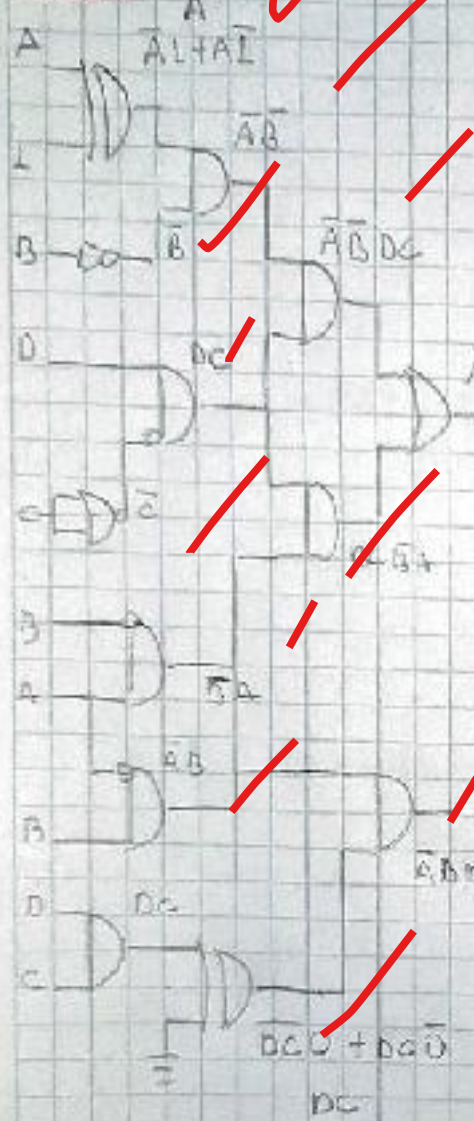

$ABDC + DCBA$

$ABDC + DCBA + A\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}C\bar{D} + DCBA + A\bar{B}C\bar{D} +$

$A\bar{B}C\bar{D} + DCBA + A\bar{B}C\bar{D}$

$BCD + DC\bar{D}$
 DC

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + DCBA + A\bar{B}C\bar{D}$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	0	0

$F = \bar{B}CD + B\bar{C}D$

25
25



+1 SP

+1 SP

Tema 1

~~25
70~~

A	B	x_1	x_2	x_3	R_2	R_1	R_0
0	0				x	x	x
1	1				x	x	x
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1

Combinaciones
entradas imposible

x r p



Tema 2

$ABx_2 = r_2$

x_2, x_3	000	001	010	011	100	101	110
00	x	x	0	0	x	1	0
01	x	x	0	0	x	1	0
11	x	x	0	0	x	1	0
10	x	x	0	0	x	1	0

✓ xsp

$r_2 = A \bar{D} \bar{x}_2$



Pregunta 2

$\frac{7}{25}$

Salida S1


Group = ab d


DE \ ABC	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	0	0	0	0	0	1
01	x	0	1	x	1	1	0	1
11	x	0	x	x	1	x	0	x
10	1	0	0	0	0	0	0	x

$$S_1 = \overline{ABCE} + BE + \overline{ABCD}$$

$$S_1 = \overline{ABCE} \cdot BE \cdot \overline{ABCD} \quad \times$$

S: $\phi = 1$

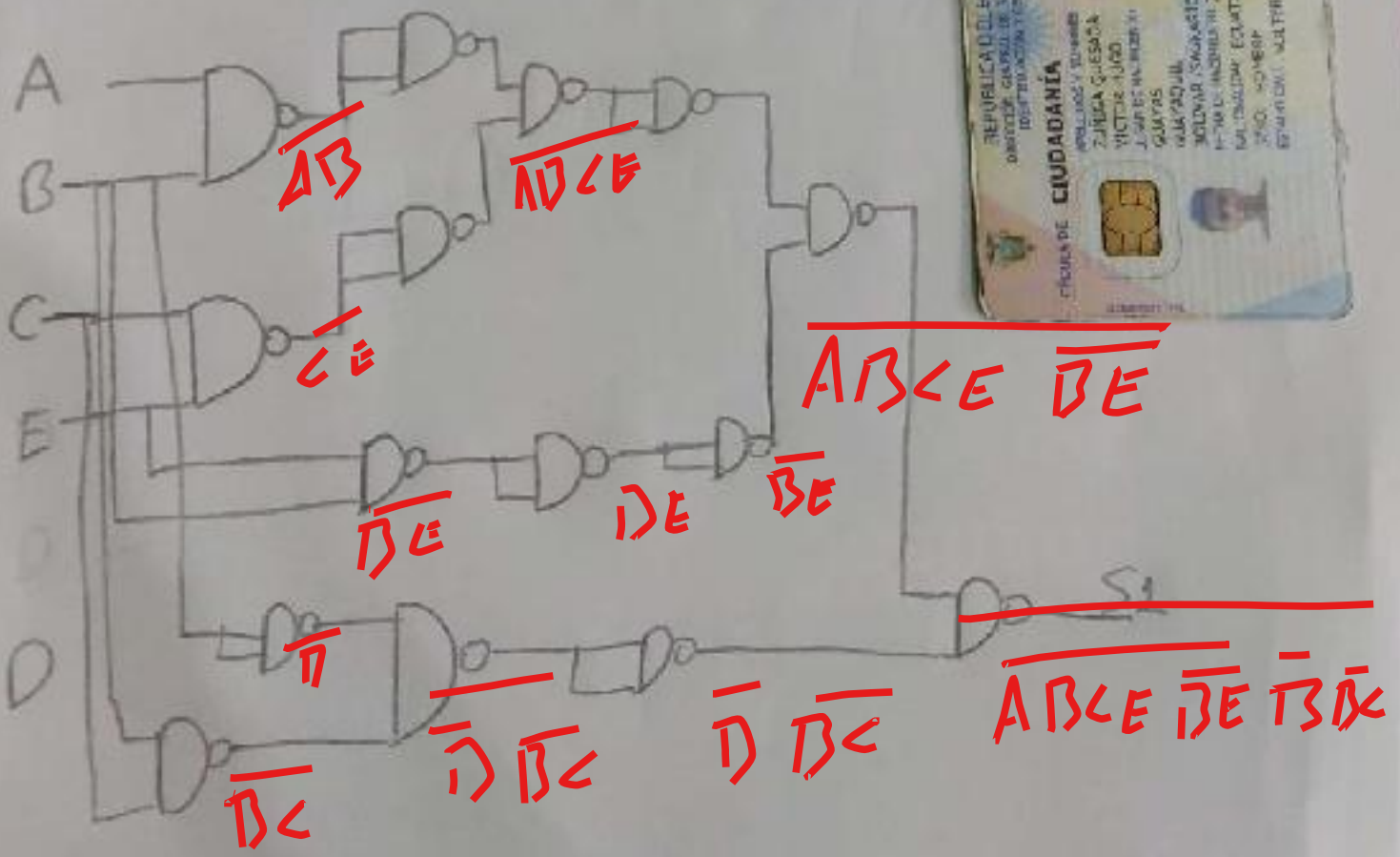

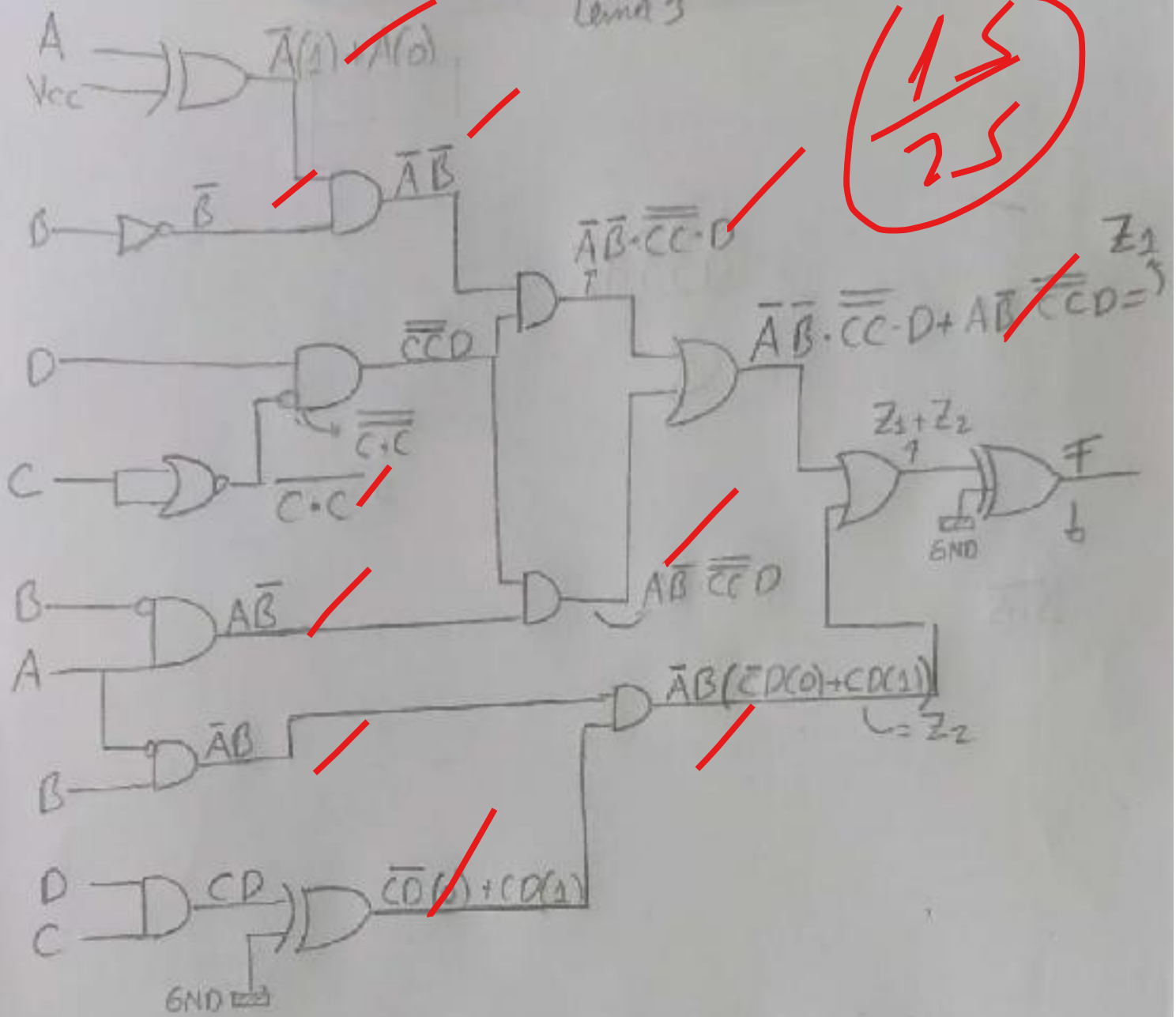

15
25

$$F = \overline{Z_1 + Z_2}(0) + (Z_1 + Z_2)(1) = Z_1 + Z_2$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\cdot\bar{C}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}(\bar{C}\bar{D}(0) + C\bar{D}(1))$$

$$F = \bar{A}\bar{B}\cdot\bar{C}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

+15 p

