

Reconozco que el presente libro está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la dedicación anterior.


76
100

Alexandra Barreto

Tarea 1.

a) la expresión lógica minimizada.

$$\begin{aligned} & \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}BCE + ABC\bar{D}E + E \\ & \bar{B}\bar{C}\bar{E}(\bar{A}+A) + BCDE(\bar{A}+A) + E \\ & \bar{B}\bar{C}\bar{E} + BC\bar{D}E + E \\ & \bar{B}\bar{C}\bar{E} + E(\bar{B}\bar{C}\bar{D} + 1) \quad +20 \\ & \bar{B}\bar{C}\bar{E} + E = E + (\bar{B}\bar{C}) \end{aligned}$$

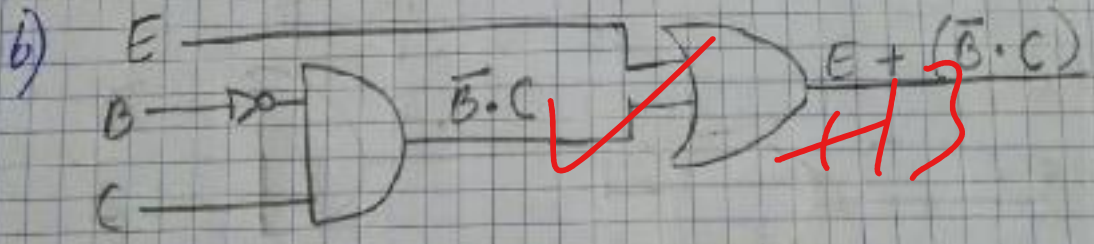

Tema 2

a) Determinar los valores de R, C para que exista un retardo de 10 μ s.

$$T = 2\pi = 360^\circ = 16.66 \text{ ns}$$

$$360^\circ \rightarrow 16.66 \text{ ms}$$

$$? \rightarrow 10 \text{ ms}$$

$$\alpha = 516.08^\circ$$

$$V_o = V_b + \eta V_{as}$$

$$V_p = 0.5V + 0.2 \times 28V$$

$$\boxed{V_p = 20.1V}$$

$$\frac{V_{as} - V_b}{L_v} = \frac{28 - 2}{8m} = 8.66 \mu A < R$$

$$\frac{V_{as} - V_p}{I_p} = \frac{28 - 20.1}{5\mu} = 1.5 \text{ mA} > R$$

$$\boxed{8.66 \mu A < R < 1.5 \text{ mA}}$$

$$t_{descarga} \ll t_{carga}$$

$$T = t_{descarga}$$

$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega \rightarrow$$

$$t_{carga} = R_1 \cdot C \cdot \ln\left(\frac{V - V_b}{V - V_p}\right)$$

$$10 \mu\text{s} = 100 \text{ k}\Omega \cdot C \cdot \ln\left(\frac{28 - 2}{28 - 20.1}\right)$$


$$\boxed{C = 0.08 \mu\text{F}}$$

por que?


+15P.

Tema 2

b) Graficas $V_i(t)$, $V_c(t)$, $V_{oi}(t)$.

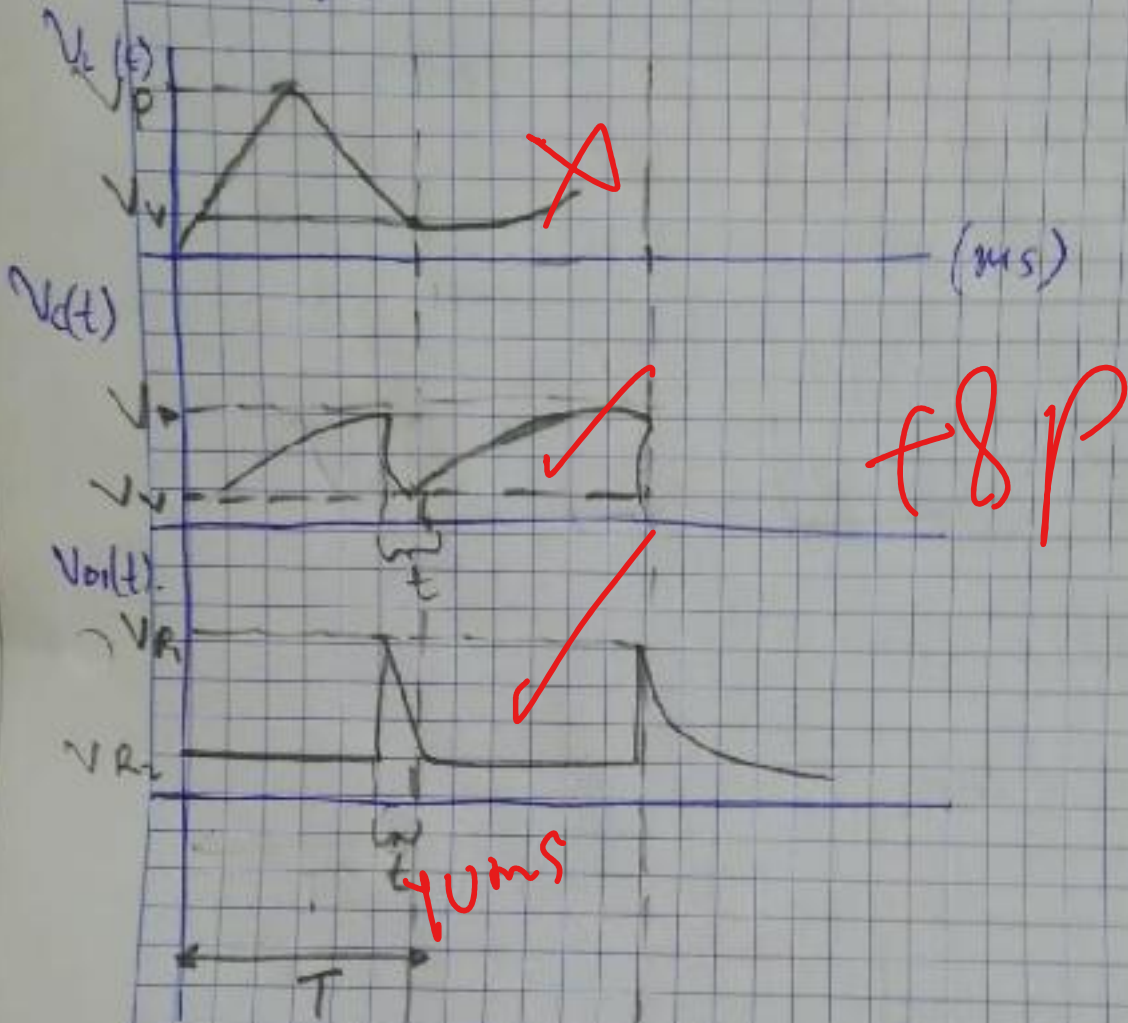

Tema 3

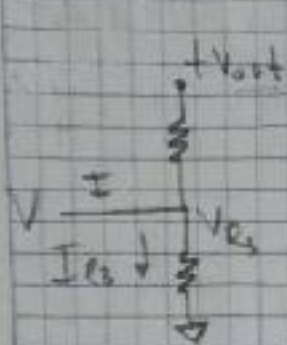


$I_{R3} = \frac{1.25}{20} = 10.42 \text{ mA}$ +4P

$V_{R3} = I_{R3}(300)$ +4P

$V_{R3} = (10.42 \times 10^{-3})(300) = 3.126 \text{ V}$

$V_{out} = 1.25 + V_{R3} = 1.25 + 3.9$ +4P

$V_{out} = 5.21 \text{ V}$

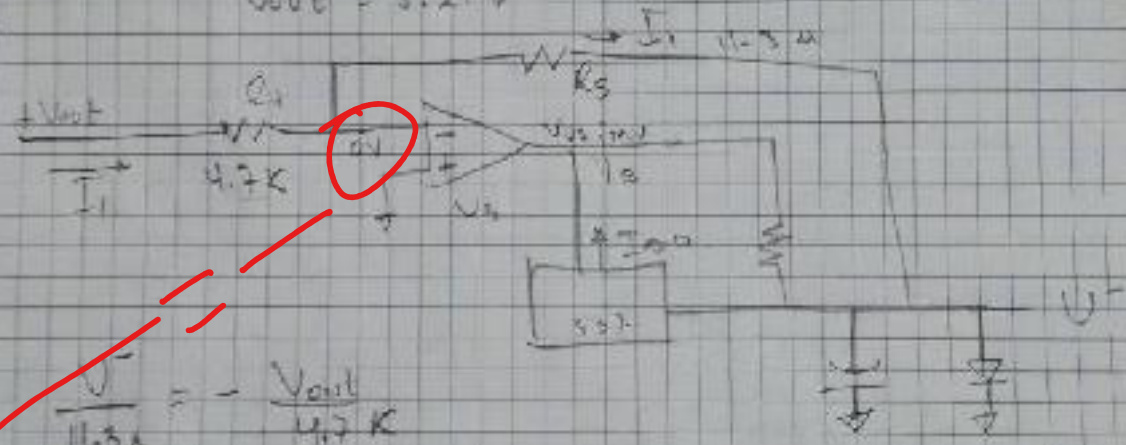

$\frac{V^-}{11.3k} = -\frac{V_{out}}{4.7k}$

$V^- = -\frac{V_{out}}{4.7k} (11.3) = -1.94 \text{ V}$

$V_{0.5mA} = V_0 = 1.25 + V^- = -0.19 \text{ V}$ X

$I_{R4} = I_{R5} = I' = \frac{V_{out}}{4.7} = \frac{5.21}{4.7} = 1.10 \text{ mA}$ +4P

+4P


a)

$$\begin{aligned}
& \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E \\
& \bar{B}C\bar{E}(\bar{A}+A) + E(\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + 1) \\
& \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + (\bar{A}B\bar{C}\bar{D}E + E) + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E \\
& \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{E} + E(\bar{A}B\bar{C}\bar{D} + 1 + ABC\bar{D}) \\
& E + \bar{E}(A\bar{B}C + A\bar{B}C) \\
& E + A\bar{B}C + A\bar{B}C \\
& E + \bar{B}C(\bar{A}+A) \\
& E + \bar{B}C
\end{aligned}$$

$\frac{64}{100}$

+20P

b)

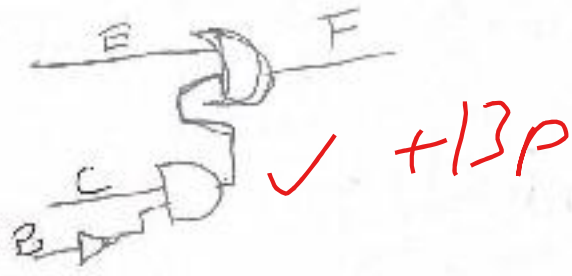

Nombre Luis Compadino

Compromiso de Honor



Tema 2

a) $V_p = V_U + \beta_1 V_{BB}$

$V_p = 0,5V + 0,7(28V)$

$V_p = 20,5V$

$\frac{V_{BB} - V_U}{I_U} = R < \frac{V_{BB} - V_p}{I_p}$

$3,66k\Omega < R < 3,16M\Omega$

$T = 688$

$R = 100k\Omega$


$t_{on} = R \times C \ln\left(\frac{V_U - V_U}{V_U - V_p}\right)$

$40ms = 100k\Omega(C) \ln\left(\frac{28-4}{28-20,5}\right)$


$C = 0,08\mu F$

→ Parçeye? f/s p.

b)

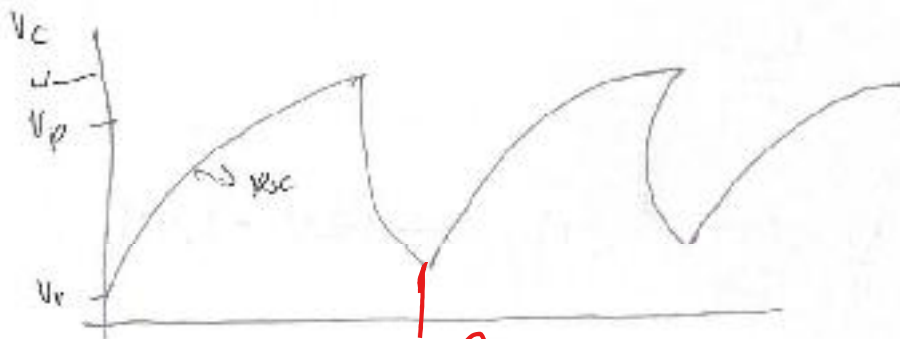

+ Sp

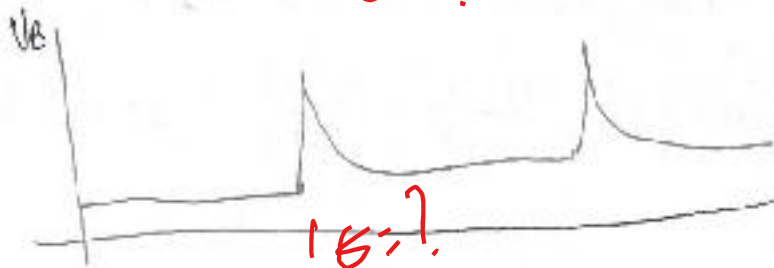

3) LM317

$$I = 0V$$

$$I_{R3} = \frac{1,25}{20} = 62,5 \mu A \quad \checkmark +4P$$

$$V_{R3} = I_{R3}(330)$$

$$V_{R3} = (62,5 \times 10^{-6})(330) = 20,625 \text{ mV} \quad \checkmark +4P$$

$$V_{out} = 1,25 + V_{R3} \quad \checkmark +4P$$

$$V_{out} = 1,25 + 3,96$$

$$V_{out} = 5,21V \quad \checkmark$$

D_{pumps}

$$\frac{V^-}{1,3} = \frac{V_{out}}{4,7}$$

$$V^- = \frac{1,3}{4,7} (V_{out})$$

$$V^- = \frac{1,3}{4,7} (5,21)$$

$$V^- = 1,44V \quad \checkmark$$

\hookrightarrow debe ser negativo

$$V_{V3IN} = V_3 = 1,25 + V^- = 1,25 - 1,44 = -0,19V \quad \checkmark$$

$$I_{R4} = I_{R5} = I = \frac{V_{out}}{4,7} = \frac{5,21}{4,7} = 11,09 \text{ mA} \quad \checkmark +4P$$



Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Examen Final de Electrónica EYAG1034:

2do TÉRMINO 2021-2022

Nombre: Edwin Chávez Paralelo: _____ Fecha: 25 de enero, 2022

CAC-2013-108.-Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

[Handwritten Signature]
Firma de Compromiso del Estudiante

1T / 33	
2T / 35	
3T / 32	
Total / 100	

Handwritten in red: 95 / 100

Nota: La copia ameritará la nota de cero.

PRIMER TEMA (33 PUNTOS)

En el siguiente problema, reducir la siguiente expresión lógica usando Algebra de Boole:

$$\bar{A}BCE + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

Presentar:


- La expresión lógica minimizada. (20 p)
- Implemente la expresión mínima encontrada en el literal a usando una única compuerta OR, AND y NOT. (13 p)

Hint:




$$F = A \text{ and } B$$

$$F = A \cdot B$$

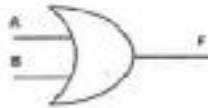

$$F = A \text{ or } B$$

$$F = A + B$$

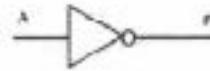

$$F = \text{not } [A]$$

$$F = \bar{A}$$

Handwritten solution:

$$\bar{A}BCE + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$= \bar{A}BCE + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E(\bar{A}BC\bar{D} + 1)$$


$$= \bar{A}BCE + \bar{A}BC\bar{D}E + E(\bar{A}BC\bar{D} + 1)$$

$$= \bar{B}C\bar{E}(\bar{A} + A) + E$$

$$= \bar{B}C\bar{E} + E$$

$$= \bar{B}C + E$$

Handwritten in red: +20P

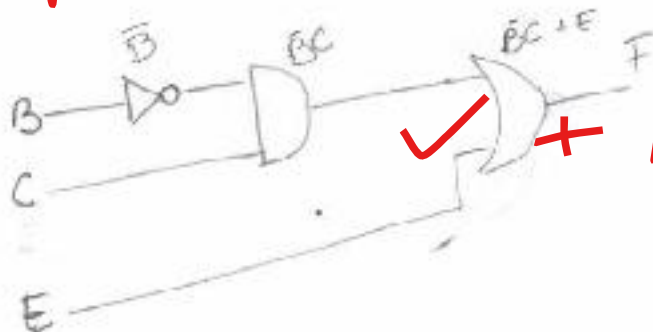


Handwritten in red: +13P

SEGUNDO TEMA (35 PUNTOS)

Considerando que el circuito debe oscilar:

- Determinar los valores de R, C para que exista un retardo de 10ms. (20 p)
- Graficar las señales de $v_L(t)$, $v_C(t)$, $v_{B1}(t)$. (15 p)

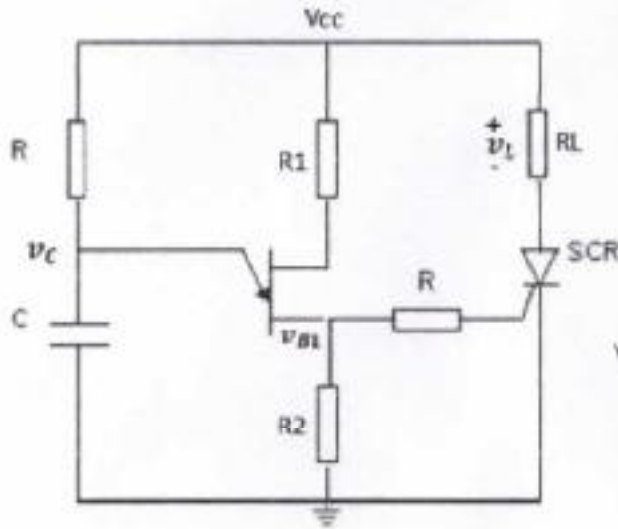Datos: $\eta = 0.7$, $R_{BB} = 6[K\Omega]$, $V_D = 0.5[V]$, $I_s = 5[\mu A]$, $I_F = 3[mA]$, $V_V = 2[V]$, $R_{B1(B2)} = 100[\Omega]$,
 $V_{CC} = 28V$, $R_1 = 100[\Omega]$, $R_2 = 47[\Omega]$, $R_L = 10[\Omega]$.



$$\eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$



$$0.7 = \frac{R_{B1}}{R_{BB}}$$

$$R_{B1} = 42 K\Omega$$

$$V_p = \frac{0.7 + (R_{B1} + R_2) 28}{R_{B1} + R_{B2} + R_2}$$

$$V_p = \frac{0.7 + (42 + 47) 28}{6K + 47}$$
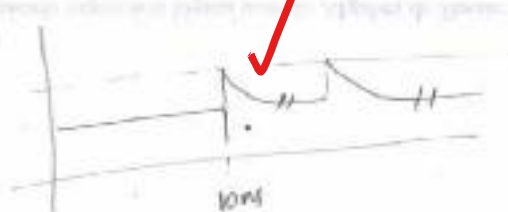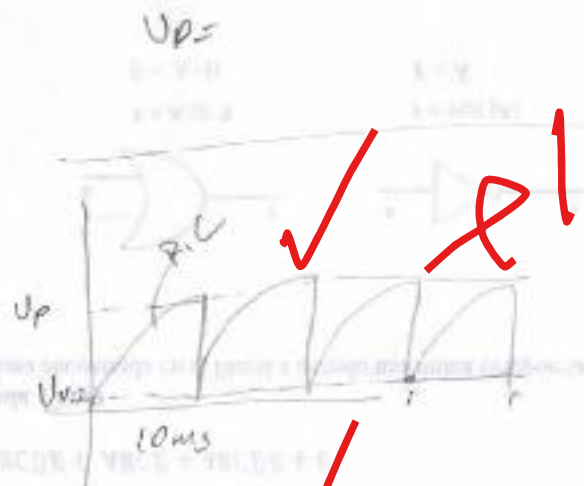
$$t_1 = R_1 C \log_e \frac{V - V_0}{V - V_p}$$




✓ $t_1 = R_1 C$

TERCER TEMA (32 PUNTOS)

Dado el circuito mostrado, calcular:

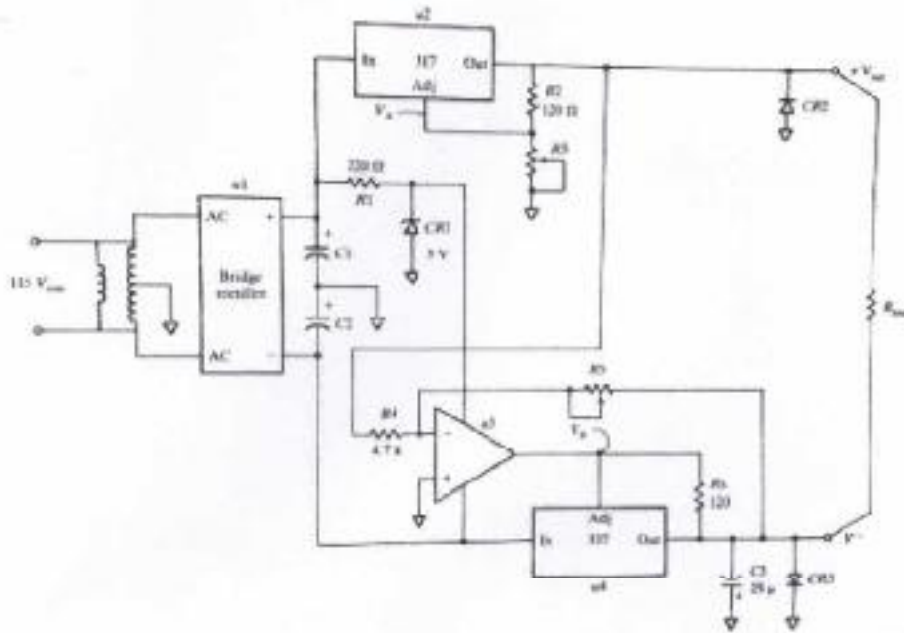I_{R3} , V_{R3} , V_{A00} , V_{A01} , I_{R4} , I_{R5} , V , V_{R1} . (4 p cada ítem)



Datos: $R_3=380 \Omega$, $R_5=11.3k\Omega$

$R_3: 380$ $V_{ref} = 1.25$ $I_{opw} = 100 \mu A$

$$V_{R3} = (1.25) \left(1 + \frac{380}{280} \right) + (100 \mu A)(380)$$

$$= 2.95V + 0.038V$$

$$= 2.98V \times$$

+ 2 p

Anthony Roger Chiquito Espinoza

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber estar diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la copia de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Anthony Roger Chiquito

Firma de Compromiso del estudiante



Tema 2



$$\eta = \frac{Rb}{Rb + R1} \Rightarrow Rb1 = 0.7 \text{ (6K)}$$
$$Rb1 = 4.2K$$
$$Rb2 = Rb - Rb1$$
$$Rb2 = 8K$$

$$Vop = -Rc \cdot I_r \left(\frac{Vcc - Vop}{Vcc - 0} \right)$$
$$Vop = 0.5 + Vcc \left(\frac{Rb1 + R2}{Rb1 + R1} \right)$$
$$Vop = 0.5 + 20 \left(\frac{4.2K + 0.047K}{6K + 0.1K} \right)$$
$$Vop = 0.5V + 19.49V$$

$Vop = 19.99V$

$$\frac{V_{ec} - V_{op}}{R} > I_P$$

$$\frac{28 - 19.99}{R} > I_P$$

$$R < \frac{28 - 19.99}{5 \text{ mA}}$$

$$R < 1.6 \text{ M}$$

$$\frac{V_{ec} - V_r}{R} < I_V$$

$$\frac{29 - 2}{R} < I_V$$

$$R = \frac{27}{3 \text{ mA}}$$

$$R > 9.00 \text{ k}$$

$$9.00 \text{ k} < R < 1.6 \text{ M}$$

$$R_f = 0.804 \text{ M}$$

$$C = \frac{t_d}{R \ln \left(\frac{V_{ec} - V_{op}}{V_{ec} - V_r} \right)}$$


$$C = \frac{10 \text{ ms}}{(0.804 \text{ M}) \ln \left(\frac{28 - 19.99}{29 - 2} \right)}$$

$$C = \frac{10 \text{ ms}}{(0.804 \text{ M}) \ln \left(\frac{28 - 19.99}{29 - 2} \right)} = C = 9.45 \text{ mF}$$




+ 20P.

$$V_{ec} = V_{CD} - V_{SCR}$$

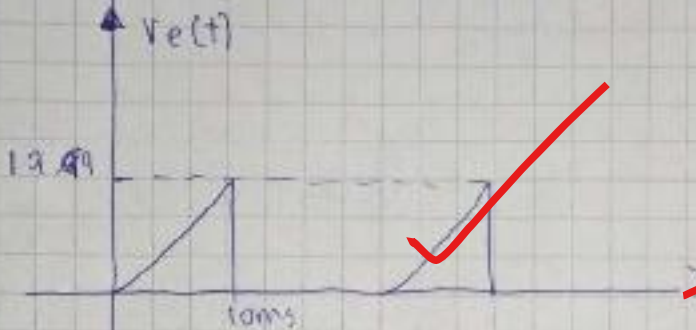

~~FLUP~~

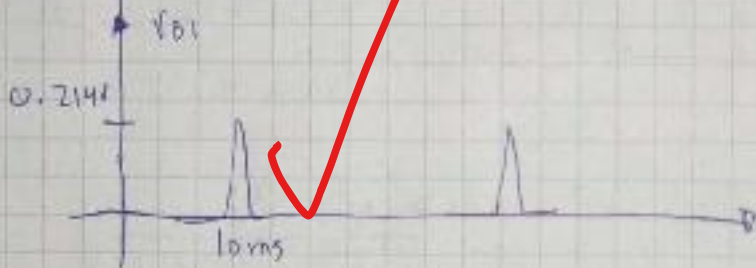

$$V_{BI} = \frac{2g(0.047k)}{6k + 0.04k + k + 0.1k}$$

$$V_{BI} = 0.214V$$



tema 3


$V_{i3} = 1.15$ $V_{o3} = \frac{1.15 (0.38k)}{1.2k} = 3.96V$

$I_{i3} = \frac{V_{i3} - 0}{0.38k} = \frac{3.96}{0.38k} = 10.4V$ **voltios?**

$V_{out} = V_{o3} + V_{e3}$

$V_{out} = 3.96V + 1.15V$
 $V_{out} = 5.11V$ **+ 4V**

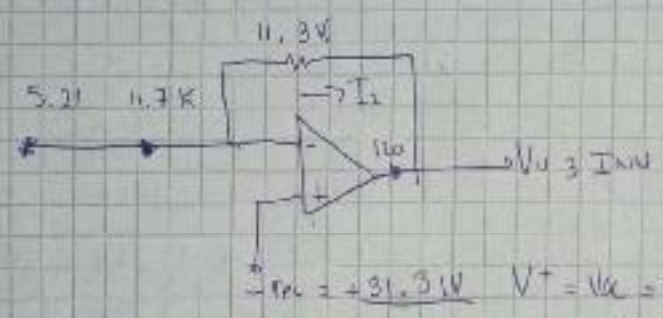$V = 115V \sqrt{2} \Rightarrow \frac{115\sqrt{2}}{2}$
 $\frac{115\sqrt{2}}{2}$



$V_{ac} = \frac{115\sqrt{2}}{2}$
 $V_{ac} = 81.3V$

$V^+ = V_{cc} \Rightarrow V = V_{ac}$
 $V = 81.3V$

$I_1 = I_2$

$\frac{5.21 - V}{4.7k} = \frac{V - V_{o3} 1mV}{11.3k}$

$V_{o3} 1m = \frac{5.21 (11.3k)}{4.7k} + \frac{11.3k V^+}{4.7k}$ V^+

$V_{o3} 1m = 12.5V - 105.99 / 81.31$

~~$V_{o3} 1m = 254.2V$~~ $V_{o3} 1m = 254.2V$ **X**



$$I_{R4} = \frac{5.2 - 81.31}{4.7k} = 16.20 \text{ mA}$$

x + 2P

$$I_{R5} = \frac{81.31 - 264.3}{11.3k} = 16.20 \text{ mA}$$

+ x 2P

$$V_B = 81.31 - 264.3 = -183 \text{ V}$$

Temas

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{E} + A\bar{B}\bar{C}\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$


$$\bar{B}\bar{C}\bar{E} (\underbrace{\bar{A} + A}_1) + BC\bar{D}E (\underbrace{\bar{A} + A}_1) + E$$

+ 1SP

$$\bar{B}\bar{C}\bar{E} + BC\bar{D}E + E$$

$$\bar{B}\bar{C}\bar{E} + E (BC\bar{D} + 1)$$
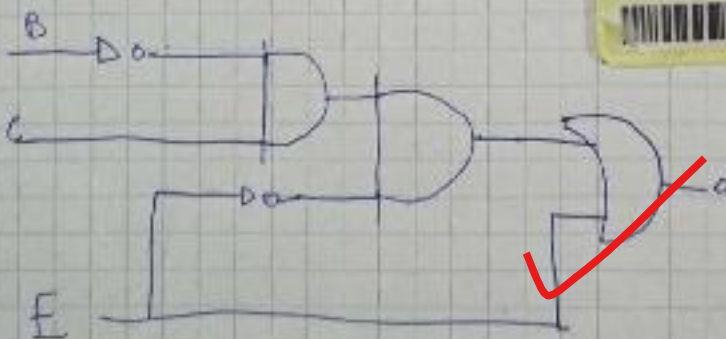
$$\bar{B}\bar{C}\bar{E} + E = \bar{B}\bar{C} + E$$



+ 7.5P

Tema

94
100

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente debe estar diseñado para ser resuelto de manera individual, y no es permito la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. firmo al pie del presente compromiso como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Andrés



Primer tema

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + E$$

$$\bar{B}C\bar{E}(\bar{A}+A) + BC\bar{D}E(\bar{A}+A) + E$$

a) La expresión lógica minimizada

$$= \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + E$$

$$= \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}BC\bar{D}E + E$$

$$\bar{B}C\bar{E}(\bar{A}+A) + BC\bar{D}E(\bar{A}+A) + E$$

$$\bar{B}C\bar{E} + BC\bar{D}E + E$$

$$\bar{B}C\bar{E} + E(BC\bar{D} + 1)$$

$$\bar{B}C\bar{E} + E(1)$$

$$\bar{B}C + E //$$

$$AB + A\bar{B} = B$$

$$A(B + \bar{B}) = B$$


$$A(1) = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A + \bar{A}B = A + B$$


+ 20p

b)

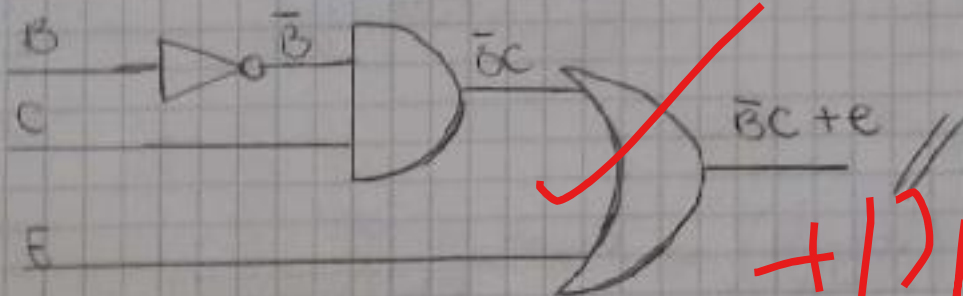



+ 17p

Tema 2

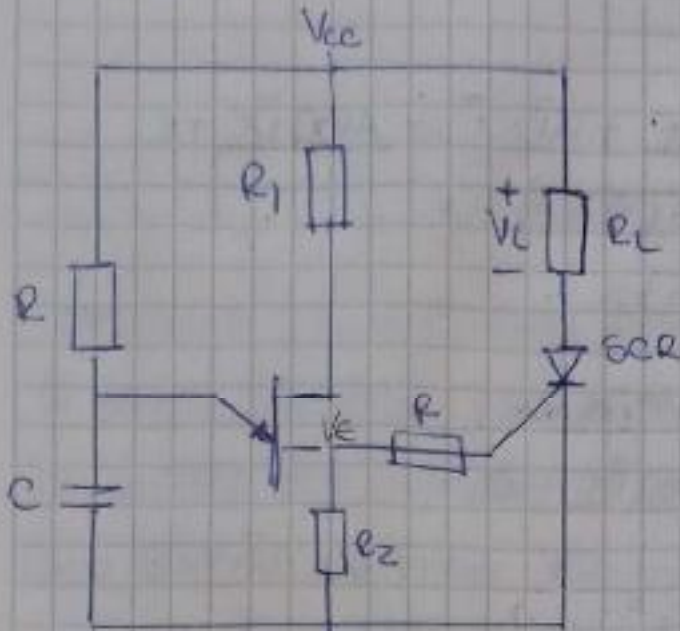

$\eta = 0.7$ $I_p = 5 \mu A$ $R_{on} (100\Omega)$
 $R_{off} = 6K\Omega$ $I_V = 3mA$ $R_L = 10\Omega$
 $V_0 = 0.5V$ $V_V = 2[V]$ $V_{CC} = 28V$
 $R_2 = 47\Omega$

WJT

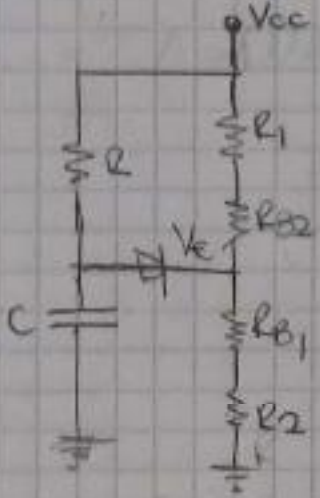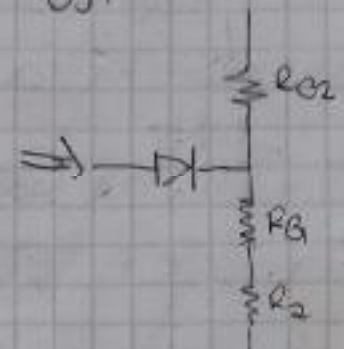

$$R_{b(alt)} = \eta R_{off} = 0.7 (6K\Omega) = 4.2K\Omega$$

$$R_{e2} = R_{e0} - R_{B1} =$$

$$V_e = V_{cc} \frac{R_2 + R_{b(alt)}}{R_1 + R_{b(alt)} + R_2} = 28 \frac{(47\Omega) + 4.2K\Omega}{100\Omega + 6K + 47}$$

$$= 19.31V //$$

$$V_p = V_0 + V_e = 0.5 + 19.31 = 19.81 V //$$

$$T_c = 10ms$$

$$T_c = \tau_c \ln \left(\frac{V_{cc} - V_e}{V_{cc} - V_p} \right) \Rightarrow C = \frac{T_c}{R \ln \left(\frac{V_{cc} - V_e}{V_{cc} - V_p} \right)}$$

$$C = \frac{10ms}{R \ln \left(\frac{28}{28 - 19.81} \right)}$$

$$\frac{V - V_V}{I_V} < R_1 < \frac{V - V_E}{I_P}$$

$$I_P < I_E < I_V \Rightarrow 3\text{mA} < \frac{V_{CC} - V_V}{R} < 3\text{mA}$$

$$R > \frac{28 - V_V}{3\text{mA}} = \frac{28 - 2}{3\text{mA}} = 8.667 \text{ k}\Omega$$

$$R < \frac{28 - V_P}{5\mu\text{A}} = \frac{28 - 14.54}{5\mu\text{A}} = 1.63 \text{ M}\Omega$$


$$\text{Si } R = 50 \text{ k}\Omega$$

$$C = \frac{10\text{ms}}{R \ln(3.5)}$$

$$C = 159,64 \times 10^{-9} \text{ F} //$$

$$\text{Si } R = 100 \text{ k}\Omega$$
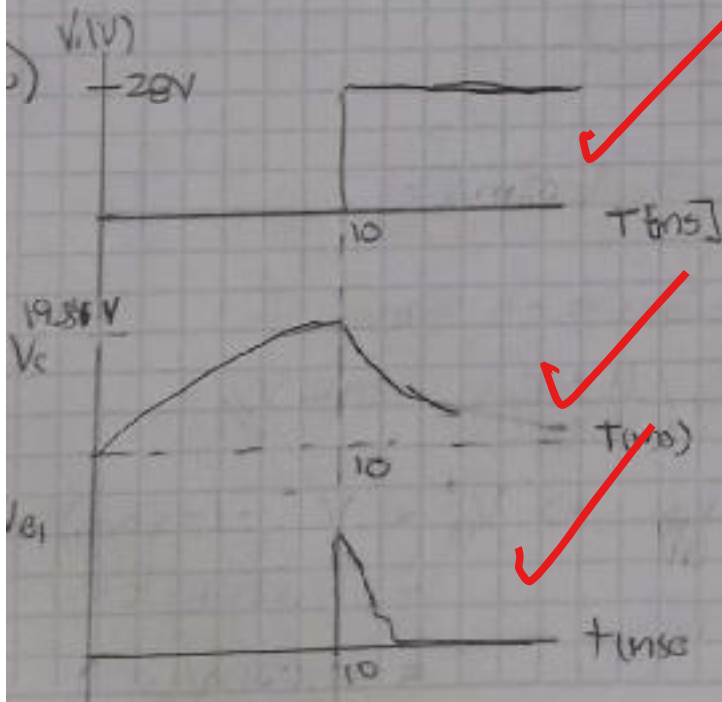
$$C = 79,13 \times 10^{-9} \text{ F} //$$



Se usará cuando pasen los 10ns de los 30ns del capacitor

$$V_{B1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_B} = 28 \times \frac{47}{(100 + 47 + 64) \text{ k}\Omega} = 214,08 \text{ mV} //$$


$$V_{B1, \text{on}} = \frac{V_E \cdot R_2}{R_{B1} + R_2} = \frac{(19,34)(47)}{100 + 47} = 6,18 \text{ V} //$$

$$C = \frac{21n(3.5)}{10} = 73.5nF$$

$$C = 159,64 \times 10^{-9} F$$

$$S: R = 100k\Omega$$

$$C = 79,83 \times 10^{-9} F$$

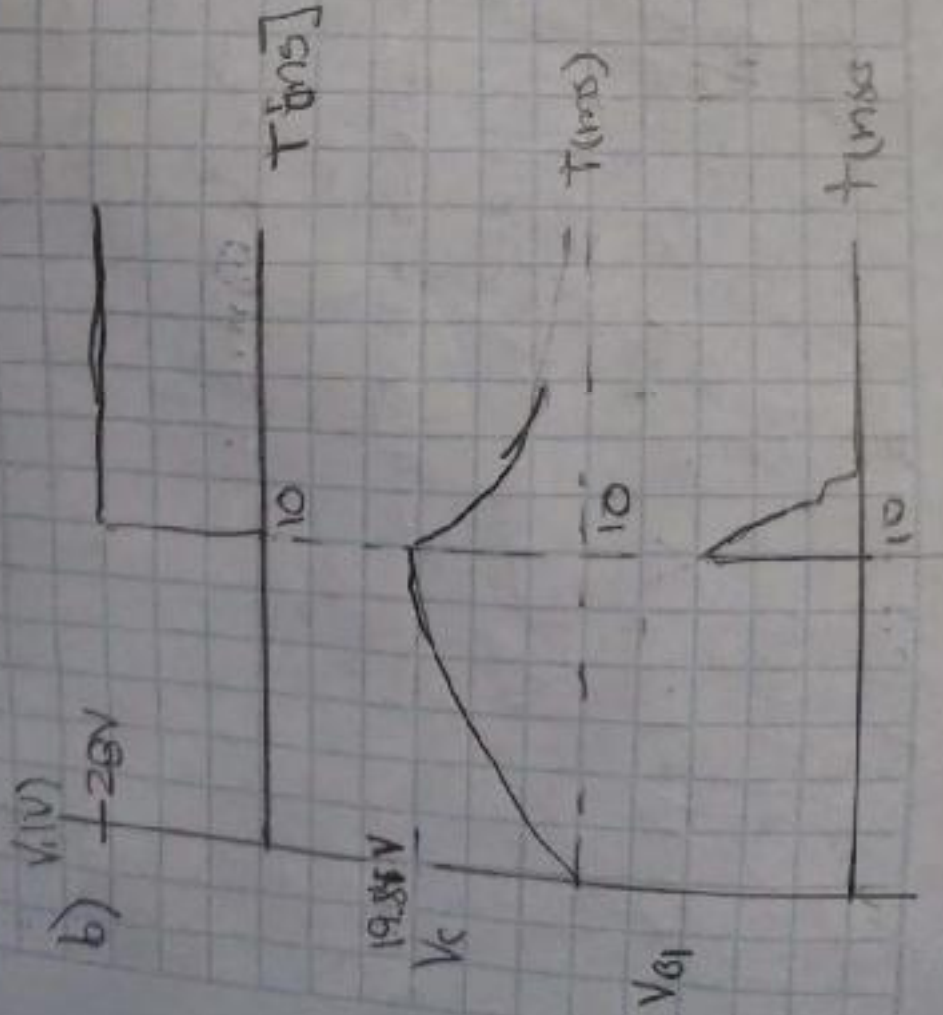

Se observa cuando ponen los oms de corrs del capacitor


$$V_{B1} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_{B1}} = 214,08kV$$

$$28 \times \frac{47}{100 + 47 + 64k\Omega} = 219,08mV$$

$$V_{B1(on)} = \frac{V_{CC} \cdot R_2}{R_{B(on)} + R_2} = \frac{19.34(47)}{100 + 47} = 6.18V$$

Tema 3

Analisis 3F //
 despreciables

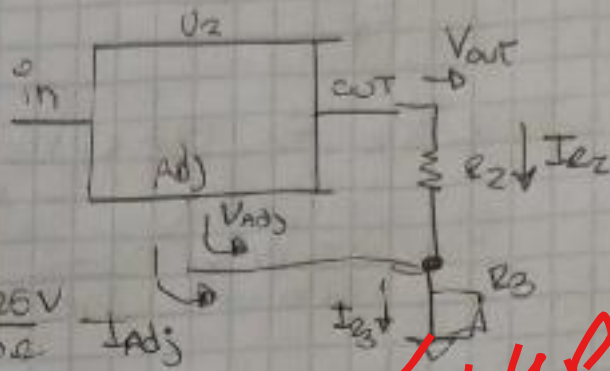


$$I_{e3} = I_{adj} + I_{ez}$$

$$I_{e3} = I_{ez} \Rightarrow \frac{V_{adj}}{R_2} = \frac{1.25V}{120\Omega} - I_{adj}$$

$$= 10.416 \times 10^{-3} \Rightarrow 10.416 \text{ mA}$$

$$V_{e3} = I_{e3} R_3 = (10.416 \text{ mA})(300\Omega) = 3.125 \text{ V}$$
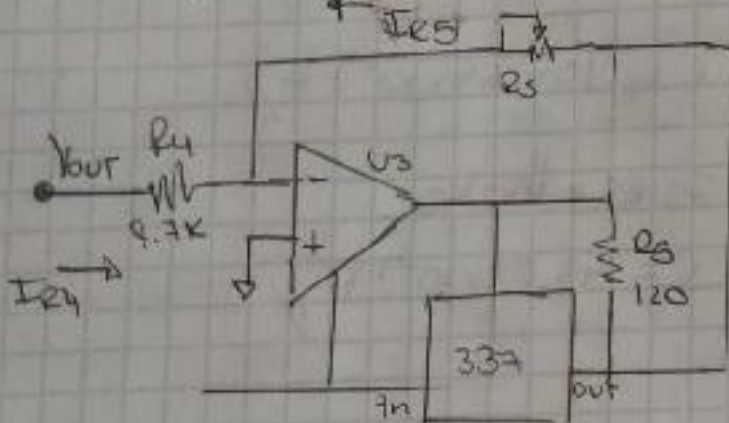
$$V_{out} = V_{adj} + V_{e3} = 1.25 + 3.958 = 5.208 \text{ V}$$



$$I_{e4} = \frac{V_{out}}{R_4} = \frac{5.208}{4.7K\Omega} = 1.108 \times 10^{-3} = 1.108 \text{ mA}$$

$$I_{e5} = -I_{e4} \Rightarrow 1.108 \text{ mA}$$

$$V^- = -V_{out} \frac{R_5}{R_4} = -5.208 \times \left(\frac{11.3K\Omega}{4.7K\Omega} \right) = -12.521 \text{ V}$$

$$V_{adj} = -1.25 \text{ V} = V^- - V_B \Rightarrow V_B^* = V^- - (-V_{adj})$$

$$= -12.521 + 1.25$$

$$= -11.271 \text{ V}$$

José Cabello Del Pozo

Examen 2º. Electrónica

Ejercicio 1

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$\equiv \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$

$$= C\bar{E}(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}) + \bar{D}E(\bar{A}BC + ABC) + E$$

$$= C\bar{E}[\bar{B}(\bar{A} + \bar{A})] + \bar{D}E[BC(\bar{A} + A)] + E$$

$$= C\bar{E}\bar{B} + \bar{D}EBC + E$$


$$= C\bar{E}\bar{B} + E(\bar{A}BC + \bar{D}E) = C\bar{E}\bar{B} + E = \bar{E}C\bar{B} + E$$

Teorema $A + A\bar{B} = A + B$


$$\equiv E + C\bar{B}$$

+20p


b)

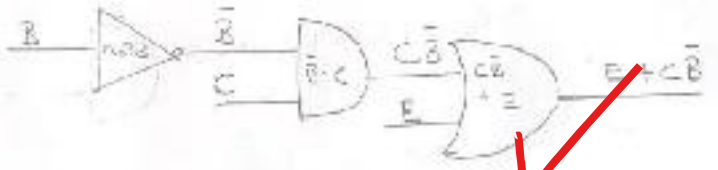


+13p

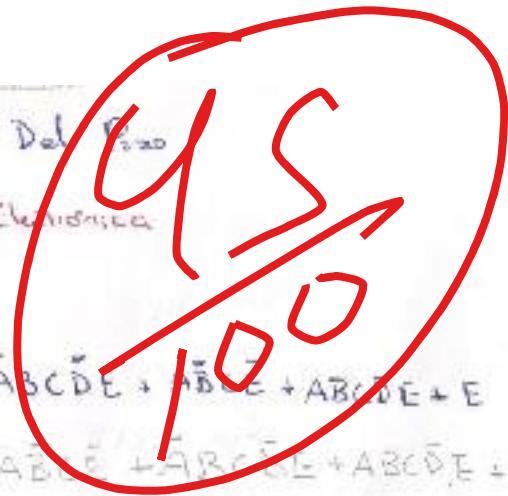

Ejercicio N°2

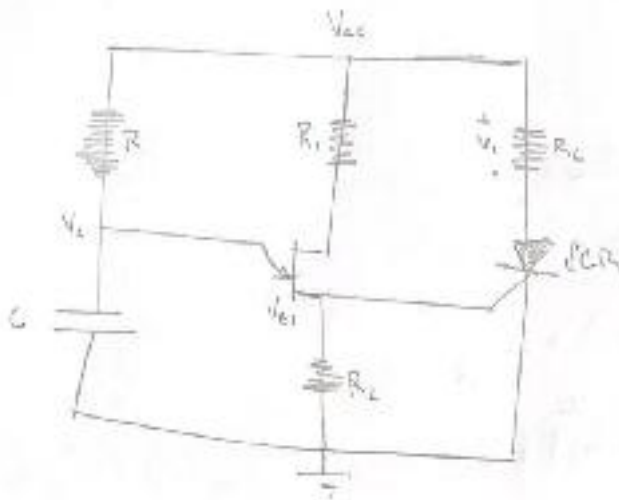

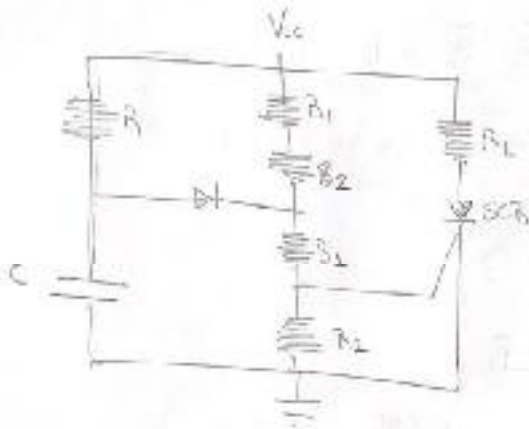
- $\beta = 0.7$
- $R_{B0} = 0 [k\Omega]$
- $V_{CC} = 0.5 [V]$
- $I_B = 2 [\mu A]$
- $I_E = 2 [mA]$
- $V_{CE} = 2 [V]$
- $R_{B1} = 100 [k\Omega]$
- $V_{CC} = 28 [V]$
- $R_1 = 100 [k\Omega]$
- $R_2 = 47 [k\Omega]$
- $R_C = 10 [k\Omega]$




- Calcular: $R_{B0} = R_{B1} + R_B$
- $\beta R_{B0} = \beta R_{B1} = 4.2 [k\Omega]$

$$V_{CE} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2} + R_C} \cdot V_{CC}$$

Ejercicio N° 3

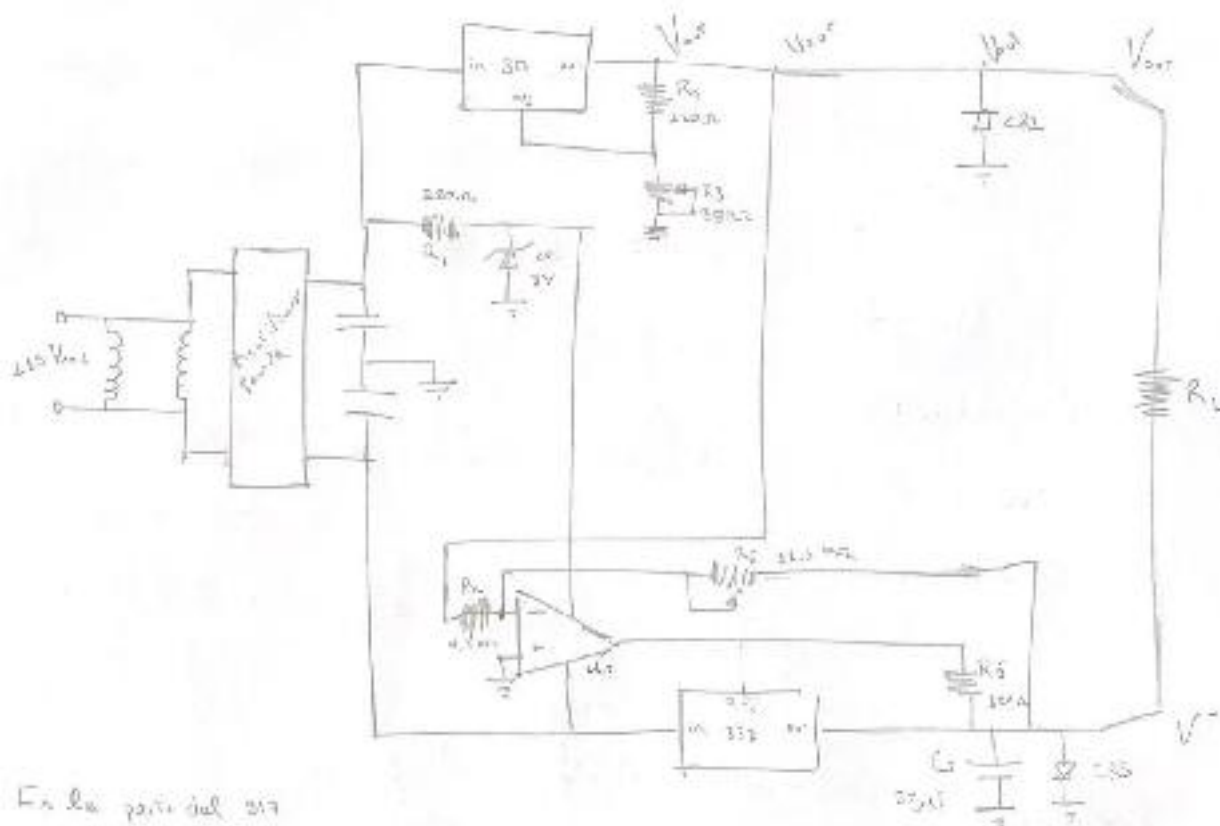

En la parte del 317

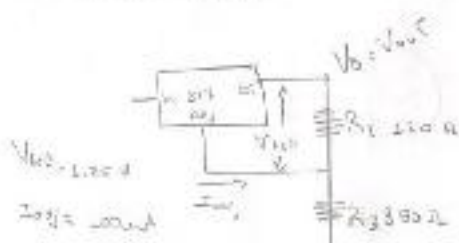

Sabemos $V_0 = V_{in} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$ ✓ + 4P

$\Rightarrow V_0 = 5.25 \text{ CV}$ = V_{out}

Sabemos $V_0 - V_{in} = V_{R3}$

$\Rightarrow V_{R3} = V_0 - V_{in}$ ✓ + 4P

$V_{R3} = 9 \text{ CV}$

S como $V_{R3} = I_{R3} R_3$

$\Rightarrow I_{R3} = 0.0105 \text{ A}$

$I_{R3} = 10.5 \text{ mA}$ ✓ + 4P

Enrique José Dávala Vidal

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no es permitida la consulta, ni autorizados ni copiar. Firmo, como constancia de la entrega.

Enrique Vidal

77
150

Tema 1

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$

Utilizando Algebra de Boole:

Para la expresión minimizada es:

$$X = \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$

Agrupando términos

$$X = E(\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + 1) + \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C)$$

Por Algebra de Boole $\rightarrow Y + \bar{Y} = 1 ; 1 \cdot Y = Y$

$$X = E + \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C)$$

Por A. Boole $Y + \bar{Y}Z = Y + Z$

$$X = E + \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C)$$

$$X = E + \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C)$$

Algebra de Boole

$$Y + \bar{Y} = 1$$


$$X = E + \bar{E}(1)$$

$$X = \bar{E} + E$$

Finalmente se reduce a la misma expresión booleana.


+ 20p

+ 13p

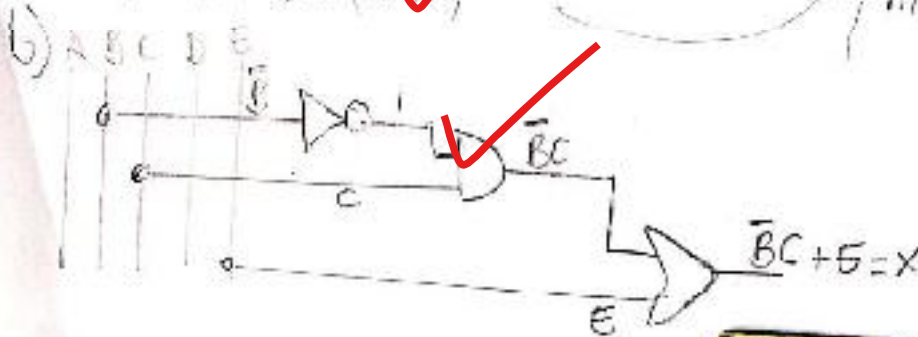

Tema 2

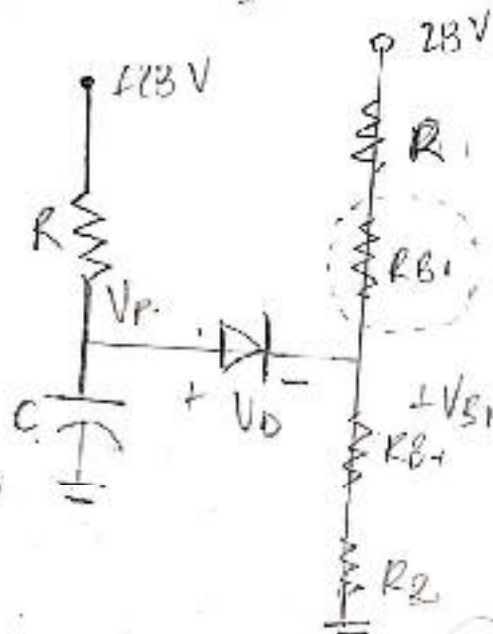Alcance al algoritmo de acuerdo a las resistencias y diodos



Dato R_{B1}

$$R_{B1} = n R_{BB}$$

$$R_{B1} = 0.7 (6 k\Omega)$$

$$R_{B1} = 4.2 k\Omega //$$

Para R_{B2} :

$$R_{B2} = R_{BB} - R_{B1}$$

$$= 6 k\Omega - 4.2 k\Omega$$

$$= 1.8 k\Omega //$$

Teste Guía

$$V_{B1} = \frac{V_{cc} + (R_{B1} + R_{B2})}{R_1 + R_{BB} + R_2} = \frac{28 (100 + 47)}{100 + 6000 + 47} = 19.35 V //$$

Se resuelve en Ohms //

$$V_p = V_{B1} + V_D = 19.35 + 0.5 = 19.85 //$$

$$V_c = V_{cc} (1 - e^{-t/\tau}) ; \text{ Donde } t = 10 \mu s //$$

$$19.85 = 28 (1 - e^{-10/\tau}) //$$


$$V_c = V_p = 19.85$$

$$V_{cc} = 28 V$$

$$J = RC = 8 \cdot 10 \times 10^{-3} //$$

x 8 P

Datos Guía de Textos

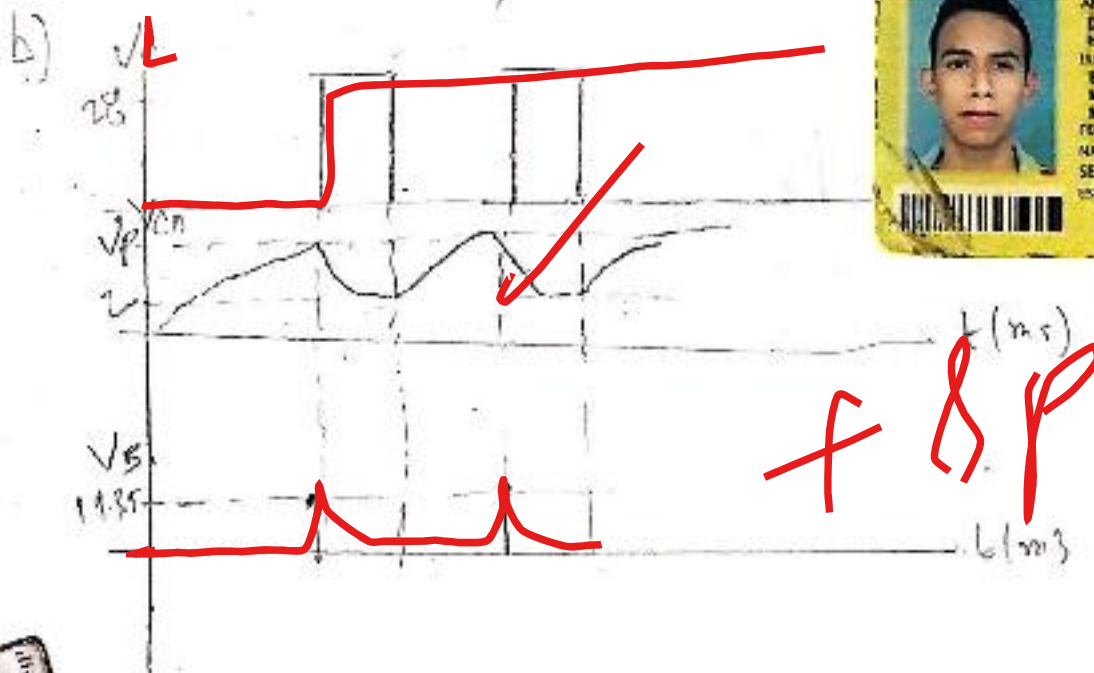

x 8 P


Tema 3

DAVILA ENRIQUE



Enfocando nuestro analisis en el 3.3V

disposicion de Adj del mismo

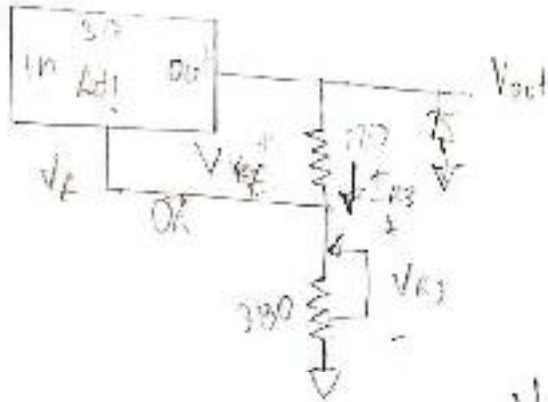

$$V_{REF} = 1.25V$$


$$I_{R3} = \frac{V_{REF}}{R_2} = \frac{1.25V}{120} = 10.4166 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = 10.4166 \text{ mA}$$

$$V_{R3} = I_{R3} R_3 = \left(\frac{10.4166 \text{ mA}}{1000} \right) (330)$$

$$V_{R3} = 3.438 \text{ V}$$
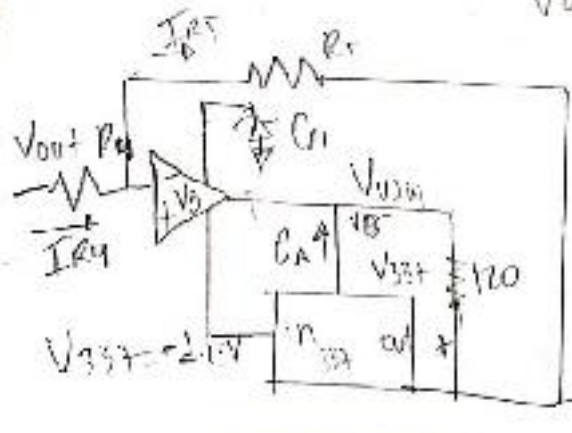
$$V_{out} = V_{REF} + V_{R3} = 1.25 + 3.438 = 4.688 \text{ V}$$



V_3 en el nivel +4V

$$I_{R4} = I_{R5}$$

$$V = -\frac{R_5}{R_4} V_{out}; \quad V = \frac{120}{330} (5.22) = 1.87 \text{ V}$$

Pour la convention Iru

$$I_{R5} = I_{R5} = -\frac{V^-}{R5} = -\frac{(-11.54)}{11.3} = 1.02 \text{ A} \parallel \checkmark +4P$$

$$V_{3 \text{ inu}} = -V_{334} + V^- = -(-1.25) - 11.54 = -10.29 \text{ V} \parallel \times$$

$$V_B = V_{V3 \text{ inu}} = -11.29 \text{ V} \parallel \checkmark +4P$$

Tem 1)

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$\begin{aligned} \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E &= (E + E(\bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D})) \\ &= E(1 + (\bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D})) \\ &= E(1) = E \end{aligned}$$

$\frac{60}{100}$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + E$$

$$E(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C) + E$$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$E + (\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C)$$

$$\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$$

$$E + \bar{B}C$$


$$\bar{B}(\bar{A}C + AC)$$

$$\rightarrow \boxed{AB + \bar{A}B = B}$$

$$\boxed{BC + E}$$

$$\bar{B}(C) = \bar{B}C$$


+ 20P

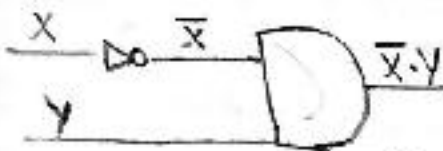

+ 13P



Tema 2

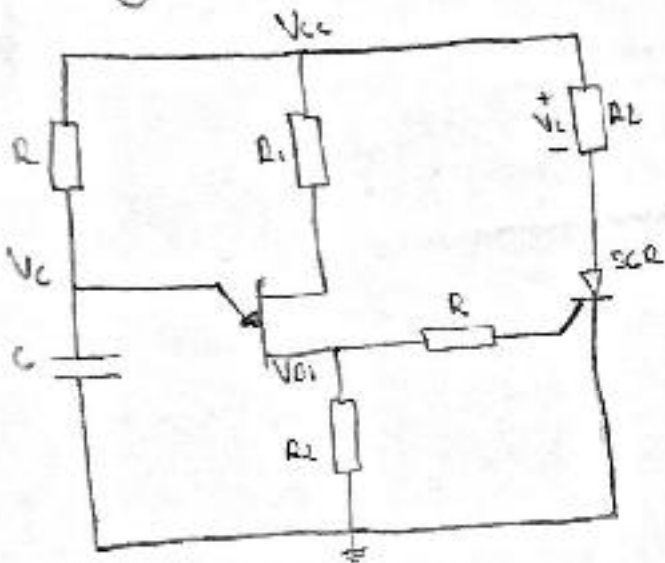

$\beta = 0.7$, $R_{BB} = 6[k\Omega]$, $V_{be} = 0.5[V]$, $I_{be} = 5[\mu A]$
 $I_V = 3[mA]$, $V_V = 2[V]$, $R_{es(em)} = 100[\Omega]$
 $V_{CC} = 28V$, $R_1 = 100[k\Omega]$, $R_2 = 247[k\Omega]$, $R_{E(em)} = 10[\Omega]$

a)

$$V_p = V_{be} + \beta V_{CC}$$

$$V_p = 0.5V + 0.7(28V)$$

$$V_p = 20.1[V]$$

$$\frac{V_{CC} - V_V}{I_V} < R < \frac{V_{CC} - V_p}{I_p}$$

$$\frac{28V - 2V}{3mA} < R < \frac{28V - 20.1V}{5\mu A}$$

$$8.666k\Omega < R < 1.58M\Omega$$

$t_{off} < t_{on}$

$T = t_{off}$

$R = 100k\Omega$

$t_{on} = R \times C \times \ln\left(\frac{V - V_V}{V - V_p}\right)$

$10ms = 100k\Omega \times C \times \ln\left(\frac{28 - 2}{28 - 20.1}\right)$

$C = 0.08 \mu F$

$\rightarrow P_{avg}?$

$\times 1.5p$



Tema 3

Calcular:

I_{R3} , V_{R3} , V_{out} , V_{out} , I_{R3} , I_{R3} , V_{R3} , V_{R3}

$$Datos = R_3 = 380 \Omega, R_5 = 11.3 k\Omega$$

$$I_{R3} = I_{R2} + I_{Adj}$$

$$I_{R3} = \frac{V_{Adj}}{R} + 0$$

$$I_{R3} = \frac{1.25V}{120\Omega}$$

$$I_{R3} = 0.01042 A = 10.42 mA \quad \checkmark +4P$$

$$V_{R3} = I_{R3} R_3$$

$$V_{R3} = (10.42 mA) (380 \Omega)$$

$$V_{R3} = 3.96 V \quad \checkmark +4P$$

$$V_{out} = V_{R2} + V_{R3}$$

$$V_{out} = 1.25 + 3.96 V$$

$$V_{out} = 5.21 V \quad \checkmark +4P$$



NOMBRE: FREIRE SÁNCHEZ CARLOS AARÓN PARALELO: 2

EXAMEN ELECTRÓNICA II PARCIAL, 25/2021

COMPROMISO DE HONOR: RECONOZCO QUE EL PRESENTE EXAMEN ESTÁ DISEÑADO PARA SER RESUELTO DE MANERA INDIVIDUAL, Y NO SE PERMITE LA AYUDA DE FUENTES NO AUTORIZADAS NI COPIA. FIRMO A PIE DEL PRESENTE COMPROMISO, COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO Y ACEPTADO LA DECLARACIÓN ANTERIOR.

44
100

1.

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}B\bar{C}DE + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$C(\bar{A}\bar{B}\bar{E} + \bar{A}B\bar{D}E + A\bar{B}\bar{E} + AB\bar{D}E) + E$$

$$C[\underbrace{\bar{B}\bar{E}(\bar{A}+A)}_1 + \underbrace{BDE(\bar{A}+A)}_1] + E$$


$$C[\underbrace{\bar{B}\bar{E}}_x + \underbrace{BDE}_x] + E \rightarrow C[\bar{B}\bar{E}(1+\bar{D}) + BDE] + E$$

$\bar{B}\bar{E} \neq \bar{B}E$

+ 1.5 p

$$= C\bar{B}\bar{E} + CDE + E \rightarrow C\bar{B}\bar{E} + E(CD+1)$$


$\therefore \bar{B}\bar{C}\bar{E} + E$

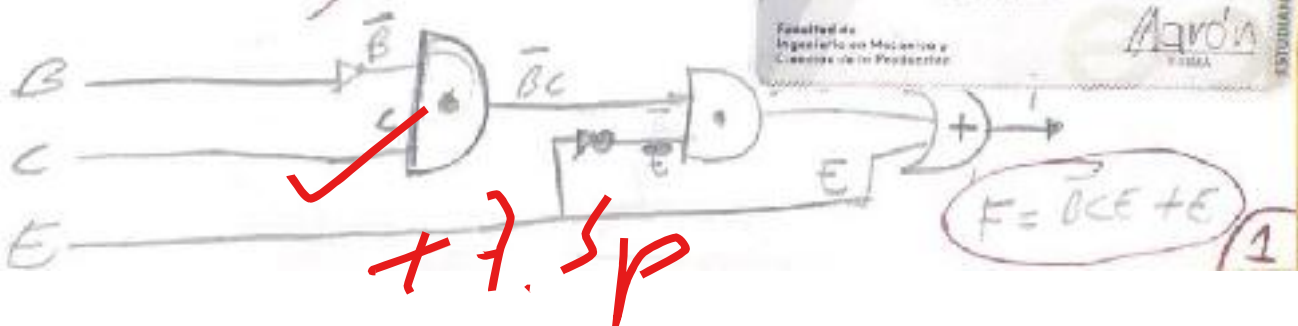

2=

DATOS:

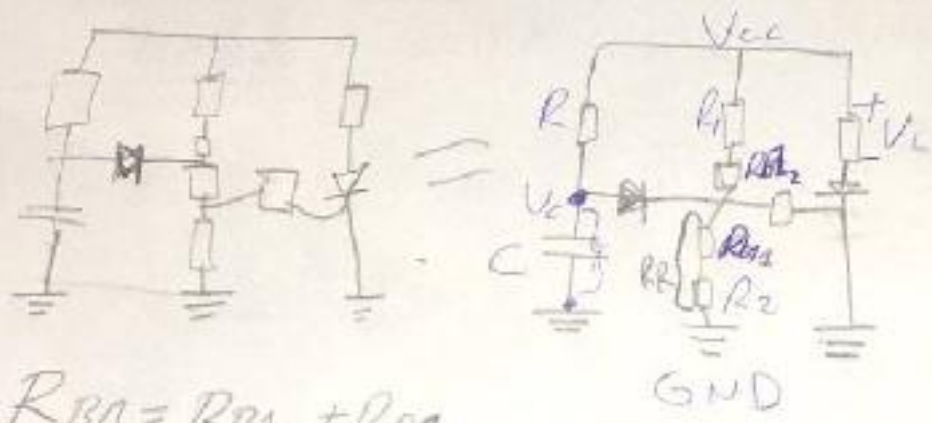$\eta = 0.7$; $R_{ce} = 6[k\Omega]$; $V_D = 0.5[V]$; $I_D = 5[mA]$
 $I_C = 3[mA]$; $V_C = 2[V]$; $R_{o1}(\alpha) = 100[\Omega]$; $V_{CC} = 28[V]$
 $R_1 = 100[\Omega]$; $R_{E1} = 47[\Omega]$; $R_L = 10[\Omega]$



$$R_{BO} = R_{B1} + R_{B2}$$

$$(R_{BO} \parallel r_i) \rightarrow R_{B1} = (6k\Omega)(0.7) = 4200\Omega$$

$$6k\Omega = [4200\Omega] + R_{B2} \rightarrow R_{B2} = 1800\Omega$$

DEL DIVISOR DE VOLTAJE SE TIENE:

$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_{B1} + R_{B2}} = \frac{4200 + 47}{1800 + 47 + 100 + 4200}$$

$$R_i = 0.690906\Omega$$

$$V_C = V_D + V_{CC} R_i = 0.5 + 28(0.690906) = 19.845$$




3:

DATOS:

$R_3 = 380\Omega$; $R_5 = 11.74k\Omega$;

$I_{R3} = ?$ / $V_{out} = ?$
 $V_{R3} = ?$ / $V_{rms} = ?$
 $V = ?$ / $V_0 = ?$
 $I_{R4} = ?$ / $I_{R5} = ?$

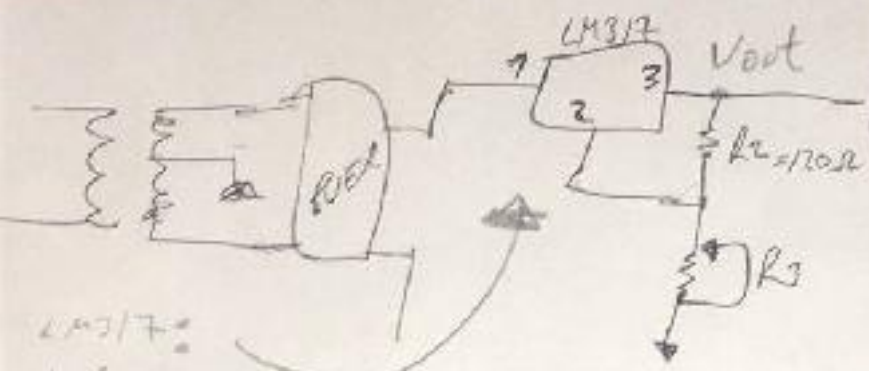

LM317:

$V_{ADJ} = 1.25V \rightarrow V_{R2} = 1.25V$

$V_{R3} = V_{ADJ} \left(\frac{R_3}{R_2} \right) = 1.25 \left(\frac{380}{120} \right) = 3.96V$ ✓ +4P

$V_{out} = V_{R2} + V_{R3}$
 $= 1.25 + 3.96 = 5.20V$

$V_{out} = 5.20V$ ✓ +4P

$V_{R3} = I_{R3} R_3 \Rightarrow I_{R3} = V_{R3} / R_3 = (3.96 / 380 \times 10^{-3}) = 10.42mA$

$I_{R3} = 10.42mA$ ✓ +4P

$V_{RMS} = 115 \rightarrow V_{pico} = 115\sqrt{2}$
 $V_p = 2V_s$

$V_s = \frac{115\sqrt{2}}{2} = 81.31V$
 $V_s = \frac{115\sqrt{2}}{2} = 81.31V$

Relación 1:1

SECCION DE LA TIERRA SE DIVIDE PARAL

$V_s = 81.31$; $V^+ = V_s = 81.31$

$I_1 = \frac{V_{out} - V^+}{R_4}$; $I_2 = \frac{V^+ - V_{us1n}}{R_5}$

$I_1 = I_2 = \frac{5.20 - V^+}{9.74} = \frac{V^+ - V_{us1n}}{11.74}$

$$V_{3m} = \frac{11.3k}{9.7k} (5.20 - V^+) + V^+$$

$$V_{3m} = \frac{(5.20)(11.3k)}{9.7k} + \underbrace{V^+}_{81.71} \left(1 + \frac{11.3k}{9.7k} \right)$$

$$V_{3m} = 289.3021V$$

$$I_{R4} = \frac{V_{out} - V^+}{R4} \quad ; \quad I_{R5} = \frac{V^+ - V_{out}}{R5}$$

+2P

+1P

$$I_{R4} = -16.19 \mu A \quad I_{R5} = -18.91 \mu A$$

$$V_0 = 81.71 - 289.3021 + 207.9924$$

~~50~~
~~100~~

Nombre: Victor Gonzales Quinto

Compromiso de honor

Reconozco que el presente libro está diseñado para ser consultado de manera individual y no se permite la copia de partes no autorizadas ni copiar. Firmo el pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

[Signature]

Firma de compromiso del estudiante



#1

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

a) La expresión lógica minimizada

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$


$$\bar{B}C\bar{E}(\bar{A} + A) + BC\bar{D}E(\bar{A} + A) + E$$

$$\bar{B}C\bar{E} + BC\bar{D}E + E$$

$$\bar{B}C\bar{E} + E(BC\bar{D} + 1)$$

$$\bar{B}C\bar{E} + E = E + \bar{B}C$$


+1.5p

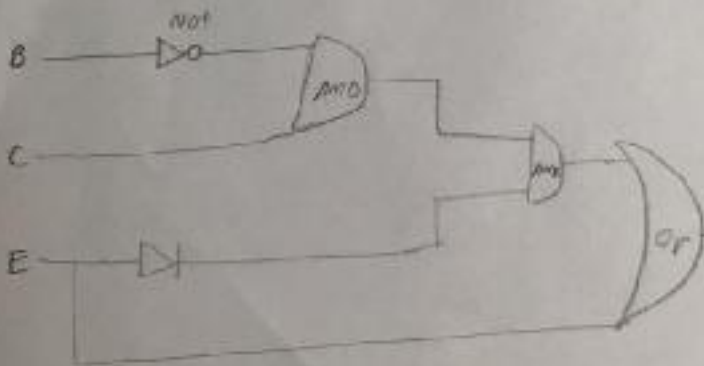

+7.5p

$$E + \bar{B}C\bar{E}$$

tema #2

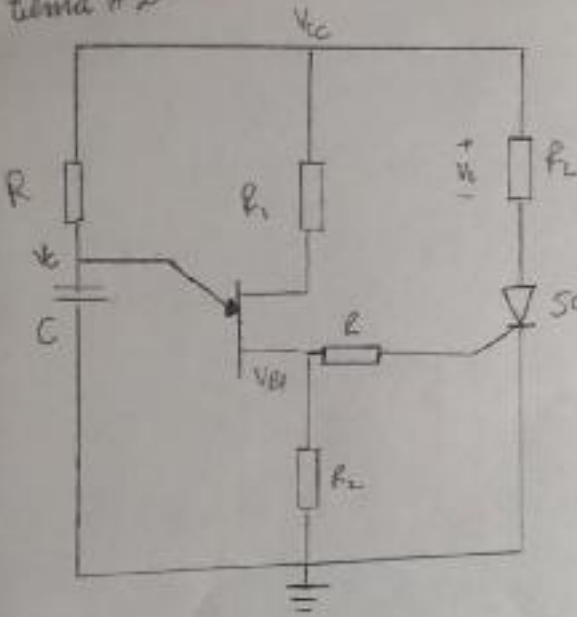

- $\eta = 0.7$
- $R_{BB} = 6 [k\Omega]$
- $V_D = 0.5 [V]$
- $I_P = 5 [\mu A]$
- $I_V = 3 [\mu A]$
- $V_V = 2 [V]$
- $P_{(10m)} = 100 \mu W$
- $V_{CC} = 28V$
- $R_1 = 100 [k\Omega]$
- $R_2 = 4.7 [k\Omega]$
- $R_L = 10 [k\Omega]$
- $R = ?$
- $C = ?$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow R_{B1} = \eta R_{BB}$$

$$R_{B1} = 0.7(6) = 4.2 [k\Omega]$$

$$R_{BB} = R_{B1} + R_{B2}$$

$$R_{B2} = R_{BB} - R_{B1} = (6 - 4.2) k\Omega = 1.8 k\Omega$$

$$V_C = V_D + \frac{V_{CC}(R_{B1} + R_L)}{R_{B1} + R_L + R_1}$$

$$V_C = 0.5 + \frac{28(4.2k + 10k)}{6k(0.7 + 10k/10k)}$$

$$V_C = 19.75 \neq 20$$

$$\frac{V_{CC} - V_V - I_V R}{R}$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_V - I_V R}{I_V}$$

$$R = \frac{28 - 2 - 3 \times 10^{-6} R}{5 \times 10^{-6}}$$

$$R = 8.66 k\Omega$$

$$R = \frac{R_1 + R_2}{2}$$

$$R = \frac{100k + 4.7k}{2}$$

$$R = 52.35 k\Omega$$

$$t_{10} = RC \ln\left(\frac{V_{CC} - V_C}{V_{CC} - V_D}\right)$$

$$C = \frac{t_{10}}{R \ln\left(\frac{V_{CC} - V_C}{V_{CC} - V_D}\right)} = \frac{10 \mu s}{(52.35k) \ln\left(\frac{28 - 19}{28 - 0.5}\right)} = 10 \text{ nF}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{CP}}{R} > I_P$$

$$R < \frac{V_{CC} - V_{CP}}{I_P}$$

$$R = \frac{28 - 20}{5 \times 10^{-6}} = 1.6 M\Omega$$

$$R_1 = 1.6 M\Omega$$

HIS P

Lema #3


~~$V_{A03} = 1.25$~~ $\rightarrow V_{R2} = 1.25V$

$V_{R3} = 1.25 \left(\frac{R3}{R2} \right) = 1.25 \left(\frac{380}{120} \right) = 3.95V$ ✓ +4p

$V_{out} = V_{R2} + V_{R3} = 1.25 + 3.95 = 5.2V$ ✓ +4p

$V_{R3} = I_{R3} R3$

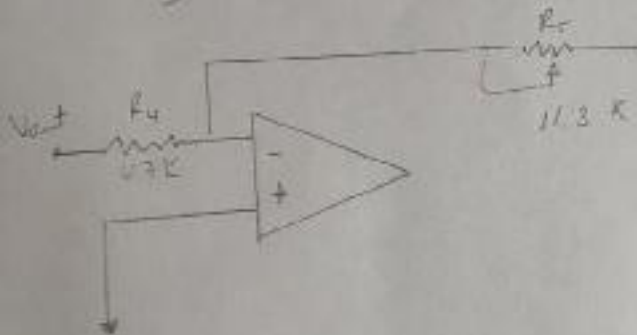$I_{R3} = \frac{V_{R3}}{R3} = \frac{3.95}{380} = 0.01037A$ ✓ +4p



$V^+ = V^- = V^out$

$V_p = \frac{113\sqrt{2}}{2}$

$V_n = 11.3V$

$V^T = 11.3V$

$I_1 = I_4$

$\frac{510\sqrt{2}}{47k} = \frac{V^- - V_{out}}{113k}$

$V_{out} = -520 \left(\frac{113}{47} \right) + V^T \left(1 + \frac{113}{47} \right)$

$V_{out} = 264.3V$

$R3 = 380\Omega$

$R5 = 113\Omega$

$I_{R2} = ?$ ✓

$V_{R3} = ?$ ✓

$V_{out} = ?$ ✓

$V_{in} = ?$

$I_{R4} = ?$

$I_{R5} = ?$

$V = ?$

$V_0 = ?$

Nombre: Madeleine Guale Mora

Apellido:

Fecha: 30 de Enero 2022

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente debe ser resuelto de forma individual, no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración.

Nota: La copia ameztatafa hasta cero.

[Handwritten signature]

81

100

Let Tera.




En el siguiente problema, reducir la siguiente expresión lógica usando Algebra de Boole: (33)

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{E} + E$$

a) Expresar lógica minimizada

b) Implemente la expresión mínima encontrada en el literal (a) usando una única compuerta OR, AND y NOT

HINT:

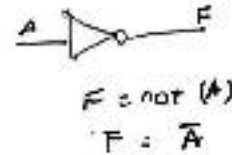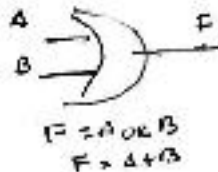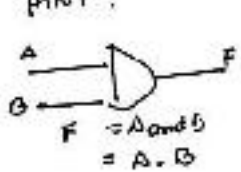

$$a) (\bar{A}\bar{B}C\bar{E}) + E + (\bar{E}\bar{A}BC\bar{E}) + (A\bar{B}C\bar{E}) + ABC\bar{E}$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + E + (\bar{E}\bar{A}BC\bar{E}) + (A\bar{B}C\bar{E}) + E\bar{A}BC\bar{E}$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + E\bar{A}BC\bar{E}$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + (E + \bar{E}\bar{A}BC\bar{E}) + A\bar{B}C\bar{E}$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + E + A\bar{B}C\bar{E}$$

$$E + (\bar{E}\bar{A}B.C) + A\bar{B}C\bar{E}$$


$$E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E}$$

$$E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E}$$

$$\bar{B}C(A + \bar{A}) + E$$

$$\bar{B}C + E$$

+ISP

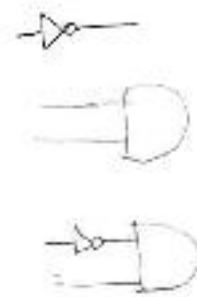

2do Tema



Considerando que el circuito debe oscilar:

a) Determinar los valores de R, C para que exista un retardo de 10ms.

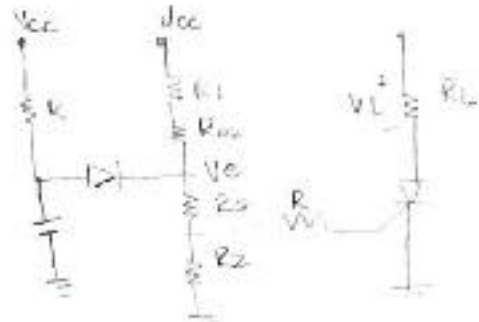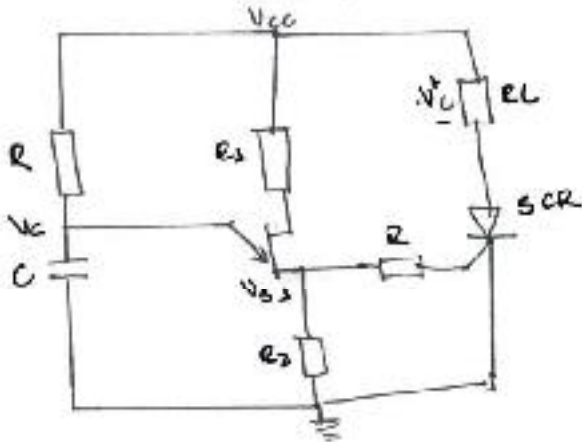b) Graficar las señales de $V_L(t)$, $V_C(t)$, $V_{B1}(t)$, $I_C(t)$

$n = 0.7$, $R_{B1} = 4 \text{ k}\Omega$, $V_D = 0.7 \text{ V}$, $I_D = 5 \mu\text{A}$, $I_V = 3 \text{ mA}$, $V_D = 2 \text{ V}$, $R_{B2} = 100 \Omega$

$V_{CC} = 28 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 42 \Omega$, $R_L = 10 \Omega$



$t_c = 10 \text{ ms}$ para la carga

$$t_c = RC \ln \left(\frac{V_{CC} - V_{ic}}{V_{CC} - V_D} \right)$$

$$t_c = RC \ln \left(\frac{28}{28 - V_D} \right)$$

$$C = \frac{t_c}{R \ln \left(\frac{28}{28 - 19.85} \right)}$$

Si $R = 25 \text{ k}\Omega$ (valor del fabricante)

$$C = \frac{10}{25 \ln \left(\frac{28}{28 - 19.85} \right)}$$

$$C = 0.2242 \mu\text{F} //$$

$V_{CC} = 28 \text{ V}$

$$R_{B1}(\text{off}) = n R_{B2} = 4.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = R_{B1} - R_{B2}(\text{off}) = 1.3 \text{ k}\Omega$$

$$V_D = V_{CC} \frac{R_2 + R_{B1}(\text{off})}{R_1 + R_{B1} + R_2} = 19.35 \text{ V}$$

$$V_D = V_D + V_D = 19.85 \text{ V}$$

$I_D < I_E < I_V$

$$5 \mu\text{A} < \frac{V_{CC} - V_D}{R} < 3 \text{ mA}$$

$$R > \frac{28 - V_D}{3 \text{ mA}} \rightarrow R > 8.66 \text{ k}\Omega$$

$$R < \frac{28 - V_D}{5 \mu\text{A}} \rightarrow R < 4.63 \text{ M}\Omega$$

Introducción
Electrónica

X 20 P

2do tema



Considerando que el circuito debe oscilar:

a) Determinar los valores de R, C para que exista un retardo de 10ms. 20

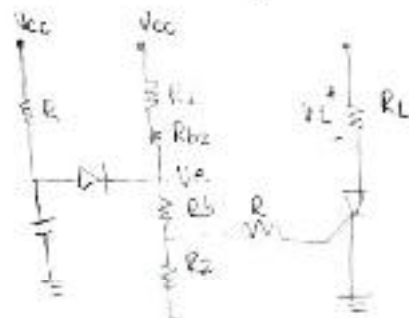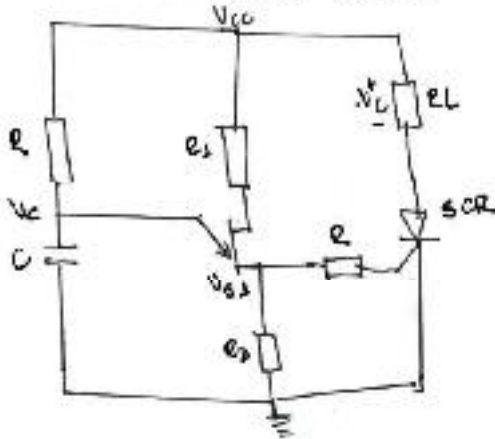b) Graficar las señales de $V_L(t)$, $V_C(t)$, $V_{E1}(t)$, V_C

$n = 0.7$, $R_{B1} = 6 \text{ k}\Omega$, $V_B = 20 \text{ V}$, $I_F = 5 \text{ }\mu\text{A}$, $I_V = 3 \text{ mA}$, $V_D = 2 \text{ V}$, $R_{L1} = 100 \text{ }\Omega$

$V_{CC} = 28 \text{ V}$, $R_1 = 100 \text{ }\Omega$, $R_2 = 42 \text{ k}\Omega$, $R_L = 10 \text{ }\Omega$



$t_c = 10 \text{ ms}$ para la carga
 $t_c = RC \ln \left(\frac{V_{CC} - V_{CE}}{V_{CC} - V_{CE0}} \right)$
 $t_c = RC \ln \left(\frac{28}{28 - V_P} \right)$

$C = \frac{t_c}{R \ln \left(\frac{28}{28 - V_P} \right)}$

Si $R = 25 \text{ k}\Omega$ (valor del fabricante)

$C = \frac{10}{25 \ln \left(\frac{28}{28 - 19.85} \right)}$

$C = 0.3241 \text{ }\mu\text{F} //$

$V_{CC} = 28 \text{ V}$
 $R_{B1}(\text{off}) = n R_{BB} = 1.2 \text{ k}\Omega$
 $R_{B2} = R_{BB} - R_{B1}(\text{off}) = 1.8 \text{ k}\Omega$
 $V_E = V_{CC} \frac{R_2 + R_{B1}(\text{off})}{R_1 + R_{B1}(\text{off}) + R_2} = 19.35 \text{ V}$


$V_P = V_D + V_E = 19.85 \text{ V}$

$I_F < I_R < I_V$
 $5 \text{ }\mu\text{A} < \frac{V_{CC} - V_C}{R} < 3 \text{ mA}$

$R > \frac{28 - V_C}{3 \text{ mA}} \rightarrow R > 8.66 \text{ k}\Omega$

Intensidad Existencia

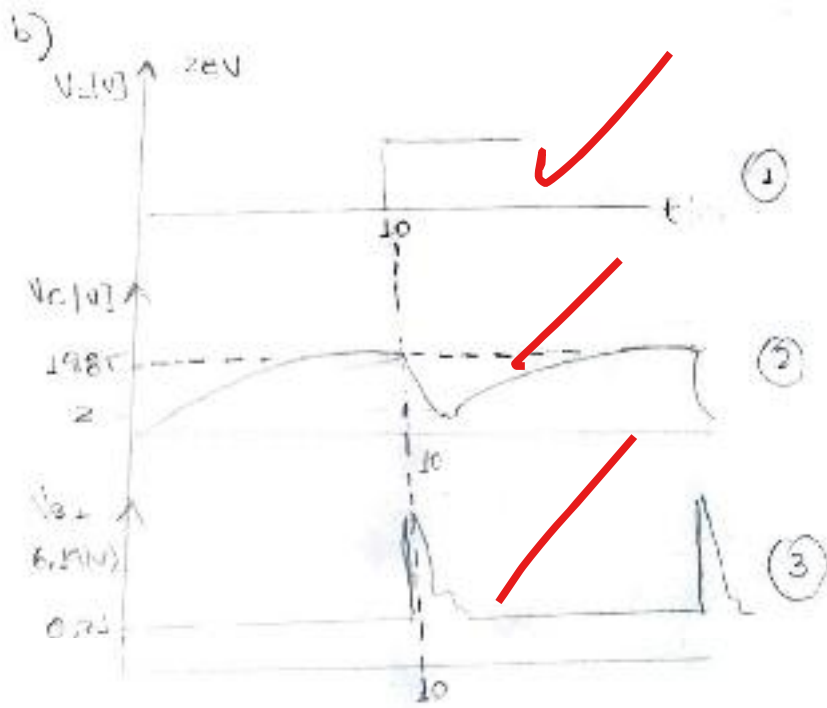$R < \frac{28 - V_P}{5 \text{ }\mu\text{A}} \rightarrow R < 1.63 \text{ M}\Omega$




$$V_{o1}(off) = 20 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = 0.21V$$

$$V_{o1}(on) = \frac{V_{o1} R_2'}{R_2'(on) + R_2} = 6.49V$$


XISP.

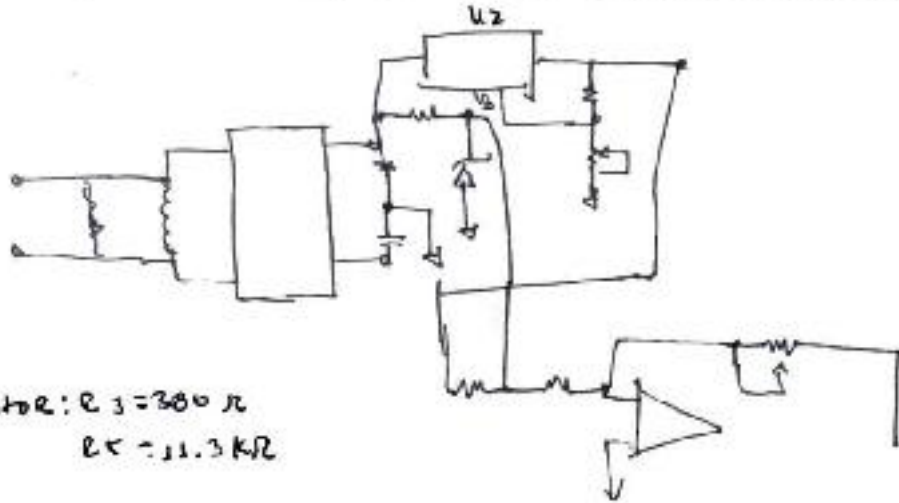3^a rema) Calcular I_{E2} , V_{E3} + V_{out} , V_{U3ENU} , I_{E4} , I_{E5} , V^- , V_B (10/100)



dato: $R_3 = 300 \Omega$
 $R_2 = 120 \Omega$

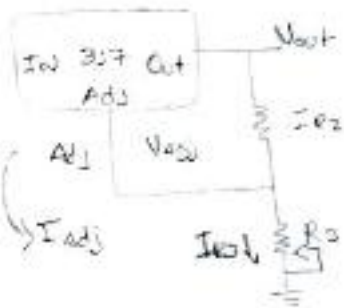- I_{E3}
- V_{E3}
- V_{out}
- V_{U3ENU}
- I_{E4} + I_{E5}
- V^-
- V_B




$$I_{E3} = R_{E2} + I_{adj}$$

$$I_{E3} = I_{E2} = \frac{V_{E3}}{R_2} = \frac{1.25V}{120\Omega} = 10.42 \mu A //$$

$$V_{E3} = I_{E3} R_3 = (10.42)(300) = 3.126V //$$

$$V_{out} = V_{E3} + V_{E2} = 5.21V //$$

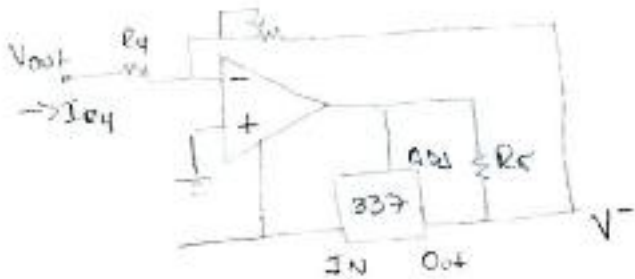

$$V_{U3ENU} = V_{out} //$$

$$I_{E4} = \frac{V_{out} - V_{U3ENU}}{R_4} = \frac{5.21V}{1.2K\Omega} = 4.34 \mu A //$$

$$I_{E5} = -I_{E4} = -4.34 \mu A //$$

$$V^- = -V_{out} \times \frac{R_4}{R_c} = -5.21 \left(\frac{1.2K\Omega}{337\Omega} \right) = -18.63V //$$

$$V_{E3} = -1.25V = V^- - V_B //$$

$$V_B = V^- + 1.25 = -17.38V //$$

Jefferson Guerrero

67 / 100


Tema 1

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E \\
 & [(\bar{A}Bc\bar{D} + ABc\bar{D})E + E] \\
 & = [(\bar{A}Bc\bar{D} + ABc\bar{D}) + 1] E \\
 & = E
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \quad & \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + E \\
 & (\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C)\bar{E} + E \equiv X\bar{E} + E \rightarrow \text{Propiedad Sin Nombre} \\
 & \underbrace{(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C)}_X = X + E \quad A + \bar{A}B = A + B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (\bar{A} + A)\bar{B}C + E \\
 & 1 \Rightarrow \bar{B}C + E
 \end{aligned}$$



+ 20 p

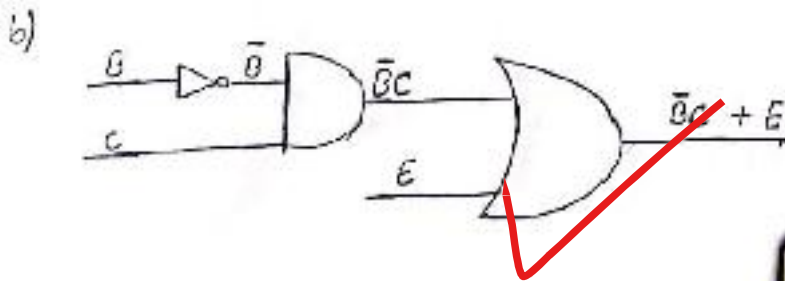

+ 13 p



2)

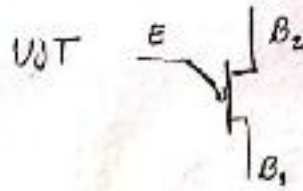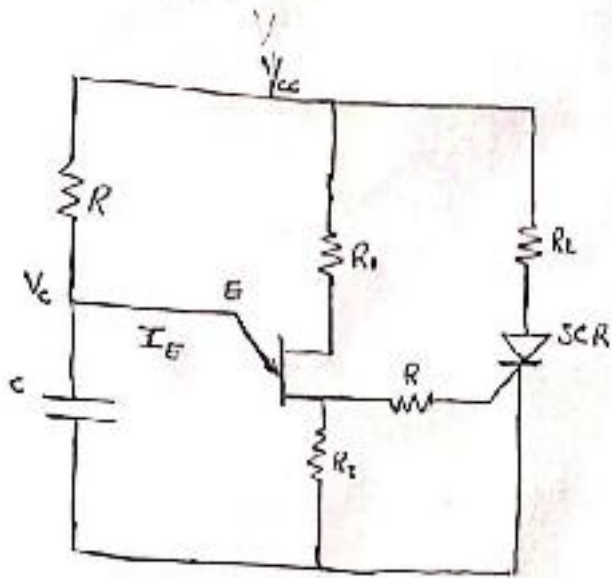

$$I_{R1} = I_p = 5 \mu A$$

$$V_E = V_p =$$

$$V_{cc} - I_R R - V_E = 0 \quad (eq 1)$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{V_{cc} - V_E}{I_R} = \frac{V_{cc} - V_p}{I_p}$$

Para garantizar encendido, condición

$$R < \frac{V_{cc} - V_p}{I_p}$$

Punto del Valle

$$I_E = I_v = 3 \text{ mA}$$

$$V_E = V_v = 2 \text{ V}$$

\Rightarrow (Eq 1) nos queda



$$V_{cc} - I_v R - V_v = 0$$

garantizar apagado

$$R = \frac{V_{cc} - V_v}{I_v}$$

$$R > \frac{V_{cc} - V_v}{I_v}$$

Circuito equivalente de UJT

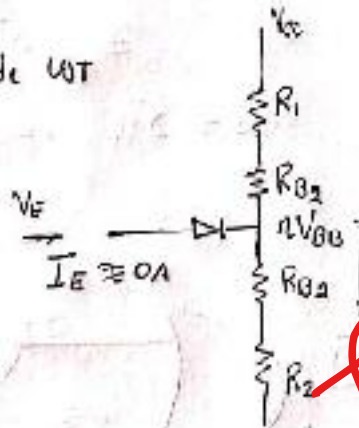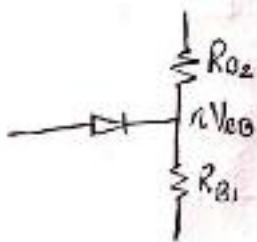

Entonces

$$\frac{V_{cc} - V_v}{I_v} < R < \frac{V_{cc} - V_p}{I_p}$$

$$\Rightarrow \frac{(28 - 2) \text{ V}}{3 \text{ mA}} < R < \frac{(28 - 30) \text{ V}}{(5 \times 10^{-3}) \text{ mA}}$$

$$\Rightarrow 8.66 \text{ k}\Omega < R < 1600 \text{ k}\Omega$$

condición de V_p

$$V_p = V_0 + n V_{00}$$


$$V_p = 0.5 + (0.7)(28)$$

$$V_p = 20 \text{ V}$$

Voltage de carga del capacitor

$$V_c = V_v + (V_{cc} - V_v) \left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

Tema 3

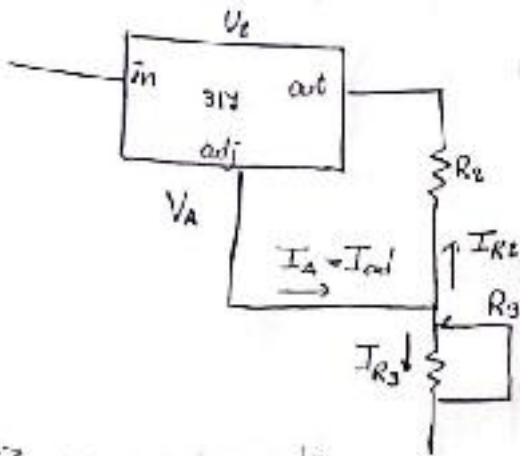

$$\Rightarrow I_A = I_{R2} + I_{R3}$$

$$\Rightarrow I_{R3} = I_A - I_{R2} ; I_{R2} = \frac{V_{adj}}{R_2}$$

$$\Rightarrow I_{R3} = \frac{V_{adj}}{R_2}$$

$$I_{adj} \approx 0$$

$$V_{adj} \approx 1.3V$$

Re data sheet

$$I_{R3} = \frac{1.3V}{100\Omega}$$

$$I_{R3} = 0.0103A = 10.3mA$$

$$\Rightarrow V_{R3} = I_{R3} R_3 = (0.0103)(330\Omega)$$


$$V_{R3} = 3.401V$$

$$V_{adj} + V_{R3} = 1.3 + 3.401$$

$$= 5.401V$$

3.5P + 4P

Uu

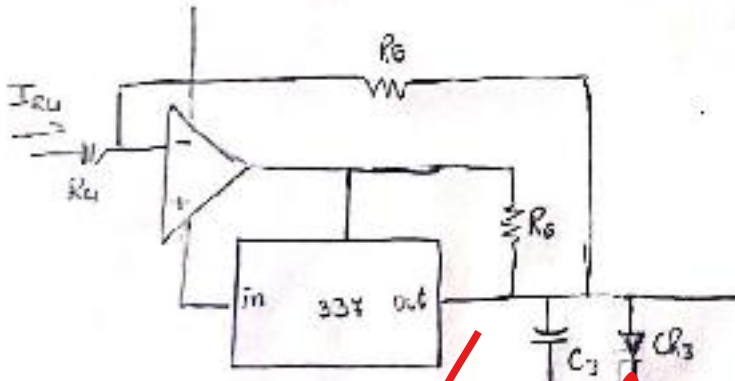

$$I_{R6} R_6 + V_{in} - V_{out} = 0$$

$$\Rightarrow I_{R6} = \frac{V_{out}}{R_6}$$

$$I_{R4} = \frac{5.401}{4.4k}$$

$$I_{R4} = 1.25mA$$

$$I_{R5} = -I_{R4} = -1.25mA$$

4P

$$\Rightarrow V_{in} = -V_{out} \frac{R_{5in}}{R_{4r}} = (3.401) \left(\frac{120}{4.4} \right) = -25.53$$

$$V_0 = 25.53 + V_{adj} = 25.53 + 1.3$$

$$= -24.23V$$

Dado la corrección +2P

Facultad de Ingeniería en Electricidad
y Computación
Examen Parcial de Electrónica
2do Trimestre 2021-2022

63
/ 100

Alumna: Francheska Torgués Herrera Paralelo: 2
CHe - 2013 - 100 - Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la Espol.

Compromiso de Honor

Recordar que el presente debe estar diseñado para ser resuelto de manera individual y no se permite la ayuda de otras personas o recursos.
Firma al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Francheska Torgués

PRIMER TEMA

En el siguiente problema, reducir la sigl. expresión lógica usando álgebra de Boole

$$\bar{A}BC\bar{E} + \bar{A}BCDE + ABCE + ABCDE + E$$

- a) La expresión lógica minimizada.
b) Implementar la expresión mínima encontrada en el literal a usando una única compuerta de, AND y NOT

Método 1

$$\bar{A}C(\bar{B}E + B\bar{D}E) + ABCE + E(A\bar{B}\bar{E} + 1)$$

$$\bar{A}C(\bar{B}E + B\bar{D}E) + ABCE + E$$

$$\bar{A}BC\bar{E} + \bar{A}BCDE + ABCE + E$$

$$C(\bar{A}\bar{B}E + A\bar{B}E) + E(A\bar{B}\bar{E} + 1)$$

$$C(\bar{A}\bar{B}E + AB\bar{E}) + E$$

$$\bar{B}C\bar{E}(\bar{A} + A) + E$$

$$\bar{B}C\bar{E} + E$$

$$= E + \bar{B}C$$

Método 2

$$AC(\bar{B}E + B\bar{D}E) + AC(\bar{B}E + B\bar{D}E) + E$$

$$C(\bar{B}E + B\bar{D}E) + E$$

$$BC\bar{E} + BC\bar{D}E + E$$


$$BC\bar{E} + E(BC\bar{D} + 1)$$

$$BC\bar{E} + E$$

$$= E + \bar{B}C //$$

+ 20 P

Implementación

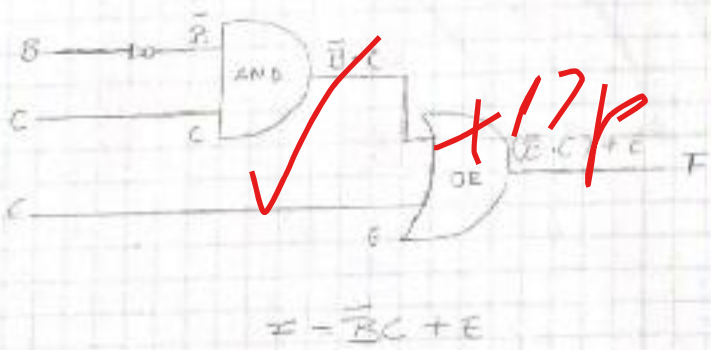


FRANCHESKA DRIANNA ÁGUIZ HERRERA
ESTUDIANTE
TELEMÁTICA
LIMÓN
Mat. 201800413
MARCOLA

Facultad de Electricidad y Computación

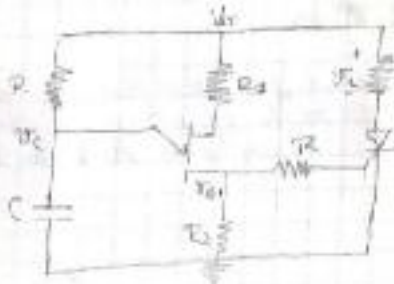2) Considerando que el circuito debe operar:

- Determinar los valores de R_1 para que exista un retardo de 10 ms
- Gráficas las señales $V_c(t)$, $V_e(t)$, $V_{ce}(t)$

Datos: $\beta = 0.1$, $R_{ce} = 6[k\Omega]$, $V_D = 0.5[V]$, $F_p = 5[\mu A]$, $I_V = 3[mA]$, $V_C = 2[V]$
 $R_{B1(em)} = 100[k\Omega]$ $V_{CC} = 28V$, $R_1 = 100[k\Omega]$, $R_2 = 47[k\Omega]$, $R_L = 40[k\Omega]$



$$V_p = I_D + \beta I_{CQ}$$

$$V_p = 3.5 + (0.1)(3A)$$

$$V_p = 3.8 V$$

$$\frac{V_{CC} - V_C}{R_L} < R < \frac{V_{CC} - V_p}{I_D}$$

$$\frac{28V - 2V}{3 \times 10^{-3}} < R < \frac{28 - 3.8}{5 \times 10^{-6}}$$

$$8.667[k\Omega] < R < 4.6[M\Omega]$$

Debido a que el tiempo de descarga es mucho menor que el tiempo de carga...

$$\tau = CR$$

$$R = 100 k\Omega$$

$$\tau_{on} = R_{eq} \ln \left(\frac{V_{CC} - V_C}{V_{CC} - V_p} \right)$$


$$10ms = (100k) \ln \left(\frac{28 - 2}{28 - 3.8} \right)$$

$$1ms = 100k \ln \left(\frac{28 - 2}{28 - 3.8} \right)$$

$$C = 0.084 \mu F$$

$$R = 100 k\Omega$$

$$C = 0.084 \mu F$$

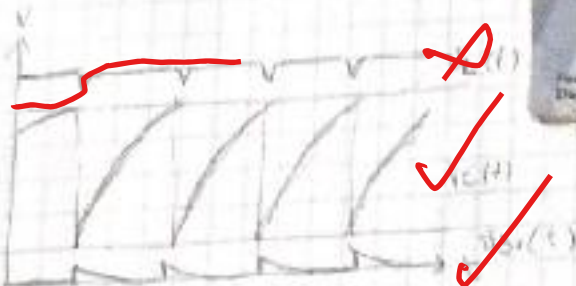

FLOP



Giuseppe Steven Imbrago Carracho Paralelo 2

Compromiso de honor

5/25/2022
100

Declaro que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso haber leído y aceptar la de


Firma



Primer tema

2) Expresión lógica. Medida de

ALGEBRA DE BOOLE

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$

$$\bar{B}C\bar{E} (\bar{A} + A) + BC\bar{D}E (\bar{A} + A) + E$$


$$\bar{B}C\bar{E} + BC\bar{D}E + E$$

$$BC\bar{D}E + E$$

$$E(BC\bar{D} + 1) + \bar{B}C\bar{E}$$

$$E + \bar{B}C\bar{E} = E + \bar{D}C$$

✓
✓
+1 SP
✓
= E + $\bar{D}C$

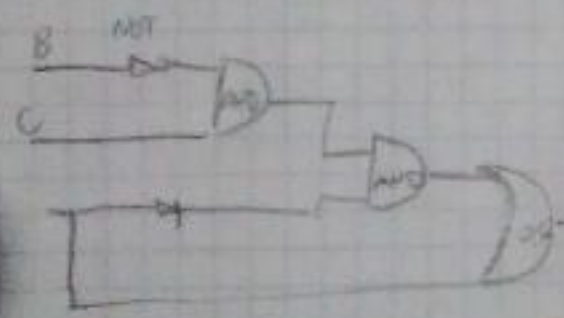

✓ + 7.5 SP

TEMA 2



$$\eta = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \rightarrow R_{b1} = \eta R_{b2}$$

$$R_{b1} = (6K)(0.7)$$

$$R_{b1} = 4.2K$$

$$R_{bb} = R_{b1} + R_{b2}$$

$$\rightarrow R_{b2} = R_{bb} - R_{b1} = (6K) - (4.2K) = 1.8K$$

$$V_c = V_0 + \frac{V_{cc}(R_{b1} + R_{b2})}{R_{b1} + R_{b2} + R_1 + R_2}$$

$$V_c = 0.5 + 28 \left(\frac{4.2K + 1.8K}{6K + 0.043K + 0.043K} \right)$$

$$V_c = 20V$$

$$\frac{V_{cc} - V_c > 0}{R}$$

$$\frac{V_c - V_c < I_V}{R}$$

$$R = \frac{V_c - V_c}{I_V} = \frac{20V - 15V}{2mA}$$

$$R_2 = \frac{28V - 15V}{5mA} = 2.6K$$



$$R_3 = 8.67K$$

$$R_2 = \frac{R_1 + R_3}{2} = 0.5K$$


$$\tau = -RC \ln \left(\frac{V_c - V_c}{V_{cc} - V_c} \right)$$

$$C = - \frac{\tau}{R \ln \left(\frac{V_c - V_c}{V_{cc} - V_c} \right)} = - \frac{0.5ms}{(0.5K) \ln \left(\frac{20V - 15V}{28V - 15V} \right)} = 50mf$$

$$V_c(t) = V_{cc} - C = 28V$$

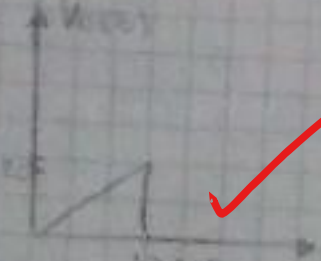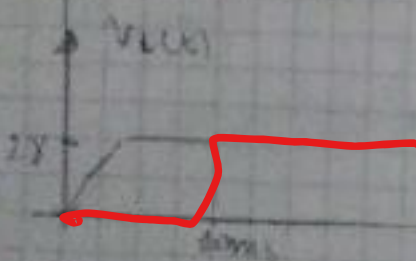

✓ ≠ SP

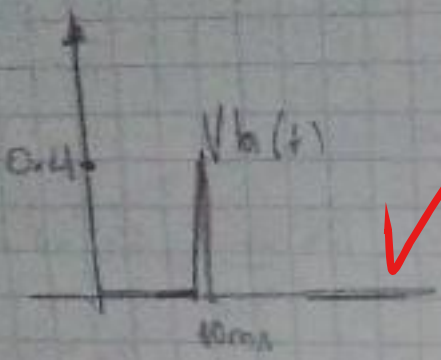


ESP



$$V_{b1} = \frac{20 R_b}{R_b + R_1 + R_2}$$

$$V_{b1} = 0.21V$$

TEMA 3

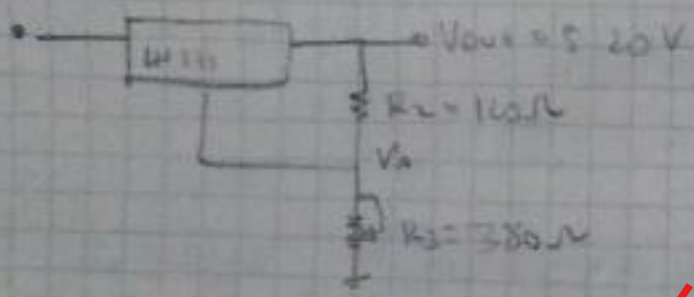

$$V_{out} = 1.25V \rightarrow V_{R2} = 1.25V$$




$$V_{R3} = 1.25V \left(\frac{380}{140} \right) = 3.45V$$

+4P

$$V_{out} = V_{R2} + V_{R3} = 1.25 + 3.45 = 5.20V$$

+4P

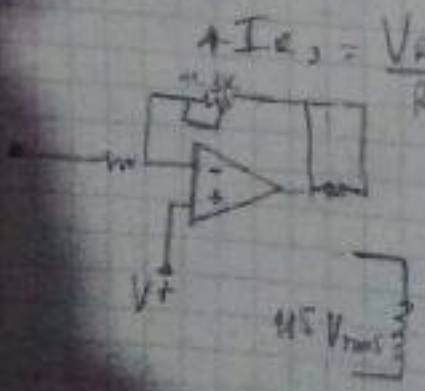

$$I_{R3} = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{3.45V}{0.38k} = 0.4mA$$

+4P

$$V = \sqrt{V^2}$$

$$V_p = 45\sqrt{2} \left\{ \begin{array}{l} V_r = \frac{45\sqrt{2}}{2} \\ V_s = 31.31 \end{array} \right.$$

$$V^* = V_{rms} = 31.31$$

$$I_1 = I_e$$

$$\frac{5.20 - V^-}{4.7k} = \frac{V^- - V_{0311V}}{11.3k}$$

$$V_{0311V} = -5.20 \frac{(11.3k)}{(4.7k)} + V^+ \left(1 + \frac{11.3k}{4.7k} \right)$$

$$V_{0311V} = -12.5 + 81.31 \left(1 + \frac{11.3k}{4.7k} \right)$$

$$* V_{0311V} = 264.3V //$$

$$* I_{R4} = \frac{5.21 - 81.31}{4.7k} = -16.19mA //$$

$$* I_{R5} = \frac{81.31 - 264.3}{11.3} = -16.19mA //$$

$$* V_D = 81.31 - 264.3 = -182.99 //$$



Nombre: Cristian Macay Paralelo:

Examen Final

C. Macay

Firma Comprobada

$\frac{52}{100}$

Tema 1:

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}BCE + ABC\bar{D}E + E$$

$$a) (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + [E + (\underbrace{\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E}_{B^x A^x})] + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot E) + (A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E) =$$

usando Teorema de absorción: $A + AB = A$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + E + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + (A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E) =$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + [E + (\underbrace{A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E}_{A^x B^x})] =$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + (A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + E = (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + [E + (\underbrace{\bar{E} \cdot A \cdot \bar{B} \cdot C}_{A^x B^x})]$$


\hookrightarrow ley conmutativa $A + \bar{A}B = A + B$

$$= (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{E}) + [E + (A \cdot \bar{B} \cdot C)] = E + (\bar{E} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C)$$

+20p

$$= E + (\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) + (A \cdot \bar{B} \cdot C)$$

$$= E + [\bar{B} \cdot C (\bar{A} + A)] = E + [\bar{B} \cdot C]$$

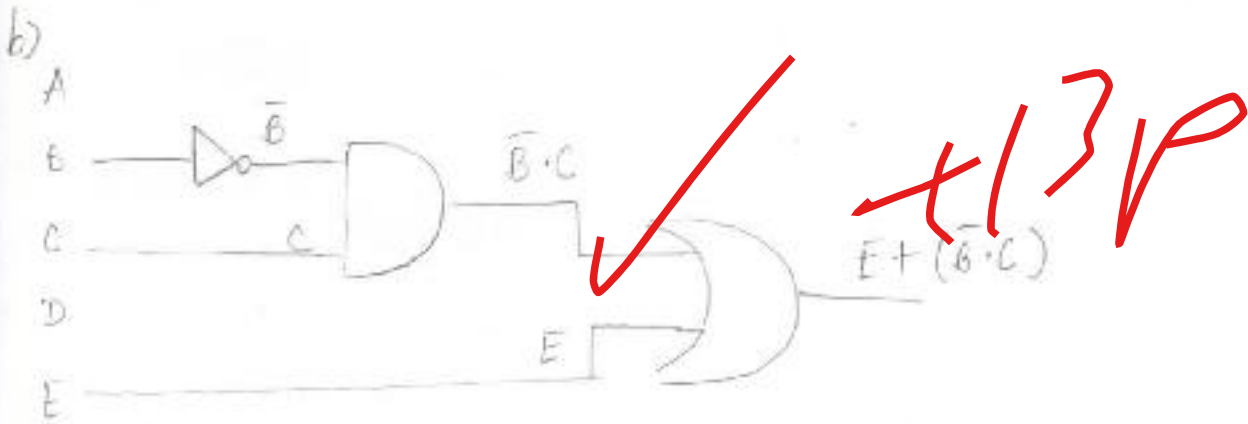

Tema 2-

Tema 2- Valores R y C para un retardo de Leds

$\eta = 0.7$; $R_{EB} = 6\text{K}\Omega$; $V_D = 0.5\text{V}$
 $I_F = 5\text{mA}$; $I_V = 5\text{mA}$; $V_V = 2\text{V}$

UJT

$R_{L(on)} = 100\Omega$; $V_{CC} = 28\text{V}$; $R_1 = 100\Omega$



$R_2 = 47\Omega$; $R_L = 100\Omega$

$T = 0.01\text{s}$

↓

$\frac{1}{f} = 0.01\text{s}$

$f = 100\text{Hz}$

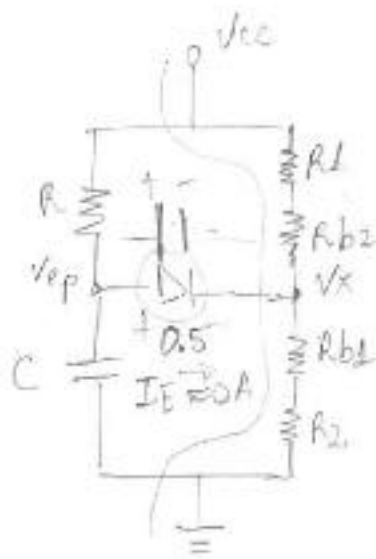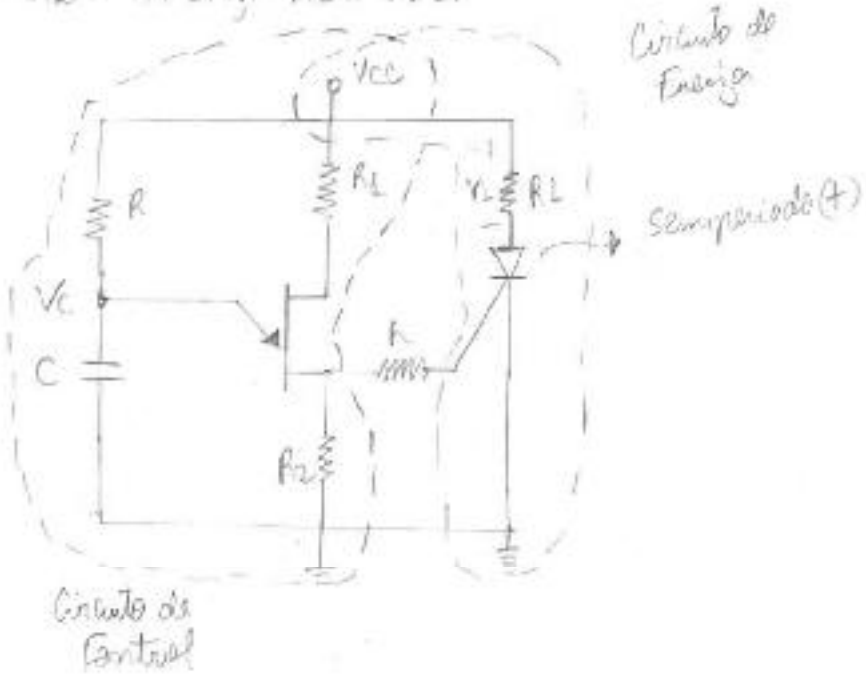

$R_{EB} = R_{B2} + R_{B1}$

$R_{EB(ON)} = \eta R_{EB} = (0.7)(6\text{K}\Omega) = 4.2\text{K}\Omega$

$R_{L(on)} = 100\Omega$

$$V_{ep} = 0.5 + \frac{(R_{L(on)} + R_2) V_{CC}}{R_{EB} + R_{L(on)} + R_1 + R_2}$$

$$V_{ep} = 0.5 + \frac{(100\Omega + 47\Omega)(28\text{V})}{(4.2\text{K}\Omega) + (100\Omega + 47\Omega)} = 19.84\text{V}$$

$V_{ep} = V_C$; al existir una resistencia con el capacitor, entonces su comportamiento es exponencial

$$V_c = \frac{1}{C} \int_0^t i_c dt \quad \left[I_c = I_p \right]$$

$$V_c = \frac{1}{C} [i_c (T_F - T_0)]$$

$$V_c = \frac{1}{C} [i_c T_F]$$

$$C = \frac{1}{V_c} [i_c T_F] = \frac{1}{V_c} (i_p T_F) = \frac{1}{19.84V} (5\mu A)(10ms)$$


$$C = 2.52 \text{ nF} //$$

$$R = \frac{V - V_V}{I_V} = \frac{(28 - 2)V}{3mA} = 8.67 \text{ k}\Omega \quad \text{Punto valle}$$

$$R = \frac{V - V_P}{I_p} = \frac{(28 - 19.84)V}{5\mu A} = 1.632 \text{ M}\Omega // \quad \text{Punto pico}$$

+ 12P

+ 7P

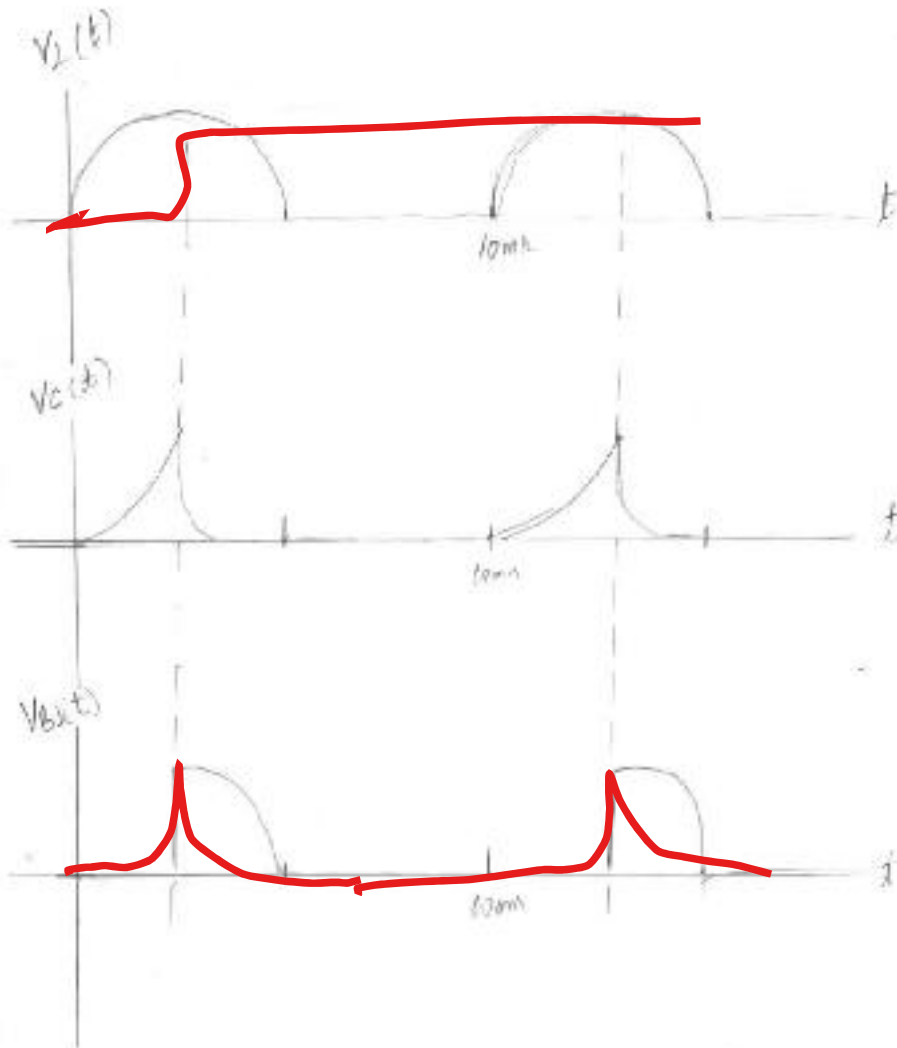

$$V = RI$$

Tema 3.-

I_{R3} ; V_{R3}

+ V_{out} ; V^-

V_{O3} inv

I_{R4}

I_{R5}

V_B

$$\begin{cases} R_3 = 380 \Omega \\ R_5 = 11.3 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$V_{in} = V_{out} - V^-$$


a)

$$V_{R3} = R_3 I_{R3}$$

$$V_{R3} = 5.246 \text{ V}$$

Como
calcular esto!

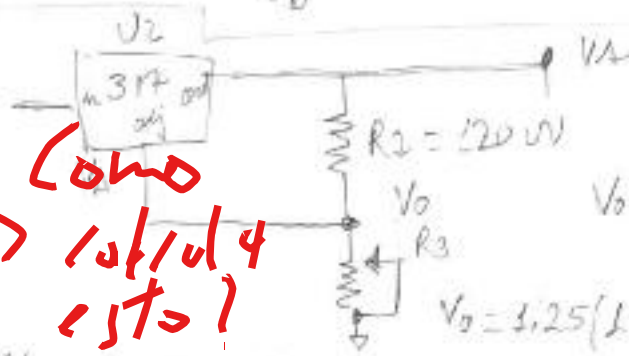
$$I_{R3} = \frac{V_{R3}}{R_3} = \frac{5.246 \text{ V}}{380 \Omega} = 13.805 \text{ mA}$$



$$V_o = V_{out} \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) + I_{R3} R_3$$

$$V_o = 1.25 \left(1 + \frac{380}{120}\right) + (10 \text{ mA})(380)$$

$$V_o = 5.246 \text{ V}$$

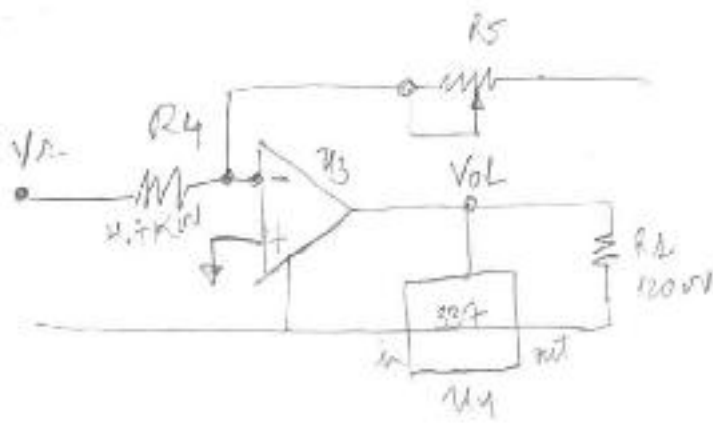

$$I_4 = \frac{V_{in} - 0}{R_4} = \frac{V_{in}}{R_4}$$

$$V_{o1} =$$

Fecha: 25 01 2022
Pg 851 T2


Luis Andrés Veraño
P2
201801396

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior.

Luis Veraño

1) a) $\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$
 $\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + (\bar{A}BC\bar{D}E + E) + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E$
 $\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + E(\bar{A}BC\bar{D} + 1 + ABC\bar{D})$
 $E(\bar{A}BC + A\bar{B}C) + E$
 $\bar{A}\bar{B}C + ABC + E$
 $\bar{B}C(\bar{A} + A) + E$
 $F = \bar{B}C + E$

+20p

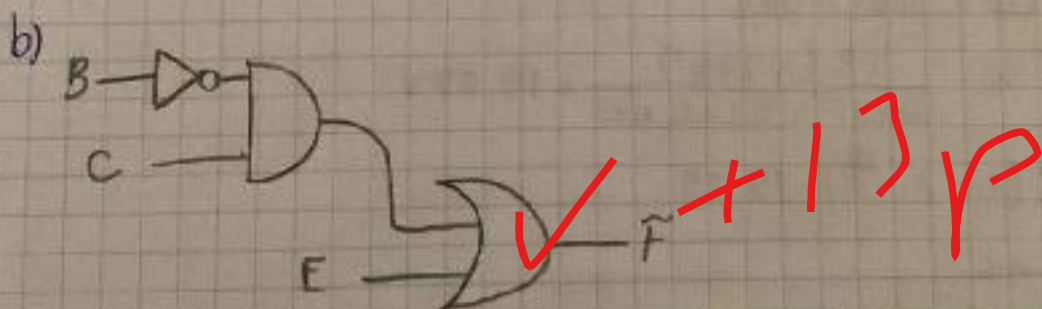

+13p



2) datos

$\eta = 0.7$ $V_{cc} = 28V$

$R_{OB} = 6K\Omega$ $R_1 = 100\Omega$



$V_D = 0.5V$ $R_2 = 47\Omega$

$I_p = 5\mu A$ $R_L = 10\Omega$

$I_V = 3mA$

$V_V = 2V$

$R_{th} = 100\Omega$

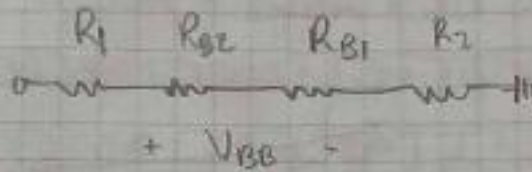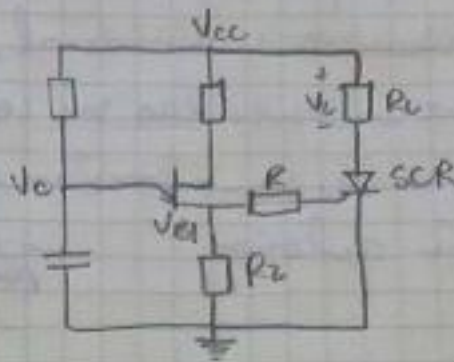

a)

$R_{B1} = \eta R_{OB} = (0.7)(6 \times 10^3)$

$R_{B1} = 4.2K\Omega$

$R_{B1} + R_{B2} = 6K \rightarrow R_{B2} = 6 - 4.2$

$R_{B2} = 1.8K\Omega$

$V_p = V_{R_{B1}} + V_{R_2}$

$V_p = \frac{28 (4.2 \times 10^3)}{6 \times 10^3 + 0.1 + 0.047} = 19.59V$



$V_c = 28 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) - 19.59$

$\tau = 8.92ms$

$R_C = 8.92 \times 10^{-3}$


✓ + SP

Fecha: _____

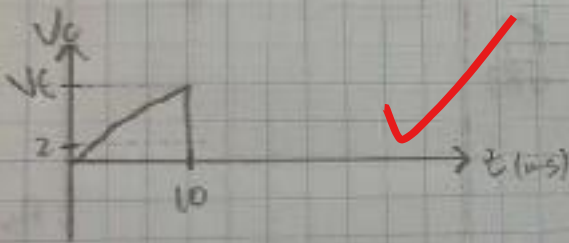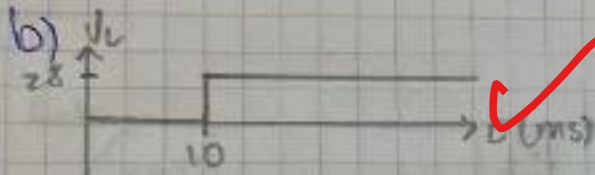

✓ flip


3)

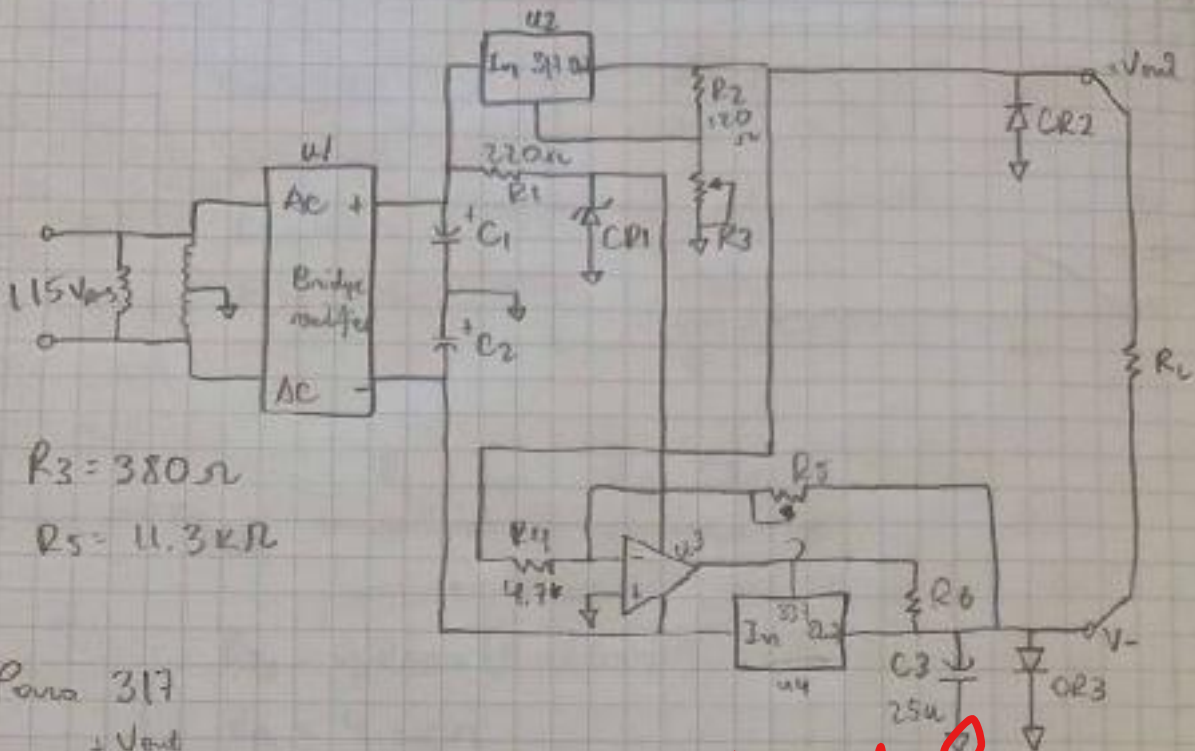

$R_3 = 380 \Omega$

$R_5 = 11.3K \Omega$

Pana 317

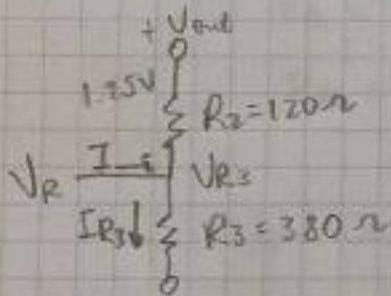


$I \approx 0$

$I_{R3} = \frac{1.25}{170} = 10.41 \text{ mA}$

$V_{R3} = (0.41)(380) = 2.556 \text{ V}$

$V_{out1} = 1.25 + 2.556$

$V_{out1} = 5.206 \text{ V}$

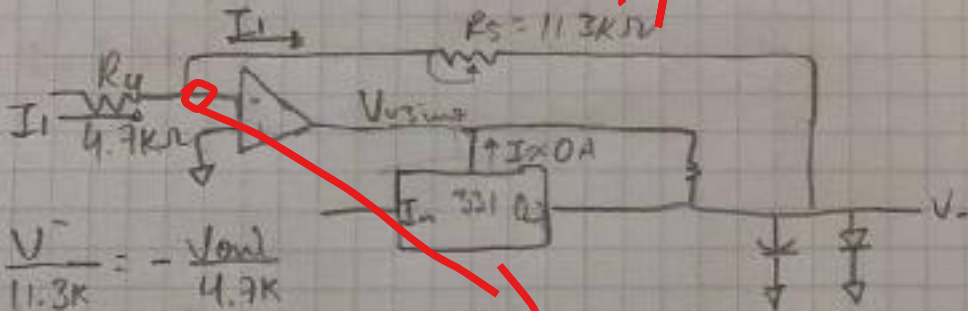

$\frac{V^-}{11.3K} = -\frac{V_{out1}}{4.7K}$

$V^- = -\frac{11.3K}{4.7K} V_{out1}$

$V^- = -12.51 \text{ V}$

$V_{in+} \times V_B = 1.25 + V_i = 1.25 - 12.51$

$V_{in+} = V_B = -11.26 \text{ V}$

$I_{R4} = I_{R5} = I_i = \frac{V_{out1}}{4.7K} = \frac{5.206}{4.7K} = 1.107 \text{ mA}$

$\checkmark +4P$

$\checkmark +4P$

$\checkmark +4P$

$\checkmark +4P$

$\checkmark +4P$

$\checkmark +4P$

Panchana Ochoa Maria Fernanda

Paralelo: 2

Examen 2do Parcial

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber esta diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copias. Pongo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Maria Panchana O

79
100

Primer Tema:

- Reducir la expresion usando Algebra de Boole.

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

a) Expresion logica minimizada

$$F = \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + (\bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E) + A\bar{B}C\bar{E}$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + E(\bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + 1)$$

$$F = \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C) + E$$

$$F = \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C) + E$$


$$F = \bar{E}C(\bar{A} + A) + E$$

$$F = \bar{E}C + E$$

+20p



b) Implementacion de la expresion

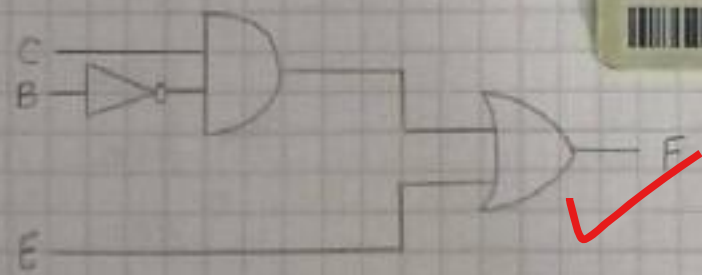


+13p

Examen 2do Parcial

Segundo Tema

- Considerando que el circuito debe estar

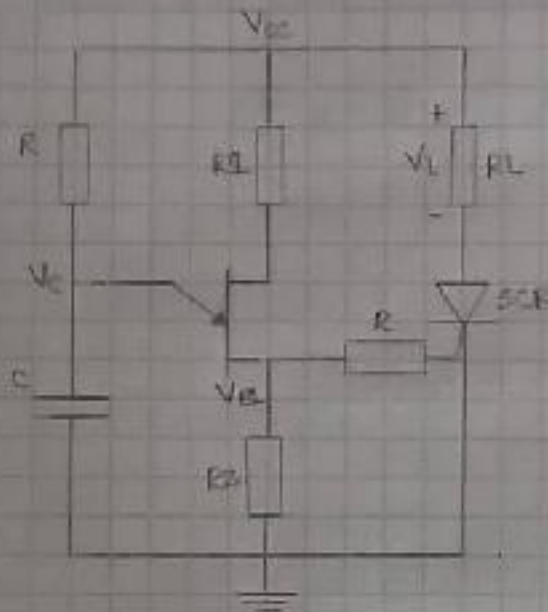a) Determinar valores de R, C para un retardo de 10ms



Datos

- $\eta = 0.7$
- $R_{BE} = 6k\Omega$
- $V_D = 0.5V$
- $I_p = 5\mu A$
- $I_V = 3mA$
- $V_V = 2V$
- $k_{ES(On)} = 100\Omega$
- $V_{CC} = 28V$
- $R_L = 100\Omega$
- $R_Z = 47\Omega$
- $R_1 = 10\Omega$


$\triangleright R_{eq} = \eta R_{BE} = (0.7)(6k\Omega) = 4.2k\Omega \parallel \rightarrow R_{eq} = 1.8k\Omega$

$\triangleright V_p = V_{R_{eq}} + V_{D1} \rightarrow V_p = \frac{V_{CC} \cdot R_{eq}}{R_{BE} + R_1 + R_3} = \frac{28 \cdot 4.2}{6k + 0 + 0.047} = 19.9V$

$\triangleright V_c = 28(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 28(1 - e^{-\frac{10}{8.69}}) = 19.9V$

$\rightarrow 8P$

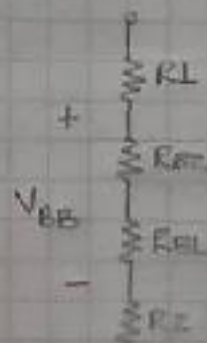$\tau = 8.69ms \rightarrow RC = 8.69 \times 10^{-3}$




Panchana Ochoa Maria Fernanda

Paralelo 2

Examen 2do Parcial

b) Graficar las ondas

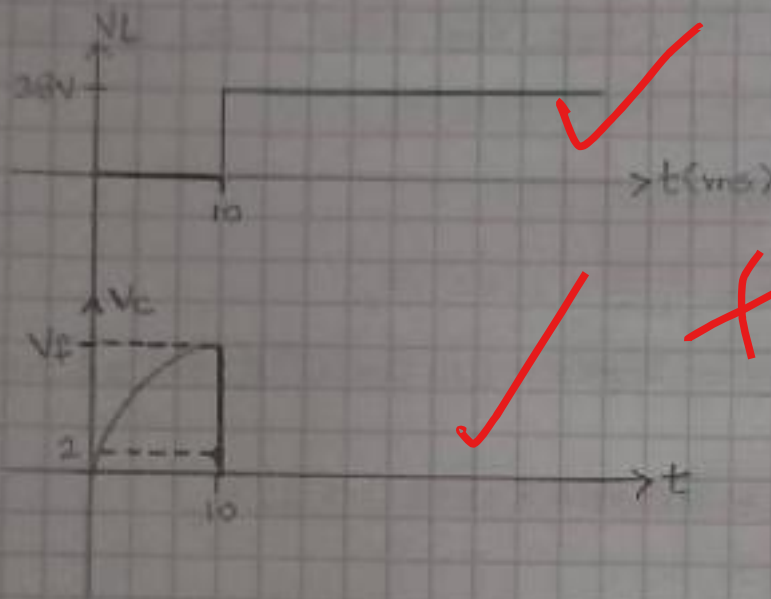


Examen 2do Parcial

Enunciado Tema:

- Dado el circuito, calcular: I_{R3} , V_{R3} , V_{out} , V_{uNE} , I_{R4} , I_{R5} , V_1 , V_B

• LM317

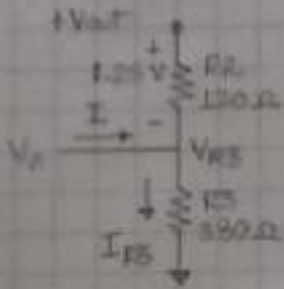


$I = 0$

$I_{R3} = \frac{1.25}{150} = 10.42 \text{ mA}$

$V_{R3} = I_{R3} R3 = (10.42 \times 10^{-3})(300) = 3.126 \text{ V}$

$V_{out} = 1.25 + 3.126 = 4.376 \text{ V}$

✓ +4P
✓ +4P
✓ +4P

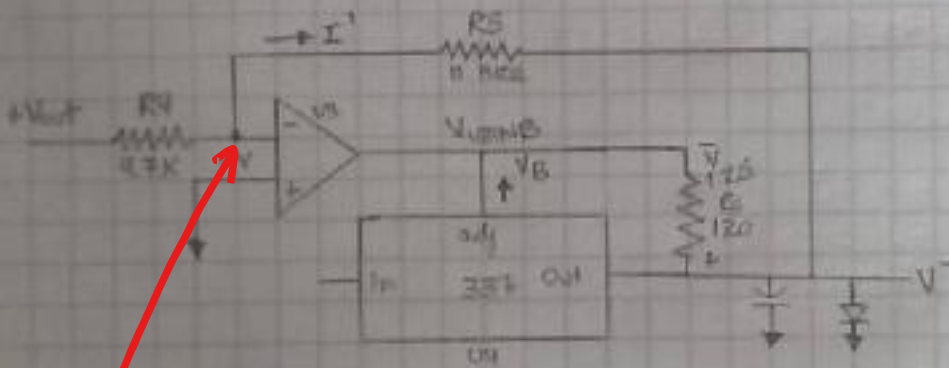

$\frac{V^-}{11.3k} = -\frac{V_{out}}{47k} \Rightarrow V^- = -\frac{(11.3k)V_{out}}{47k} = -\frac{11.3k(4.376)}{47k} = -10.526 \text{ V}$

$I_{R4} = I_{R5} = I = \frac{V_{out}}{47} \Rightarrow \frac{4.376}{47} = 0.093 \text{ mA}$

$V_{uNE} \times V_B = 1.25 + V^- = 1.25 - 10.526 = -9.276 \text{ V}$

✓ +4P
✓ +4P
✓ +4P



Nombre: Jhoffer Ramirez

25 01 22

Compromiso de honor

Reconozco que el presente deber esta diseñada para ser resuelto de manera individual y no se permite la ayuda de familiares no autorizados ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Jhoffer Ramirez
Firma de compromiso


Primer Tema

$$A) F = \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}CE + ABC\bar{D}E + E$$

$$F = (\bar{A}BC\bar{D}E + E) + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}CE$$

$$F = \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + E(\bar{A}BC\bar{D} + 1 + ABC\bar{D}) + \bar{A}\bar{B}CE$$
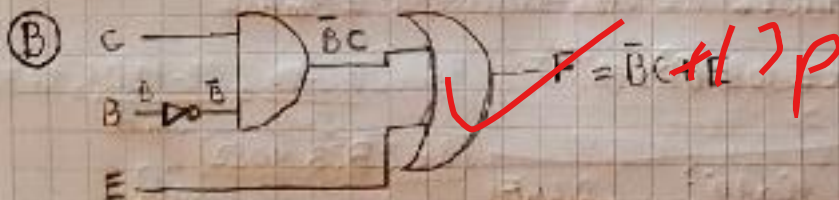
$$F = \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C) + E F = \bar{B}C(\bar{A} + \bar{A}) + E = \bar{B}C + E = F$$



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y ESCRITURACIÓN

CED. J. DE
CIUDADANÍA
AFELICIA Y ROSMELI
RAMIREZ SANABRIA
JHOFFER EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
GUARANDA
ANGEL POLIBIO CHAYES


FICHA DE NACIMIENTO 1999-06-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SÓLTERO

C20179353-6

Segundo Tema

ⓐ

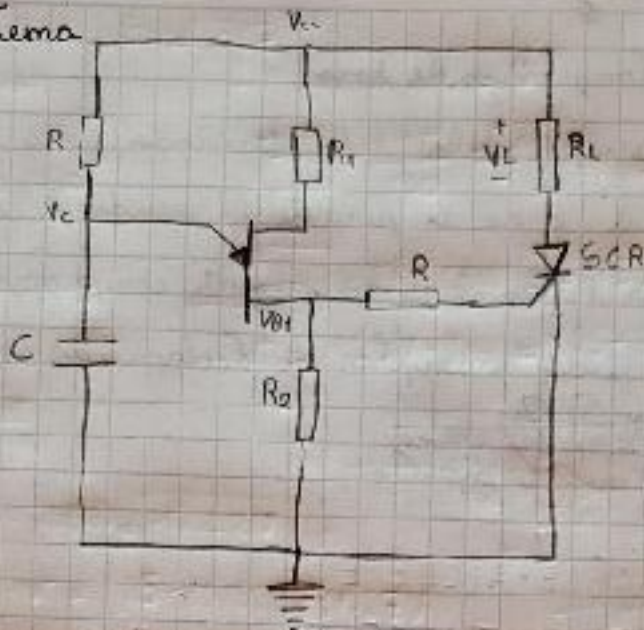

ⓐ $R_{Be} = \eta R_{Bc} = 0.1(6K) \Rightarrow R_{Be} = 4,2K\Omega \Rightarrow R_{Bc} = 4,8K$

$V_p = V_{R_{Be}} + V_{p1} \Rightarrow V_p = \frac{28(4,2K)}{6K + 0,1 + 0,042} = 19,13V$

$V_c = 28(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 19,13V$

$t = 10ms$

Handwritten: + SP

$R_{max} = \frac{28 - 2}{3mA} = 8666,67\Omega$

$R_{max} = \frac{V_{cc} - V_p}{I_p} = \frac{28 - 19,13}{5\mu A} = 17K\Omega$

$C = \frac{10 \times 10^{-3}}{3838,40\Omega} = 2,6\mu F$

$R = 3838,40\Omega$


$R = 3838,4\Omega$

$C = 2,6\mu F$

Handwritten: 8,6K < 38K?



(b)

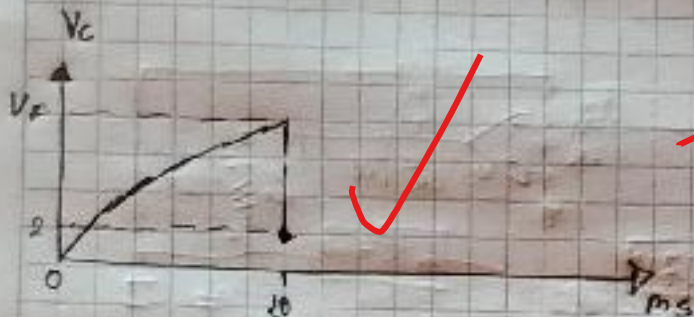

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y
IDENTIFICACION Y EDUCACION

Nº 020179353-6




CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ SANABRIA
JHOHPE EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
GUARANDA
ANGEL POLIBIO CHAVES
FECHA DE NACIMIENTO 1999-06-10
NACIONALIDAD BOLIVARIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



Tercer Tema

En el 317

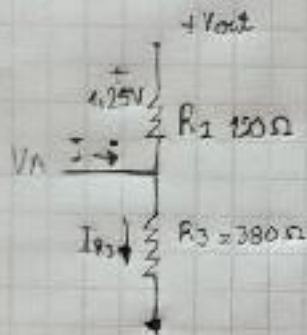

$I = \text{despreciable} \approx 0$

$$I_{R3} = \frac{1.25}{120} = 10.41 \text{ mA} \quad \checkmark + 4P$$


$$V_{R3} = I_{R3}(380) = 3.9558 \text{ V} \quad \checkmark + 4P$$

$$V_{out} = 1.25 \text{ V} + V_{R3} = 1.25 + 3.9558 = 5.2058 \text{ V} \quad \checkmark + 4P$$

$$V' = -\frac{V_{out}}{4.7K}$$

$$V' = \frac{-11.3(5.2058)}{4.7} = -12.52 \text{ V} \quad \checkmark + 4P$$
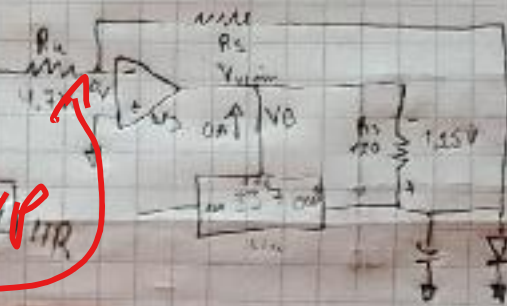
$$V_{p} + V_{V_{out}IN} = 1.25 \text{ V} - 12.52 = -11.27 \text{ V} \quad \checkmark + 4P$$



$$I_{R4} = I_{R3} = I' = \frac{V_{out}}{4.7K} = \frac{5.2058}{4.7K} = 1.10 \text{ mA} \quad \checkmark + 4P$$

$$I_{R3} = 10.41 \text{ mA}$$

$$V' = -12.52 \text{ V}$$

$$I_{R4} = 1.10 \text{ mA}$$

$$V_{R3} = 3.9558 \text{ V}$$

$$V_0 = -11.27 \text{ V}$$

$$I_{R3} = 1.10 \text{ mA}$$

$$V_{out} = 5.2058 \text{ V}$$

$$V_{V_{out}IN} = -11.27 \text{ V}$$



Examen Final de Electrónica

Milena Riquero
Paralelo 2

77

100

COMPROMISO DE HONOR.

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de libros no autorizados ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Milena Riquero.
Firma de Compromiso del Estudiante.

Tema 1

~~(ABCDE + ABCDE)~~

a)

$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \frac{ABC\bar{D}E + E}{E}$

$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \frac{\bar{A}BC\bar{D}E + E}{E}$

$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + E$

$\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C + E$


$\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + E$

$\bar{B}C(\bar{A} + A) + E$
 $+ E$
 $\bar{B}C + E$

✓ + 20p



b)

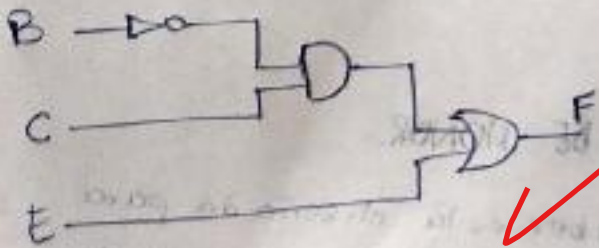

+13p

Tema 2

Datos:

$$\eta = 0.7$$

$$R_{BB} = 6 \text{ k}\Omega$$

$$V_D = 0.8 \text{ V}$$

$$I_P = 5 \mu\text{A}$$

$$I_V = 3 \text{ mA}$$

$$V_V = 2 \text{ V}$$

$$R_{B(\text{on})} = 100 \Omega$$

$$V_{CC} = 28 \text{ V}$$

$$R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 47 \Omega$$

$$R_L = 10 \Omega$$

$$t = 10 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} a) \quad V_P &= V_D + \eta V_{CC} \\ &= 0.54(0.7)(28\text{V}) \\ V_P &= 20.1 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\frac{V - V_V}{I_V} < R < \frac{V - V_P}{I_P}$$

$$\frac{28 - 2}{3 \text{ mA}} < R < \frac{28 - 20.1}{5 \mu\text{A}}$$

$$8.67 \text{ k}\Omega < R < 1.58 \text{ M}\Omega //$$

Se asume que $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$, que se encuentra entre el intervalo obtenido.

$$t = R \ln \left(\frac{V - V_V}{V - V_P} \right)$$

$$C = \frac{t}{R \ln \left(\frac{V - V_V}{V - V_P} \right)}$$


$$C = \frac{10 \text{ ms}}{(50 \text{ k}\Omega) \ln \left(\frac{28}{7.1} \right)}$$

$$C = 0.168 \mu\text{F}$$

+ 20p



Tema 3

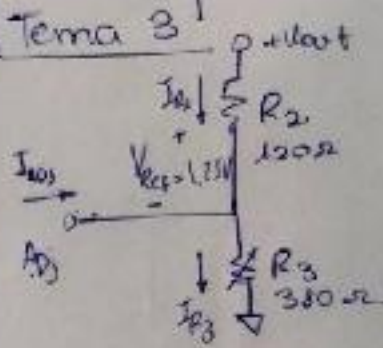

LM812

$I_{ref} \approx 0$

$I_{R2} \approx I_{R3}$

$I_{R2} = I_{R3} = 10,42 \text{ mA}$


$I_{R2} = \frac{1,25}{120} = 10,42 \text{ mA}$

$V_{R3} = I_{R3} (380) = 10,42 \text{ mA} (380)$

$V_{R3} = 3,96 \text{ V}$

$V_{out} = 1,25 \left(1 + \frac{R3}{R2} \right)$

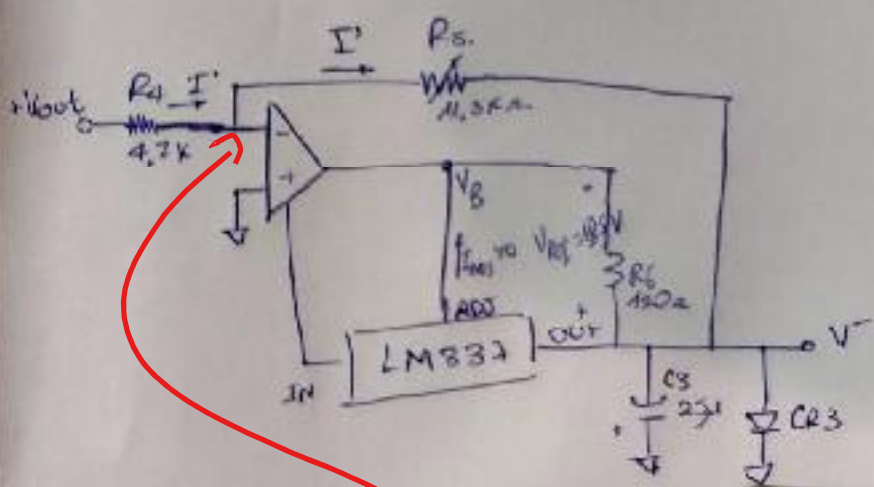$= 1,25 \left(1 + \frac{380}{120} \right) = 5,21 \text{ V}$



$\frac{V^-}{11,3k} = - \frac{V_{out}}{4,7k}$

$V^- = -V_{out} \left(\frac{11,3k}{4,7k} \right) =$

$= - (5,21) \left(\frac{11,3k}{4,7k} \right) =$

$V^- = -12,53 \text{ V}$

$I_{R1} = I_{R2} = I'$

$I' = \frac{V_{out}}{4,7k} = 1,1 \text{ mA}$



$V_{BINV} \times V_B$

$V_B = V_{ref} + V^-$

$= 1,25 + (-12,53)$

$= -11,276 \text{ V}$

Examen Final

Tutiven Reyes Jesus

Reconocer que el presente debe estar diseñado para ser resuelto de manera individual y no a partir de la ayuda de terceros no autorizados ni copiar. Firmar al pie del presente compromiso como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Josef Tutiven R.


81 / 100

1) a) $\bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + A\bar{B}C\bar{E} + ABC\bar{D}E + E$
 $M' \leftarrow \bar{E}(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C) + E(\bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D}) + E$
 $\bar{E}M + EBC\bar{D}(\bar{A} + A) + E$


$\bar{E}M + EBC\bar{D} + E$
 $\bar{E}M + E(BC\bar{D} + 1)$
 $\bar{E}M + E(1)$
 $\bar{E}M + E \equiv M + E$
 $(\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C) + E$
 $\bar{B}C(\bar{A} + A) + E$
 $\bar{B}C + E$



+ 20p

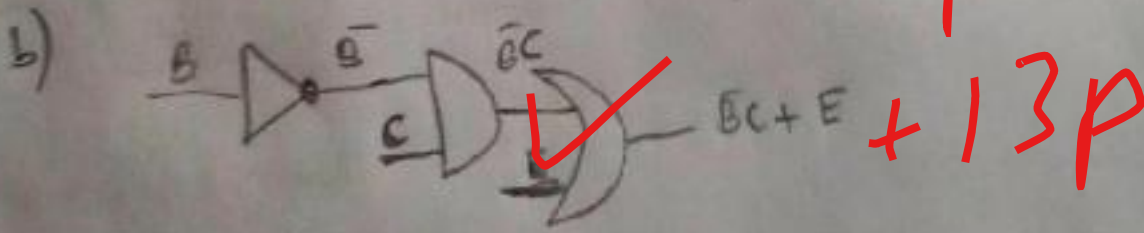

2)

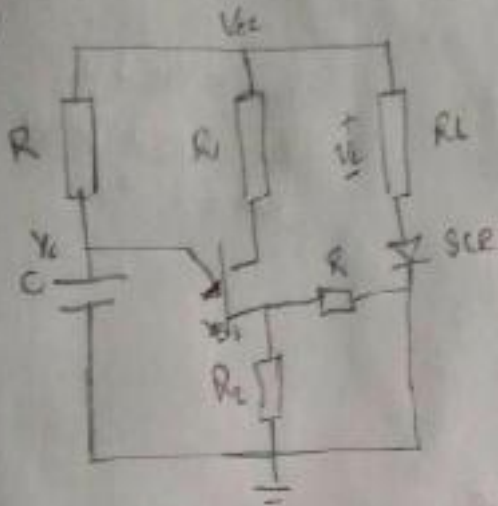

$\eta = 0.7$
 $R_{BB} = 6$
 $V_{CC} = 7.8$
 $V_{BE} = 0.5$
 $I_B = 5 \mu A$

$I_C = 3 mA$
 $V_C = 2V$
 $R_{E(100\Omega)} = 100 \Omega$
 $R_1 = 100 \Omega$
 $R_2 = 42$
 $R_L = 10 \Omega$

$$V_p = 0.5 = \frac{(R_{E1} + R_E)(20)}{R_{BB} + R_E}$$

$$V_p = 0.5 = \frac{(0.1k + 0.01k)(20)}{6k + 0.01k}$$

$$V_p = 1.55V$$

$$20 - V_p = R \cdot I_C < \frac{V - V_{BE}}{I_B}$$

$$\frac{20 - 2V}{3 \times 10^{-3}} < R < \frac{20 - 0.7}{5 \times 10^{-6}}$$

$$8.67k < R < 5.36 \times 10^3 k$$

$$R = 100k \Omega$$

$$t = RC \log_e \frac{V - V_0}{V - V_0}$$


$$RC = \frac{t}{\log_e \left(\frac{20 - 2}{20 - 0.7} \right)}$$

$$RC = \frac{10ms}{\ln \left(\frac{20 - 2}{20 - 0.7} \right)} = 0.322$$

$$R = 100k \Omega$$

$$C = \frac{0.322}{100 \times 10^3} = 3.22 \mu F$$


$V_C = 2$

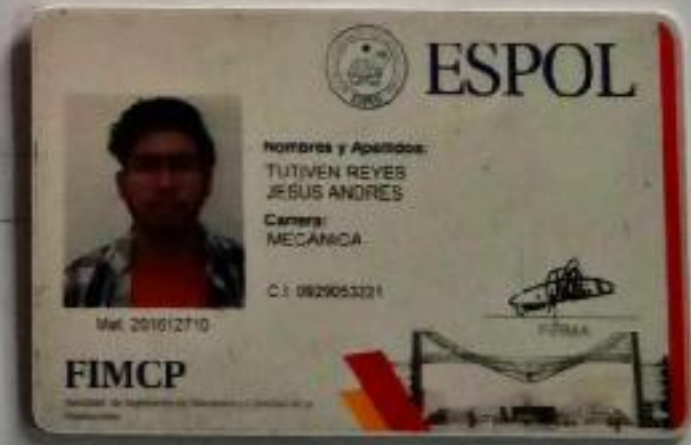

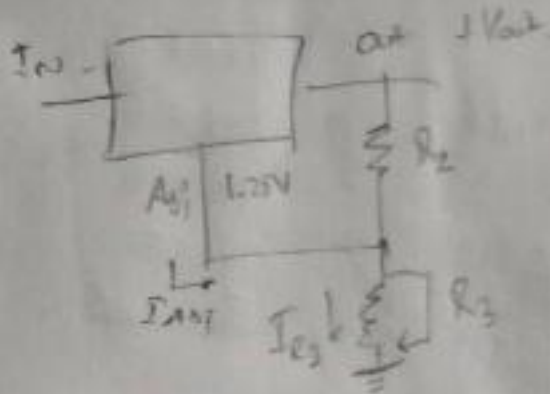3)

$R_3 = 380$
 $R_5 = 11.3 \text{ K}\Omega$

- $I_{R3} = 10.47 \text{ mA}$
- $V_{R3} = 3.96 \text{ V}$
- $V_{out} = 5.21 \text{ V}$
- $I_{R4} = 1.1 \text{ mA}$
- $I_{R5} = 1.1 \text{ mA}$
- $V^- = -12.53 \text{ V}$
- $V_B = -11.28 \text{ V}$




$V_{out} = V_{R2} + V_{R3}$
 $V_{R2} = 1.25 + 3.96$
 $V_{out} = 5.21 \text{ V}$

$I_{R3} = I_{R2} + I_{A0j}$

$I_{R3} = \frac{V_{A0j}}{R_2} + I_{A0j}$

$I_{R3} = \frac{1.25 \text{ V}}{120 \Omega} = 0.01042 \text{ A} = 10.42 \text{ mA}$

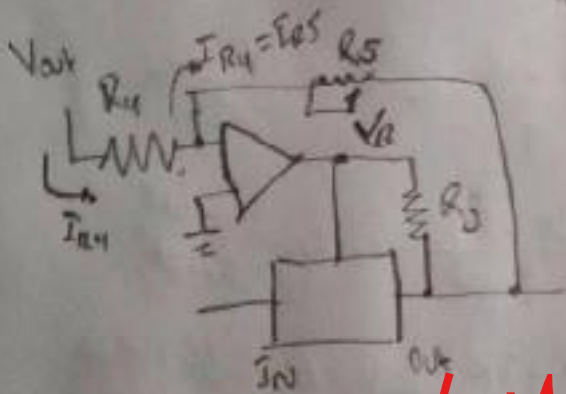$V_{R3} = I_{R3} R_3 = 0.01042 (380) = 3.96 \text{ V}$



$I_{R4} = \frac{V_{out}}{R_4} = \frac{5.21}{4.77 \text{ K}\Omega} = 1.1 \text{ mA}$

$I_{R5} = I_{R4} = 1.1 \text{ mA}$

$V^- = -V_{out} \left(\frac{R_5}{R_4} \right) = -\frac{11.3 \text{ K}}{4.7 \text{ K}} (5.21) = -12.53 \text{ V}$

$V_B = V^- + V_{A0j} = -12.53 + 1.25 = -11.28 \text{ V}$



Examen Electrónica II Parcial

Nombre: Jefferson Iván Vega Sarango Puntos: 2 Fecha: 25/01/2022

Compartes de Honor

Recomiendo que el presente examen sea diseñado para ser resuelto de manera individual y sin la posibilidad de ayuda de terceros, no autorizadas ni copias. Desde el día del presente compromiso, con la condición de haber leído y aceptado las condiciones de honor.

(Signature)

99
/ 100

Tarea 1

Reducir la expresión lógica usando Algebra de Boole:

$$\bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}BCDE + ABC\bar{C} + ABCDE + E$$

a) Expresar lógica en un mintermo.

b) Implementar la expresión reducida usando una única compuerta OR, AND y NOT.

$$\rightarrow \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{C} + ABCDE + E$$

$$\rightarrow \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + \bar{A}BC\bar{D}E + ABC\bar{D}E + E$$

$$\rightarrow \bar{A}\bar{B}C\bar{E} + A\bar{B}C\bar{E} + E$$


$$\rightarrow (\bar{A} + A) \cdot \bar{B}C\bar{E} + E$$

$$\rightarrow \bar{B}C\bar{E} + E$$

$$\rightarrow \bar{B}C + E$$

+ 20p

a) Grafica

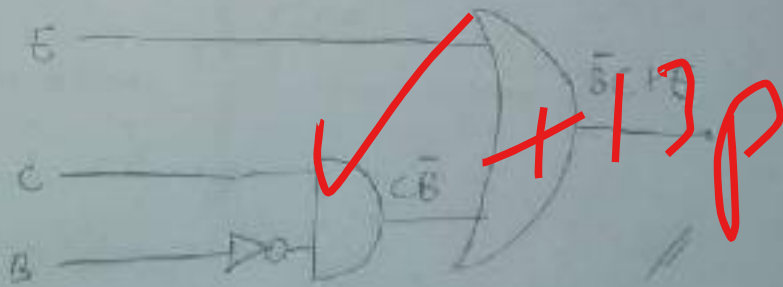

Tema 2

a) Determina los valores de R y C para un retardo de 10 ms.

$V_{cc} = 28V$

$R_{b1} = \beta R_{b2} = 42k\Omega$

$R_{b2} = R_{b1} - R_{b1}(\beta) = 1.8k\Omega$

$V_e = V_{cc} \frac{R_1 + R_{b2}}{R_1 + R_{b2} + R_{b1}} = 19.35V$

$V_p = V_D + V_E = 19.35V$

$I_p = I_R < I_V$

$5mA < \frac{V_{cc} - V_S}{R} < 3mA$

$R > \frac{28 - V_p}{3mA} \Rightarrow R > 1.6k\Omega$

$R < \frac{28 - V_p}{5mA} \Rightarrow R < 1.03k\Omega$

$t_c = 10ms$

Para la carga

$t_c = RC \ln \left(\frac{V_{cc} - V_{ic}}{V_{cc} - V_{ic}} \right)$


$t_c = RC \ln \left(\frac{28}{28 - V_p} \right)$

$C = \frac{t_c}{R \ln \left(\frac{28}{28 - 19.35} \right)}$

Si $R = 1k\Omega$
 $\Rightarrow C = 0.81nF$


X 20P

Gráficos

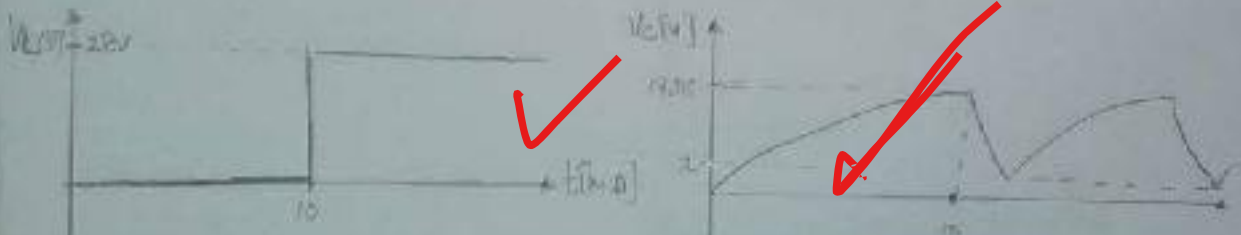

X 15P



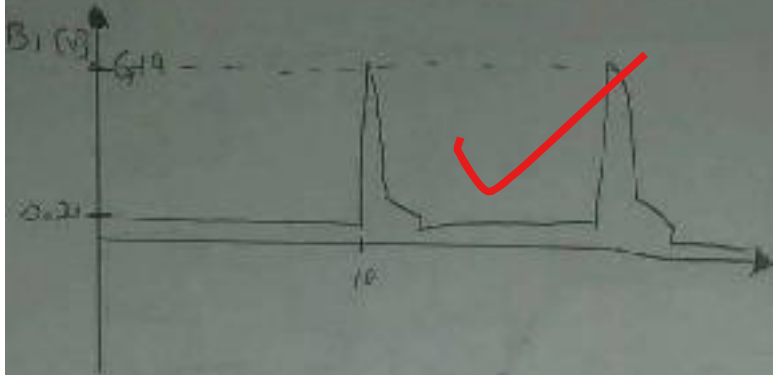

$$V_{B_1}(\text{OFF}) = 28 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_{bb}}$$

$$|V_{B_1}(\text{OFF})| = 0.21 \text{ V}$$


$$V_{B_1}(\text{ON}) = V_C \cdot \frac{R_2}{R_1(\text{ON}) + R_2}$$

$$|V_{B_1}(\text{ON})| = 6.19 \text{ V}$$



Tugas 3

Desain skema, analisis :

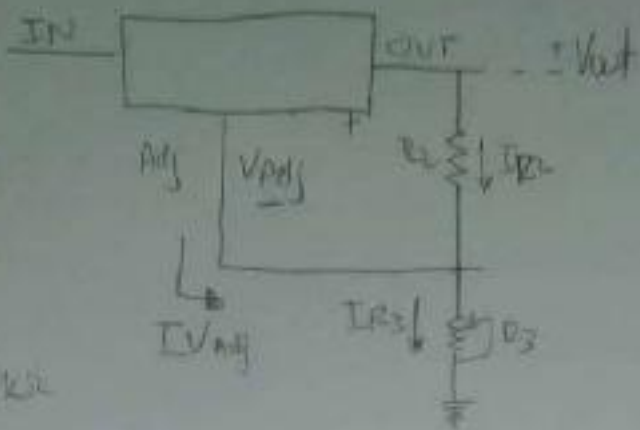

$$I_{R3} = I_{R2} + I_{A03}$$

$$I_{R3} = I_{R2} = \frac{V_{A03}}{R_2} = \frac{1.25 \text{ V}}{120 \Omega}$$


$$I_{R3} = 10.42 \text{ mA}$$

$$V_{R3} = I_{R3} R_3 = (10.42 \text{ mA})(200 \Omega)$$

$$V_{R3} = 2.08 \text{ V}$$

$$V_{out} = V_{ref} + V_{R3} = 1.25 \text{ V} + 2.08 \text{ V}$$

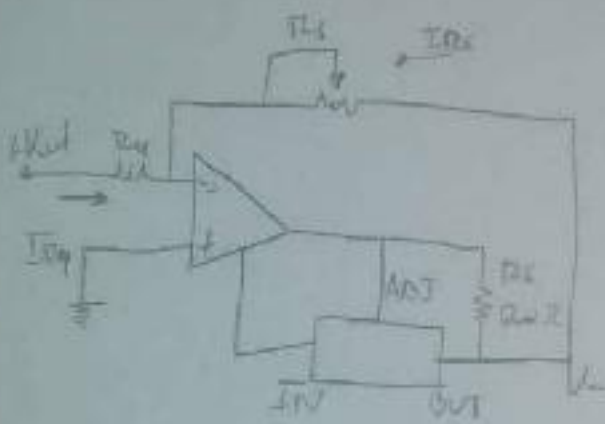- $R_2 = 200 \Omega$
- $R_1 = 12.3 \text{ K}\Omega$
- $V_{ref} = 1.25 \text{ V}$
- $I_{A03} = 0 \text{ A}$



$$V_{R3} = 2.08 \text{ V}$$

$$I_{R4} = \frac{V_{out} - V_{R3}}{R_4} = \frac{3.33 \text{ V}}{12.3 \text{ K}\Omega} = 0.27 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = I_{R4} = 0.27 \text{ mA}$$

$$V = -V_{out} \cdot \frac{R_5}{R_6} = (-3.33) \left(\frac{1.23 \text{ K}\Omega}{12.3 \text{ K}\Omega} \right) = -0.33 \text{ V}$$

$$V = -12.53 \text{ V}$$



$$V_{A03} = -1.25 \text{ V} = V - V_B$$

$$V_0 = V + 1.25 = -11.27 \text{ V}$$

Examen Parcial 2

Reconozco que el presente deber esta dividido para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo el pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaracion anterior.

58 / 100


[Signature]

1)


A̅B̅C̅E̅ + A̅BC̅D̅E̅ + A̅B̅C̅E̅ + ABC̅D̅E̅ + E

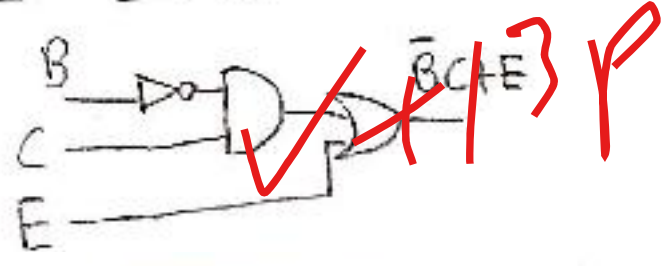a) (A̅+A) · B̅C̅E̅ + (A̅+A) · BC̅D̅E̅ + E / b)



B̅C̅E̅ + BC̅D̅E̅ + E
B̅C̅E̅ + E + BC̅D̅E̅
BC̅ + E + BC̅D̅E̅
BC̅ + E(1 + D̅C̅)
BC̅ + E




+20P

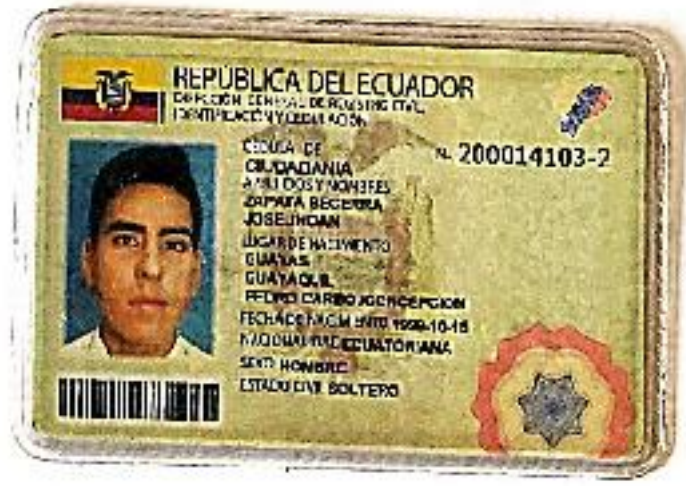

2)

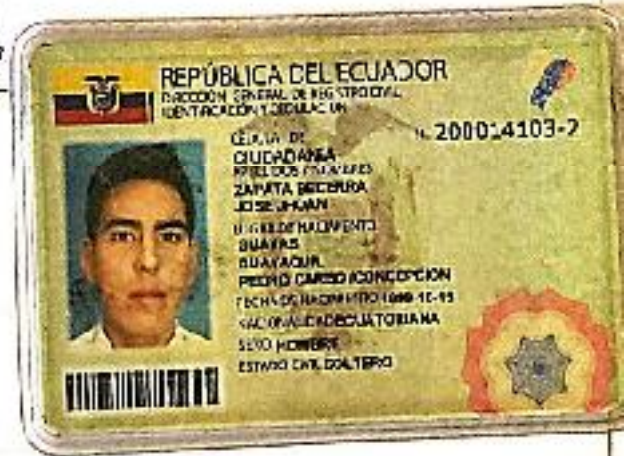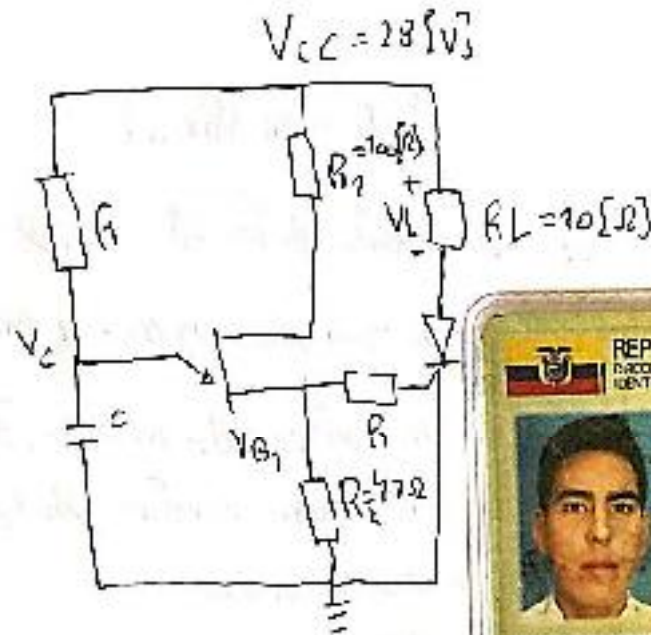

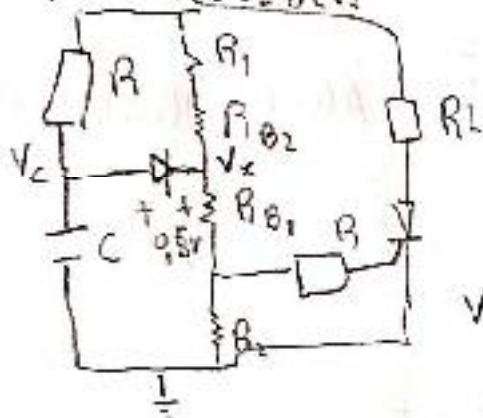a) $R = ?$ $C = ?$, retardo de 10ms $V_{CC} = 28[V]$



$R_{EB} = 6\text{K}$

$h = 97$

$R_{B1} = 100$

$R_1 = \frac{V - V_D}{I_V}$

$R_2 = \frac{V - V_D}{I_V}$

$\therefore \frac{V_{CC} - V_D}{I_V} < R < \frac{V_{CC} - V_D}{I_V}$

$\frac{28 - 0.5}{3[m]} < R < \frac{28 - 0.5}{5[\mu]}$

$3.66 \cdot 10^3 < R < 1.6 \cdot 10^6$

$V_D = 0.5 + \eta \cdot V_{CC}$

$V_D = 20.1[V]$

$t_1 = R \cdot C \cdot \ln\left(\frac{V_{CC} - V_D}{V_{CC} - V_P}\right)$

$10[ms] = 10 \cdot 10^3 \cdot C \cdot \ln\left(\frac{26}{7.9}\right)$

$1 \cdot 10^{-6} = C \cdot 7.1912$




$C = 0.139[\mu F]$

\therefore la resistencia puede estar entre esos valores para lograr el delay.

obteniendo una resistencia de

$R = 10\text{K} \Omega$

b)

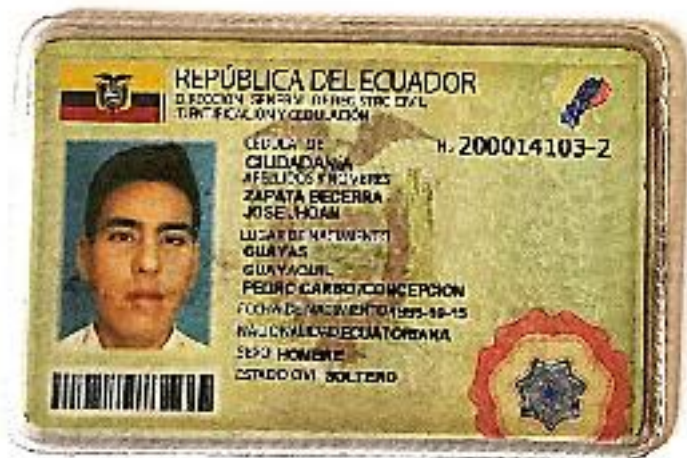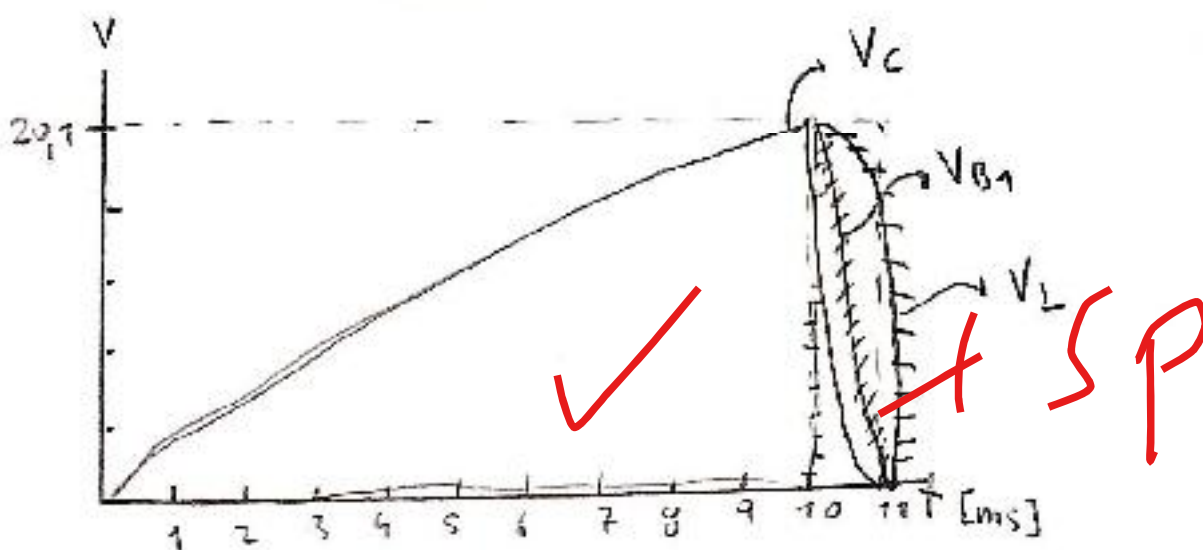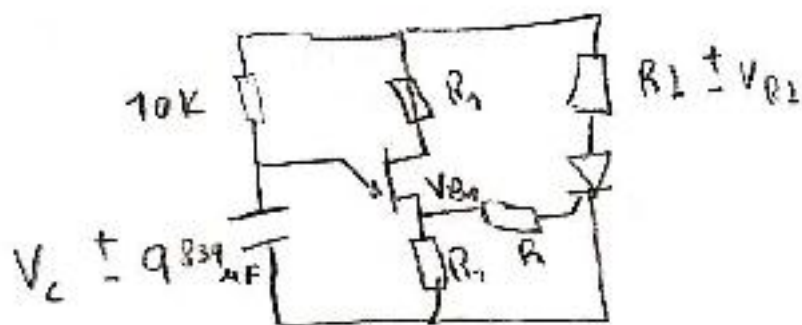

3)

