ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMERA EVALUACIÓN TEÓRICA DE INSTRUMENTACIÓN BÁSICA-TÉRMINO II 2013


PROFESOR: M.Sc., Ing. Eduardo Mendieta R. PARALELO 1 Fecha: Diciembre 2 2013

Alumno:.....Matricula #......Matricula #.....

PRIMER TEMA: (15 PUNTOS)

Para el circuito puente de Wheatstone, con $E = (\pm) V$, $R_1 = (\pm) \Omega$, la resistencia de ajuste $R_2 = (\pm) \Omega$, $R_3 = (\pm) \Omega$, y el sensor $R_{gauge} = (\pm) \Omega$, determine:

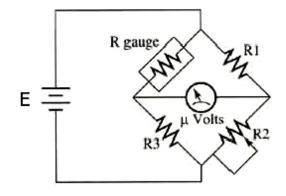- a) La lectura del voltímetro $V = (V \pm \Delta V)$ para los valores indicados.
- b) La corriente a través de R1, $I_{R1} = (I \pm \Delta I)$



SEGUNDO TEMA: (15 PUNTOS)

Se utiliza un sensor de temperatura tipo RTD con un valor de α igual a 0.0037 Ω /°C⁻¹ en el circuito de control de un sistema de aire acondicionado para vehículo, según el fabricante el RTD tiene una resistencia de Ω a una Temperatura de °C.

Si el sensor esta conectado al circuito siguiente, determine:

- a) La temperatura para una corriente que circule por el sensor de mA.
- b) El voltaje en los terminales del RTD para una temperatura de 20 °C.

TERCER TEMA: (10 PUNTOS)

Para medir el flujo de agua en m³/h a través de una tubería de 2 pulgadas de diámetro se utiliza una placa orificio de 3 cm de diámetro. Determine:

a) El flujo en la tubería si la altura manométrica es de h = 20 cm de Hg.

Considere Cd = 0.6, $\rho_{agua} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

CUARTO TEMA: (10 PUNTOS)

Para medir la presión de un tanque se emplea un medidor de fuelle conectado a una capacitancia variable conectada como indica la gráfica. El valor de la capacitancia del medidor varia con la Presión aplicada de manera Cx = pF, donde P es la presión absoluta medida en Pa. Si la capacitancia del medidor se conecta como indica la figura determine:

a) determine el voltaje en los terminales de la capacitancia Cx, si la Presión interna del tanque medida es 1.3 atm