

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION
SEGUNDA EVALUACION DE ELECTROTECNIA DEL II TERMINO 2019

Prof.: MSC Mendieta

Paralelo:

Fecha: 31 de enero 2020



Nombre: SOLUCION FILA 1

Id.:

Firma:

Primer Tema: 10 puntos

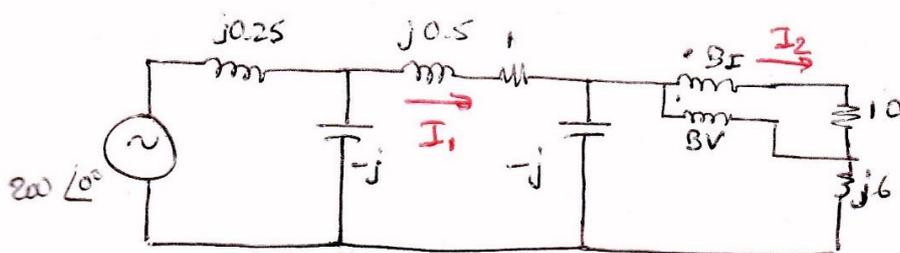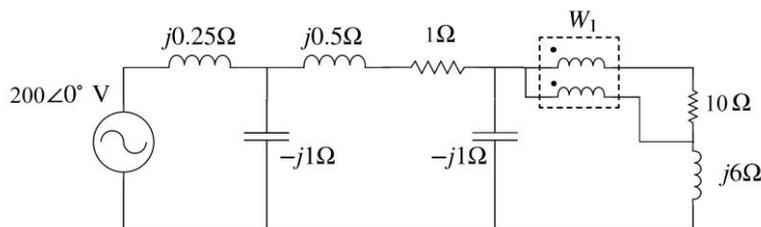Calcule la lectura del vatímetro conectado en el circuito de la figura:



$$Z_{eq} = j0.25 + (-j) \parallel [(j0.5 + 1) - j \parallel (10 + j6)]$$

$$Z_{eq} = j0.25 + (-j) \parallel [(1 + j0.5) + \frac{(1 \angle -90^\circ)(10 - j6)}{10 + j5}]$$

$$Z_{eq} = j0.25 + (-j) \parallel [(1 + j0.5) + \frac{(1 \angle -90^\circ)(11.66 \angle 31^\circ)}{(11.2 \angle 26.57^\circ)}]$$

$$Z_{eq} = j0.25 + (-j) \parallel [(1 + j0.5) + 1.04 \angle -85.6^\circ]$$

$$Z_{eq} = j0.25 + (-j) \parallel [1.08 - j0.537] = j0.25 + \frac{(1 \angle -90^\circ)(1.206 \angle -26.4^\circ)}{1.08 - j1.537}$$

$$Z_{eq} = j0.25 + \frac{1.206 \angle -116.4^\circ}{1.879 \angle -54.4^\circ} = j0.25 + 0.642 \angle -62^\circ = 0.3 - j0.317$$

$$Z_{eq} = 0.436 \angle -46.58^\circ$$

$$\Rightarrow I_T = \frac{200 \angle 0^\circ}{0.436 \angle -46.58^\circ} = 458.71 \text{ A} \angle 46.58^\circ$$

$$I_1 = \frac{-j}{-j + 1.08 - j0.537} I_T = \frac{1 \angle -90^\circ (458.71 \angle 46.58^\circ)}{1.878 \angle -54.4^\circ} = 244.2 \angle 11.48^\circ$$

$$I_2 = \frac{-j}{10 + j5} I_1 = \frac{1 \angle -90^\circ (244.2 \angle 11.48^\circ)}{11.2 \angle 26.57^\circ} = 21.8 \angle -105.09^\circ \text{ A}$$


\Rightarrow el vatímetro lee la potencia en la resistencia de 10Ω.

$$P_{10} = P_{\text{vatímetro}} = I_2^2 R = 21.8^2 (10) = 4752.4 \text{ W}$$

Segundo Tema: 15 puntos

El circuito magnético de la figura está compuesto por dos materiales ferromagnéticos (1) y (2), además de un entrehierro. El primer material tiene una permeabilidad de $\mu_1 = 1500 \mu_0$, y el segundo material de $\mu_2 = 2500 \mu_0$. Todo el núcleo tiene una profundidad de 3 cm. Determine:

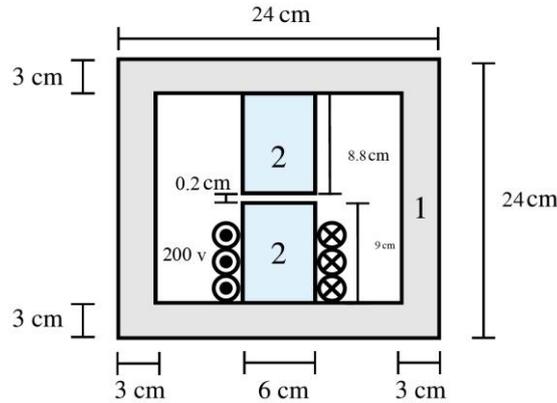- a) la inductancia de la bobina. (8 puntos)
 b) la corriente dc necesaria para tener 0.8 T en el entrehierro. (7 puntos)




Solución: a) L = ?

$l_1 = 2(0.21 \text{ m}) = 0.42 \text{ m}$
 $S_1 = (0.03)(0.03) = 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
 $R_1 = \frac{l_1}{\mu_1 S_1} = \frac{0.42}{(1500 \times 4\pi \times 10^{-7})(9 \times 10^{-4})}$
 $R_1 = 247574.35 \text{ H}^{-1}$
 entrehierro $l_g = 0.02 \text{ m}$
 $S_g = (0.06)(0.03) = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
 $R_g = \frac{l_g}{\mu_0 S_g} = \frac{0.02}{(4\pi \times 10^{-7})(1.8 \times 10^{-3})}$
 $R_g = 8541.9413 \text{ H}^{-1}$

Material 2 : $l_2 = 0.178 \text{ m}$ $S_2 = (0.06)(0.03) = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
 $R_2 = \frac{l_2}{\mu_2 S_2} = \frac{0.178}{2500(4\pi \times 10^{-7})(1.8 \times 10^{-3})} = 31.4773 \text{ H}^{-1}$

* Considerar en la línea del material 2, los pequeños espacios del material 1: $l_x = 0.03 \text{ m}$ $S_x = (0.06)(0.03) = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
 $R_x = \frac{l_x}{\mu_1 S_x} = \frac{0.03}{1500(4\pi \times 10^{-7})(1.8 \times 10^{-3})} = 8541.94 \text{ H}^{-1}$

Circuito magnético análogo

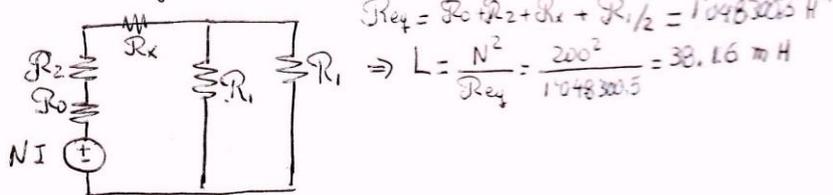



b) $I = ?$ $\Phi = BA = (0.8)(1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2) = 1.44 \times 10^{-3}$
 Como no hay dispersión, Tomamos el entrehierro

$$NI = \Phi R_{eq} \Rightarrow I = \frac{\Phi R_{eq}}{N} = \frac{(1.44 \times 10^{-3})(1048300.5)}{200}$$

$$I = 7.55 \text{ A}$$

Tercer tema: 10 puntos

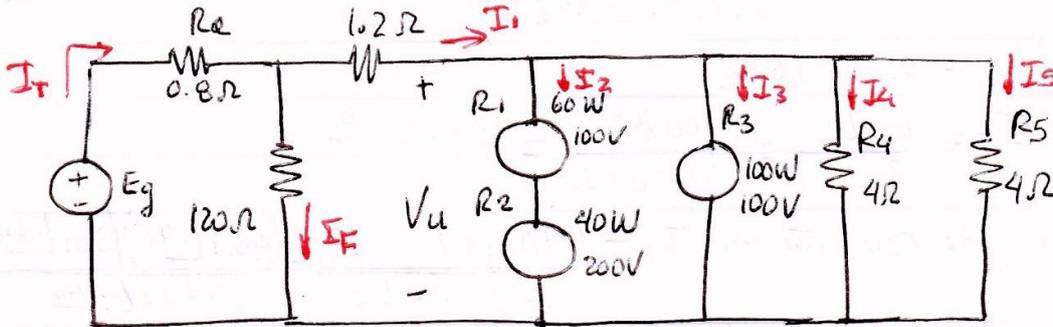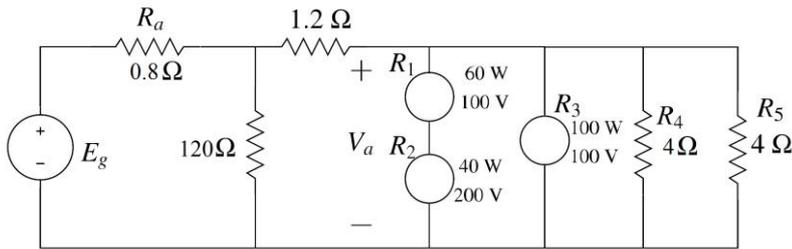Si la potencia entregada por R_4 es 1200 vatios, determine E_g .



Focus

$$R_1 = \frac{V_1^2}{P_1} = \frac{100^2}{60} = 166.7$$

$$R_2 = \frac{200^2}{40} = 1000 \Omega$$

$$R_3 = \frac{100^2}{100} = 100 \Omega$$

Solución: $P_4 = 1200 = I_4^2 R_4 \Rightarrow I_4 = \sqrt{1200/4} = 17.32 \text{ A} \Rightarrow V_4 = I_4 R_4$

$V_4 = 17.32(4) = 69.3 \text{ V} = V_5 = V_3 = V_a$

$\Rightarrow I_2 = 69.3 / (R_1 + R_2) = 69.3 / (1166.7) = 0.0594 \text{ A}$ $I_3 = 69.3 / R_3 = 69.3 / 100 = 0.693$

$I_5 = 69.3 / 4 = 17.32 \text{ A} \Rightarrow I_1 = I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0.0594 + 0.693 + 17.32 + 17.32 = 35.4 \text{ A}$

$I_F = \frac{I_1(1.2) + V_a}{120} = \frac{1.2(35.4) + 69.3}{120} = 0.9315 \text{ A} \Rightarrow I_T = I_1 + I_F = 35.4 + 0.9315$



$\Rightarrow I_T = 36.33 \text{ A} \Rightarrow E_g = I_T(R_a) + 120 I_F = 36.33(0.8) + 120(0.9315)$

$E_g = 140.85 \text{ V}$

Cuarto tema: 15 puntos

a) Determine la potencia en vatios en la etapa de salida si $N_3:N_4 = 2:5$

b) Si $N_3:N_4 = 5:8$ determine I_x .

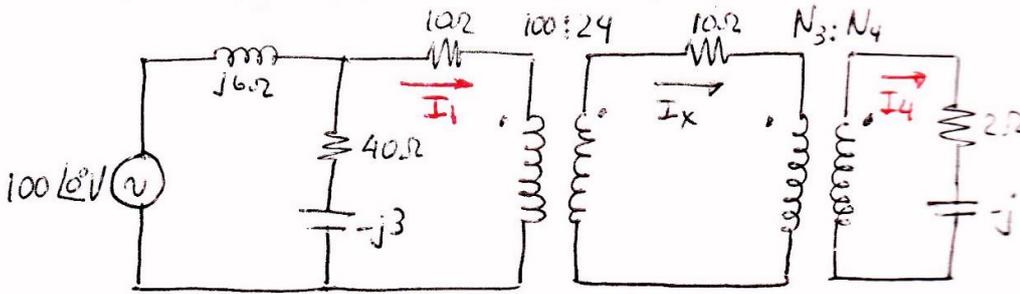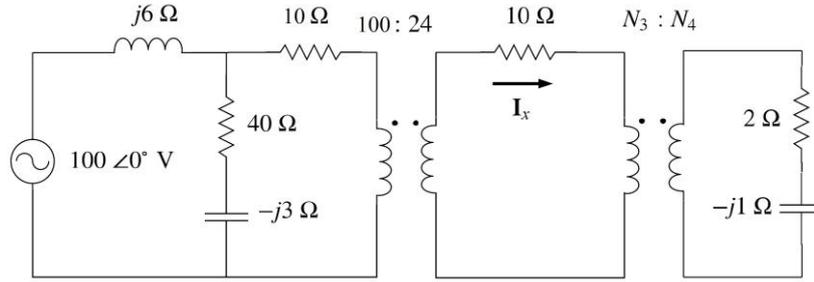

a) $N_3:N_4 = 2:5 \Rightarrow Z_{ent1} = \frac{2-j}{(5/2)^2} = 0.32 - j0.16$

$\Rightarrow Z_{ent2} = \frac{10.32 - j0.16}{(24/100)^2} = 179.2 - j2.78$

2) $Z_{eq} = 6 \angle 90^\circ + (40 - j3) \parallel [179.2 - j2.78] = 6 \angle 90^\circ + \frac{(40 \angle -4.3^\circ)(189.2 \angle -0.85^\circ)}{229.2 - j5.78}$

$\Rightarrow Z_{eq} = 6 \angle 90^\circ + \frac{7586.92 \angle -5.14^\circ}{229.27 \angle -1.44^\circ} = 6 \angle 90^\circ + 33.09 \angle -3.7^\circ = 33 + j3.715$

$Z_{eq} = 33.21 \angle 6.42^\circ$

$\Rightarrow I_T = \frac{100 \angle 0^\circ}{Z_{eq}} = \frac{100 \angle 0^\circ}{33.21 \angle 6.42^\circ} = 3.01 \angle -6.42^\circ \text{ A}$

Por division de corriente $\Rightarrow I_1 = \frac{(40 - j3)}{40 - j3 + 10 + Z_{ent2}} I_T = \frac{(40 \angle -4.3^\circ)(3.01 \angle -6.42^\circ)}{229.27 \angle -1.44^\circ}$

$I_1 = 0.5265 \angle -9.3^\circ \text{ A}$

$\Rightarrow I_x = \frac{100}{24} I_1 = 2.194 \angle -9.3^\circ \Rightarrow I_4 = \frac{2}{5} I_x = 0.8775 \angle -9.3^\circ$

\Rightarrow la potencia en W corresponde solo a la resistencia

$\Rightarrow P_o = I_4^2 R = 0.8775^2 (2) = 1.54 \text{ W}$

$$b) \text{ Si } N_3 : N_4 = 5 : 8 \Rightarrow Z_{ent1} = \frac{2-j}{(8/5)^2} = 0.78 - j0.4$$

$$\Rightarrow Z_{ent2} = \frac{10.78 - j0.4}{(24/100)^2} = 187.15 - j6.94$$

$$\Rightarrow Z_{eq} = 6 \angle 90^\circ + (40 - j3) \parallel [10 + Z_{ent2}] = 6 \angle 90^\circ + \frac{(40.1 \angle -4.3^\circ)(197.15 - j6.94)}{237.15 - j9.94}$$

$$\Rightarrow Z_{eq} = 6 \angle 90^\circ + \frac{(40.1 \angle -4.3^\circ)(197.3 \angle -2^\circ)}{(237.36 \angle -2.4^\circ)} = 6 \angle 90^\circ + 33.33 \angle -3.9^\circ$$

$$Z_{eq} = 33.25 + j3.73 = 33.46 \angle 6.4^\circ$$

$$\Rightarrow I_T = \frac{100 \angle 0^\circ}{Z_{eq}} = \frac{100 \angle 0^\circ}{33.46 \angle 6.4^\circ} = 2.99 \angle -6.4^\circ \text{ A}$$

$$\text{Por división de Corriente} \Rightarrow I_1 = \frac{(40 - j3) I_T}{40 - j3 + 10 + Z_{ent2}} = \frac{(40.1 \angle -4.3^\circ)(2.99 \angle -6.4^\circ)}{237.36 \angle -2.4^\circ}$$

$$\Rightarrow I_1 = 0.5051 \angle -8.3^\circ \text{ A}$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{100}{24} I_1 = 2.105 \angle -8.3^\circ \text{ A}$$