

28
/ 100

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, con constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior.

Alexandra Barreto et.


Firme de Compromiso del Estudiante.



Datos

Q1: si, $\beta = 50$, $V_{ce(sat)} = 0.4V$
 Q2: $V_t = 2[V]$, $K = 1 [mA/V^2]$

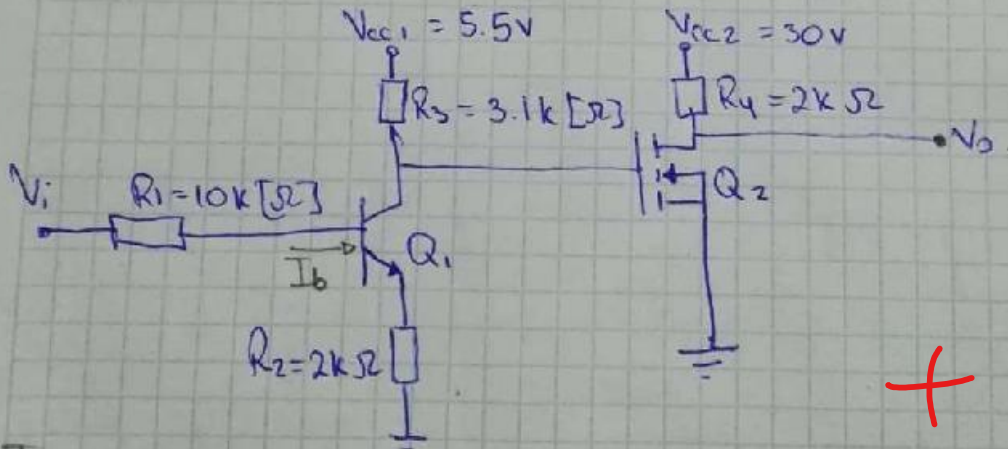- a) V_o ; $V_i = 0.3V$
- b) V_o ; $V_i = 3V$
- c) V_i ; $V_o = 17.5V$



+ 3P

$$I_b = \frac{V_i - V_{be}}{R_1 + R_2}$$

$$I_c = (\beta) I_b$$

$$I_c = 50 \left(\frac{V_i - 0.7}{12k} \right)$$

$$I_b = \frac{V_i - 0.7V}{(10k + 2k)}$$

$$I_e = I_c + I_b$$




Tema 4


Tema 3

Gráficas V_o vs V_i en el intervalo
 $0 < V_i < +15V$.

V_i nunca es
 negativo V_o

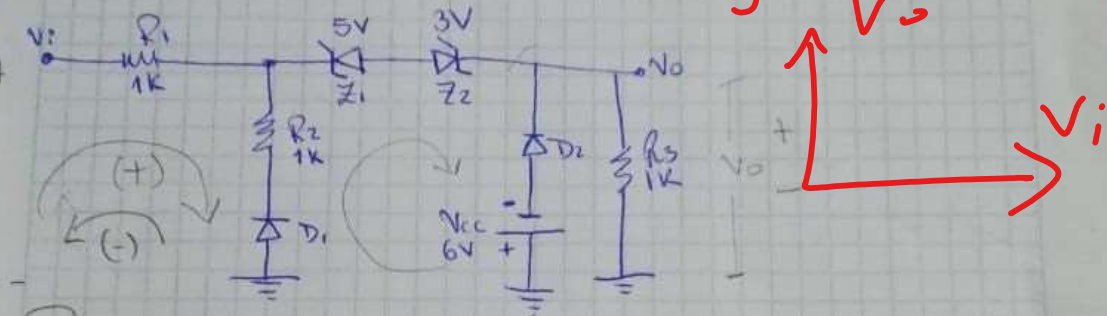

Para $V_i > 0$

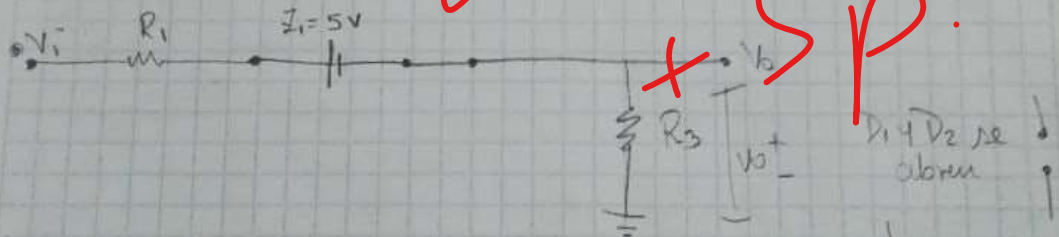


+ SP.


$$\frac{V_o - V_i - 5}{R_1} + \frac{V_o}{R_3} = 0 \Rightarrow V_o - V_i - 5 + V_o = 0$$

$$2V_o - V_i - 5 = 0$$

$$V_o = \frac{V_i + 5}{2}$$

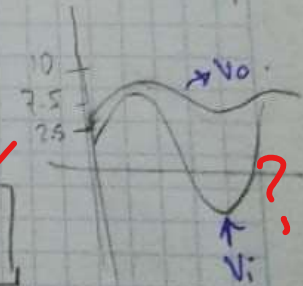

Para $V_i < 0$

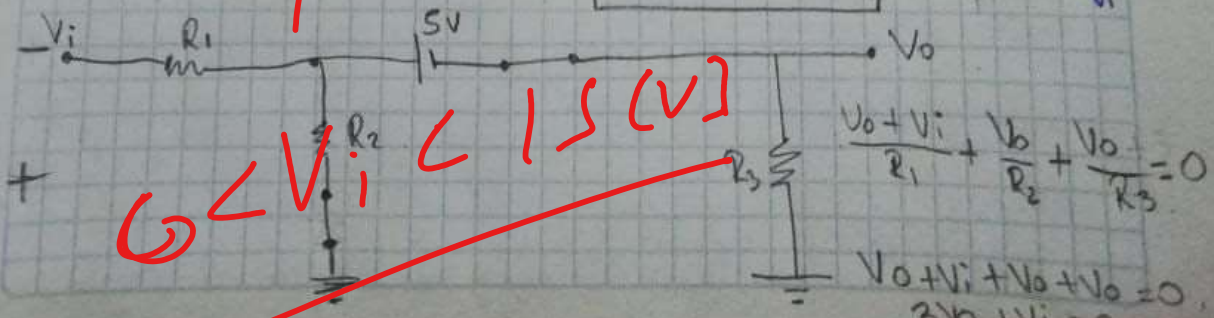

$0 < V_i < 15 (V)$

$$\frac{V_o + V_i}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} + \frac{V_o}{R_3} = 0$$

$$V_o + V_i + V_o + V_o = 0$$


$$3V_o + V_i = 0$$

$$V_o = -\frac{V_i}{3}$$



Tema 4.

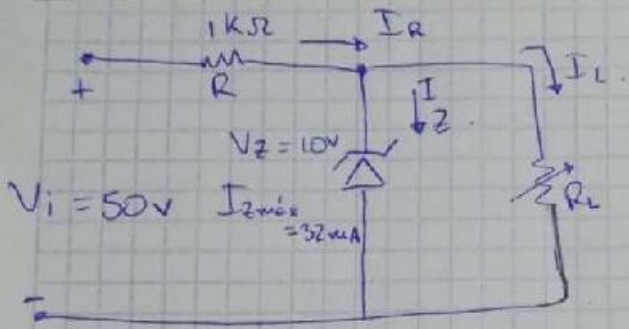- a) R_L min; Z conduce
- b) R_L max; Z no se quemó
- c) Potencia máx q' puede disipar el diodo Z en or.



Para que el Zener conduzca debe $V_o > V_z$

$\therefore V_{RL} \geq V_z$


$V_z = V_{RL} = I_L R_L$

$10 = I_L R_L$

$R_{L \text{ max}} = \frac{10}{I_L} = \frac{10}{8 \mu A} = 1250 \Omega$

$I_R = I_z + I_L$

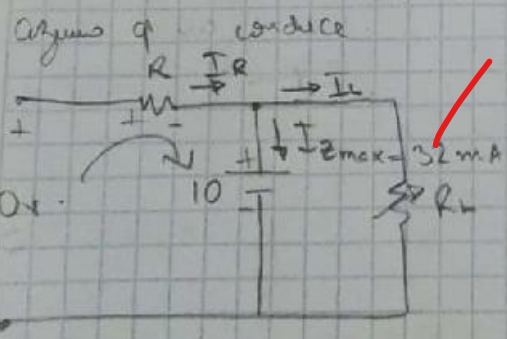$I_R = \frac{V_i}{R} = \frac{50}{1k} = 0.05A$



$I_R = I_{z \text{ max}} + I_L$

$I_L = I_R - I_{z \text{ max}}$

$I_L = 8 \mu A$

$I_{\text{min}} = 0A$

$I_R = I_L = 40 \mu A$

b) $R_{L \text{ max}} = 1250 \Omega$
TOP

$I_R = \frac{V}{R} = \frac{50 - 10}{1k} = \frac{40}{1k} = 40 \mu A$

$R_{L \text{ min}} = \frac{10}{I_{L \text{ max}}} = \frac{10}{40 \mu A} = 250 \Omega$
TOP


a) $R_{L \text{ min}} = 250 \Omega$

c) $P = VI$
 $P_{\text{max}} = I_{\text{max}} R_{\text{max}}$
 $= (32 \mu A)^2 (1250 \Omega)$
 $P_{\text{max}} = 1.28 W$

Nombre: Luis Carmacho Coello

Compromiso de Honor

Reconosco

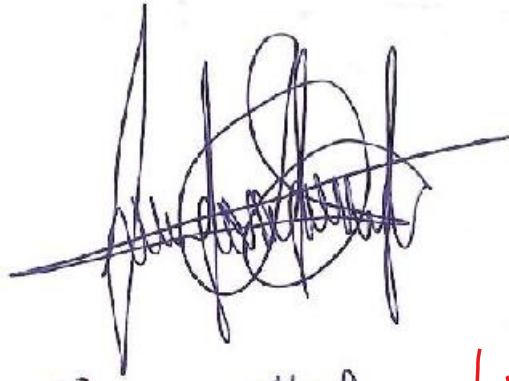

29
100

$$I_{10k\Omega} = \frac{0,3 - 0,7}{10k\Omega \times 2k\Omega} = -0,04 \text{ mA} \quad + 1P$$

$$I_B = I_{10k\Omega}$$

$$I_B = -0,04 \text{ mA}$$

$$I_C = 0 \quad V_Q = 5,5 \text{ V}$$

$$I = K (V_Q - V_T) =$$

$$I = \frac{1}{V_T} (5,5 - 2)$$

$$I_D = 12,25 \text{ mA}$$

$$V_O = 30 - 12,25 (2k) =$$


$$V_O = 5,5 \text{ V}$$

$$V_O = V_{DS} = 5,5 \text{ V}$$

$$Q (5,5 \text{ V}, 12,25 \text{ mA}, 5,5 \text{ V}) \quad + 4P$$

$$V_E = 8 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

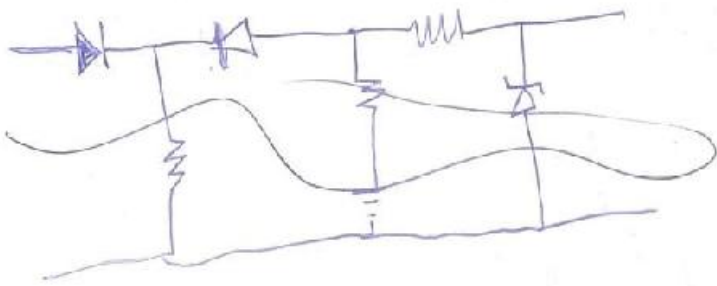

$$V_{BE} = 0,7V$$

$$V_B - V_E = 0,7$$

$$V_B = 0,7$$

$$i_{10k} = \frac{3 - 0,7}{10k + 2k} = 0,23mA$$

$$I_{10k} = I_B$$

$$I_B = 0,23mA$$

+1P

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_C = 11,6mA$$

$$V_C = 5,5 = 3,4(11,6)$$

$$V_C = -30,15$$

$$I_C = 0 \text{ y } V_Q = 5,5$$

$$V_{Qc} = 5,5 \quad V_E = 2V$$

$$C) \quad i \quad \frac{24 - 17,5}{1k} = 6,25mA$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{th})^2$$

$$6,25 = \frac{1}{10} (V_{GS} - 2)^2$$

$$V_{GS} = 4,5$$

+1P

$$I_c = \frac{6 - 4,5}{2k} = \frac{1,5}{2k}$$

$$I_c = 0,75 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{0,75}{\beta} = \frac{0,75}{25} = 0,03 \text{ mA}$$

$$i_{10k} = \frac{V_e - 0,7}{10k}$$



for

$$I_B = I_{10k}$$

$$0,03 \text{ A} = \frac{V_e - 0,70}{40} \quad \#$$

$$V_e = 1,93 \text{ V}$$

Segundo Tema

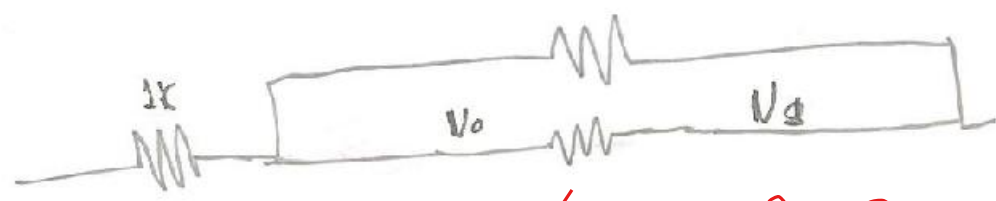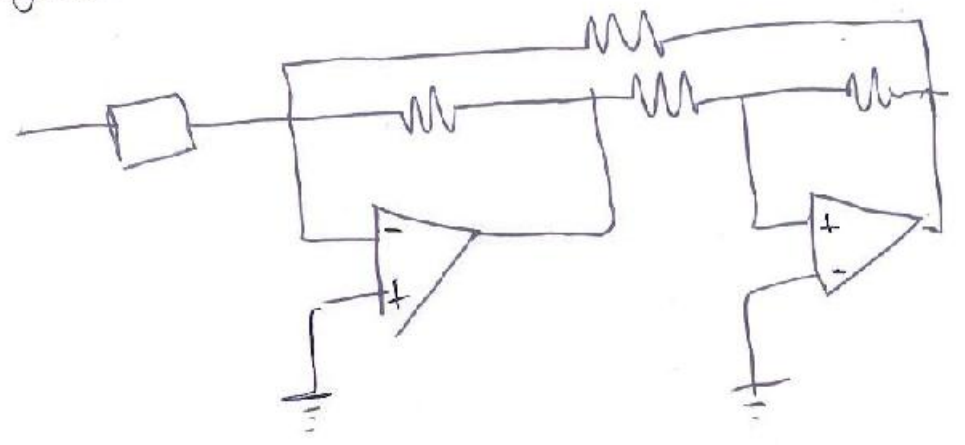


$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_f}{R_1} \quad \checkmark \quad + 2 \text{ P}$$

$$V_o = 5 \left(\frac{2}{1} \right)$$

$$V_o = -10 \text{ sen}(\omega t)$$

Tercer Tema

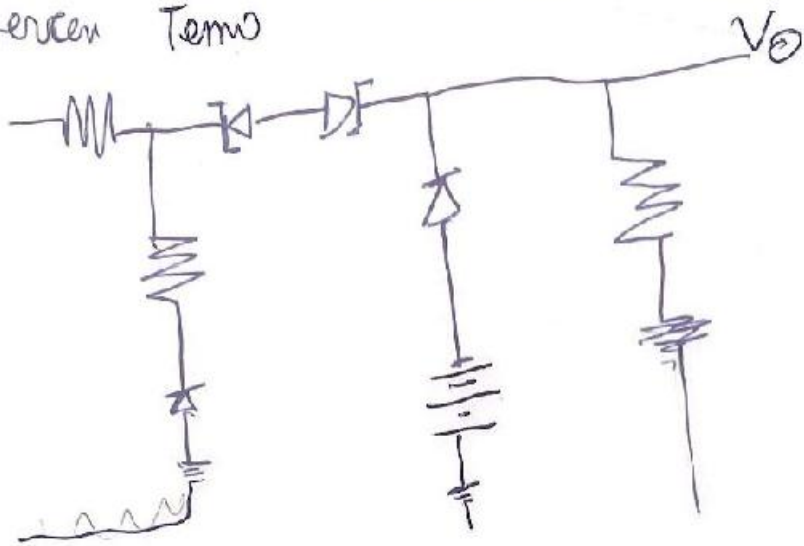


Superposición

$$V_i - V_{Z1} = I_1(R_1 + R_2) - I_2 R_2$$

$$V_{DC} = V_{Z2} = 6V + I_2 R_2 - I_3 R_3$$


$$V_{Z2} = I_2 R_2 + I_3 R_3$$

V_i	V_o
0	-6?
3	532,45 mV
6	289,14 mV
9	4,747 V
12	3,23 V
15	4,724

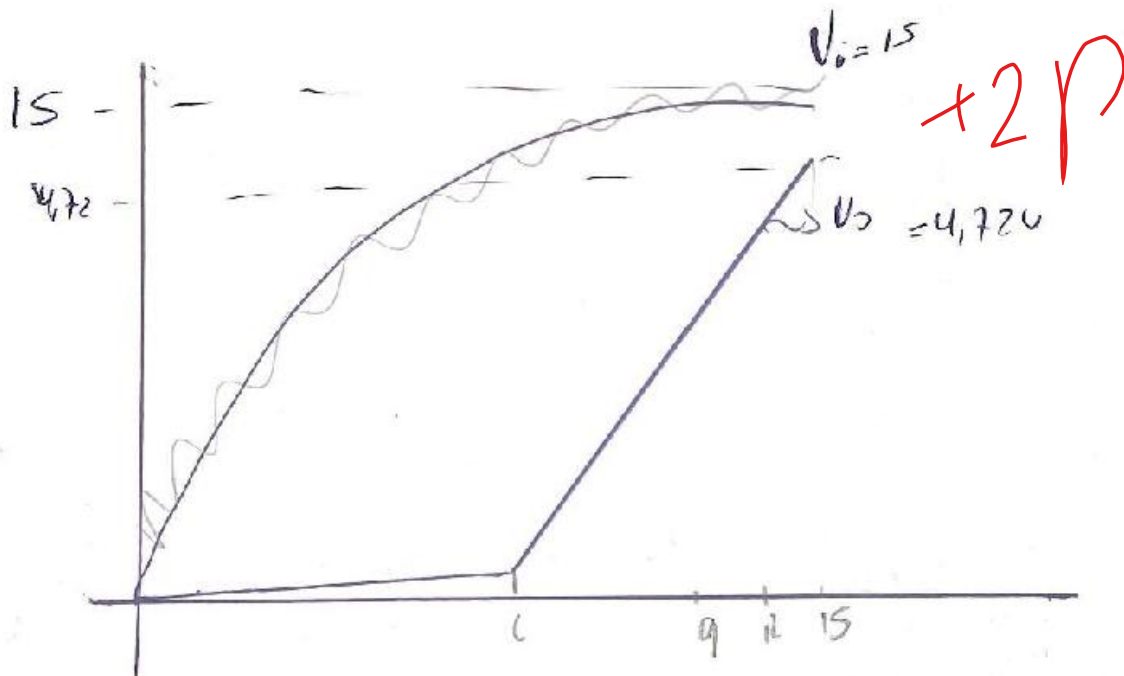

Cuanto termo

a)

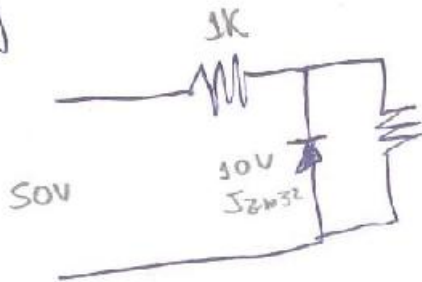

$$a) = V \Rightarrow \frac{R_L V_i}{R + R_L}$$

$$R_V + R_L V = R_L V_i$$

$$R_V = R_L (V_i - V)$$

$$\frac{R_V}{(V_i - V)} = R_L$$

$$\frac{R_L (10000)}{50 - 10} = R_L$$

$$250 \Omega = R_L$$

✓ + 10 P

b) $V_L = V_Z$

$$V_R = V_i - V_L = 50 - 10 = 40$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10}{R_L}$$

$$0,032 = \frac{10}{R_L}$$

$$R_L = \frac{10}{0,032}$$

$$R_L = 312,5 \Omega$$

✓ + 3 P

c) Potencia

$$P_Z = V_Z I_Z$$

$$P_Z = 10 (0,032)$$

$$P_Z = 0,32 \text{ W}$$

✓ + 5 P

Cac-2013-108 - Compromiso de honor etica de los estudiantes al momento de
realizar un examen escrito de la ESPOL

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber esta diseñado para ser resuelto de manera
individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni
copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber
leido y aceptado la declaracion anterior

Eduin
0942476777

Examen Electronico

Nombre: Eduin Chavez Lopez

23 de Noviembre 2021

Primer tema

a) V_o para $V_i = 0.3$

$$i_{10K} = \frac{0.3 - 0.3}{10K} = -0.04 \text{ mA}$$

$$V_A = 2$$

$$V_{A2} = 5.5 \text{ V}$$

$$I_1 = K (V_{A2} - V_A)$$

$$I_{R4} = K (5.5 - 2) \\ = 1 (3.2)^2 \text{ mA}$$

$$V_o = 30 - I_{R4} (2K) \\ = 30 - (3.2)^2 (2)$$

$$V_o = 19.76 \text{ V}$$

Q1 (3.2)^2

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSULACION

094247617-7

CÉRULA DE
CIUDADANIA MED
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ LOPEZ
EDWIN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO

FECHA DE NACIMIENTO 2006-09-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



b) U_0 para $U_i = 3V$

$$U_0 = 5.5 \quad i_{10K} = \frac{3 - 0.6}{10} = 0.36 \text{ mA}$$

$$U_t = 2$$

$$i_{R4} = 10^{-24}$$

c) Calcular U_i para $U_0 = 17.5V$

Segundo tema:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

094247617-7

CÉDULA DE CIUDADANÍA MED
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ LOPEZ
EDWIN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
MILAGRO
MILAGRO

FECHA DE NACIMIENTO 2000-09-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO



Tercer tema:

Gráficas:

$$0 < U: < +15V$$


$$M_1: U_i - U_{z1} = I_1(R_1 + R_2) - I_2(R_2)$$

$$M_2: U_{dc} - U_{z2} = 6V + I_2(R_2) - I_3(R_3)$$

$$M_3: U_{z2} = I_2(R_2) + I_3(R_3)$$

+ 1P

U_i	U_o [nV]
0	-6.0092
3	532.45 μ V
6	209.14 mV
9	1.747 V
12	3.23 V
15	4.724 V

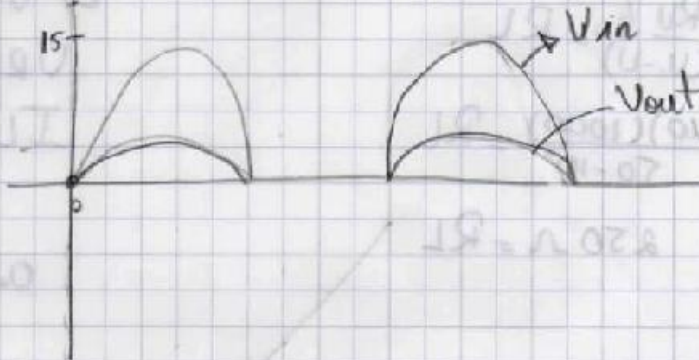

Ponyue

$$V_o = -6$$

$$V_o$$

✓

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA MED
APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVEZ LOPEZ
EDWIN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO

FECHA DE NACIMIENTO 2000-09-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

N. 094247617-7

Cuarto Tema:

a)

$$R_s = \frac{U_s - U_o}{I_L + I_z}$$

$$U = \frac{R_L U}{R + R_L} \Rightarrow R_U + R_L U = R_L U$$

$$R_U = R_L (U_i - U)$$

$$\frac{R_U}{(U_i - U)} = R_L$$

$$\frac{(10)(1000)}{50 - 10} = R_L$$

$$250 \Omega = R_L$$

$\times 10^3$

c) $I_{max} = \frac{P}{U_{olt}}$

$$32 \text{ mA } (U_{olt})$$

$$P = 320 \text{ mW}$$

$\times 10^3$

b) $U_L = U_z$

$$U_R = U_i - U_L = 50 - 10$$

$$I_L = \frac{U_L}{R_L} = \frac{10}{R_L}$$

$$0.032 = \frac{10}{R_L}$$

$\times 10^3$

$$R_{L \text{ max}} = 312,5 \Omega$$

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 094247617-7

CECULA DE CIUDADANIA MED
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CHAVEZ LOPEZ
 EDWIN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 MILAGRO
 MILAGRO

FECHA DE NACIMIENTO 2000-08-14
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL SOLTERO





Paralelo 2

Anthony Roger Chiquito Espinoza

23 de Noviembre del 2021

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber está diseñado para ~~ser~~ ^{resuelto} de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.


G1

Anthony Chiquito

Firma de Compromiso del estudiante



primer tema.

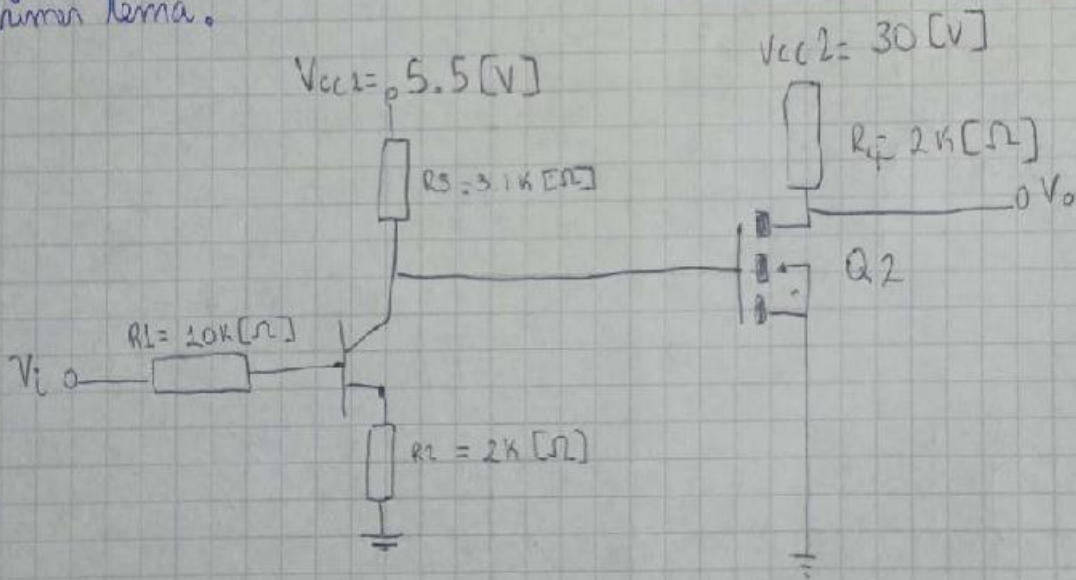

Paralelos

Anthony Roger Chiquito Espinoza

23 de noviembre de 2021

$V_{be} = 0.5V$

Q1:

$\beta = 50$

$V_i = I_B R_1 + V_{be} + I_E R_2 \quad V_{ce} = 5.3 - I_B (R_3 + R_2 (\beta + 1))$

$V_{ce(sat)} = 0.2V$

$I_B = \frac{V_i - V_{be}}{R_1 + (\beta + 1) R_2} = \frac{V_i - 0.5}{112} \quad V_{ce} = 5.3 - 237 I_B$

Q2: $V_T = 2V$
 $K = mA/V^2$

Q2:

$5.3 = R_3 \beta I_D + V_{gs} \quad V_{gs} = 5.3 - R_3 \beta I_D$

$I_D = K (V_{gs} - V_T)^2 = V_{gs} = 5.3 - 155 I_D$

$I_D = (V_{gs} - 2)^2$

$V_{os} = 30 - R_4 I_D = 30 - 2 I_D$

a) $V_i = 0.3$

$V_{gs} = 5.3V$

$I_B = 0$


$I_D = 12.23 mA$

$V_{ce} = 5.3V$

$V_o = 5.3V$

$V_o - V_{os} = 5.3V$

+4P

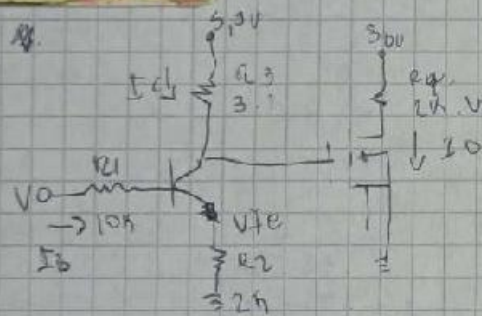

b) $V_i = 3V$

$I_B = 2.03 \times 10^{-2} mA \quad V_{ce} = 0.2V \rightarrow Q_1: 2$

$V_{gs} = (5.3 - 0.3) \frac{1.64}{1.64 + 3.1} + 0.5$

$V_{gs} = 2.22V$


$Q_2 = 2 \text{ mod}$

$V_{gs} = 2.22V$

$I_D = 0.0574 mA$

$V_{os} = 29.86V \quad V_o = 29.86V$

+4P

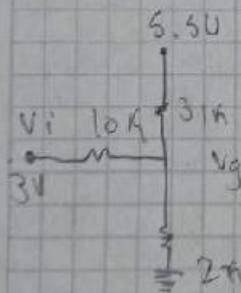

Norma

Paralelo 2

Anthony Roger Chucuito Espinoza

23 de Noviembre del 2021

c) $V_i = ?$ $V_o = 17.3V$

$V_{OS} = 17.3 \rightarrow I_D = \frac{30 - V_{OS}}{2} = 6.23 \text{ mA}$

$\rightarrow v_{gs} = 2 + \sqrt{I_D} = 4.3V$


$I_B = \frac{5.3 - v_{gs}}{153} = 6.43 \times 10^{-3} \text{ mA}$

$V_i = 112 I_B + 0.7 = 1.40V$

Q_1 y Q_2 en 2 traza $+5V$

$+5V$

Tema 2

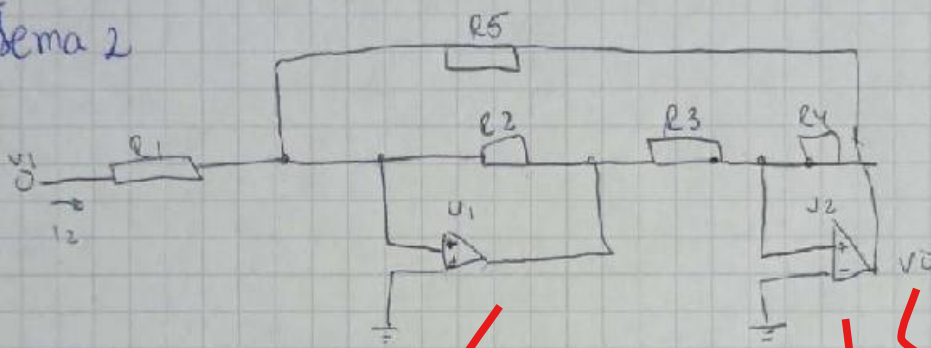

$+5V$

a) $I_2 = \frac{v_i - v}{R_1} = \frac{v_i}{R_1} = \frac{5 \text{ sen}(wt)}{1k} = 5 \text{ sen}(wt) \text{ [mA]}$




Paralelo 2

Anthony Roger Chiquito Espinoza

23 de Noviembre del 2021

tema 4

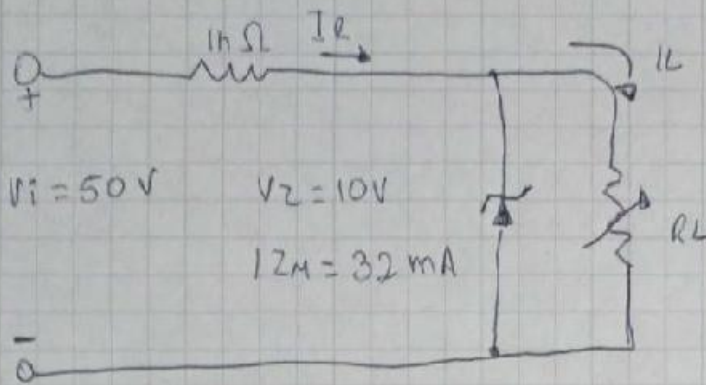

$$V_Z = 10V$$

$$I_{Z \text{ min}} = 0 \text{ mA}$$

$$I_{Z \text{ max}} = 32 \text{ mA}$$


$$I_R = I_Z + I_{R2}$$

$$I_1 = I_R - I_Z$$

$$\frac{V_Z}{R_2} = 40 - I_Z$$

$$R_2 = \frac{10}{40 - I_Z}$$

$$V_i = 50$$

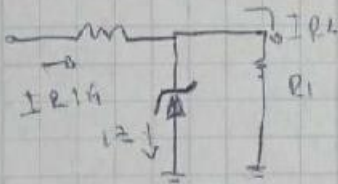

$$R_L = \text{max} = \frac{10}{40 - I_{Z \text{ max}}} = 1.23 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = \text{min} = \frac{10}{40 - I_{Z \text{ min}}} = 0.23 \text{ k}\Omega$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$

$$I_R = \frac{V_i - V_Z}{R} = \frac{40}{1h} = 40 \text{ mA}$$

a) $R_2 \text{ min} = 0.23 \text{ k}\Omega$

b) $R_2 \text{ max} = 1.23 \text{ k}\Omega$

c) $P_Z \text{ max} = 320 \text{ mW}$


$$P_Z \text{ max} = V_Z I_{Z \text{ max}}$$

$$I_{Z \text{ max}} = 32 \text{ mA}$$

$$P_Z \text{ max} = 320 \text{ mW}$$

Norma

Primer toma $V_{cc1} = 5.5V$

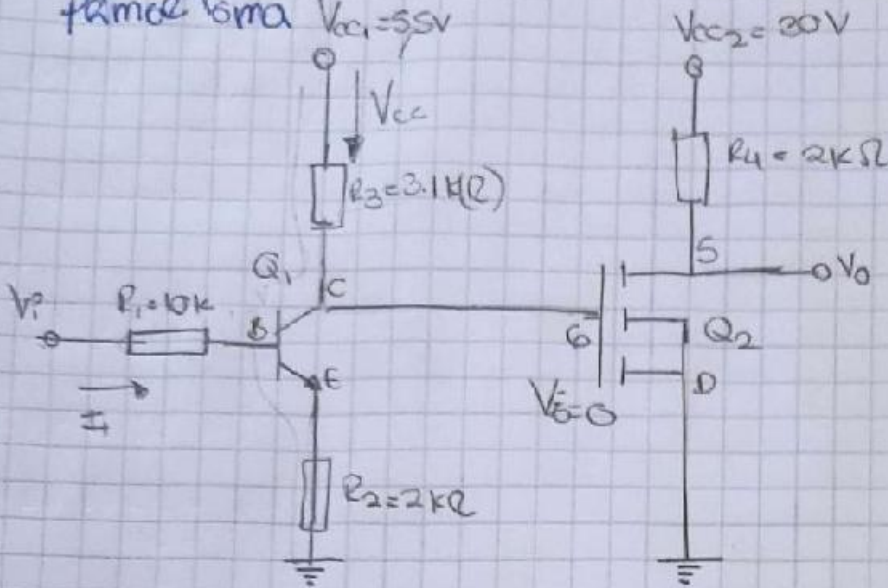

$\frac{28}{10V}$
 $\beta = 60$
 $V_{ce_{sat}} = 0.4V$

$Q_2 \Rightarrow V_{i_2} = 2V$
 $k = 1 [mA/V^2]$

a) Calcular V_o para $V_i = 0.3V$

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE} - I_C R_C}{R_B + (\beta + 1)R_E} = 0$$

$$\begin{aligned} V_{ce} &= V_{cc} - I_C (R_C + R_E) \\ &= 5.5 - I_C (2 + 3.1)k\Omega \\ &= 5.5 - I_C (2 + 3.1)k \\ &= 5.5 - 1.5 \times 10^{-3} (5.1)k \\ &= 5.5 - 7.65 \\ &= -2.15 \leftarrow \text{JPG en corto} \end{aligned}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

$$V = I R$$

$$V_i = 3V$$

$$I_B = \frac{0.3V}{10k} = 30 \times 10^{-6} A \quad I_E = 300 \mu A$$

$$I_C = 60 (30 \times 10^{-6}) \quad I_B$$


$$I_C = 1.5 mA //$$

$$I_E = 1.53 mA //$$

x 1 P ✓



Segundo toma

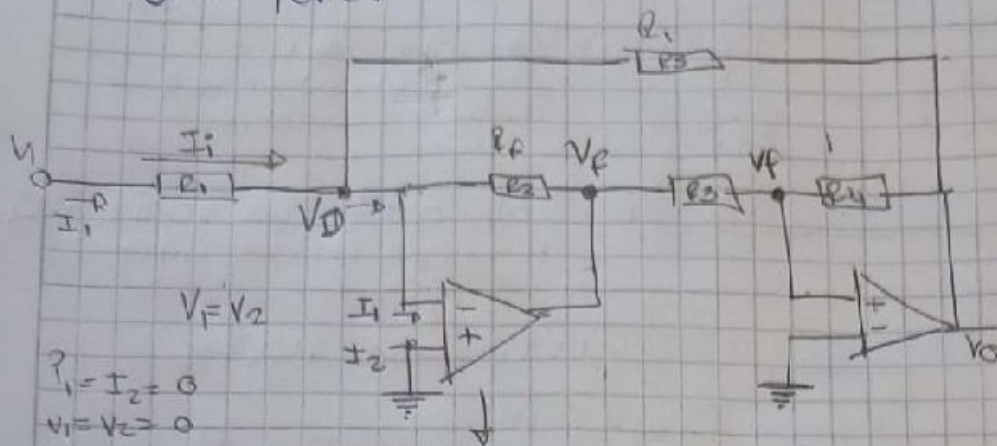

- $R_1 = 1K\Omega$
- $R_2 = 2K\Omega$
- $R_3 = 2K\Omega$
- $R_4 = 2K\Omega$
- $R_5 = 3K\Omega$
- $K = 5000 \text{ WT}$

$I_1 = I_2 = 0$
 $V_1 = V_2 = 0$

$$I_i = \frac{-5 - 0}{1K} = \frac{-5}{1000} = -5 \text{ mA}$$

+2P

$$V_0 = 5 \left(\frac{3K}{1K + 3K} \right) = 3.75$$


Entrada Amplificador Inversor

$$V_f = - \frac{R_f}{R_i} V_D = - \left(\frac{2K\Omega}{1K\Omega} \right) (3.75) = -7.5 \text{ V}$$


$$V_0 = \frac{R_4}{R_3} V_f = \left(\frac{2}{2} \right) V_f = 1(V_f) = -7.5 \text{ V}$$




Tercer tema

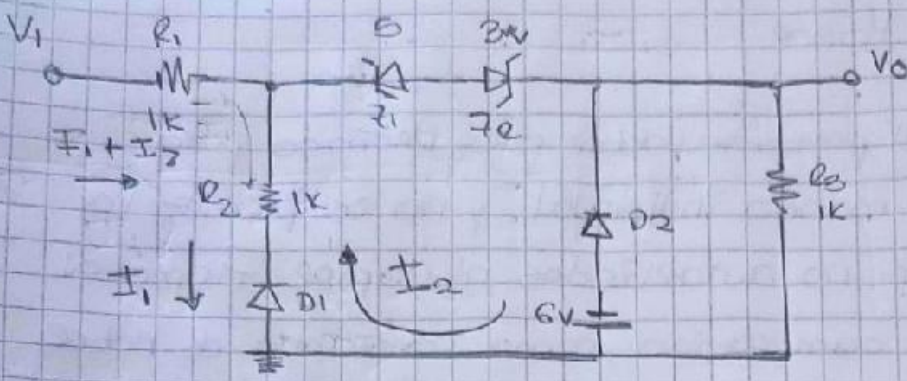

Gráfica V_o vs V_i $0 < V_i < 5V$

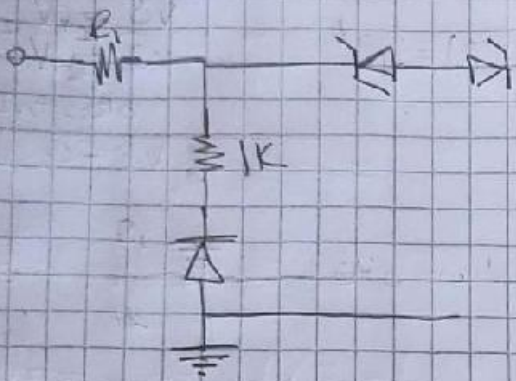

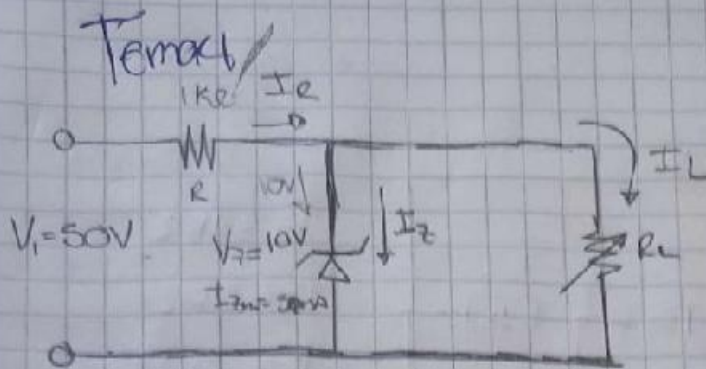

- a) Valor mínimo de R_L para que el diodo Zener comience a conducir
- b) Calcule el valor máximo de R_L para que el diodo no se quemó
- c) Potencia max disipada

a)

$$10 = 50 \left(\frac{R_L}{10k + R_L} \right)$$

$$(10k + R_L)10 = 50(R_L)$$

$$10k + 10R_L = 50R_L$$

$$10k = 50R_L - 10R_L$$

$$10k = 40R_L$$

$$R_L = \frac{10k}{40} = 250 \Omega //$$

$R_L > 250 \Omega$ para que el diodo comience a conducir

+ 1 W

$$I_{max} = 32 \text{ mA}$$

$$V_Z = 10 \text{ V}$$

+ 2 P

$$V_Z = I_{Zmax} R_L$$

$$R_L = \frac{V_Z}{I_{Zmax}} = \frac{10}{32 \times 10^{-3}}$$

$$R_L = 312.5 \Omega //$$

c)

$$P_{max} = V_Z I_{Zmax}$$

$$P_{max} = 10 \text{ V} (32 \text{ mA})$$

$$P_{max} = 320 \text{ mW} //$$

+ 5 P



Compromiso de Honor

Reconozco que el presente debe estar diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

A. Cobena



Jose Coello, Del Pozo

P-2

Examen 1B - Electronica

~~Examen~~ Compromiso Etico


Reconozco que el examen debe estar diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo a pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la fecha a eso anterior

54
100



~~Firma del estudiante~~

Ejercicio 1

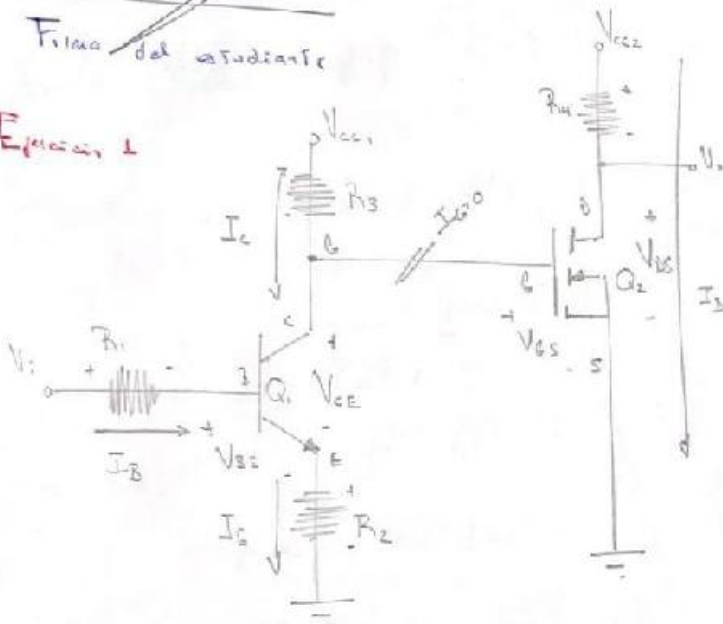

- $V_{cc1} = 5.5 [V]$
- $V_{cc2} = 30 [V]$
- $R_1 = 10 [k\Omega]$
- $R_2 = 2 [k\Omega]$
- $R_3 = 3.1 [k\Omega]$
- $R_4 = 2 [k\Omega]$
- $V_{BE} = 0.7 [V]$
- $Q_1 \Rightarrow \beta = 50 [V]$ y $V_{CEs} = 0.4 [V]$
- $Q_2 \Rightarrow V_T = 2 [V]$, $K = 1 [mA/V^2]$

a) $V_i = 0.3 [V]$

mallo $V_i \rightarrow R_1$


~~$-V_i + R_1 I_B + V_{BE} + I_E = 0$~~

~~$-V_i + R_1 I_B + V_{BE} + \frac{I_B}{\beta} + I_B = 0$~~

$I_B (R_1 + \beta + 1) = V_i - V_{BE}$

$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + \beta + 1} \Rightarrow I_B = 6.6 \times 10^{-3} [mA]$

300

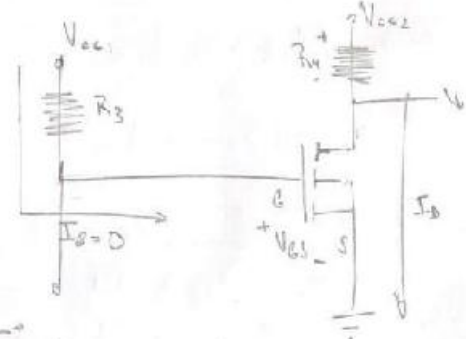

mallo $V_{cc1} \rightarrow V_{GS}$
 $-V_{cc1} + R_3 I_{e2} + V_{GS} = 0$
 $\Rightarrow V_{GS} = V_{cc1} = 5.5 [V]$

Sabemos $I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$

$I_D = 12.25 \text{ [mA]}$

malla $V_{GS} \rightarrow V_{DS}$

$-V_{GS} + R_4 I_D + V_{DS} = 0$

$V_{GS} = V_{GS} - R_4 I_D$

$V_{DS} = 5.5 \text{ [V]}$

como $V_o = V_{DS}$
 $V_o = 5.5 \text{ [V]}$

Q_1 : Apagado

$I_{D1} = 0 \text{ [mA]}$ $V_{DS1} < V_{DS}$

b) $V_i = 3 \text{ [V]}$

Substituí la ecuación (1)

$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + \beta + 1} \Rightarrow I_B = 0.04 \text{ [mA]}$

$I_E = (\beta + 1) I_B$

$I_E = 2.04 \text{ [mA]}$

$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_C = 2 \text{ [mA]}$

malla $V_{CE} \rightarrow R_2$

$-V_{CE} + R_3 I_C + V_{CE} + R_2 I_E = 0$

$V_{CE} = V_{CE} - R_3 I_C - R_2 I_E$

Sabemos $V_{GS} = V_{GS}$, y $I_C = \frac{V_{CE} - V_{CE}}{R_3}$, Cambie $V_{GS} = V_{GS}$

$I_C = 0.32 \text{ [mA]}$ y $I_B = \frac{I_C}{\beta}$

$I_B = 6.4 \times 10^{-3} \text{ [mA]}$

$I_E = (\beta + 1) I_B \Rightarrow I_E = 0.33 \text{ [mA]}$



$V_{GS} = -4.78 < 0.4 \text{ [V]}$
 $\Rightarrow Q_1$ está en saturación

Q_1 [0.4V, 2mA]

Ahora $V_G = V_{GS} = 0.4 \text{ V}$

y $V_G = V_{GS}$

$\Rightarrow V_{GS} = 0.4 \text{ [V]} < V_T$

$\Rightarrow Q_2$: apagado, $V_o = 0$

c) $V_o = 17.5 \text{ [V]}$

Sabemos $V_{DS} = V_o = 17.5 \text{ [V]}$

malla $V_{GS} \rightarrow V_{GS}$

$-V_{GS} + R_4 I_D + V_{DS} = 0$

$I_D = \frac{V_{GS} - V_{DS}}{R_4} \Rightarrow I_D = 6.25 \text{ [mA]}$

Q_2 [17.5V, 6.25mA]

Sabemos $I_D = K_2 (V_{GS} - V_T)^2$

$V_{GS} = V_{GS} - V_T$

$V_{GS} = V_{GS} + V_T \Rightarrow V_{GS} = 4.5 \text{ [V]}$

malda $V_i \rightarrow R_2$

$$-V_i + R_1 I_B + V_{BE} + R_2 I_E = 0$$


$$V_i = R_1 I_B + V_{BE} + R_2 I_E$$

$$V_i = 1.42 \text{ [V]}$$


$$Q_i = [4.5 \text{ [W]}, 0.32 \text{ [mA]}]$$

Ejercicio 2

Ejercicio 3

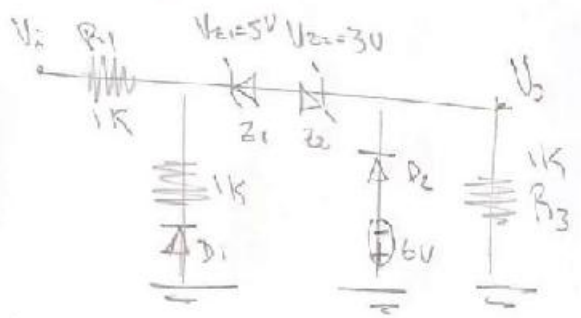

De más o menos

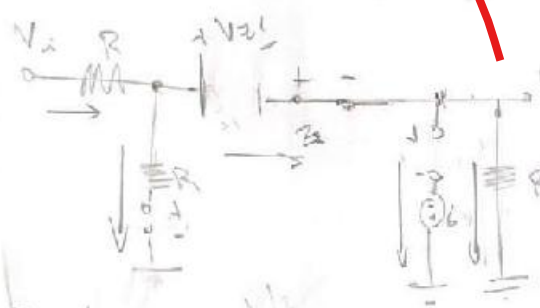

$$V_0 = \frac{(V_i - V_{Z1}) R}{R + R}$$

$$V_0 = \frac{V_i - 5}{2}$$

Tramo 1
 $V_0 = \frac{V_i - 5}{2}, 0 < V_i < 5$

$$I_{Z1} = \frac{V_0 + V_{Z1} - V_i}{R} > 0$$

$$\frac{V_i - 5}{2} + V_{Z1} - V_i > 0$$

$$V_i - 5 + 30 - 2V_i > 0$$

$$-V_i + 5 > 0$$

$$V_i - 5 < 0$$

$$V_i < 5$$




de valores con +10V

$$V_0 = \frac{V_i - 5}{2}$$

+ GP


Problema 4

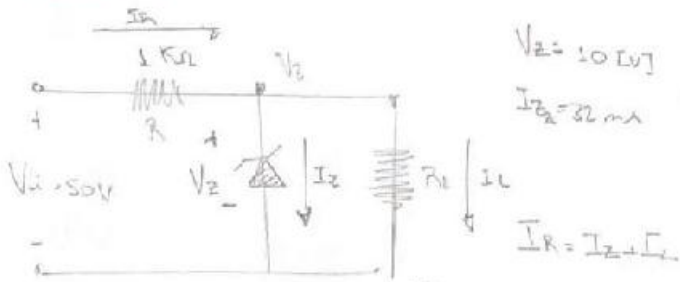

$V_z = 10 \text{ [V]}$
 $I_{Z_2} = 32 \text{ mA}$

$I_R = \frac{V_i - V_z}{R}$, $I_{Z_2} = \frac{V_z}{R_L}$ \Rightarrow $I_{Z_2} = \frac{V_i - V_z}{R} - \frac{V_z}{R_L}$

a) R_L para que entregue a condici3n

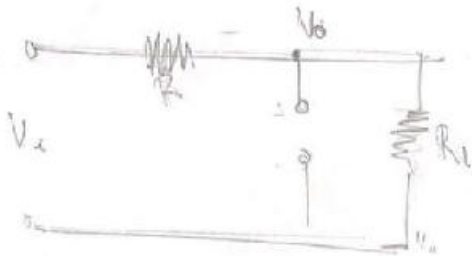

$V_o = \frac{V_i R_L}{R + R_L} = 10$

$\frac{R + R_L}{V_i R_L} = \frac{1}{10}$

$R + R_L = \frac{V_i R_L}{10}$

$R = \frac{V_i R_L}{10} - R_L$

$R = R_L \left(\frac{V_i}{10} - 1 \right)$


$R_L = \frac{R}{\frac{V_i}{10} - 1}$

$\therefore R_L = 250 \text{ [\Omega]}$

WR



b)

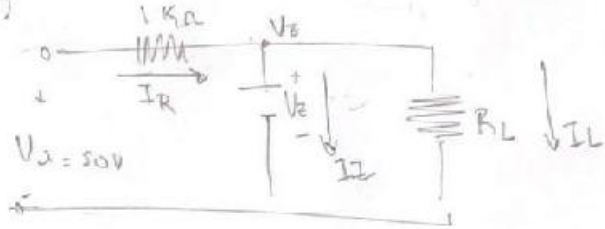

$I_{Z_2} = 32 \text{ [mA]}$

$I_R = \frac{V_i - V_z}{R} = 0.04 \text{ [A]} = 40 \text{ [mA]}$

$I_L = I_R - I_{Z_2} = 40 - 32$

$I_L = 8 \text{ [mA]}$

$I_L = \frac{V_z}{R_L}$
 $R_L = \frac{V_z}{I_L}$

$\Rightarrow R_L = 1250 \text{ [\Omega]}$

c) Sabemos

$P_{max} = I_{Z_2} V_z$

$P_{max} = (32 \text{ mA}) (10 \text{ V})$

$P_{max} = 0.32 \text{ [W]} = 320 \text{ [mW]}$

WR


Examen Electricidad

Nombre: Enrique David Vidal

Reconozco que el presente debe ser diseñado para ser usado de manera individual y no se permite la ayuda de papera, ni materiales, ni calculadora, ni fórmulas al pie del presente compromiso, como constare.

83
/ 100

Tema 1

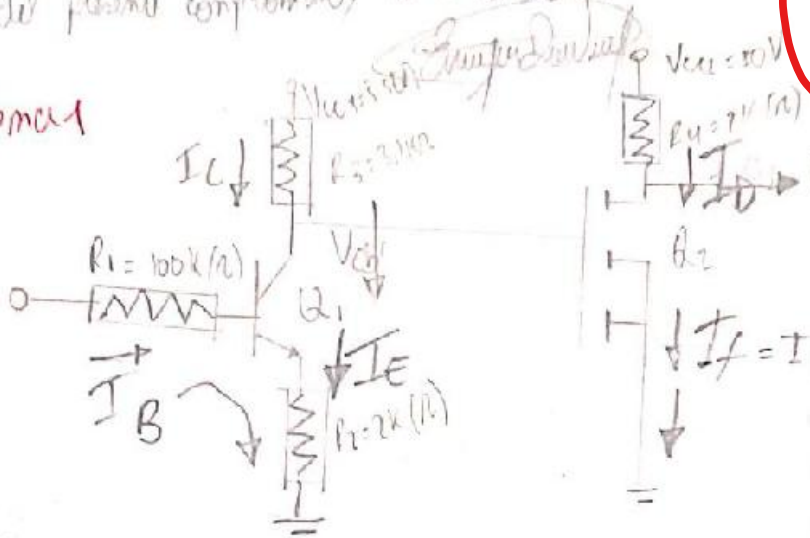

Para Q1:
Se considera: $V_i = 0.3V$; asumimos que Q1 es zona de corte

$$V_i = 10 I_B + 0.7 + 2(\beta + 1) I_B$$

$$V_i = 112 I_B + 0.7$$

Como $V_i < 0.7 \Rightarrow I_B < 0$; Q1 se encuentra en zona de corte

Q1: $\begin{cases} I_B = 0 [A] \\ I_C = 0 [A] \\ I_E = 0 [A] \\ V_{CE} = 5.5V \end{cases}$

Para Q2: $I_D = 1 \text{ mA} / 2 (V_{DS} - 2)^2 = I_D = (V_{DS} - 2)^2 \text{ [mA]}$

$$V_{DS} = V_C = V_{CE} = 5.5V$$

$$I_D = (5.5 - 2)^2 = 12.25 \text{ mA}; Q2 = \begin{cases} V_{DS} = 5.5 [V] \\ I_D = 12.25 \text{ mA} \end{cases}$$

b) $V_i = 3 \text{ (V)}$, $V_{BE} = 0.7 \text{ (V)}$

$$V_i = 112 I_B + 0.7$$

$$\text{Despejando } I_B = \frac{V_i - 0.7}{112} = \frac{3 - 0.7}{112} = 0.02054 \approx 20.5 \text{ (}\mu\text{A)}$$

$$I_C = \beta I_B = 50 (I_B) = 50 (0.02054) = 1.027 \approx 1.03 \text{ (mA)}$$

$$I_E = I_B + I_C = 0.021 + 1.03 = 1.051 \text{ (mA)}$$

$$V_{CE} = 5.5 - I_C (3 \text{ k}\Omega) - I_E (1 \text{ k}\Omega)$$

$$V_{CE} = 5.5 - (1.03)(3 \text{ k}\Omega) - 1(1.051) = 0.205 \text{ (V)}$$

$$Q_1 = \begin{cases} I_B = 20.54 \text{ }\mu\text{A} \\ I_C = 1.03 \text{ mA} \\ I_E = 1.051 \text{ mA} \end{cases} \text{ y } V_{CE} = 0.205 \text{ (V)}$$

Para Q_2

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_{CE} + 2 I_E = 0.21 + 2 (1.051)$$

$$I_D = (V_{GS} - 2)^2 = (2.31)^2 = 0.096 \text{ (mA)}$$

$$V_O = 30 - 2 I_D = 30 - 2 (0.096) = 29.81 \text{ (V)}$$

c) $V_i = 17.5 \text{ V}$

$$I_B = \frac{V_i - 0.7}{112} = \frac{17.5 - 0.7}{112} = 0.15 \text{ mA}$$

$$I_C = (\beta)(0.15) = 7.5 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C = 0.15 + 7.5 = 7.65 \text{ mA}$$


$$V_{CE} = 5.5 - I_C (3 \text{ k}\Omega) - 2 I_E$$

$$V_{CE} = 5.5 - 7.5 (3 \text{ k}\Omega) - 2 (7.65)$$

$V_{CE} = -33.05 \text{ V}$ no encuentra en saturación //



Tema 2

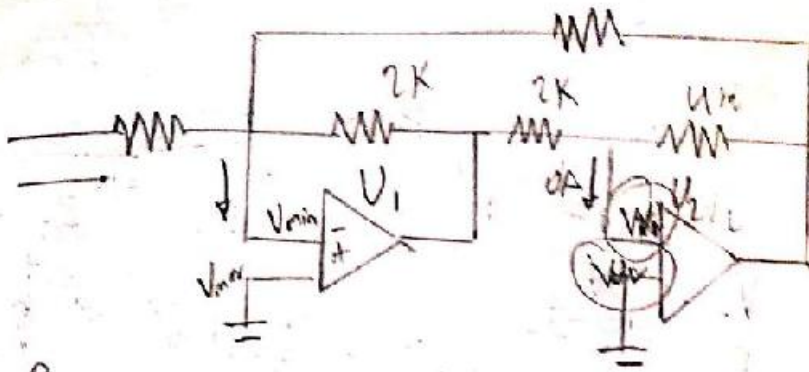

Para $U_1 \Rightarrow U \cdot v_1 = U \cdot v_2 = 0(V)$

$I_i = \frac{V_i}{1k} = V_i \text{ (mA)}$ **+15P**

Para $U_2 \Rightarrow U \cdot v_2 = U \cdot v_1 = 0(V)$

$V_o = -\frac{4}{2} U_x = -2 U_x$


$V_x = -2 V_i - \frac{3}{2} V_o = V_o = -2(-2V_i - \frac{3}{2} V_o)$

$V_o = 4 V_i + \frac{3}{2} V_o \Rightarrow \frac{1}{2} V_o = -4 V_i$


$V_o = -8 V_i$; $V_i = 5 \sin \omega t$

Dado la ecuación
Por eso $\Rightarrow V_o = -40 \sin \omega t$
 $\therefore -15V \leq V_o \leq 15V$

Ord. frecuencia

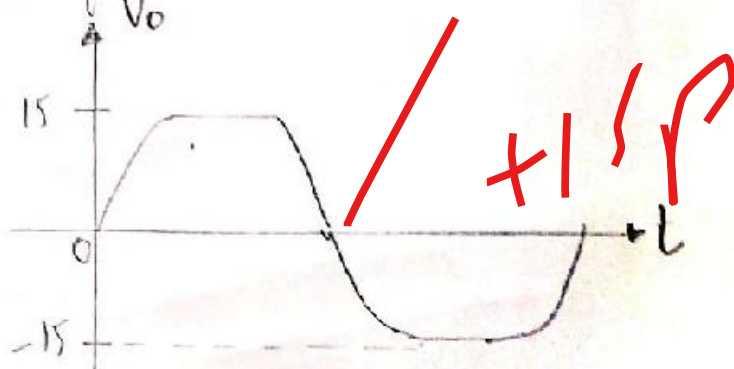

Tema 4

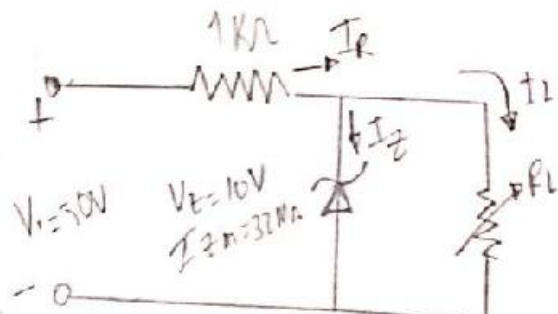

Dado: Diodo $I_{Zmax} = V_Z = 10V$
 $I_Z \text{ máxima} = 32mA$
 Alimentación = $V_i = 50[V]dc$

Para que el diodo no llegue a quemarse

Para que el diodo zonee ampa a trabajar

Dado: $I_L = \frac{V_Z}{R_L}$
 $I_R = I_Z + I_{FL} \quad (1)$
 $I_1 = I_R - I_Z \quad (2)$

$V_Z = \frac{50 R_{Lmin}}{1 + R_{Lmin}}$
 $I_R = \frac{V_i - V_Z}{R} = \frac{50 - 10}{1k\Omega} = 40 \text{ mA}$


$\frac{V_Z}{R_L} = 40 - I_Z$

Depiendo de R_L :

- a) $R_L = \frac{V_Z}{40 - I_Z} = \frac{10}{40 - 32} = 1.25 [k\Omega] \text{ (máximo)}$
- b) $R_{L2} = \frac{V_Z}{40 - I_Z} = \frac{10}{40 - 0} = 0.25 [k\Omega] \text{ (mínimo)}$
- c) $P_{Z \text{ máx}} = V_Z I_Z \text{ máxima}$
 $P_{Z \text{ máx}} = 10(32) = 320 \text{ mW}$



Tema 3

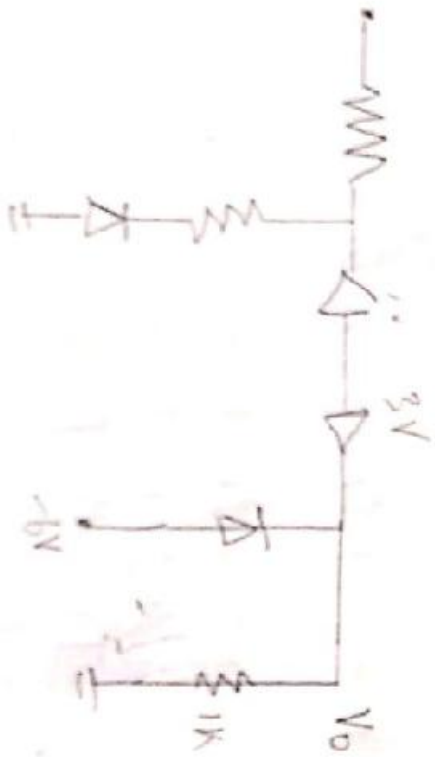


Para el D1, R1, R2, D2
 los encontramos operando

$V_o = 0V$; $V_1 \geq 5V$

$0 \leq V_1 < 5$



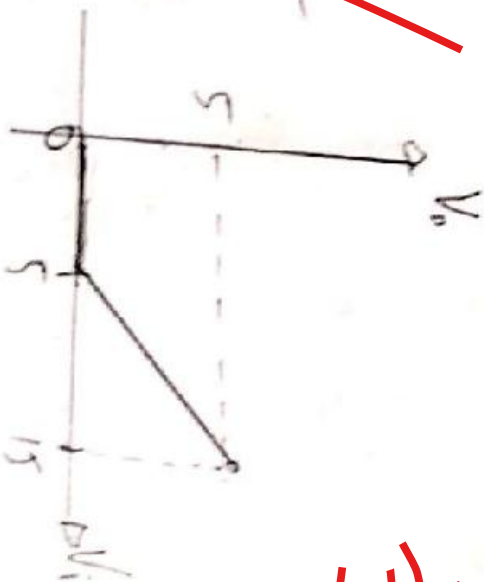$V_o = \frac{(V_1 - 5)}{2} \rightarrow 5 \leq V_1 \leq 15$



di +




Compromiso de Honor


Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.



Firma del Compromiso del Estudiante

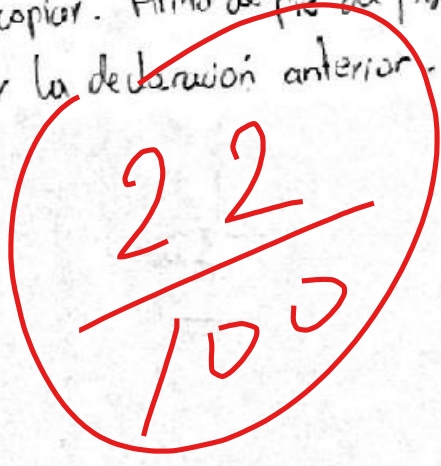
$$\frac{22}{100}$$

Tema ①

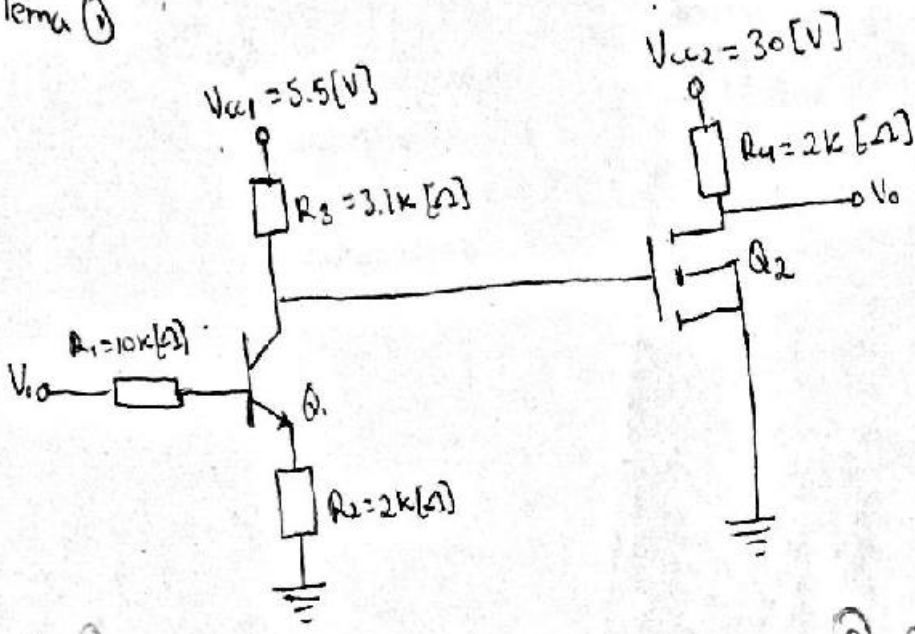

① $V_i - 10k I_b - 0.7V - 2k I_e = 0$; $I_e = I_b + I_c$
 $V_i - 10k I_b - 0.7V - 2k(1 + \beta) I_b = 0$; $I_c = \beta I_b$
 $V_i - 10k I_b - 0.7V - 2k I_b - 2k I_c = 0$
 $V_i - 10k I_b - 0.7V - 2k I_b - 2k(50 I_b) = 0$

③ $5.5 - 3.1k I_c - V_{GS} = 0$
 $V_{GS} = 5.5 - 3.1k I_c$
 ④ $I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$
 $V_{DS} = 30V - 2k I_D$


② $5.5V - 3.1k I_c - V_{CC} = -2k I_c = 0$

a) V_o para $V_i = 0.3V$
 ① $I_b(-10k - 2k - 100k) = -V_i + 0.7V$
 $I_b(-112k) = -0.3 + 0.7V$
 $I_b = \frac{-1}{-112k} = 8.93 \times 10^{-6} A$



$I_b < 0$ Q_1 corte

Tema 11

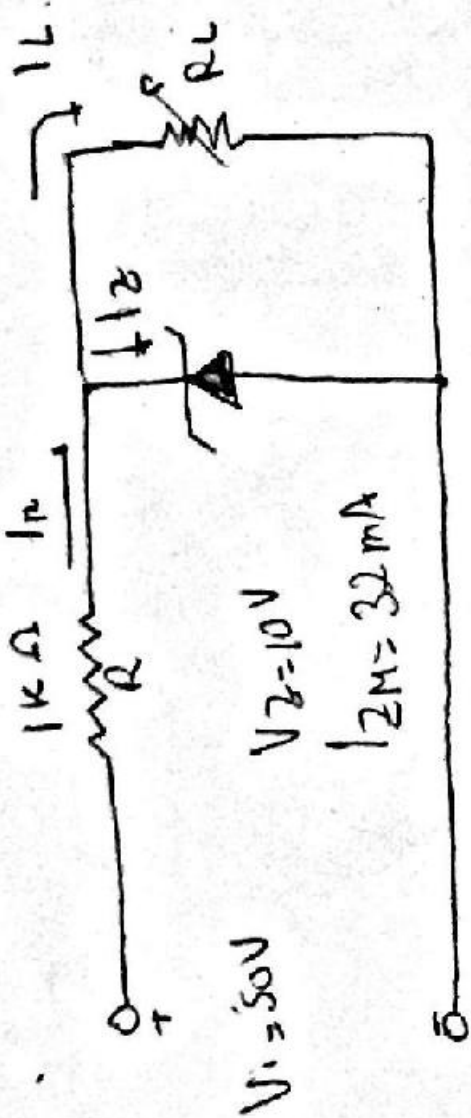

+ 2V


$I_R = I_Z + I_L$
 $I_L = 0.05 - 32m$
 $I_L = 0.018A$

$I_R = \frac{V_1}{1k\Omega} = 0.05A$

$\frac{V_Z}{I_L} = R_L = \frac{10V}{0.018} = 555.56$



Temu 2

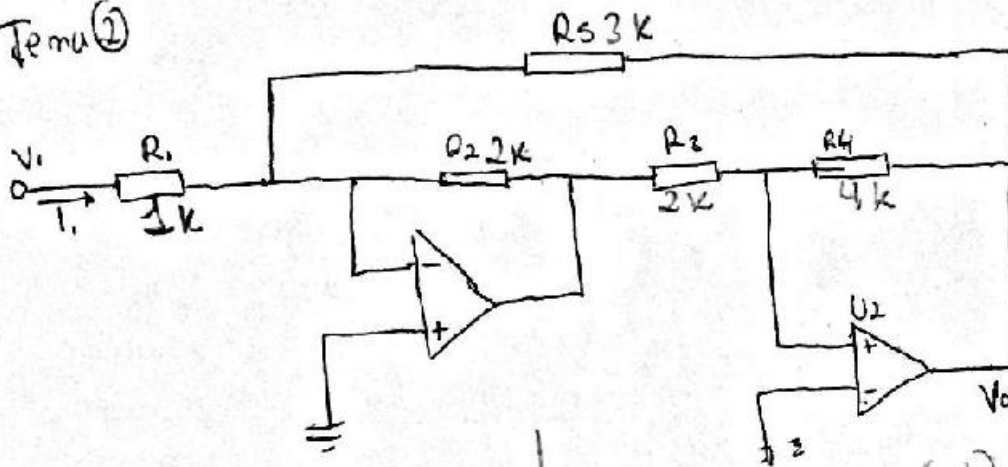

a)

$V_0 = 0 [V]$; $V_i = 5 \sin \omega t$

$$I_1 = \frac{V_i - V_0}{R_1}$$


$$I_1 = \frac{5 \sin \omega t}{1k}$$

$$I_1 = 5 \times 10^3 \sin \omega t [A]$$

+1 SP

b)

$V_i = 5 \sin \omega t$

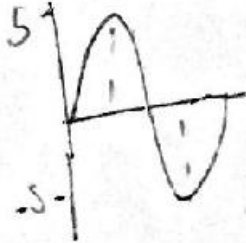

- Si $V_i = 5$ n $V_0 = -15$


$$V_{ref} = -2k \left(\frac{5}{1k} + \frac{-15}{3k} \right)$$

$V_{ref} = -10 + 10 = 0$

- Si $V_i = -5$ n $V_0 = 15$

$$V_{ref} = -2k \left(\frac{-5}{1k} + \frac{15}{3k} \right)$$

$V_{ref} = +10 - 10 = 0$

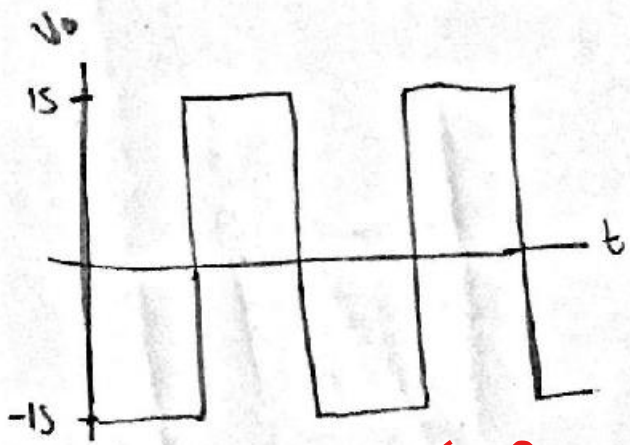


+5 SP



NOMBRE: FREIRE SANCHEZ CARLOS AARON PARALElo 2
 EXAMEN ELECTRONICA 25-2021

COMPROMISO HONOR
 RECONOZCO QUE EL PRESENTE DEBER ESTA DISEÑADO PARA SER
 RESUELTU DE MANERA INDIVIDUAL, Y NO SE PERMITE LA
 AYUDA DE FUENTE NO APROPIADA NI COPIA. TAMBEN ASI
 DEL PRESENTE COMPROMISO, COMO CONSTANCIA DE HABER
 LEIDO Y ACEPTAR LA DECLARACION ANTERIOR.

25
 100

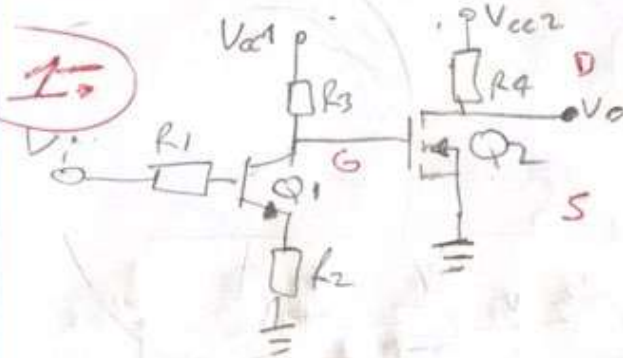

FRAMA COMPROMISO

DATOS

$\mu_n = 1$ $\mu_p = ?$
 $B = 50$ $V_t = 2V$
 $V_{CE SAT} = 0.4V$ $K = 1 \frac{mA}{V^2}$


$V_{GS} = V_G - V_S$

$V_G = V_{CC1} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = 55 \left(\frac{24}{24 + 7.14} \right) = 2.156V$

$V_S = 0$

$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 = 1(2.156 - 2)^2$

$I_D = 0.024605 \approx 24.61 mA$

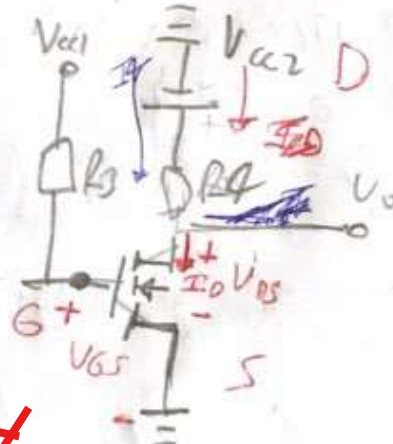

$+V_{CC2} - I_D R_4 - V_{DS} = 0$

$V_{DS} = I_D R_4 - V_{CC2}$

$V_{DS} = 30 - 30 = 0$


$I_D = I_Q + I_D$
 $I = I_Q + I_D$

$Q_2 = [V_{DS} = 0, I_D = 24.61 mA]$

$I_D =$

$V = I R$



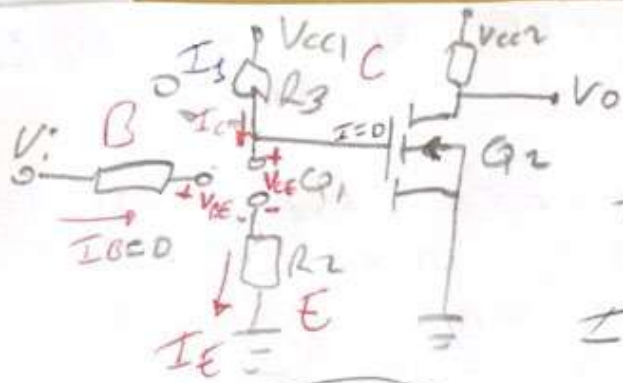

$$Q_1 = [I_C = 0; V_{CE} = 22V]$$

$$+V_{cc1} - I_1 R_3 - V_{CE} - I_2 R_2 = 0$$


$$I_C = I_1 = 0$$

$$V_{cc1} = V_{CE}$$

$$V_{CE} = 22[V]$$

$$Q_1 = [I_C = 0, V_{CE} = 22V]$$

$$Q_2 = [V_{DS} = 0, I_D = 24.0 \mu A]$$

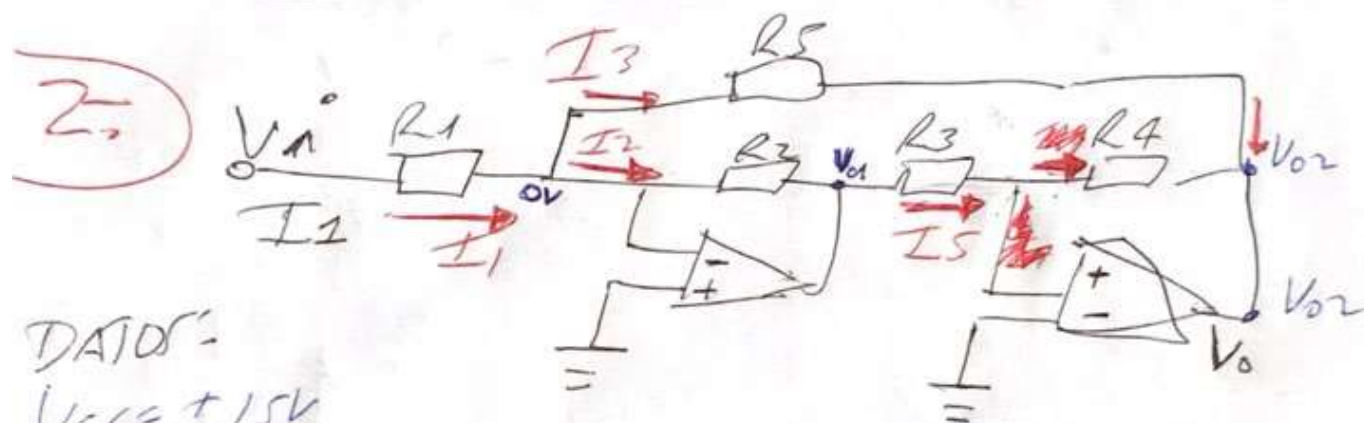

DAIOS:

$$V_{cc} = \pm 15V$$

$$R_1 = 1K; R_3 = 2K; R_5 = 3K;$$

$$R_2 = 2K; R_4 = 4K; V_i = 55 \sin \omega t;$$

$$LCK: I_1 = I_2 + I_3 \rightarrow \frac{V_i}{R_1} = \frac{0 - V_{o1}}{R_2} + \frac{0 - V_{o2}}{R_5}$$

$$V_i = R_1 \left(-\frac{V_{o1}}{R_2} - \frac{V_{o2}}{R_5} \right)$$


$$LCK \text{ con } V_{o1} = 0V$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$


$$I_1 = -\frac{V_{o1}}{R_2} - \frac{V_{o2}}{R_5}$$

$$V_{o2} =$$



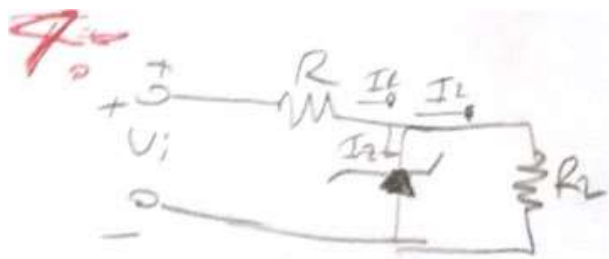

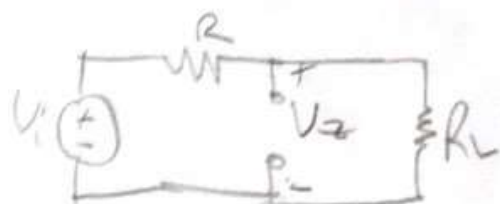DATOS
 $V_Z = 10V$; $I_{Zmax} = 32mA$
 $V_i = 50V$ - $R = 1k\Omega$



$$V_Z = V_{RL} = \left(V_i \cdot \frac{R_L}{R_L + R} \right)$$

no puede ser mayor que V_Z


$$V_i \cdot \left(\frac{R_L}{R_L + R} \right) < 10 \rightarrow 50 \cdot \left(\frac{R_L}{R_L + 1000} \right) = 10 \rightarrow 5R_L = R_L + 1000$$

$$4R_L = 1000 \rightarrow \boxed{R_L = 250\Omega}_{min}$$

$$P_{Zmax} = V_Z \cdot I_{Zmax}$$

$$V_{Zmax} = 8.6V$$
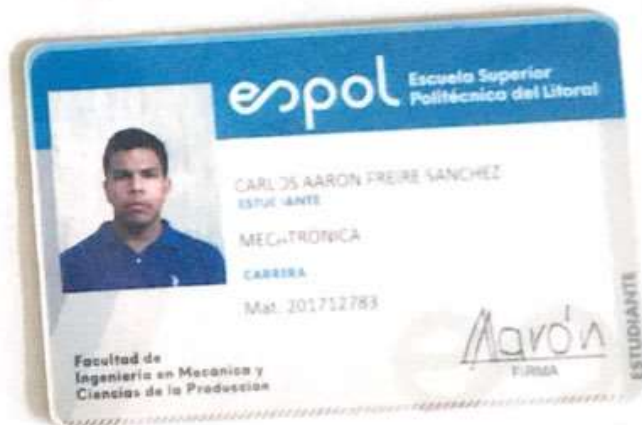
$$P_{Zmax} = V_Z I_{Zmax} = (10) \left(\frac{32mA}{1000} \right) = 0.32W$$



Examen Prueba Parcial


Nombre: Víctor Emanuel González Quinto

Paralelo 2

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Víctor González Quinto

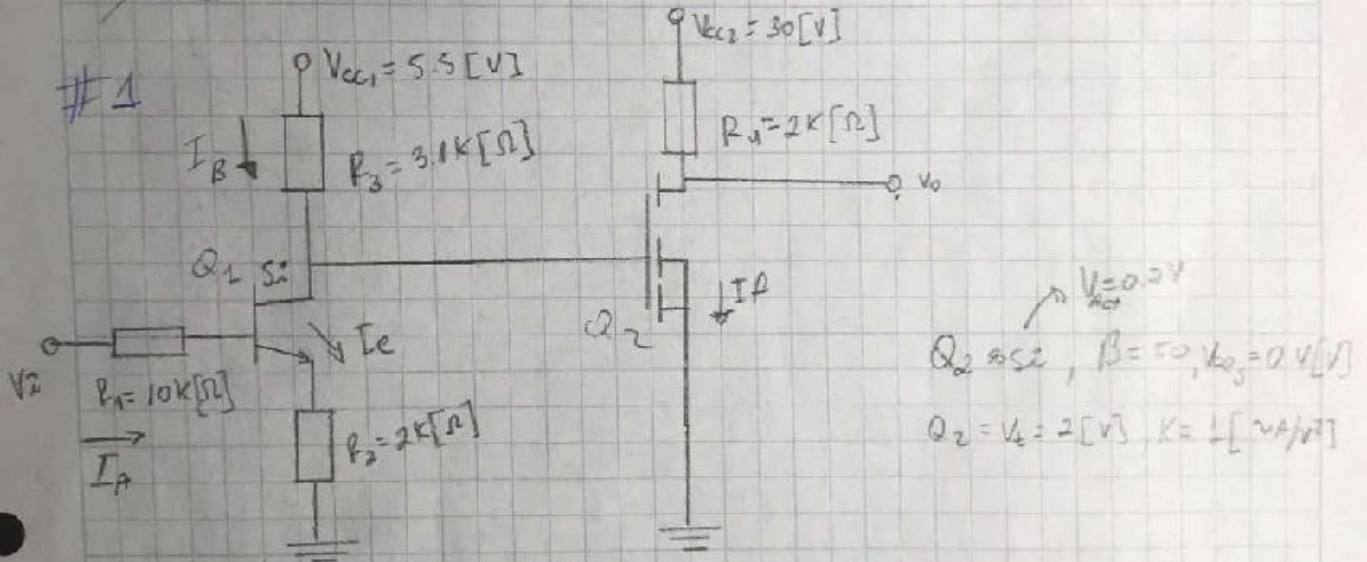

Q_1 :

$$V_i = I_A R_1 + V_{BE} + I_E R_2, \quad I_E = (B+1)I_A$$

$$V_i = I_A R_1 + V_{BE} + (I_A)(B+1)R_2$$

$$I_A = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + (B+1)R_2} = \frac{V_i - 0.7}{(10) + (50+1)(2)} = \frac{V_i - 0.7}{112}$$

$$V_{CE} = 5.5 - I_A (R_3 + R_2(B+1)) = 5.5 - 25I_A$$

Para Q2

$$5.5 = R_3 \beta I_A + V_{GS}$$

$$V_{GS} = 5.5 - R_3 \beta I_A$$

$$I_A = K (V_{GS} - V_k)^2 ; K = 1 \quad V_k = 2$$

$$I_A = 1 (V_{GS} - 2)^2$$

a) $V_{GS} = ?$ $I_B = 0 \rightarrow Q_1$ en corte ✓ + 3P


$$V_{GS} = 5.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 5.5 \text{ V}$$

$$I_A = 12.25 \text{ mA} \rightarrow Q_1$$
 en zona lineal ✓ + 4P

$$V_{GS} = 5.5 \text{ V} = V_{GS}$$

b) $V_{GS} = 3 \text{ V}$

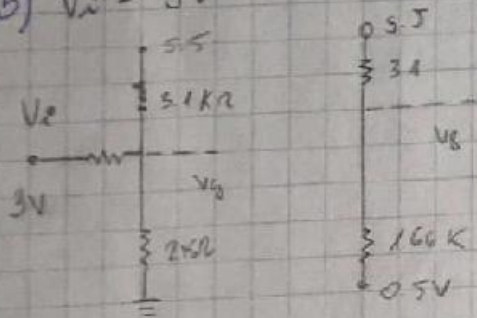

$$V_{GS} = 3 \text{ V}$$

$$I_A = 2.05 \times 10^{-2} \text{ mA}$$

$$V_{GS} = \frac{(5.5 - 0.5) \times 10^3}{1.1 \times 10^3 + 10^3} = 2.25 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 2.25 \text{ V}$$

$$I_B = 0.0526 \text{ mA}$$

c) $V_{GS} = 17.5 \text{ V}$

$$V_{GS} = ?$$

$$V_{GS} = V_{GS} = 17.5 \text{ V} \rightarrow I_A = \frac{30 - V_{GS}}{2} = 6.25 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 2 + \sqrt{I_A} = 4.5 \text{ V} \quad I_B = \frac{17.5 - V_{GS}}{1.55} = 6.45 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 112 I_A + 0.2 \text{ V} = 1.42 \text{ V}$$



✓ + 4P


✓ + 1P

✓ + 4P

✓ + 3P

✓ + 5P

#2

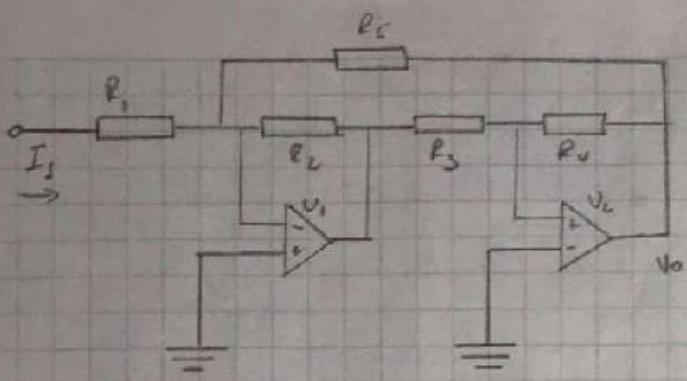

$V_{cc} = \pm 5 [V]$

$V_i = ?$

$R_1 = 1k\Omega$

$R_2 = 2k\Omega$

$R_3 = 2k\Omega$

$R_4 = 4k\Omega$


$R_5 = 3k\Omega$

$I_1 = \frac{V_i - V^-}{R} = \frac{5 \sin \omega t - 0}{1k}$

$I_1 = 5 \sin \omega t [mA]$


$I_1 = 5 \sin \omega t$

$V_i = 5 \sin \omega t [V]$

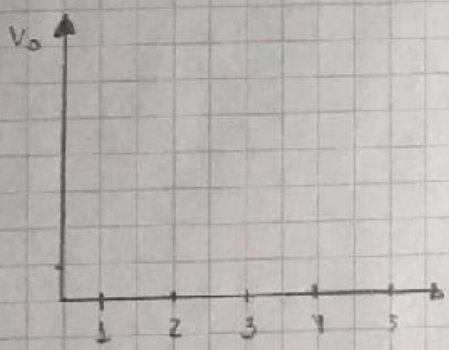


#3

$0 < V_i < 15V$

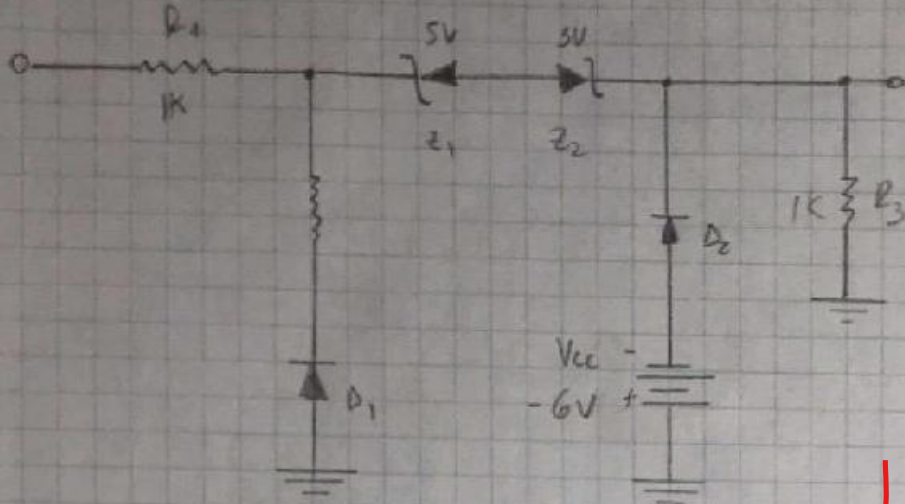

$V_i > 0$

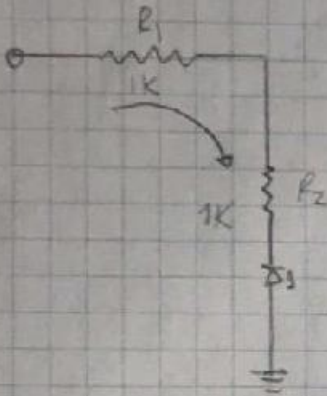

Entonces si $V_i > 20V$ para $V_i > 20$


$\left. \begin{matrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \\ Z_4 \end{matrix} \right\} \text{off - Apagados}$

si $V_i > 5$


$V_o = 0 \rightarrow 0 < V_i < 5$

$5 < V_i < 15$

$$V_o = \frac{V_i}{2}$$

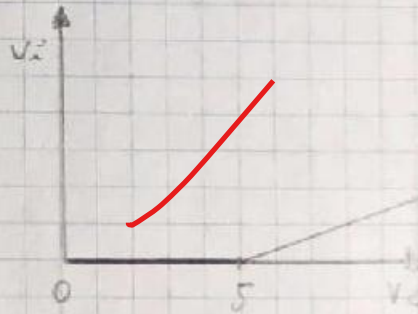

#4

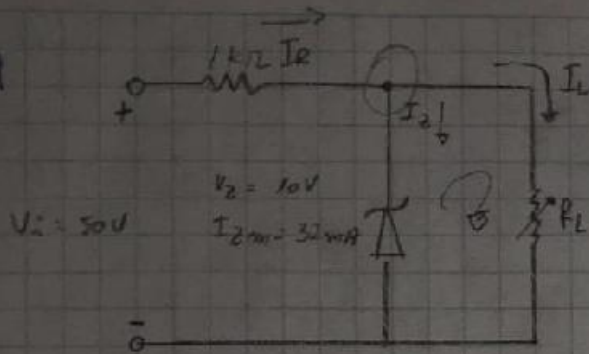

$V_i = 50V$

$V_Z = 10V$

$I_{Zmax} = 32mA$

$I_{Zmin} = 0mA$

$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$

$I_R = I_L + I_Z$

$I_L = I_R - I_Z$

$I_R - I_Z = \frac{V_Z}{R_L}$

$I_R = \frac{V_i - V_Z}{R} = \frac{50 - 10}{1k\Omega} = 40mA$

Por lo tanto

$I_R - I_Z = \frac{10}{R_L}$

$40 - I_Z = \frac{10}{R_L}$

$R_L = \frac{10}{40 - I_Z} \quad (1)$



Si es minimo

a) $R_L = \frac{10}{40 - 0} = 0.25k\Omega$

maximo

b) $R_L = \frac{10}{40 - 32} = 1.25k\Omega$

c) $P = VI$

$P_{max} = 10 I_{max}$

$P_{Zmax} = (10V) \cdot 32mA$

$P_{Zmax} = 320mW$

Handwritten red notes:
 ✓ + 10V P
 ✓ + 10V P
 ✓ + 5 P

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.


SM
100

Madeleine Guale.
Firma

1. Las Zonas y estudio de trabajo para transistores Q_1 y Q_2 usando valores de V_i provistos e/ literal

β de Q_1 con $\beta = 10$, $V_{cesaturacion} = 0.4$
 $Q_2 = U_{t=2}$, $k = 1$

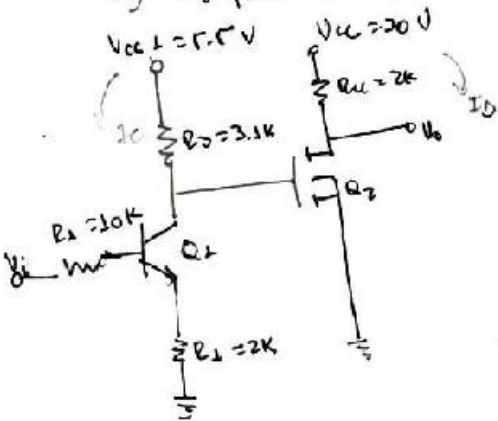- a) V_o para $V_i = 0,3$
- b) V_o para $V_i = 3$
- c) V_o para $V_i = 17,5$



$Q_1 \rightarrow Q_{23} \rightarrow V_{o4}$

Q_1

$$V_i = I_B R_1 + V_{BE} + I_E R_2$$

$$V_{cc} = I_C R_2 + I_B (R_1 + R_2) + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + (R_1 + R_2) \beta} = \frac{V_i - 0.7}{112}$$

Q_2

(Z. Corta)

$$I_B = k (V_{GS} - V_{t2})$$

$$I_B = (V_{GS} - 0.7) / 112$$

$$V_{GS} = 30 - R_4 I_B = 30 - 2 I_B$$

$$V_{GS} = 30 - 2 I_B$$

$$V_{GS} = 30 - 2 I_B$$

$$V_{GS} = 30 - 2 I_B$$

a) $V_i = 0.3$
 $I_B = 0$

$$V_{ce} = 5.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 30 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 30 \text{ V}$$


$$I_D = 32 \text{ A}$$

$$V_{GS} = V_{GS} = 30 \text{ V}$$



2do Circuitos Opamps ideales (30)

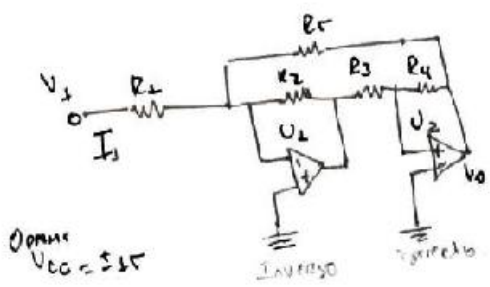- a) Encontrar expresion literal para I_1
- b) Graficar V_o vs t




- $R_1 = 1\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 2\text{ k}\Omega$
- $R_3 = 2\text{ k}\Omega$
- $R_4 = 4\text{ k}\Omega$
- $R_f = 3\text{ k}\Omega$
- $V_i = 5 \text{ sen } \omega t$

✓ +15P


Opamps $V_{cc} = \pm 5V$

$V_{cc} = \pm 5V$
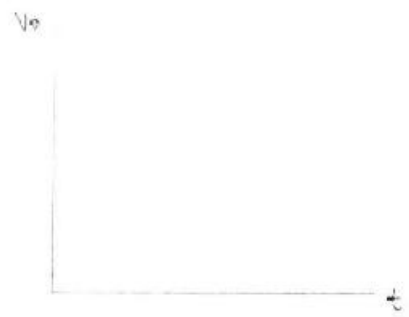
$$a) I_1 = \frac{V_i - V_1}{R_1} = \frac{V_i}{R_1} = \frac{5 \text{ sen } \omega t}{1\text{ k}} = 5 \text{ sen } \omega t \text{ [mA]}$$



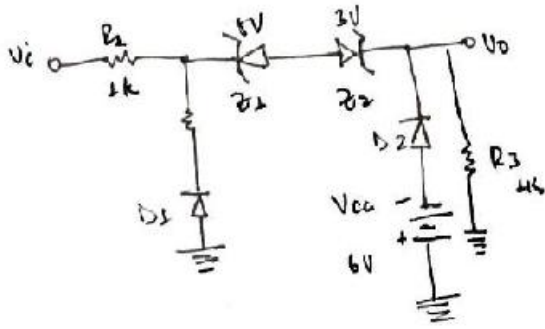
3^{er} Graficar V_o vs V_i en el intervalo $0 < V_i < +5V$
 (modelos ideales)




$V_i > 0$
 $D_1 = OFF$
 $D_2 = OFF$
 $R_2 = OFF$
 $D_2 = OFF$

$V_i > 0$
 $V_i > 5$
 $D_1 ON$ R_2 cortado
 $V_o = 0; 0 \leq V_i < 5$

¡Claro!

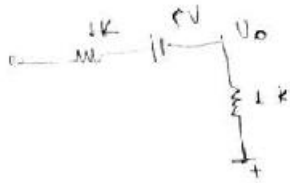


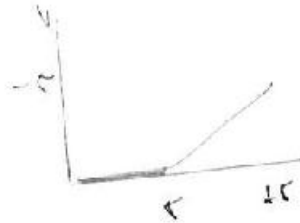$V_o = (V_i - 5) \frac{1k}{2k}$
 $V_o = \frac{V_i - 5}{2}$ ✓ Para $5 \leq V_i < +5$



4to Cuarto (25)

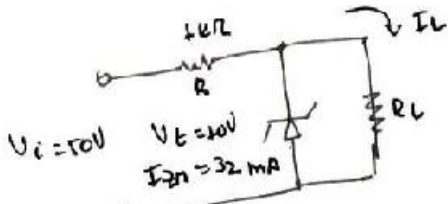- Calcular mínimo R_L para Zener comienza a conducir
- Calcular Máximo R_L Zener no se quemó
- Potencia Máximo q' puede disipar diodo Zener.



Diodo Zener $V_Z = 10V$ $I_Z \text{ maximo} = 32 \text{ mA}$
 Alimentación $V_i = 10V \text{ d.c.}$

$$I_R = \frac{V_i - V_Z}{R} = \frac{10 - 10}{10} = 0$$

$$I_L = I_R - I_Z$$

$$\frac{10 - V_L}{R_L} = 40 - I_Z$$

$$R_L = \frac{10}{40 - I_Z \text{ max/min}}$$

$$a) P_{L \text{ max}} = \frac{10}{40 - I_Z \text{ max}} = \frac{10}{40 - 32} = 1.25 [W]$$

$$b) R_{L \text{ min}} = \frac{10}{40 - I_Z \text{ min}} = \frac{10}{40} = 0.25 [k\Omega]$$

$$P = VI$$

$$c) I_Z \text{ max} = 32 \text{ mA}; V_Z = 10V$$

$$P_{\text{max}} = 320 \text{ mW}$$



54
100


Compromiso de honor

Jefferson Antonio

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y EDUCACION

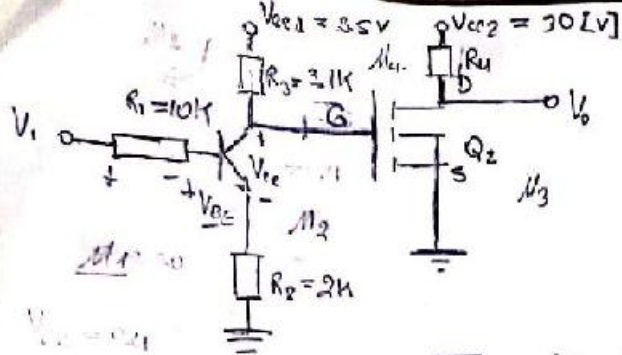CIUDANIA DE 092982896-0
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERRERO GONZALEZ
JEFFERSON ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GLAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1998-07-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





M2

$$-V_{cc1} + I_c R_3 + V_{ce} + I_E R_2 = 0$$

$$-V_{cc1} + I_c R_3 + 0.4 + (\beta + 1) I_B R_2 = 0$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_c + I_c = I_E$$

$$\Rightarrow I_c = I_E - I_B$$

$$I_c = (\beta + 1) I_B - I_B$$

$$I_c = \beta I_B$$

M1

$$-V_i + I_B R_1 + V_{BE} + I_E R_2 = 0$$

$$\Rightarrow -V_i + I_B R_1 + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_2 = 0$$

$$V_i = I_B [R_1 + (\beta + 1) R_2] + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + (\beta + 1) R_2}$$

osoninas de silicio 0.7V

$$I_B = \frac{V_i - 0.7}{R_1 + 51 R_2} = \frac{10 + 102}{10 + 102}$$

$$I_B = \frac{V_i - 0.7}{112}$$

$$\Rightarrow -V_{cc1} + \beta I_B R_3 + V_{ce} + (\beta + 1) I_B R_2 = 0$$

$$V_{ce} = V_{cc1} - \beta I_B R_3 - (\beta + 1) I_B R_2$$

$$V_{ce} = 5.5 - [(50)(3.1) - (51)(2)] I_B$$

$$V_{ce} = 5.5 - 287 I_B$$

Q2

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = (V_{GS} - 2)^2$$

M3

$$-V_{cc2} + I_D R_4 + V_{DS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{cc2} - I_D R_4$$

$$V_{DS} = 30 - 2 I_D$$

Para $V_i = 0.3V$

$$\Rightarrow I_B = -3.57 \times 10^{-3} A \quad Q_1: \text{corte}$$

$$\Rightarrow V_{ce} \approx 5.5V$$

+3P ✓

✓ + 4P

M4

$$-V_{cc1} + I_c R_3 + V_{GS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{cc1} - I_c R_3 \approx 0$$


$$V_{GS} = V_{cc1} - \beta I_B \text{ corte}$$

$$V_{GS} \approx V_{cc1} = 5.5V$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{DS} = 5.5V$$



b) $V_i = 3V$

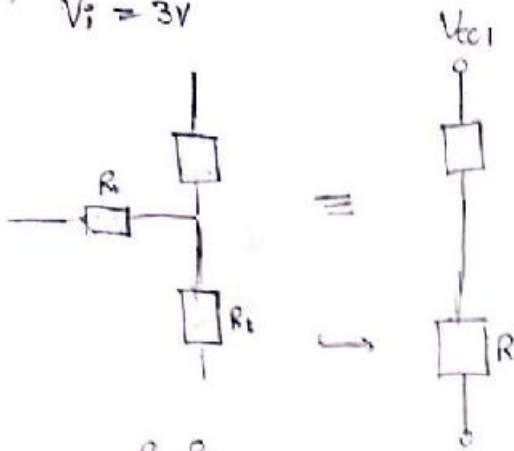

$$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R = \frac{20}{12} = 1.6k$$

$$V_R = 0.5$$

$$-V_{cc1} + I_c(3.1) + (1.5)(I_c) + V_B = 0$$

?

c) V_i si $V_0 = 14.5V$; $V_{0s} = 17.5V$

$$-V_{cc2} + V_{0s} + 2I_0 = 0$$

$$\Rightarrow I_0 = \frac{V_{cc2} - V_{0s}}{2}$$

$$I_b = \frac{30 - V_{0s}}{2}$$

$$I_b = \frac{30 - 14.5}{2}$$

$$I_b = 6.25 mA$$

$$I_D = I_b ?$$

$$\Rightarrow V_i - 0.4 = I_B (R_1 + 51R_0)$$

$$V_i = (6.25)(112) + 0.4$$

$$V_i = 1.4V$$

x SP




2)

$$V_1 - V = I_1 R_1$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{5 \sin(\omega t)}{1k}$$

$$I_1 = 5 \sin(\omega t) \text{ [mA]}$$

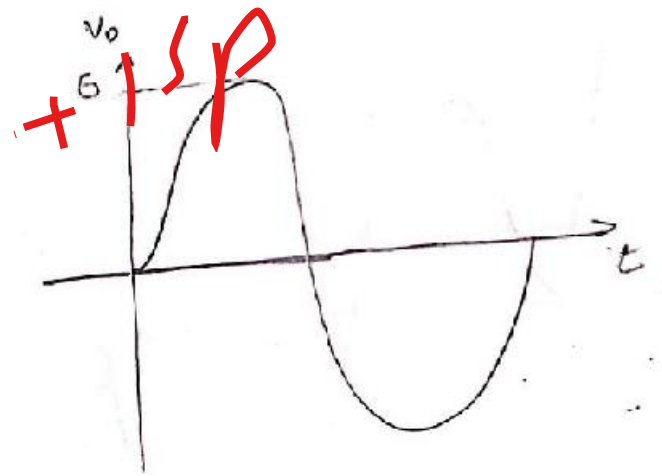

3)


Si $V_i \rightarrow 0$

$D_1 = D_2 = \text{apagado}$

$Z_1 = Z_2 = \text{cortocircuito}$

$$V_o = 0$$

$$5 < V_i < 15$$

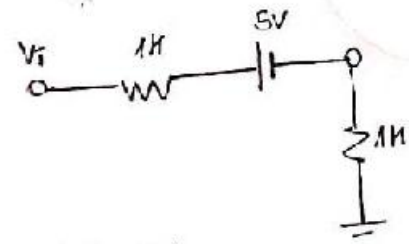

$$2V_o = (V_i - 5)$$

$$V_o = \frac{V_i - 5}{2}$$

$$V_o = \frac{5 - 5}{2}$$


$$\boxed{V_o = 0}$$

2P $V_i = 15$

$$V_o = \frac{15 - 5}{2}$$

$$\boxed{V_o = 5}$$

4)

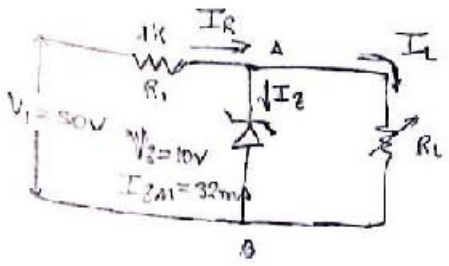

$$I_R = \frac{V_{AB}}{R_1}$$

$$V_{AB} = V_1 - V_2 = 50 - 10 = 40V$$

$$I_R = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{40}{1k} = 40mA$$

A: $I_2 + I_L = I_R \Rightarrow I_2 = I_R - I_L$

$$I_L = \frac{V_2}{R_L} = \frac{V_{RL}}{R_L} = \frac{10}{R_L}$$

$$I_L = I_R - I_2$$

$$\Rightarrow I_R - I_2 = \frac{V_{RL}}{R_L}$$

$$I_R - I_2 = \frac{10}{R_L}$$

$$R_L = \frac{10}{I_R - I_2}$$

a) $R_{Lmin} \Rightarrow I_2 = 0 \quad R_L = \frac{10}{40} \Rightarrow R_L = 0,25 \Omega$

b) $R_{Lmax} \Rightarrow I_2 = 32mA \Rightarrow R_L = \frac{10}{40 - 32} \Rightarrow R_L = 1,25 \Omega$

c) $P_{max} = V_2 I_2 \quad ; \quad I_2 = 32mA = \frac{32}{1000} A = 32 \times 10^{-3} A$

$$V_2 = 10V$$

$$P_{max Z} = 0,32 W$$

compromiso

Jefferson Gomez



1,10 P

110 P

1,25 P

Francisca Trigués Herrera - Paralelo no. 2

42
/ 100

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Como al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Trigués


PRIMER TEMA

En el circuito adjunto determine las zonas y estados de trabajo para los transistores Q1 y Q2 usando los valores de V_i provistos en cada literal.

Q1 transistor de silicio con $\beta = 50$; V_{be} saturación = 0.4 [V].

Q2: V_{be} = 2 [V], $K = 1$ [mA/V²].

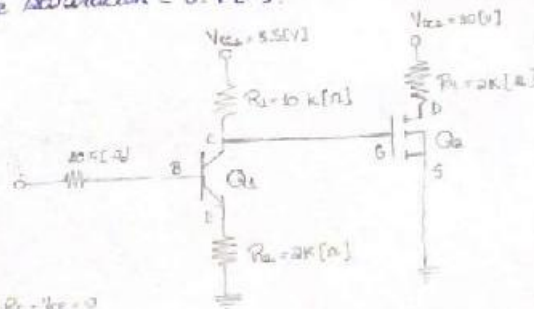- a) Calcular V_o para V_i = 0.3 [V]
- Calcular V_o para V_i = 3 [V]
- Calcular V_i para V_o = 17.5 [V]



1) En la malla BE de Q1,
V_i = 0.3 [V]
I_{ce} = 0

$$V_{cc} - I_c R_c - V_{ce} = 0$$

$$V_{ce} = V_{cc} = 5.5V$$

obteniendo V_{ce} = V_{ce}
5.5 es mayor

$$I_b = I_c (V_{ce} - V_{be})^2$$

$$I_b = 0.3 (5.5 - 2)^2$$

$$I_b = 3.675$$

$$V_o = V_{ce} = V_{cc} - I_b R_c$$

$$V_o = 5.5 - (3.675)(10k)$$

→ V_o = 22.65 [V] X

b) I_B = $\frac{3}{20} = 0.15$ [mA]

I_c = βI_b
I_c = (50)(0.15) = 7.5 mA

2) Tomando V_o = 17.5

V_o = V_{ce}
= V_{cc} - I_c R_c}

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_o}{R_c} = \frac{5.5 - 17.5}{20k}$$

I_c = 0.6 mA

Suponiendo que Q2
no encuentra en
saturación:

$$I_b = I_c (V_{gs} - V_{th})^2$$

$$0.6 = \frac{1}{K} (V_{gs} - 2)^2$$

$$V_{gs} = 4.5 [V]$$

$$V_{cc} - I_c R_c - V_{ce} = 0$$

$$V_{cc} = V_{ce} + I_c R_c$$

$$V_{cc} = (5.5) + (7.5)(10k)$$

$$V_{cc} = 79.5 [V]$$

$$V_{gs} - V_{th} = 4.5 [V] = V_r$$

$$V_o = V_{cc} - I_c R_c$$

$$V_o = 5.5$$

$$V_o = 20 [V] //$$


$$I_c = \frac{V_{cc} - V_{ce}}{R_c} = \frac{5.5 - 17.5}{20k} = 2 \times 10^{-2} [A]$$



TEMA 2

En el siguiente circuito de OPA's ideales, se pide:

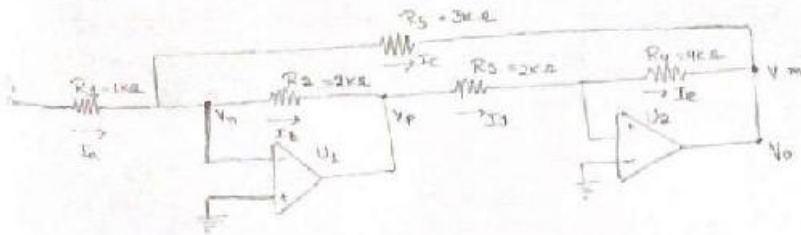- Encontrar la expresión literal para I_e
- Graficar V_o vs t .



$$I_a = \frac{-V_n}{R_1} = \frac{-V_p}{1k}$$

$$I_c = \frac{V_n - V_m}{R_5} = \frac{V_n - V_m}{3k}$$

$$I_d = \frac{V_p - V_m}{R_2} = \frac{V_p - V_m}{2k}$$

$$I_b = 0 - V_o$$

$$I_b = 0 - V_o$$

$$I_b = -V_o$$

$$I_a = -I_b + I_c$$

$$I_a = -(-V_o) + \frac{V_n - V_m}{2k} = \frac{2kV_o + V_n - V_m}{2k}$$

+ SP

$$I_e = I_c + I_d$$

$$I_e = \frac{V_n - V_m}{3k} + \frac{V_p - V_m}{2k} = \frac{2(V_n - 2kV_m) + 3kV_p - 2kV_m}{6k} = \frac{2V_n + 3kV_p - 6kV_m}{6k}$$




$$\frac{V_o}{R_6} = V \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} \right) = V \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = V \left(\frac{11}{4} \right)$$



TEMA 3.

Para el circuito adjunto, graficas V_o vs V_i en el intervalo $0 < V_i < 4.5$

Todos los diodos son ideales

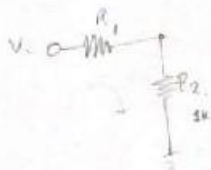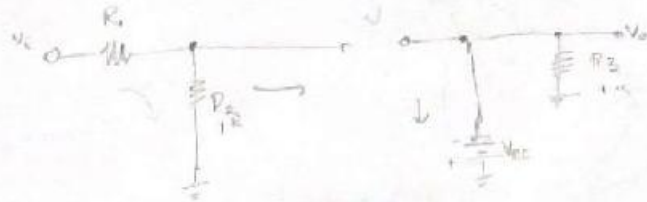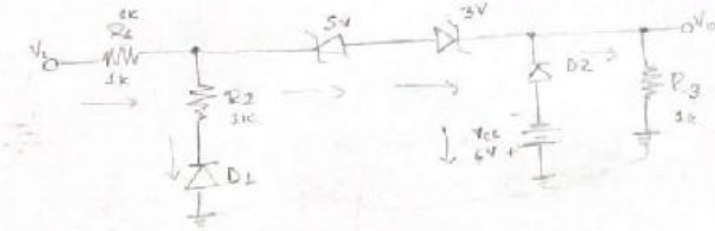

$R_1, T_1 = R_2, T_2$

$$-V_{cc} - R_2 I_2 = 0$$

$$V_{cc} = R_3 I_3$$

$$V_{cc} = (R_1 + R_2) I_1$$


+ 3 P



TEMA 4

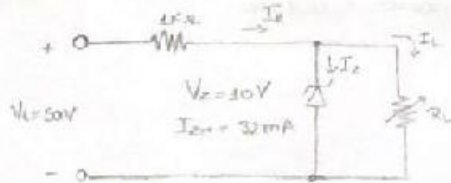e) Para el siguiente circuito, se pide:

- Calcular el valor mínimo de R_i para que el diodo Zener comience a conducir.
- Calcular el valor máximo de R_i para que el diodo Zener no se quemé.
- Calcular la potencia máxima que puede disipar el diodo Zener.



Datos: Diodo Zener $V_z = 10V$,
 $I_{zmax} = 30mA$
 Alimentación $V_s = 50Vdc$

a) $V_L = V_z$
 $V_s = V_i + V_L$
 $50 = V_i + 10$
 $V_i = 40V$

$P_{lim} = \frac{V_z I_z}{V_s - V_z}$

Si el resultado es mayor a R_{lim} entonces el diodo Zener se quemará y por lo tanto, se debe a concluir.

$R_{lim} = \frac{10(30)}{50 - 10}$
 $R_{lim} = 0.50 \Omega$

b) $V_R = V_s - V_z$
 $V_R = 50 - 10$
 $V_R = 40V$

$I_z = \frac{V_R}{R} = \frac{40V}{1k} = 40 [mA]$

$I_{lim} = I_z - I_{zm}$
 $I_{lim} = 40 - 30$
 $I_{lim} = 10 mA$


$R_{lim} = \frac{V_R}{I_{lim}} = \frac{40}{0.01}$
 $R_{lim} = 4000 \Omega$

c) $P_{max} = (V_z)(I_{zm})$
 $P_{max} = (10)(30mA)$
 $P_{max} = 300mW$

x SP



Giuseppe Steven Intriago Camacho

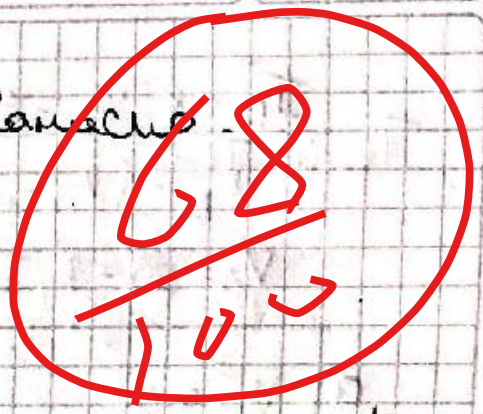



Cae 2013-108

Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber está dictado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la de declaración anterior

~~Giuseppe Steven Intriago Camacho~~

Primer Tema

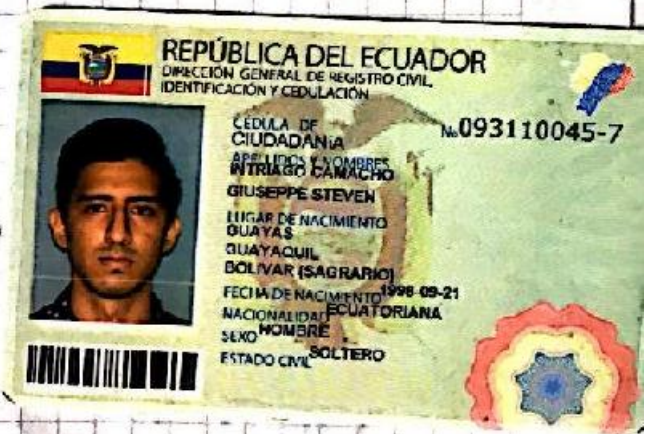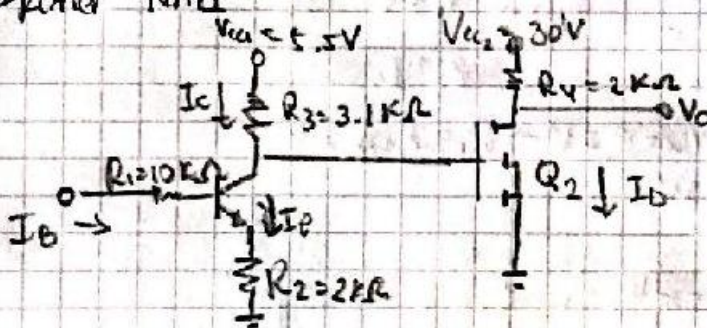

Q1

$$V_i = I_B R_1 + V_{be} + I_E R_2$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{be}}{R_1 + (\beta + 1) R_2} = \frac{V_i - 0.7}{10k + (51) 2k}$$

$$I_C = (\beta + 1) I_B$$

$$\begin{cases} V_{ce} = 0.7V \\ \beta = 50 \\ V_{ce(sat)} = 0.4V \end{cases}$$

$$Q_2: V_T = 2V$$

$$K = 1mA/V^2$$

$$V_{ce} = 5.5 - I_C (R_3 + R_4)$$

$$V_{ce} = 5.5 - (3.1k + 2k) I_C$$

$$V_{ce} = 5.5 - 5.1 I_C$$

Q2

$$V_{gs} = R_2 I_B + V_{gs}$$

$$V_{gs} = 5.5 - R_3 \beta I_B \Rightarrow V_{gs} = 5.5 - R_3 \beta I_B$$

$$V_{gs} = 5.5 - 153 I_B$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = (V_{GS} - 2)^2$$

$$V_{DS} = 30 - R_D I_D = 30 - 2 I_D$$

a) $V_i = 0.3$

$$I_b = 0$$

$$V_{GS} = 5.5V$$

Q_1 : zona de corte

$$V_{GS} = 5.5V \quad I_D = 12.25mA$$

$$V_{DS} = 5.5V$$


Q_2 : zona lineal $\rightarrow P = V \cdot I$

b) $V_i = 3V$

$$I_b = \frac{3 - 0.7}{192}$$

$$I_B = 2.05 \cdot 10^{-2} mA$$
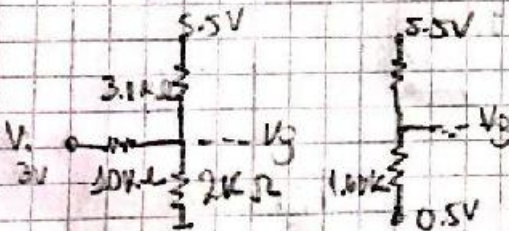
$$V_{GS} = 0.2V \rightarrow Q_1: 2. satur$$



$$V_G = (5.5 - 0.5) \frac{1.66}{(1.66 + 3.1)} + 0.5$$

$$V_G = 2.24V$$

$$V_{GS} = 2.244V$$

Q_2 : zona lineal

$$I_D = (2.244 - 2)^2$$

$$I_D = 0.05954mA$$

$$I_D = 0.05954mA$$

$$V_{DS} = 30 - (2)(0.05954)$$

$$V_{DS} = 29.88V \quad V_D = 29.88V$$



Segundo Tema



$V^- = 0V$




$I_1 = \frac{V_1 - V^-}{R_1} = \frac{V_1}{R_1}$

$I_1 = \frac{5 \text{ kV} \cdot 10^{-3}}{1 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ mA (correct)} \text{ [mA]}$

X (1) SP

TERCER TEMA

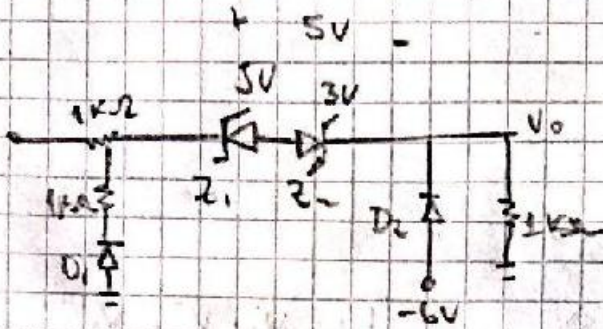

Si se tiene $V_i \rightarrow 0V$

D_1 "Off" Z_1 "Off" Para $V_i > 0$


Z_2 "off" Para $V_i \geq 0$

D_1 "off" Z_2 "Diodes"

$V_o = 0V$


$\rightarrow V_o = 0 \rightarrow 0 \leq V_i < 5$

X 10P

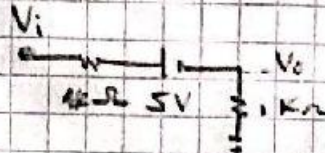


$$V_o = (V_i - 5) \frac{1k}{2k}$$
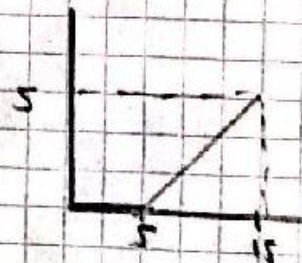
$$V_o = \frac{V_i - 5}{2} \rightarrow \text{Para } 5 < V_i < 15V$$



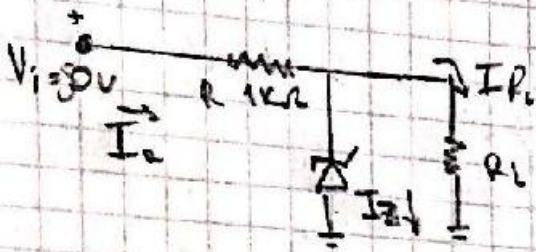Giuseppe Steven Intriago Camacho
 Cuarto Tema



$V_2 = 10V$
 $I_{2min} = 0mA$
 $I_{2max} = 32mA$

$I_R = I_2 + I_L$
 $I_L = I_R - I_2$

$I_L = \frac{V_2}{R_L}$

$I_R = \frac{V_i - V_2}{R} = \frac{40}{1k\Omega}$
 $I_R = 40mA$

$10V = \frac{V_2}{R_L} = 40 - I_2$

$R_L = \frac{10}{40 - I_{2max}}$

b) $R_{Lmax} = \frac{10}{40 - 32} = 1.25k\Omega$

$R_{Lmin} = \frac{10}{40 - I_{2min}} = \frac{10}{40 - 0} = 0.25k\Omega$

a) $R_{Lmin} = 0.25k\Omega$

c) $P_{2max} = V_2 I_{2max}$

$P_{2max} = (10V)(32mA)$

$P_{2max} = 320mW$



Nombre: Cristhian Andres Macay Erazo

Paralelo: 2

Examen 1° Parcial

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Macay

14
100



1


Q1: Transistor de Si $\beta = 50$, $V_{ce} = 0.4$ [V]
Salvador

⊕ Transistor BJT

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

Q2: $V_t = 2$ [V], $K = 1$ [mA/V²]

$$I_C = \beta I_B$$

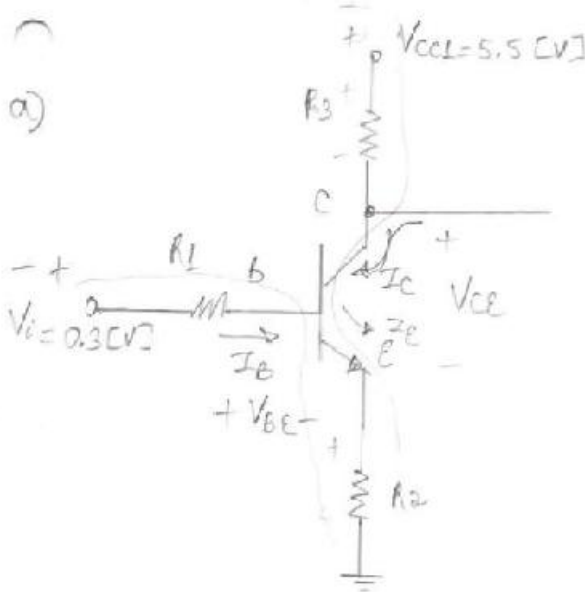

i) C-E

$$-V_{cc1} + R_3 I_C + V_{ce} + R_2 I_E = 0$$

$$R_3 I_C + R_2 I_E = V_{cc1} - V_{ce}$$

VC E

$$R_3 [(\beta + 1) I_B] + R_2 [\beta I_B] = V_{cc1} - V_{ce}$$

$$I_B [R_3 (\beta + 1) + R_2 \beta] = V_{cc1} - V_{ce}$$

$$I_B = \frac{V_{cc1} - V_{ce}}{R_3 (\beta + 1) + R_2 \beta} = \frac{5.5 - 0.4}{(3.1k\Omega)(50 + 1) + (24k\Omega)(50)}$$


$$I_B = 19.76 \mu A$$

ii) B-E

$$-V_i + R_1 I_B + R_2 I_E + V_{BE} = 0$$

$$V_{BE} = V_i - R_1 I_B - R_2 I_E = 0.3 - (10K)(19.96 \mu A) - (2K)(51)(19.96 \mu A)$$

$$V_{BE} = -1.913 [V]$$

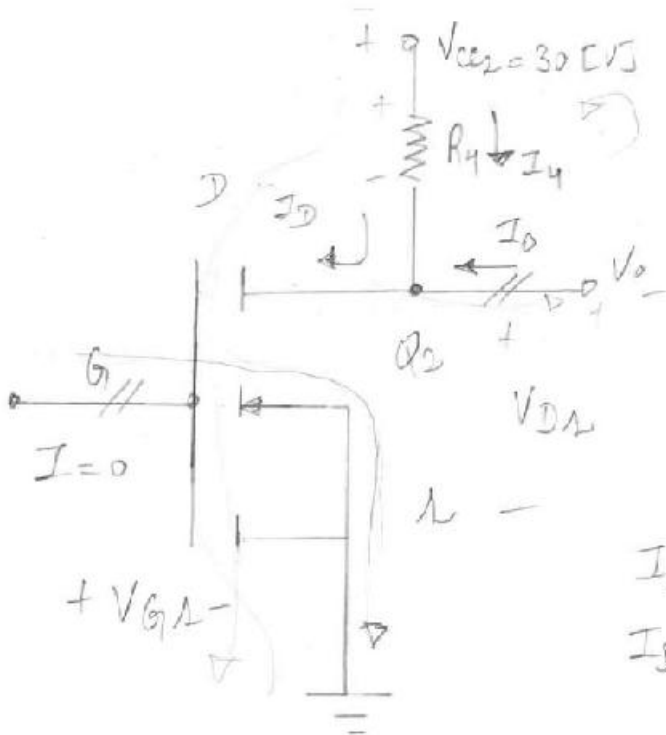

$$V_{G_A} = V_{G_1} - V_{A_1} \rightarrow 0$$

$$V_{G_A} = V_{G_1} = V_{cc2} = 5.5V$$

$$I_D = K (V_{G_A} - V_T)^2$$

$$I_D = (1) [5.5 - 2]^2 = 12.25 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{V_{cc2}}{R_4} = \frac{30}{2K} = 0.015 \text{ A}$$

$$\sum K V: -V_o + V_{D_S} = 0$$

$$V_o = V_{D_S}$$

$$V_{D_S} = V_{cc2} - R_4 I_4$$

+ 2P

Punto de operación

$$Q_1 (-1.913, 19.96 \mu A)$$

$$Q_2 (30V, 784 \text{ mA})$$

b) Solo cambian los valores, similares análisis

$$I_B = \frac{V_{cc1} - V_{cc2}}{R_3(\beta+1) + R_2\beta} = 19.96 \mu A$$

$$V_{BE} = V_i - R_1 I_B - R_2 I_E = 3 - (10K)(19.96 \mu A) - (2K)(51)(19.96 \mu A)$$




+ 2P

$$V_{BE} = 0.787 [V], I_B = 19.96 \mu A$$

$$V_{D_S} = 30 [V], I_D = K (V_{G_A} - V_T)^2 = 12.25 \text{ mA}$$

// R



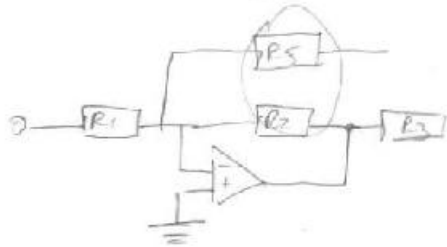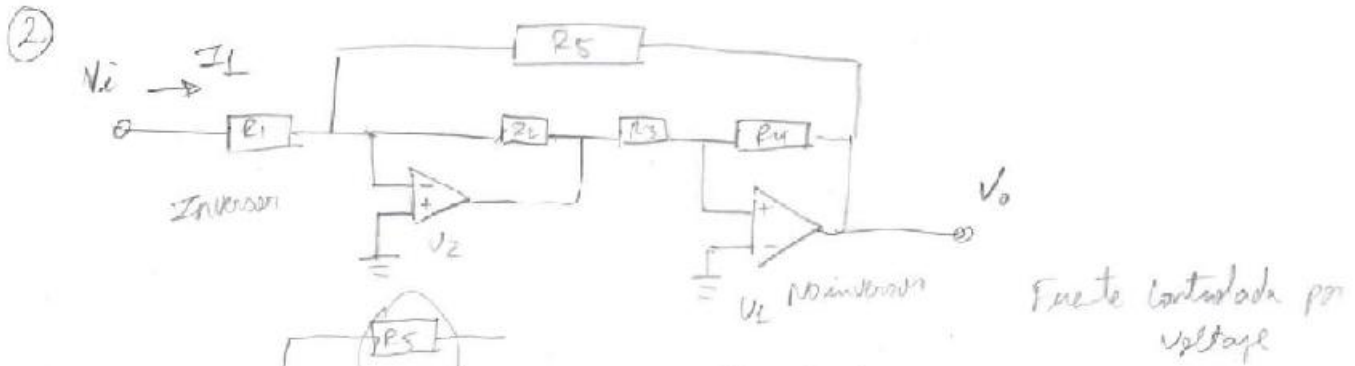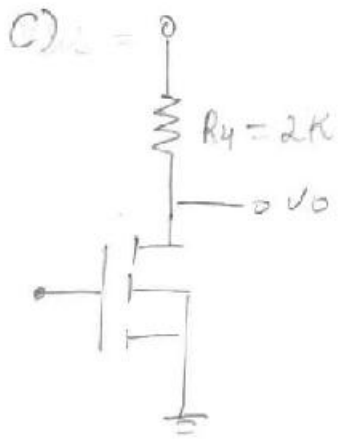


$$R' = \frac{R_5 \cdot R_2}{R_3 + R_2} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_1}\right) V_i = \left(1 + \frac{R'}{R_1}\right) V_i$$

$$V_o = \left(1 + \frac{1.2 \text{ k}}{1 \text{ k}}\right) 5 \text{ sen } \omega t = 11 \text{ sen } \omega t$$


$$V_o = I_L R \rightarrow I_L = \frac{V_o}{R}$$
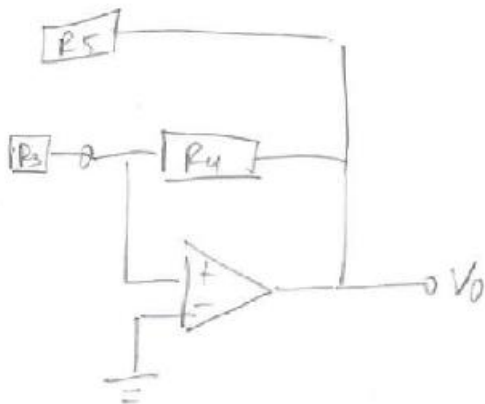
$$I_L = \frac{11 \text{ sen } \omega t}{1.2 \text{ k}\Omega} = (9.17 \text{ sen } \omega t) \text{ mA} // R$$




③


Diodos zener

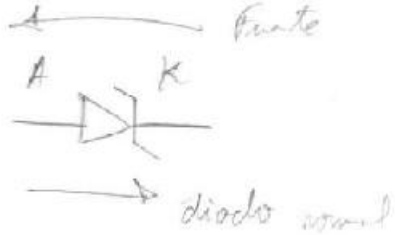


Asumir dirección de Corrientes

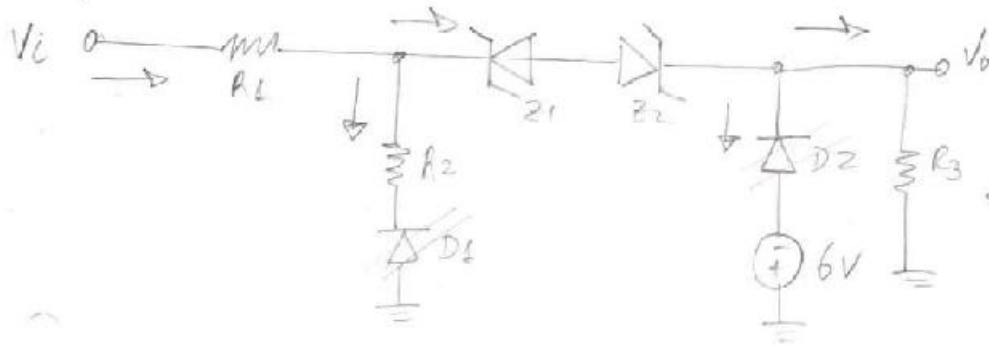

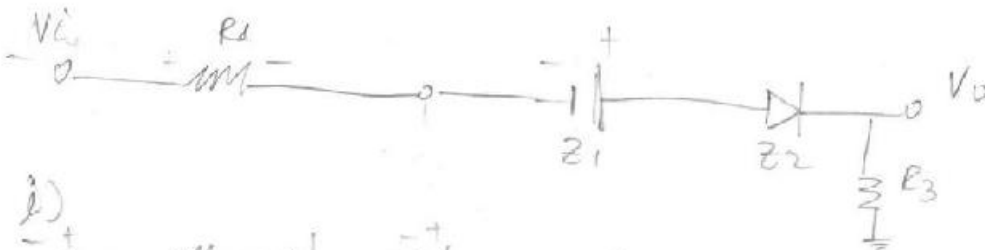* Diodos ideales
Polarización indirecta
"Se abre el circuito"



$V_{Zener} =$

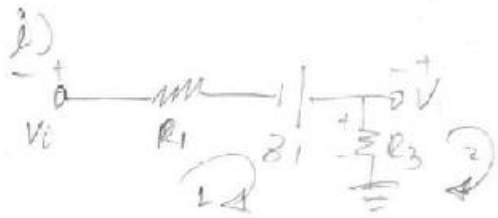

LVK 1:

$$-V_i + R_1 I_1 - V_{Z1} + R_3 I_3 = 0$$

$$V_i = -V_{Z1} + R_1 I_1 + R_3 I_3$$

LVK 2:

$$-V_o + R_3 I_3 = 0$$

$$V_o = R_3 I_3$$

✓ + 3P



LVK 2:


$$V_o = R_3 I_3$$

LVK 1:

$$-V_i + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0$$

$$V_i = R_1 I_1 + R_3 I_3$$

$$I_3 = \frac{V_i - R_1 I_1}{R_3}$$

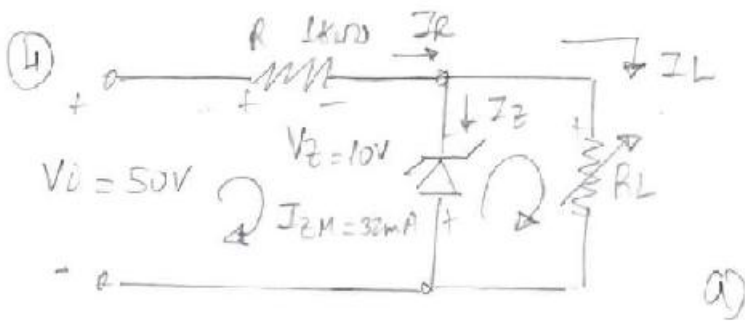

$$V_Z = 10V$$

$$I_{Z \text{ máx}} = 32mA$$

$$V_i = 50Vdc$$

LVK:

$$-V_i + R I_R + V_Z = 0$$

$$-50 + (1k\Omega)(I_R) + 10V = 0$$

$$I_R = \frac{40V}{1k\Omega} = 0.04$$

LCK:

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_R = I_L$$

LVK:

$$I_L R_L + V_Z = 0$$

$$V_Z = -I_L R_L$$

$$R_L = -\frac{V_Z}{I_L}$$

$$R_L = -\frac{10V}{32mA}$$

$$R_L = -1.25 \Omega // R$$

Nunca R < 0

b)

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_L = I_R - I_Z = 0.04 - 32mA = 8mA$$

$$R_L = -\frac{I_L}{V_Z} = -\frac{8mA}{10} = -800 \Omega // R$$

c)

$$P = I^2 R^2$$

$$P = (32mA)(800)^2 = 20.48kW // R$$

+ 2 P



Fecha: _____


51

Reconozco que el presente deber a
 cumplir de manera individual, y
 de fuentes no autorizadas ni copias. Fumo al pie del
 presente compromiso, como constancia de haber leído y
 aceptar la declaración anterior.



Luis Andrés Chliza

1) a) Calcular V_o para $V_i = 0.3V$

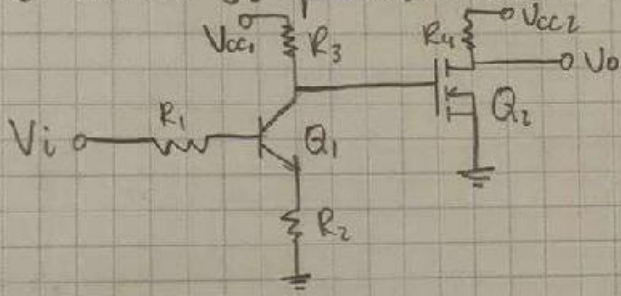

- $V_{cc1} = 5.5V$
- $V_{cc2} = 30V$
- $R_1 = 10K\Omega$
- $R_2 = 2K\Omega$
- $R_3 = 31K\Omega$
- $R_4 = 2K\Omega$
- $Q_1 \rightarrow \beta = 50$
- $V_{be} = 0.7V$
- $Q_2 \rightarrow V_t = 2V$
- $I_s = 1 \frac{mA}{V^2}$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + R_2(\beta + 1)}$$

$$V_{cc1} = R_3 I_C + V_{CE} + R_2 I_E$$

$$I_E = \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) I_C$$

$$V_{cc1} = R_3 I_C + V_{CE} + R_2 \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) I_C$$

$$V_{cc1} = I_C \left(R_3 + R_2 \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) \right) + V_{CE}$$

$$V_{CE} = 5.5 - I_C \left(3.1 + 2 \left(\frac{50 + 1}{50}\right) \right)$$

$$V_{CE} = 5.5 - 5.14 I_C$$

$$I_C = \beta I_B = \beta \left(\frac{V_i - 0.7}{112} \right)$$

$$I_D = -3.5$$

$$I_C = 0 \text{ (Lote)}$$

$$V_{ce} = 5.5V$$

$$V_{GS} = 5.5V$$

$$I_D = 1(5.5 - 2)^2 = 17.75 \text{ mA}$$

$$V_{os} = 30 - (2)(17.75)$$

$$V_{os} = 7.5V$$

$$V_o = 5.5V \times 1P$$

Está saturado

Fecha: _____



b) $V_o = ?$ $V_i = 3V$

$I_b = 20.5 \mu A$

$I_c = 1.028 mA$

$V_{CE} = 0.2V$

$V_{GS} = 2.3V$

$I_D = 0.09 mA$

$V_{DS} = 29.82V$

$V_o = 29.82V$

Si es el V_o

$V_{DS} = V_{CE} = 5.5 - 3.2V$

$V_{DS} = 30 - 2(0.09)$

c) $V_i = ?$ $V_o = 17.5V$

$I_B = 0.15 mA$

$I_C = 7.5 mA$

$V_{CE} = 0V$

$I_b = 25.03 \mu A$

$V_{DS} = 29.8V = V_o = 29.8V$


Al estar saturado

$V_{GS} = V_G = 5.5 - 3.1(1.08)$

$V_{GS} = 2.15V$

Fecha: _____

2)

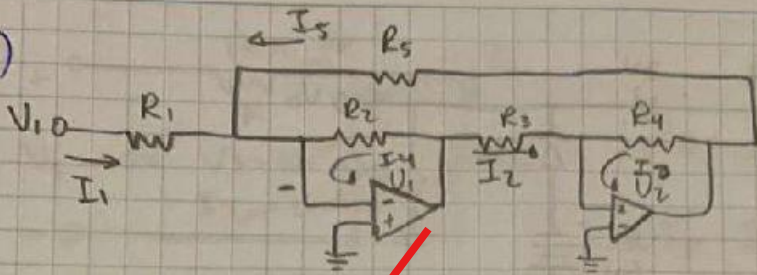

$$V_{cc} = \pm 15V$$

$$R_1 = 1k\Omega$$

$$R_2 = 2k\Omega$$

$$R_3 = 2k\Omega$$

$$R_4 = 4k\Omega$$

$$R_5 = 3k\Omega$$

$$V_i = 5 \sin \omega t$$

$$I_1 = \frac{5 \sin \omega t}{R_1}$$

✓ + 15P

$$\sum I = 0$$

$$I_1 + I_5 = I_4$$

$$I_1 = \frac{V_x - V_1}{R_2} - \frac{V_o - V_1}{R_5}$$

$$I_1 = -\frac{V_o \cdot R_3}{R_4 \cdot R_2} - \frac{V_o}{R_5}$$

$$I_1 = -V_o \left(\frac{R_3}{R_4 \cdot R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

$$I_1 + I_5 = I_4$$


$$I_1 = \frac{V_x}{R_2} - \frac{V_o}{R_5}$$


$$I_1 = -\frac{V_o \cdot R_3}{R_4 \cdot R_2} - \frac{V_o}{R_5}$$

$$I_1 = -V_o \left(\frac{R_3}{R_4 \cdot R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

$$I_1 = -V_o \left(\frac{R_3 \cdot R_5 + R_4 \cdot R_2}{R_4 \cdot R_2 \cdot R_5} \right)$$

$$\frac{I_1}{R_1} = -V_o$$

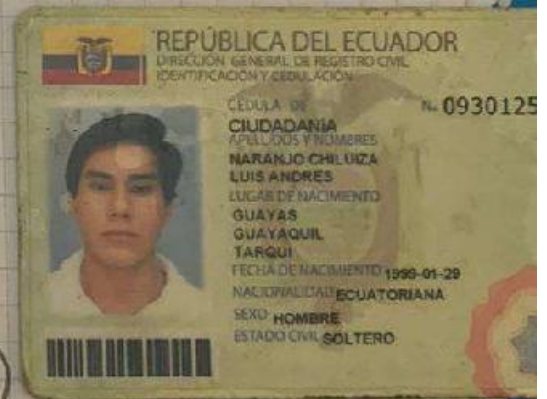

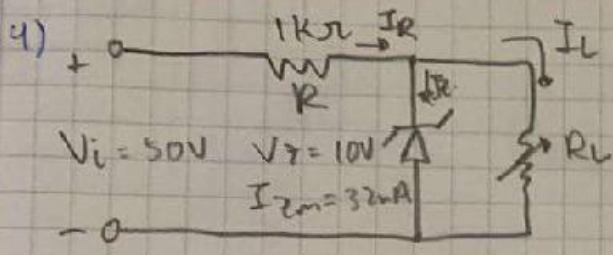

$V_z = 10V$
 $I_{z\max} = 32mA$

$I_R = \frac{50}{1} = 50mA$

$I_R - I_z - I_L = 0$

$I_R = I_z + I_L$

$I_z + I_L = 50mA$

$V_{th} = \frac{V_i - R_i}{R_i + R}$

$R_{th} = \frac{R_i R_L}{1 + R_L}$

$Z_2 = \frac{V_{th} - V_z}{R_{th}}$

$V_{th} > V_z$

$50 R_L > 10(R_L + 1)$

$\frac{R_L - V_i}{R_L + 1} > V_z$

$40 R_L > 10$

+ 1 VVP

$R_L = \frac{1}{4}(1000) = 250\Omega$

$I_z = \frac{V_{th} - V_z}{R_{th}} < 32$

$V_{th} - V_z < 32 \left(\frac{R_L}{1 + R_L} \right)$

$\frac{50 R_L}{R_L + 1} - \frac{32 R_L}{R_L + 1} < 10$

$\frac{18 R_L}{R_L + 1} < 10$

$18 R_L < 10(R_L + 1)$

$8 R_L < 10$

Máxima $R_L < \frac{10}{8} = 1.25 K\Omega$

+ 1 VVP

$P_{max} = V_z \cdot I_{z\max}$

$P_{máx} = (10)(32) = 0.32W$




Compromiso de Honor

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

52
100



maria Panchana O.

Tema 3.

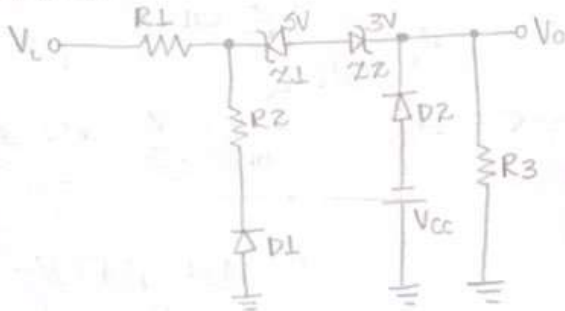

- Se tiene que Z1 on → fuente
- Se tiene que ZZ on → polarizado
- Se tiene que DL y DZ off

para $V_i : +\infty \rightarrow 0$

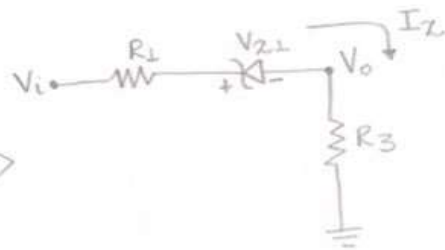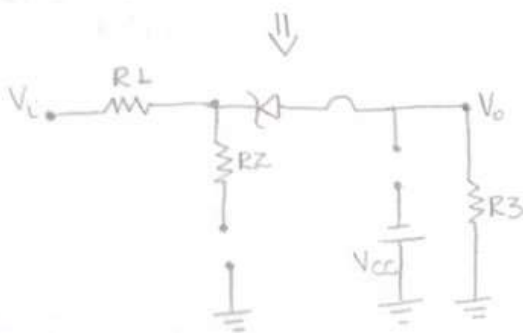

$$V_i - V_Z = (1K + 1K) I_{Z1}$$

$$I_{Z1} = \frac{V_i - V_Z}{1K + 1K} = \frac{V_i - V_Z}{2K}$$

- * $V_i > V_Z$
- * $V > 5V$
- $5V < V_i < 15V$

47P


$$* V_o = (I_{Z1})(1K)$$

$$V_o = \left(\frac{V_i - V_Z}{2K}\right)(1K) = \frac{V_i - 5}{2K}$$

$$5 < V_i < 15V [V]$$




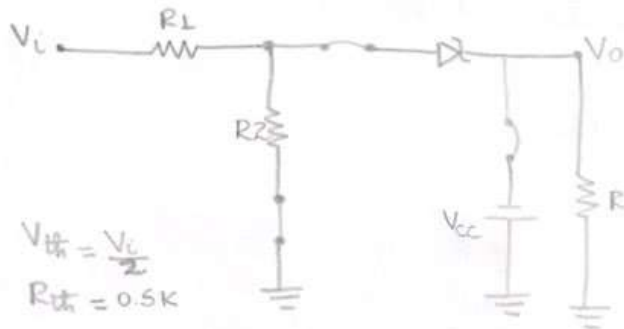- Se tiene que Z_1 on \rightarrow
 - Se tiene que Z_2 off \rightarrow no polarizado (circuito abierto)
 - Se tiene $D1$ - off y DZ - on (polarizado)
- } para $V_i : 10 \rightarrow 0 \text{ V}$



$$V_{th} = \frac{V_i}{2}$$

$$R_{th} = 0.5K$$

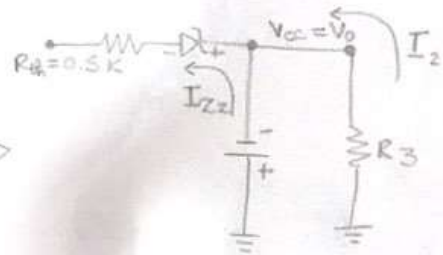


$$V_o = 0$$

$$0 < V_i < []$$

*V_o on
pantalla en FICW*



7 Tema 1.

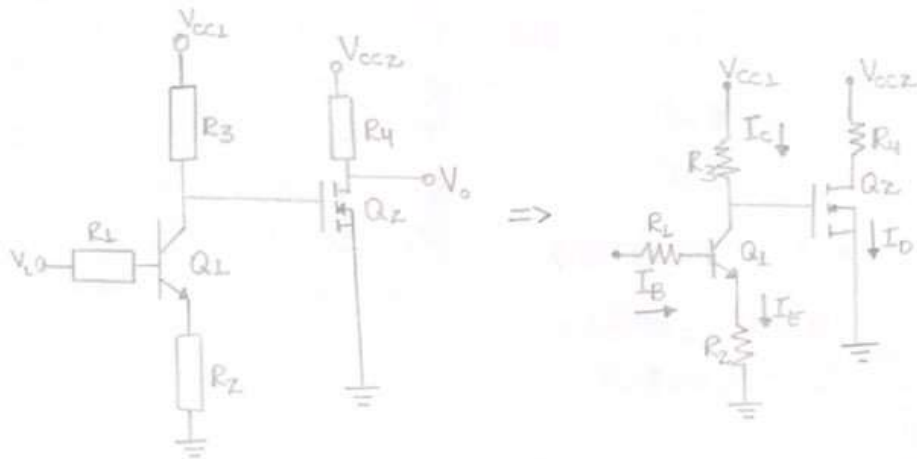

$$V_i - V_{BE} = R_1 I_B + R_2 (1 + \beta) I_B$$

$$I_B (R_1 + R_2 + R_2 \beta) = V_i - V_{BE}$$

$$* I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + R_2 + R_2 \beta} = \frac{V_i - 0.7V}{10K + 2K + (2K)(50)} = \frac{V_i - 0.7V}{112K\Omega} \quad * I_E = \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) I_C$$

$$* V_{CC1} = R_3 I_C + V_{CE} + R_2 I_E$$

$$V_{CC1} - R_3 I_C - R_2 I_E = V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC1} - R_3 I_C - R_2 \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) I_C$$

$$V_{CE} = V_{CC1} - I_C \left(R_3 + R_2 \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right)\right)$$

$$V_{CE} = 5.5[V] - I_C (3.1K\Omega + 2K\Omega \left(\frac{51}{30}\right))$$

$$V_{CE} = 5.5[V] - I_C (5.14mA)$$

$$* I_C = \beta I_B$$

$$I_C = \frac{(50)(V_i - 0.7V)}{112K\Omega}$$

$$* V_{GS} = V_C$$

$$V_{CC1} = R_3 I_C + V_C$$

$$V_C = V_{CC1} - R_3 I_C$$

$$I_D = K(V_C - V_t)^2$$

$$V_{DS} = V_{CC} - R_4 I_D$$

a) V_0 para $V_i = 0.3V$

$$I_B = \frac{0.3 - 0.7}{112K} = -3.5 \mu A$$

Como $I_B < 0 \rightarrow Q_1$ en zona de corte

$$I_C = 0A$$

$$V_{CE} = 5.5V = V_{CC1}$$

$$\therefore Q_1 (5.5V, 0A)$$

$$V_{GS} = 5.5V$$

$$I_D = 1(5.5 - 2)^2$$

$$I_D = 12.25mA$$

$$V_{DS} = 30 - (2K)(12.25)$$

$$V_{DS} = 5.5V$$

$$\therefore Q_2 (5.5V, 12.25mA)$$

$$V_0 = V_{DS} = 5.5V$$

$$\therefore V_0 = 5.5V$$



b) V_o para $V_i = 3\text{ V}$

$$I_B = \frac{3 - 0.7}{112\text{ K}} = 20.54\text{ }[\mu\text{A}]$$

$$I_C = (50)(20.54\text{ }[\mu\text{A}]) = 1.027\text{ }[\text{mA}]$$

$$V_{CE} = 5.5 - (1.027)(2.2\text{ K}) = 0.22\text{ }[\text{V}]$$

$$Q_1 \text{ saturado } \therefore Q_1(0.22\text{ V}, 1.027\text{ mA}) \parallel$$

$$V_o = V_{DS} = 29.81\text{ V}$$

$$\therefore V_o = 29.81\text{ V} \parallel$$

$$V_{GS} = V_C = 5.5 - 3.193$$

$$V_{GS} = 2.307\text{ V}$$

$$I_D = (1)(2.307 - 2)^2$$

$$I_D = 94.25\text{ }[\mu\text{A}]$$

$$V_{DS} = 30 - (2\text{ K})(94.25\text{ }[\mu\text{A}])$$

$$V_{DS} = 29.81\text{ V}$$

$$\therefore Q_2(29.81\text{ V}, 94.25\text{ }[\mu\text{A}]) \parallel$$

c) V_i para $V_o = 17.5\text{ V}$

$$V_i = 17.5\text{ V}$$

$$I_B = \frac{17.5 - 0.7}{112\text{ K}} = 0.15\text{ }[\text{mA}]$$

$$I_C = (50)(0.15\text{ mA}) = 7.5\text{ mA}$$

$$V_{CE} = 0\text{ V}$$

$$Q_1 \text{ saturado } \therefore Q_1(0\text{ V}, 1.078\text{ mA})$$

$$I_C = 1.078\text{ mA}$$

$$V_{GS} = V_C = 5.5 - 3.1(1.078)$$

$$V_{GS} = 2.158\text{ V}$$

$$I_D = (1)(2.158 - 2)^2$$

$$I_D = 24.96\text{ }[\mu\text{A}]$$



$$V_{DS} = 29.95\text{ V}$$

$$\therefore Q_2(29.95\text{ V}, 24.96\text{ }[\mu\text{A}]) \parallel$$

$$V_o = V_{DS}$$
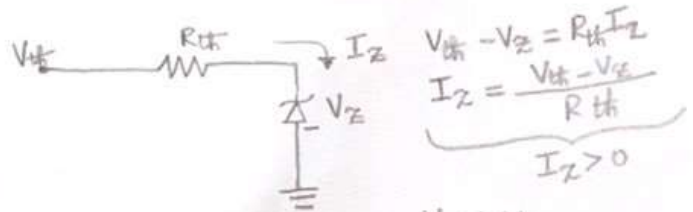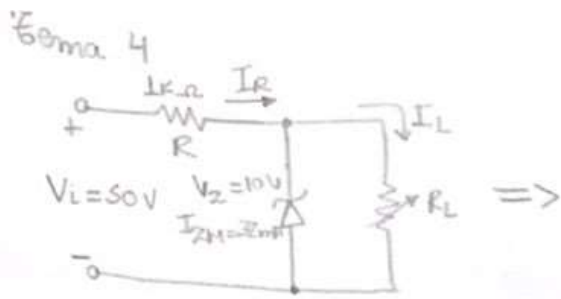
$$\therefore V_o = 29.95\text{ V} \parallel$$





$$V_{th} - V_Z = R_{th} I_Z$$

$$I_Z = \frac{V_{th} - V_Z}{R_{th}}$$

$I_Z > 0$

$$V_{th} > V_Z$$

$$\frac{R_L V_i}{R_L + 1} > V_Z$$

$$50(R_L) > 10(R_L + 1)$$

$$40R_L > 10$$

$$R_{L \min} > \frac{10}{40}$$

$$R_{L \min} > 250 \Omega$$

+1,5p

a)

$$V_{th} = \frac{V_i R_L}{R_L + R} = \frac{V_i R_L}{R_L + 1}$$

$$R_{th} = R \parallel R_L = \frac{(1)(R_L)}{R_L + 1}$$

$$R_{th} = \frac{R_L}{1 + R_L} [k\Omega]$$

c)

$$P_{max} = V_Z \cdot I_{Z \max}$$

$$P_{max} = (10)(32 \text{ mA})$$

$$P_{max} = 0.32 \text{ W}$$

+1,5p

b)

$$I_Z = \frac{V_{th} - V_Z}{R_{th}} < 32$$

$$V_{th} - V_Z < 32 \left(\frac{R_L}{1 + R_L} \right)$$

$$\frac{(50)R_L}{R_L + 1} - \frac{(32)R_L}{R_L + 1} < 10$$

$$\frac{18R_L}{R_L + 1} < 10$$

$$18R_L < 10(R_L + 1)$$

$$8R_L < 10$$

$$R_{L \max} < 1.25 \text{ k}\Omega$$

+1,5p



Compromiso de honor

41/50

Reconozco que el presente deber este diseñado para ser resuelto de manera individual y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.

Firmo al pie presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración

Jhoffer Ramirez
Firma de compromiso del estudiante



Primer Tema

Datos

Q1 de Si con $\beta = 50$ $V_{ce(saturación)} = 0.4 [V]$

Q2 $V_t = 2 [V]$, $K = 1 \frac{mA}{V^2}$

$R_1 = 10K\Omega$

$V_{cc1} = 5.5 [V]$

$\beta = \frac{I_c}{I_B}$ $I_c = \frac{V_{cc} - 0.7}{R_B}$


$R_2 = R_4 = 2K\Omega$

$V_{cc2} = 30 [V]$

$R_3 = 3.1K\Omega$

$V_i = 0.3 [V]$ $I_c = 0.7 [mA]$

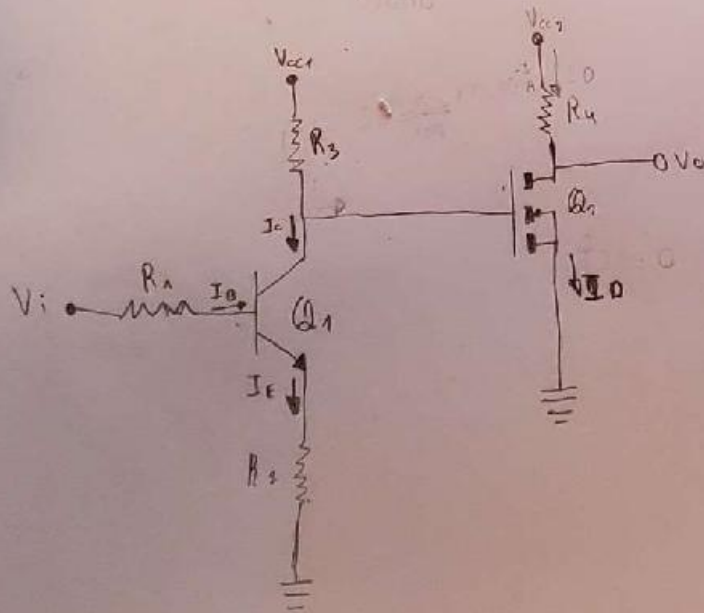(a) $V_i - V_{BE} = R_1 I_B + R_2 (\beta + 1) I_B$



$I_c = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + R_2(\beta + 1)} = \frac{0.3 - 0.7}{10 + (2)(51)} = -3.57 [mA]$

$I_E = \frac{(\beta + 1) I_c}{\beta}$

$V_{cc1} = R_3 I_c + V_{CE} + R_2 I_E$

$V_{CE} = V_{cc1} - R_3 I_c - R_2 \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) I_c$

$V_{CE} = V_{cc1} - I_c \left[R_3 + R_2 \left(\frac{\beta + 1}{\beta}\right) \right]$

$V_{CE} = V_{cc1} - I_c [5.140]$

$V_{CE} = 5.5 - I_c [5.140]$

$I_c = \beta I_B$

$I_c = \beta \frac{(V_i - 0.7)}{10 + (2)(51)} = \frac{50 (0.3 - 0.7)}{10 + 102} = -0.17 mA$

$I_{D1} = (5.5 - 2)^2 = 12.25 mA$
 $V_{DS1} = 30 - 2K(12.25) = 5.5 V$ **+ 4 P**

$V_{GS} = V_c$
 $V_{cc1} = \beta_3 I_c + V_c$
 $V_c = V_{cc1} - \beta_3 I_c$
 $I_D = K (V_c - V_t)^2$
 $V_{DS} = V_{cc} - R_4 I_D$

Q1 esta en corte // $I_c = 0 A$
 $V_{CE} = V_{cc1} = 5.5 [V]$

Q2 (0mA, 5.5V) ✓

Q2 esto en corte X

(B) $V_i = 3[V]$

$I_o = 20.53 \text{ mA}$

$I_c = 1.04 \text{ mA}$

$V_{ce} = 5.5 - 1.04 [5.14V]$

$V_{ce} = 0.1544[V]$

Q_1 = calc saturada

$Q_1 (1.04 \text{ mA}, 0.1544V)$

+ 3 P

Q_2

$V_{GS} = V_c = 5.5 - 2.22 V_{DS} = V_o = 29.8432$

$V_{GS} = 2.28 \text{ V}$

$I_o = (2.28 - 2)^2$

$I_D = 0.0784 \text{ mA}$

$V_{DS} = 30 - 2(0.0784)$

$V_{DS} = 29.8432[V]$

$Q_2 (0.0784 \text{ mA}, 29.8432[V])$

Q_2 saturada X

+ 4 P

(C) $V_o = 17.5[V]$

$V_o = V_{DS} = 17.5$

$17.5 = 30 - 2(I_D)$

$30 - 17.5 = 2 I_D$

$I_D = 6.25 \text{ mA}$

$Q_2 = (6.25 \text{ mA}, 17.5V)$

Q_2 saturación

$8.25 = (V_{GS} - 2)^2$

$V_{ce} = 5.5 - I_c (5.14)$

$2.5 = (V_{GS} - 2)$

$V_{GS} = 4.5$

$V_{ce} = 0.5V$

$I_c = \frac{5.5 - 0.5}{5.14}$

$I_c = 0.94 \text{ mA}$

$I_c = \beta I_B$

$\frac{I_c}{\beta} = I_B$

$I_B = 0.019 \text{ mA}$

$I_o = \frac{V_i - 0.7}{10 + 2(5.1)} = 0.019$


$V_i = 0.019(10 + 2(5.1)) + 0.7$

$V_i = 2.83[V] // R$

Q_1 está en corte



#4

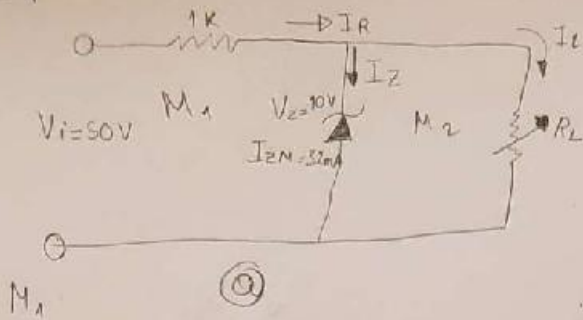

$I_L = 0$

$$V_{Th} - V_Z = R_{Th} \cdot I_Z$$

$$I_Z = \frac{V_{Th} - V_Z}{R_{Th}}$$

$$I_Z = \frac{V_{Th} - V_Z}{R_{Th}} > 0$$

$$\frac{R_L \cdot V_i}{R_L + 1K} > V_Z$$

$$50(R_L) > (10)(R_L + 1K)$$

$$40R_L > 10$$

$$R_{L \text{ minimo}} = \frac{10000}{40} = 250\Omega$$

$$R_{L \text{ min}} = 250\Omega$$

+ 10 SP

$$V_{Th} = \frac{V_L \cdot R_L}{R_L + R} = \frac{R_L \cdot V_i}{R_L + 1K}$$

$$R_{Th} = \frac{1K \cdot R_L}{1K + R_L} \Omega$$

(b) $I_Z = \frac{V_{Th} - V_Z}{R_{Th}} < 32$ $V_{Th} - V_Z < 32 \left(\frac{R_L}{1K + R_L} \right)$ $\frac{50 R_L}{R_L + 1K} - \frac{32 R_L}{R_L + 1K} < 10$

$$50 R_L - 32 R_L < 10 (R_L + 1K)$$

$$18 R_L < 10 (R_L + 1K)$$

$$18 R_L - 10 R_L < 10K$$

$$8 R_L < 10K$$

$$R_L < 1.25K$$

$$R_{L \text{ max}} = 1250\Omega$$

+ 10 SP

(c) $P_{max} = V_Z \cdot I_{Z \text{ max}}$

$$P_{max} = (10) (32 \times 10^{-3})$$

$$P_{max} = 3.2 \times 10^{-1} [W]$$

+ 5 SP



Milena Riquero
Paralelo 2


57
100

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de mane-
ra individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni
copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de ha-
ber leído y aceptar la declaración anterior.

Milena Riquero
Firma de Compromiso del estudiante.

Tema 1

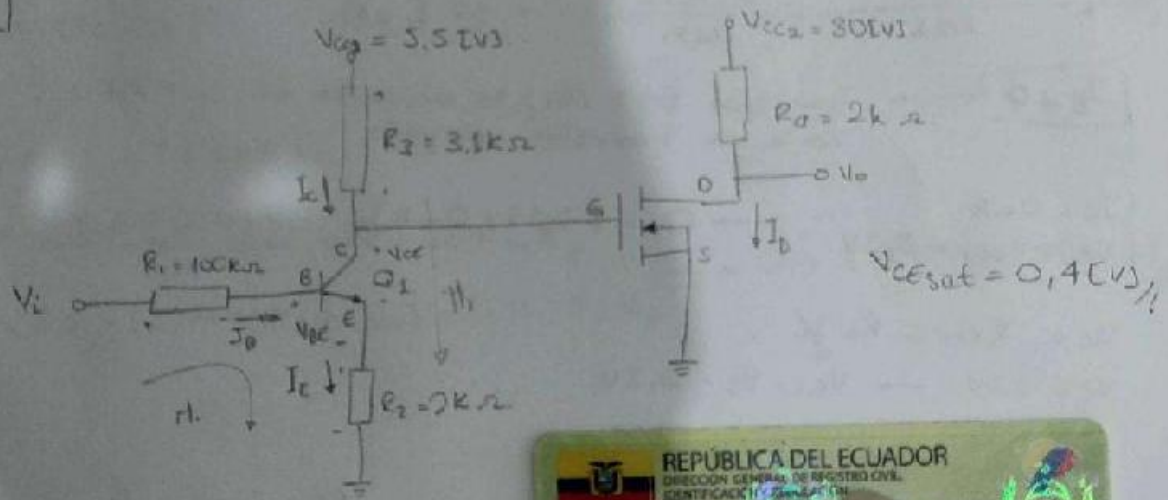

- Q1 → transistor de Si con $\beta = 30$
- Q2 → $V_C = 2V$, $K = 1 \text{ [mA/V}^2\text{]}$
- a) Calcular V_o para $V_i = 0.3V$
- b) Calcular V_o para $V_i = 3V$
- c) Calcular V_i para $V_o = 17.5V$



Solución

H1

$$V_i - V_{BE} = R_1 I_B + R_2 I_E$$

$$V_i - V_{BE} = R_1 I_B + (\beta + 1) I_B R_2$$

$$I_B (R_1 + R_2 (\beta + 1)) = V_i - V_{BE}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$= \beta I_B + I_B$$

$$= (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1 + R_2 (\beta + 1)}$$

$$I_C = \beta \left(\frac{V_i - 0.7}{112k} \right)$$

$$V_{cc1} = R_3 I_c + V_{ce} + I_e R_2$$

$$V_{cc1} = R_3 I_c + V_{ce} + I_c \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) R_2$$

$$V_{ce} = V_{cc1} - I_c \left[R_3 + \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) R_2 \right]$$

$$V_{ce} = 5,5 - I_c (5,14 K)$$

$$V_{GS} = V_c$$

$$V_{cc1} = R_3 I_c + V_c \rightarrow V_c = V_{cc1} - R_3 I_c$$

$$I_D = k (V_G - V_T)^2$$

$$V_{DS} = V_{CC} - R_4 I_D$$

$$I_E = \left(\frac{\beta+1}{\beta} \right) I_c$$



a) $V_c = 0,3V$

$$I_B = \frac{V_c - 0,7}{112K} = \frac{0,3 - 0,7}{112K} = -3,57 \mu A$$

$I_B < 0$ → Transistor BJT (Q) se encuentra en corte → Transistor apagado

$$\begin{cases} I_c = 0 \mu A \\ V_{ce} = V_{cc1} = 5,5V \end{cases} \rightarrow Q_1 = (5,5V; 0 \mu A) //$$

$$V_c = V_{cc1} - R_3 I_c$$

$$V_c = 5,5V \rightarrow V_{GS} = V_c = 5,5V$$

$$I_D = (1)(5,5 - 2)^2$$

$$I_D = 12,25 [mA]$$

$$V_{DS} = 30 - (2K)(12,25m) = 5,5V$$

$$V_o = V_{DS} = 5,5V //$$

$$\rightarrow Q_2 = (5,5V; 12,25mA)$$

b) $V_i = 3V$

$$I_B = \frac{V_i - 0,7}{112K} = \frac{3 - 0,7}{112K} = 20,54 \mu A$$

$$I_c = (51)(20,54) = 1,047 [mA]$$

$$V_{ce} = 5,5 - (5,14K)(1,047m) = 0,1544 [V]$$

$$\rightarrow Q_1 = (0,1544V; 1,047mA)$$

→ Transistor saturada

$$V_{GS} = V_C = 5,5 - (3,1k)(1,047mA) = 2,3[V]$$

$$I_D = (1)(2,3 - 2)^2 = 0,09 mA \rightarrow \approx 90 \mu A$$

$$\rightarrow Q_2 = (2,3V, 0,09 mA)$$

$$V_{DS} = 30 - (2k)(0,09mA) = 29,82V$$

$$V_O = V_{DS} = 29,82V //$$

+4P

c) $V_O = 17,5V$

$V_{DS} = 17,5V //$

$$V_{DS} = 30 - 2kI_D$$

$$I_D = \frac{30 - 17,5}{2k} = 6,25 mA //$$

$$Q_2 = (17,5V, 6,25 mA)$$

+5P



$$I_D = 1(V_C - 2)^2$$

$$6,25mA = (V_C - 2)^2$$

$$V_C = 2,079V //$$

$$V_C = 5,5 - (3,1k)I_C$$


$$I_C = \frac{5,5 - 2,079}{3,1k} = 1,104 mA //$$

$$\rightarrow Q_1 = (-0,175V, 1,104mA) //$$

$$V_{CE} = 5,5 - (5,14k)(1,104mA) = -0,175V //$$


Tema 3

Graticar V_o vs V_i , $5 < V_i < 15$.

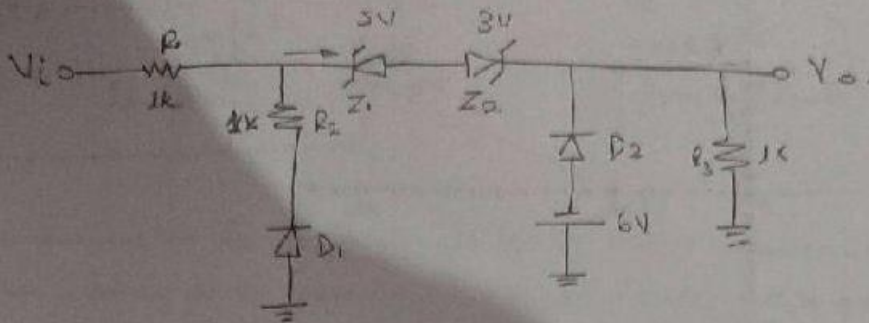

$V_i = 10 \rightarrow 0V \rightarrow$

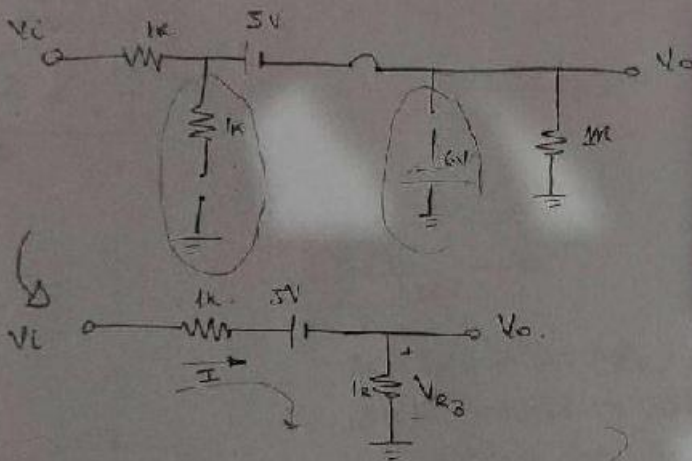- $D_1 \rightarrow$ Apagado.
- $D_2 \rightarrow$ Apagado.
- $Z_1 \rightarrow$ Fuente de Voltaje
- $Z_2 \rightarrow$ Cortocircuito



$$\left\{ \begin{aligned} V_o &= \frac{V_i - 5}{2} \\ 5 &< V_i < 15 [V] \end{aligned} \right.$$

$$V_o = V_{R3} = 1k(I)$$

$$V_{TH} - V_z = (1k + 1k) I$$

$$I = \frac{V_{TH} - V_z}{2k} > 0$$

$$V_i > V_z$$


$$V_i > 5 [V]$$

$$5 < V_i < 15 [V]$$

f7p

* $V_i = 10 \rightarrow 0V$

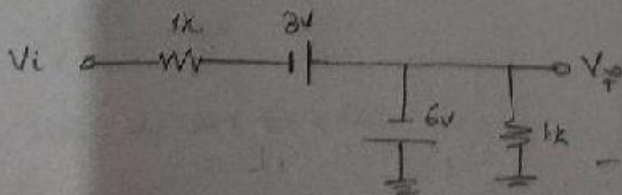
- $D_1 \rightarrow$ Apagado.
- $D_2 \rightarrow$ Encendido \rightarrow Cortocircuito.
- $Z_1 \rightarrow$ Cortocircuito
- $Z_2 \rightarrow$ Fuente de Voltaje




~~$V_o = 6V$~~
 $0V < V_i < 5V$



Gráfica

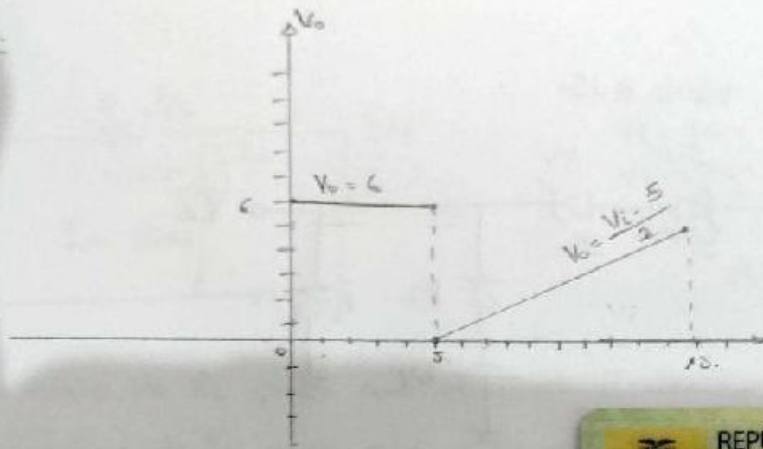


Tema 4

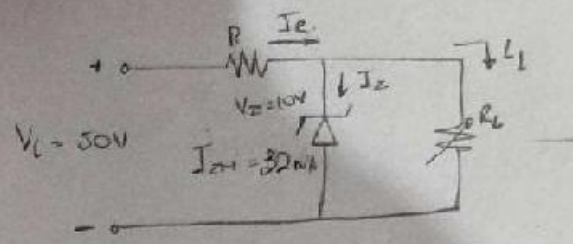

$R = 1k\Omega$
 $V_c = 50V$
 $V_z = 10V$
 $I_{zom} = 32mA$

- a) Valor máximo de R_L para que el diodo Zener comience a conducir
- b) Valor máximo de R_L para que el diodo Zener no se quem
- c) Potencia máxima que puede disipar el diodo Zener.

Solución

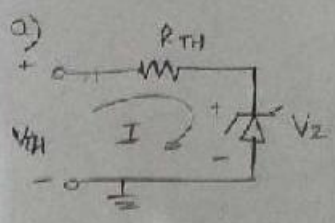

$$V_{TH} - V_z = R_{TH} I$$

$$I = \frac{V_{TH} - V_z}{R_{TH}} > 0$$

$$V_{TH} = \frac{V_c \cdot R_L}{R_L + R} = \frac{V_c R_L}{R_L + 1k}$$

$$R_{TH} = R // R_L = \frac{R(R_L)}{R_L + R}$$

$$R_{TH} = \frac{1k(R_L)}{R_L + 1k} [Vz]$$

$V_{TH} > V_z$

$$\frac{V_c R_L}{R_L + 1k} > V_z$$

$$50(R_L) > 10(R_L + 1k)$$

$$50R_L - 10R_L > 10k$$

$$40R_L > 10k$$

~~$R_{Lmin} > \frac{10k}{40}$~~

$R_{Lmin} > 250\Omega$

b) $I_z = \frac{V_{TH} - V_z}{R_{TH}} < 32$

$$V_{TH} - V_z < 32 \left(\frac{R_L}{R_L + 1k} \right)$$

$$\frac{50(R_L)}{R_L + 1k} - 32 \left(\frac{R_L}{R_L + 1k} \right) < 10$$

$$\frac{18R_L}{R_L + 1k} < 10$$

$$18R_L < 10(R_L + 1k)$$

$$8R_L < 10k$$

$$R_{Lmax} < \frac{10k}{8}, R_{Lmax} < 1.25k\Omega$$

c) $P_{max} = V_z \cdot I_{zmax}$

$$= (10)(32mA)$$

~~$= 0.32 [W]$~~



Compromiso de Honor


Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la deducción anterior.

41 / 100

Firma de compromiso: Jesús Reyes

Nota: LA COPIA AMERITA NOTA DE CERO.

Tema 1:

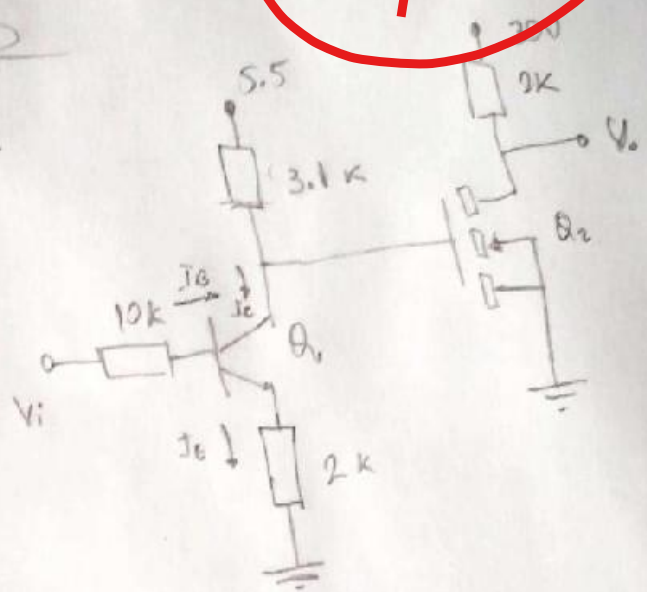

$Q_1 \rightarrow \beta = 50, V_{sat} = 0.4V$

$Q_2 \rightarrow V_b = 2V, K = 1 \left[\frac{mA}{V_c} \right]$

$\beta = \frac{I_c}{I_b}$ $I_e = (\beta + 1) I_b$

$I_c = \frac{5.5}{3.1k} = 1.77 mA$

X Y P

$I_b = \frac{1.77 mA}{50} = 0.035 mA$

$V_b = V_i - V_{be}$
 $V_c = 0.35V$

$I_e = (51)(0.035) = 1.78 mA$

$5.5 + 3.1 I_e + V_{ce} = V_{cc}$


$5.5 + 3.1 I_c + V_{ce} = (V_i - V_{be})$

$V_{ce} = V_i - V_{be} - (5.5)(2)$

$V_{ce} = (V_i - 0.35V - 11V)$

Tema 2

a) $I_1 = ?$

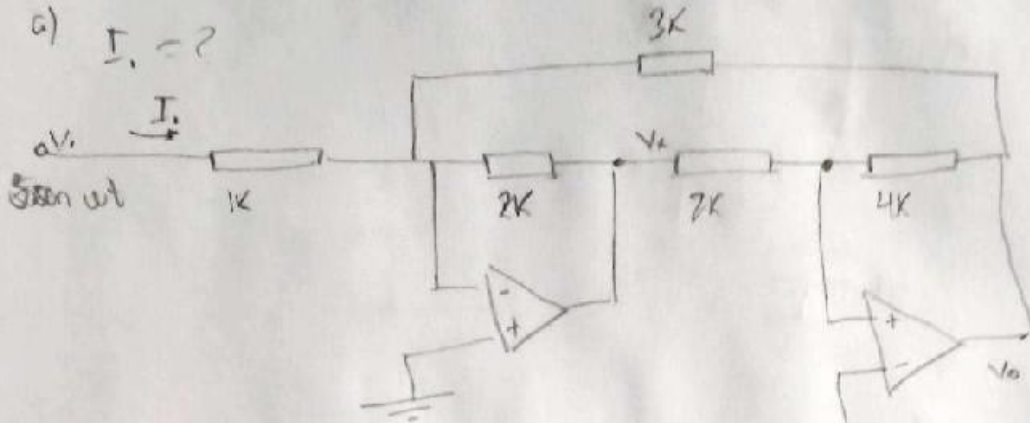

$$R_{f1} = \frac{3k}{5} = \frac{6}{5}$$

$$R_{f2} = \frac{4k}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$A_{v1} = \frac{R_f}{R_i}$$

$$A_{v2} = \frac{R_f}{R_3}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{5\text{senwt}}{1k} = 0.005\text{senwt}$$



$$A_{v1} = \frac{6k}{5} \left(\frac{1}{1k} \right) = \frac{6}{5}$$

$$A_{v2} = \left(1 + \left(\frac{4k}{3} \right) \left(\frac{1}{2k} \right) \right) = \frac{5}{3}$$


$$V_x = A_{v1}(V_1) = \frac{6}{5}(5\text{senwt}) = 6\text{senwt}$$

$$V_o = A_{v2}(V_x) = \left(\frac{5}{3} \right) 6\text{senwt} = 10\text{senwt}$$

b)

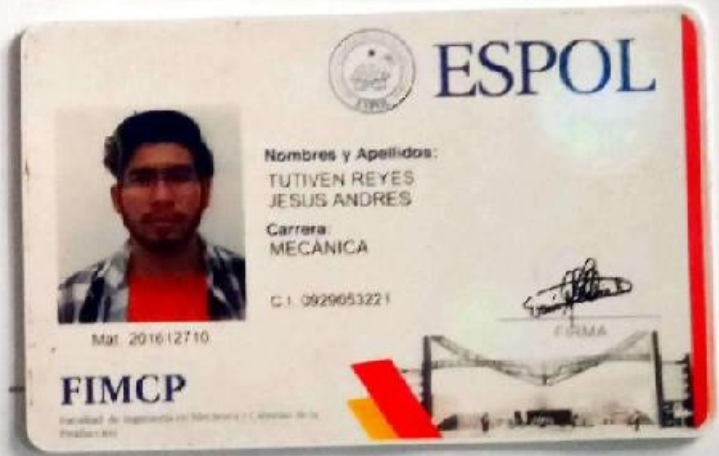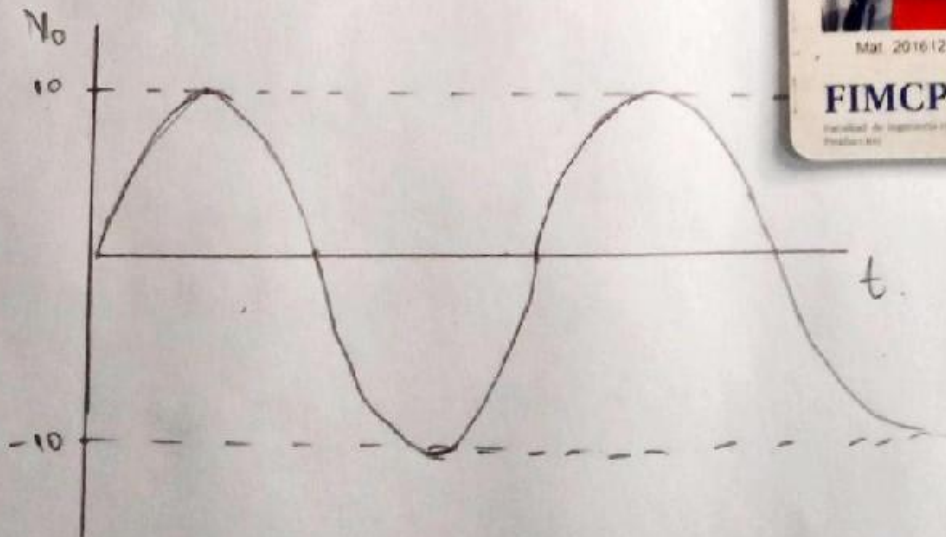

Tema 4:

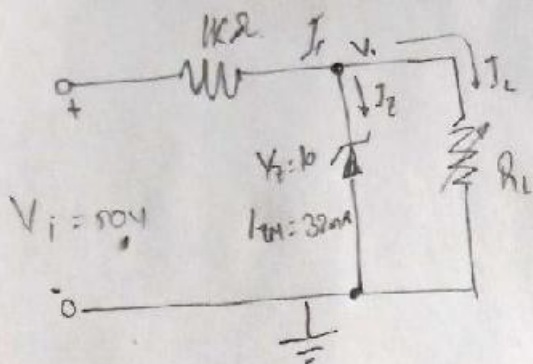

$$V_i = \frac{R_L}{R + R_L} (V_i) \Rightarrow R_L V_i + V_i R = V_i R_L$$

$$(V_i - V_i) R_L = V_i R$$

$$I_2 = I_L + I_3$$

$$I_2 = \frac{V_i}{R} = \frac{50V}{1k\Omega} = 0.005A$$

$$I_L = \frac{V_i}{R_L}$$

+ 10 P

a) $V_i = 10V$

$$R_L = \frac{V_i R}{V_i - V_i} = \frac{10V (1k)}{50 - 10} = 0.25k\Omega$$

b) $I_L = I_2 - I_3$

$$\frac{V_i}{R_L} = 0.005 - 0.032$$

$$\frac{R_L (V_i)}{R + R_L} = -0.027 R_L$$

$$V_i = -0.027 (R + R_L)$$


$$V_i = -0.027 (R) + (-0.027 R_L)$$

$$50 - 27 = -0.027 R_L$$

$$R_L = \frac{23}{-0.027} = -851.85\Omega$$

c) $P_{max} = I^2 R = (32 \times 10^{-3})^2 (0.25 \times 10^3)$

$$P_{max} = 0.256W$$

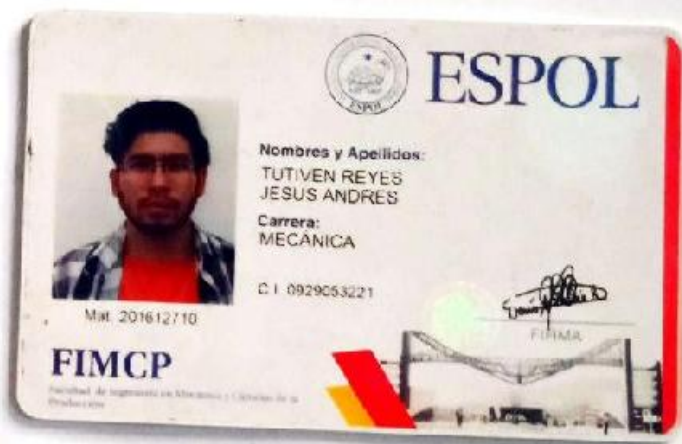

+ 5 P

+ 2 P

Examen Primer Parcial Electrónica

Nombre: Jefferson Iván Vega Sarango Partido: 2 Fecha: 23/01/2020


Compromiso de Honor.

85

Recordamos que al presentarlo debe estar diseñado para ser resuelto de manera individual y para presentar los cálculos de forma clara y ordenada en un cuaderno. Fin del primer parcial de compresión, como construcción de diodos led y capacitor de decoupling en circuitos.

Jefferson

Tema 1

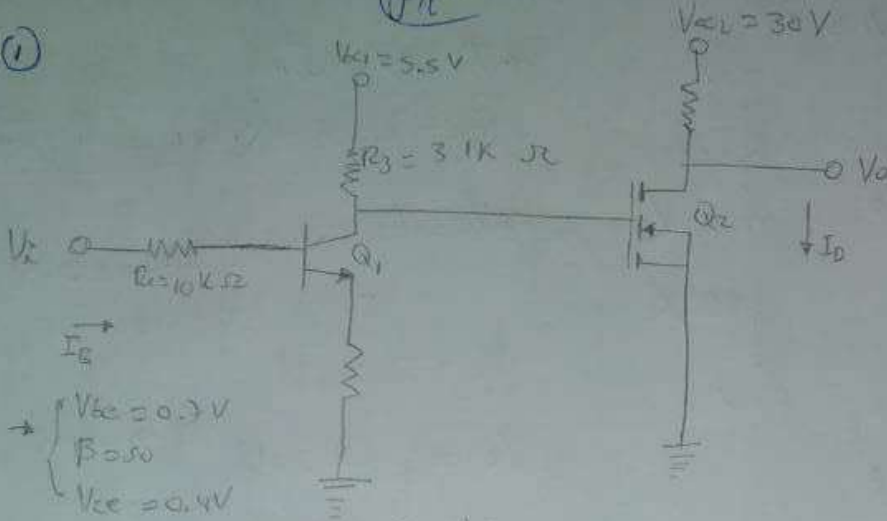

$Q_1 \rightarrow \begin{cases} V_{be} = 0.7V \\ \beta = 50 \\ V_{ce} = 0.4V \end{cases}$

$Q_1: V_i = I_B R_1 + V_{be} + I_C R_3$

 $V_{ce} = 5.5 - I_B (R_3 \beta + R_3 (\beta + 1))$

$I_B = \frac{V_i - V_{be}}{R_1 + (\beta + 1) R_3} = \frac{V_i - 0.7}{11k}$

 $\rightarrow V_{ce} = 5.5 - 257 I_B$

$Q_2 \rightarrow \begin{cases} V_T = 2V \\ k = 1mA/V^2 \end{cases}$

$Q_2: 5.5 = R_3 \beta I_B + V_{os}$

 $I_D = k (V_{os} - V_T)^2$

$\rightarrow V_{os} = 5.5 - 155 I_B$

 $I_D = (V_{os} - 2)^2$

$V_{os} = 30 - R_4 I_D$

$\rightarrow V_{os} = 30 - R_4 I_D = 30 - 2 I_D$



a) Calcular V_o para $V_i = 0.3V$

$\rightarrow I_b = 0$; $V_{ce} = 5.5V$ $Q_1 \rightarrow$ Zona de corte

$\rightarrow V_{os} = 5.5V$


$I_o = 12.25mA$

$V_{os} = 5.5V$

$\rightarrow V_o = V_{os} = 5.5[V]$

+1VP

b) Calcular V_o para $V_i = 3V$

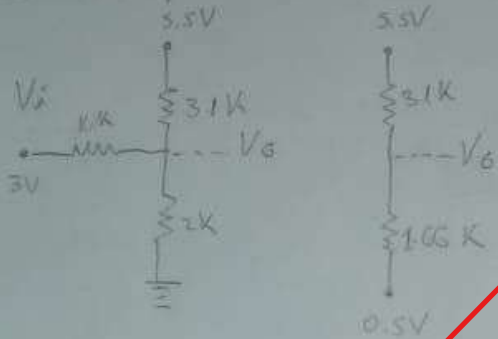

$\rightarrow I_b = 2.05 \times 10^{-2} mA$

$V_{ce} = 0.2V$ - $Q_1 \rightarrow$ Zona de Saturación

$\rightarrow V_o = \frac{(5.5 - 0.2) \cdot 100}{100 + 3 \cdot 1} + 0.5$

$V_o = 2.24V$

$V_{os} - V_o = 3.24V$

$Q_2 \rightarrow$ Zona lineal

+1.5VP

$I_o = 0.0576 mA$

$\rightarrow V_{os} = 29.88V$

$\rightarrow V_o = V_{os} = 29.88[V]$

c) Calcular V_i para $V_o = 17.5V$

$\rightarrow V_{os} = 17.5V$

$\rightarrow I_o = \frac{30 - V_{os}}{2} = 6.25 mA$

$\rightarrow V_{ce} = 2 + \sqrt{I_o} = 4.5V$

$I_b = \frac{5.5 - V_{os}}{1.55} = 6.45 \times 10^{-3} mA$

$\rightarrow V_i = 112.16 + 0.7 = 1.42V$


$V_i = 1.42[V]$

+1.5VP

Q_1, Q_2 están en Zona lineal



Tarea (2)

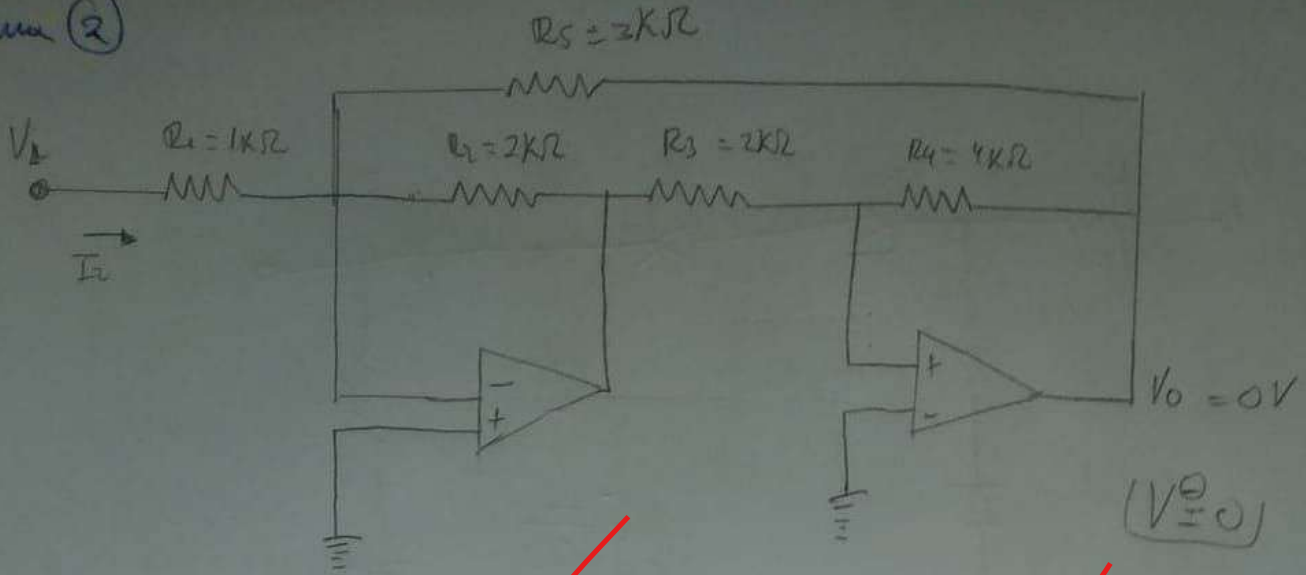


a) Encontrar la expresión para I_L


+15p

$$I_1 = \frac{V_i - V^-}{R_1} = \frac{V_i}{R_1} = \frac{5 \text{ Sen}(\omega t)}{1 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ Sen}(\omega t) \text{ [mA]}$$

b) Graficar V_o vs t

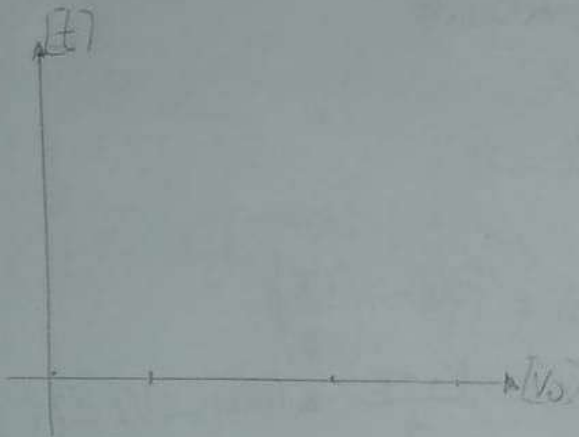

Tarea (3)

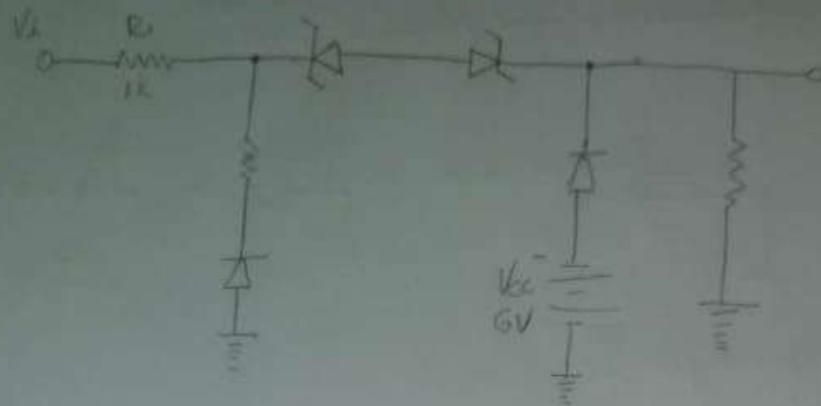


Cuando $V_i < 0V$

- $D_1 \rightarrow OFF$
- $Z_1 \rightarrow OFF$
- $Z_2 \rightarrow OFF$
- $D_2 \rightarrow OFF$
- $V_o = 0V$

Cuando $V_i > 0$

\rightarrow Para $V_i \geq 5$

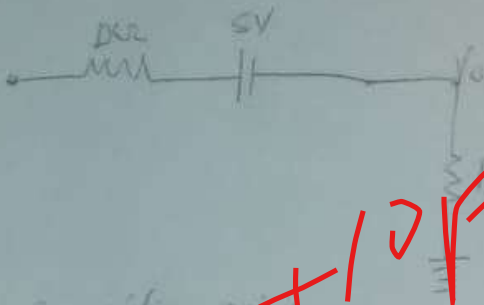
- $Z_1 \rightarrow Z_{cort}$
- $Z_2 \rightarrow$ Diodo
- $V_o = 0$
- $0 \leq V_i < 5$




$$V_o = (V_i - 5) \left(\frac{1k}{2k} \right)$$

$$V_o = \frac{V_i - 5}{2} \quad \text{para } 5 < V_i < 15$$

su gráfica es

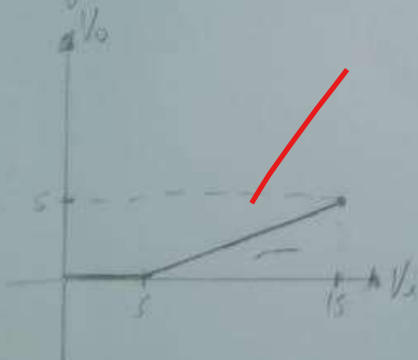

Tema 4

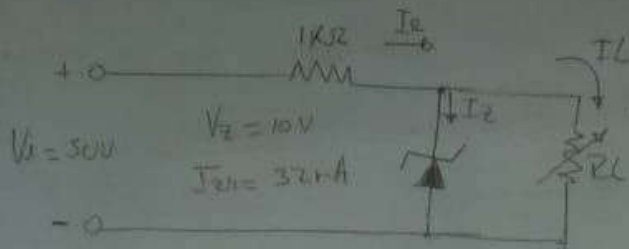

$V_Z = 10V$

$I_{ZM} = 0mA$

$I_{ZMAX} = 32mA$

$I_R = I_Z + I_L$

$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$

$I_L = I_R - I_Z$

$I_R = \frac{V_s - V_Z}{R_1} = \frac{40}{1k} = 40mA$

$\frac{10}{R_L} = 40 - I_Z$

a) $R_{Lmin} = 0.2 [k\Omega]$

c) $P_{Zmax} = 320 [mW]$

$R_L = \frac{10}{40 - I_Z}$

b) $R_{Lmax} = 1.2 [k\Omega]$

$P_{Zmax} = V_Z \cdot I_{Zmax} = 320 [mW]$

$R_{Lmax} = \frac{10}{40 - I_{Zmin}} = \frac{10}{40 - 0} = 0.25 k\Omega$

$I_{Zmax} = 32 [mA]$

$R_{Lmin} = \frac{10}{40 - I_{Zmax}} = 1.25 k\Omega$


Handwritten red text: "2 SP" with checkmarks and arrows pointing to the equations for R_Lmax and R_Lmin.



Compromiso De Honor

Reconozco que el presente deber está diseñado para ser resuelto por una
 individuo, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.
 Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y
 aceptar la declaración anterior.

[Signature]

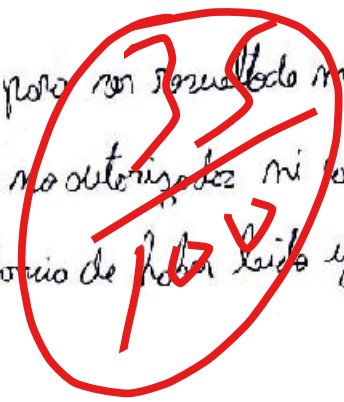

Nombre: Jose Juan Zapata De Serna


Electrónico

Paralelo: 2

Fecha: 23/11/2021

1)

$V_i = 0,3 [V]$

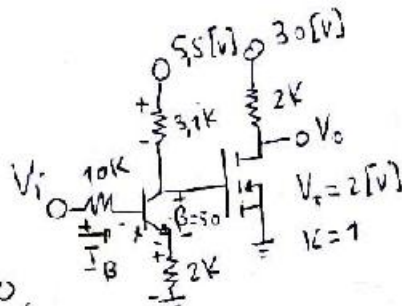

$I_e = (B+1)I_B$

$I_c = B I_B$

$V_o = 17,5$

$0,3 - I_B \cdot 10k - 0,7 - I_e \cdot 2k = 0$

$- I_B \cdot 10k - I_e \cdot 2k = 0,4$

$- I_B \cdot 10k - 102k I_B = 0,4$

$I_B (10k + 102k) = -0,4$

∴ Se observa que I_B es (-),
 Por ende se concluye que el
 BJT no está trabajando

$V_i = 3 [V]$

$3 - I_B \cdot 10k - 0,7 - I_e \cdot 2k = 0$

$I_B (10k + 102k) = 23,5$

$I_B = 0,23 [mA]$

$I_e = 23,5 [mA]$

$I_c = 23 [mA]$

$17,5 - I_B \cdot 10k - 0,7 - I_e \cdot 2k = 0$

$I_B (112k) = 16,8$

$I_B = 1,75 \cdot 10^{-3} [A]$

$I_e = 7,65 [mA]$

$I_c = 7,5 [mA]$


$V_o = 23,25 [V]$

$V_{GS} = 23,25 [V]$

$I_d = 451,56 [mA]$

$V_o = I_d \cdot 2k$

c) ∴ $V_o = 903,125 [V]$

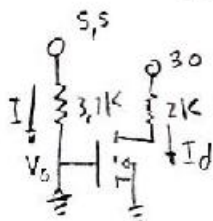

$I_d = (5,5 - 2)^2$

$I_d = 12,25 [mA]$

$V_o = I_d \cdot 2k$

a) ∴ $V_o = 24,5 [V]$

$V_G = I_c \cdot 3,1k$

$V_G = 3,7 [V]$

$V_{GS} = 3,7 [V]$

$I_d = (3,1 - 2)^2$

$I_d = 1,21 [mA]$

$V_o = I_d \cdot 2k$


b) ∴ $V_o = 2,42 [V]$

$I = \frac{V}{R}$


$I = 1,77 [mA]$

$V_G = 5,5 [V]$

$V_{GS} = 5,5 [V]$

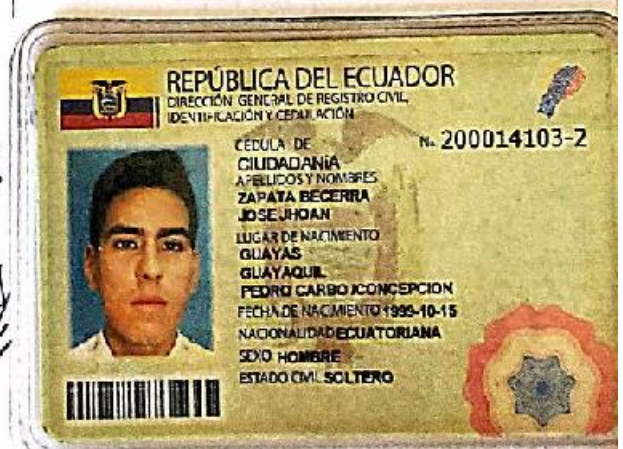


4)

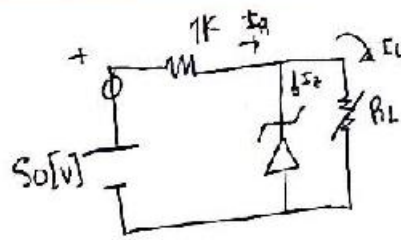

$V_z = 10[V]$
 $I_2 = 3.2[mA]$

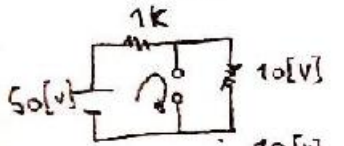a) Justo antes de que empiece a conducir $V_z \approx 10[V]$, entonces $V_{R_2} \approx 10[V]$



$50 - 1kI - 10V = 0$

$I = \frac{40}{1k}$

$I = 40[mA]$

$\therefore R = \frac{V}{I}$


$R_L = \frac{10}{40 \cdot 10^{-3}}$

$\therefore R_L = 250[\Omega]$

para que el diodo comience a conducir.

b) Por nodos

$I_L = I_R - I_z$

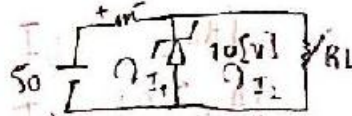

$50 - 1kI_R - 10 = 0$

$I_R = 70[mA]$

~~$I_L = 0[mA]$~~

$10 - R_L \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 0$

$R_L = \frac{10}{8 \cdot 10^{-3}}$

$\therefore R_L = 1250[\Omega]$

c) Ya que se conoce que el V_{max} y I_{max} , se hace uso de la fórmula de la potencia:

$P = V \cdot I$

$P_{max} = 0.32[W]$

